
Analog Circuit Design

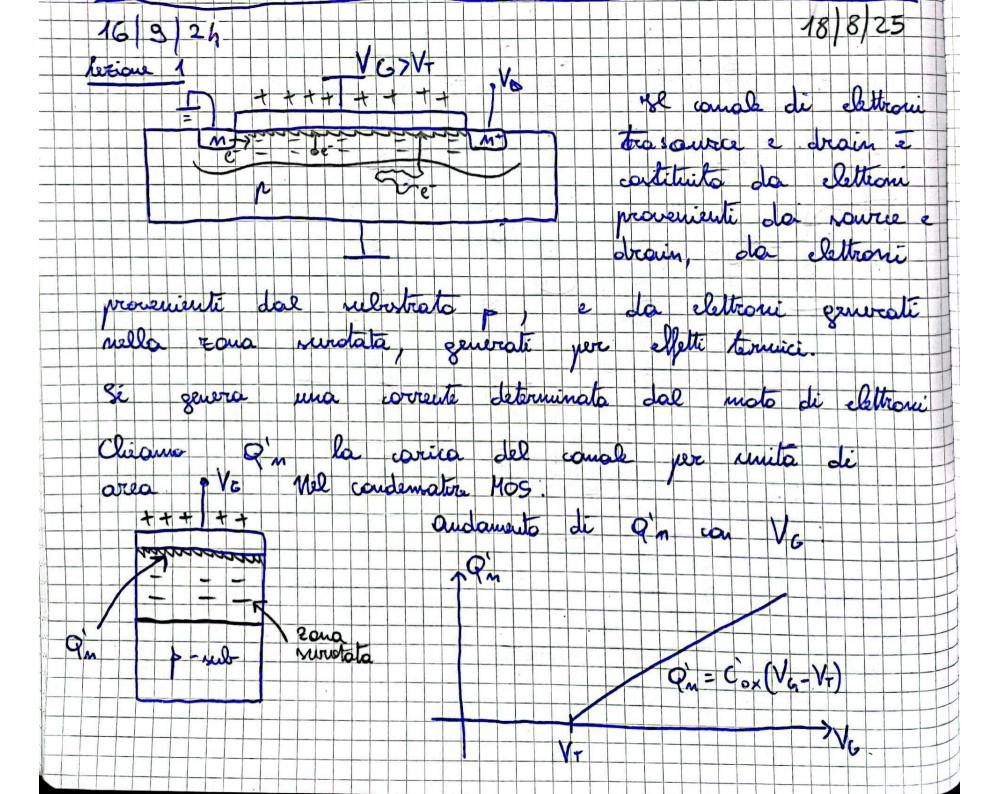
Appunti delle lezioni del professor Andrea Leonardo Lacaita A.A. 2024-2025





Con C'ax capacità per unità di area. anche nul tramistère MOS ruccède una cora analoga, però la différenza e la ora saurce e drain non sono alla etema tensane, quindi la tensare cresce lungo il cample musiendere da source a desin. ha devità di caria di conequenta devere tra source devere muciendoi tra source e drain hato source: $Q'_{n} = C'_{o} \times (V_{GS} - V_{T})$, re $V_{S} = 0$ allow $Q'_{n} = C'_{o} \times (V_{G} - V_{T})$ $(V_{GS} = V_{G} - V_{S})$. hata drain: Q'm = C'ox (Va-Vs-VT) Se ci povieraniamo ora a una distanta x dal source:
chiamo V_c (x) la temione tra il source e un


junto del canale porto a distanza x dal source
ha carina vale: Q'm (x) = C ox (V_G - V_C - V_T) Courideriano l'elemente di canale porte tra x e dx: surviano poi la legge di Olm per questo tratto ha coverte è costante lungo tuto il tratto. Ca caduta di terriore in dx vale: To quan(x) Ws(x) ma g. n(x). s(x) = Rin perio


la cadute di terribre re può reminere con Berio: dVc = II dx II dx Qn(x) anevamo dello lu Q'm(x) = C'ax (Ve - Ve (x) - VT) da dVc = dx Ts => dVc = LW Cox (VG + Vc - Vr) Rivoriviano ora l'equatione come: M C'ox (Va - Ve - Vr) dVc = dx mtegrious Vc a Vs, mentre dx da o a L, va M C'ox J (V6 - V7 - Vc) dVc = M C ox W [Vov Vos - Vos] Peruo: Is L = MCox W [Vov Vss - Vss] da ui Is = M Cox W [Vov Vss _ Vss] Is no si othère per Vs = Vov, in questo coro Ibs, vat = 1 / C'ox (VG - VT) alliamo detto die: Rin = Cox (Va - Vs - VT) perció re Vs = Vs - Vs allora Q'm = 0 m realta non e proprio cor . anche con tenione votto saglia un pa di corrente morre connuique.

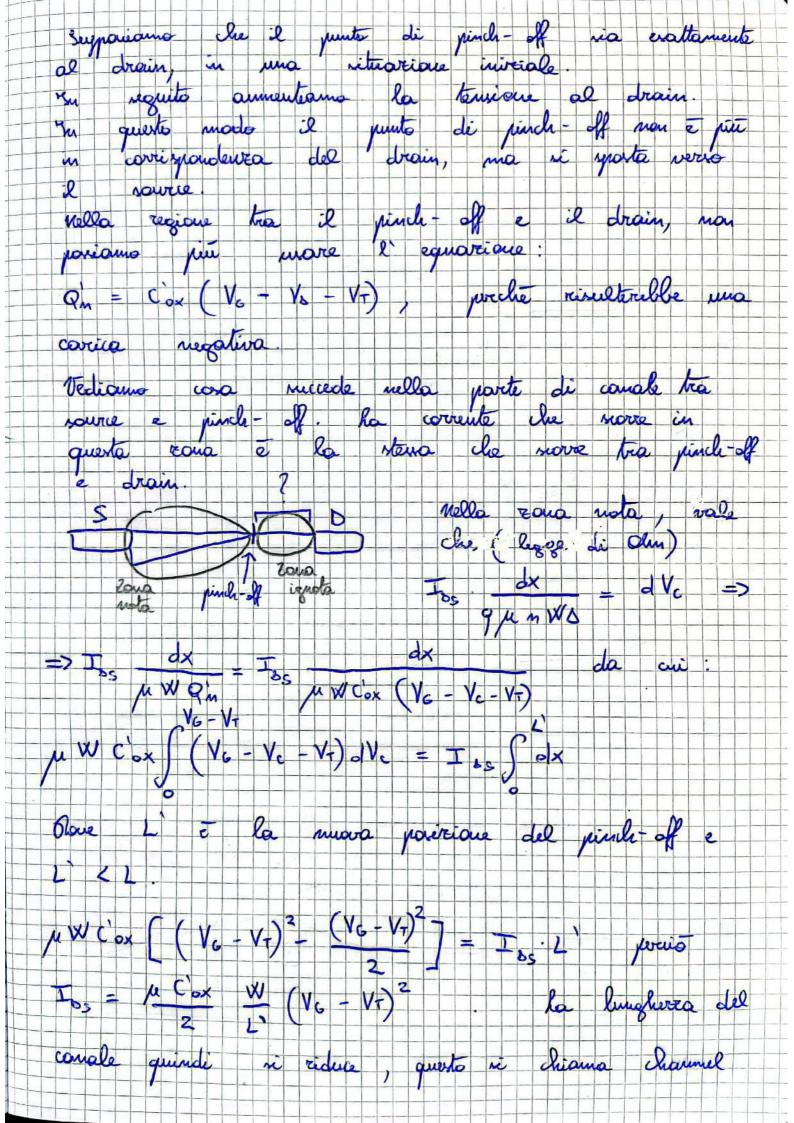


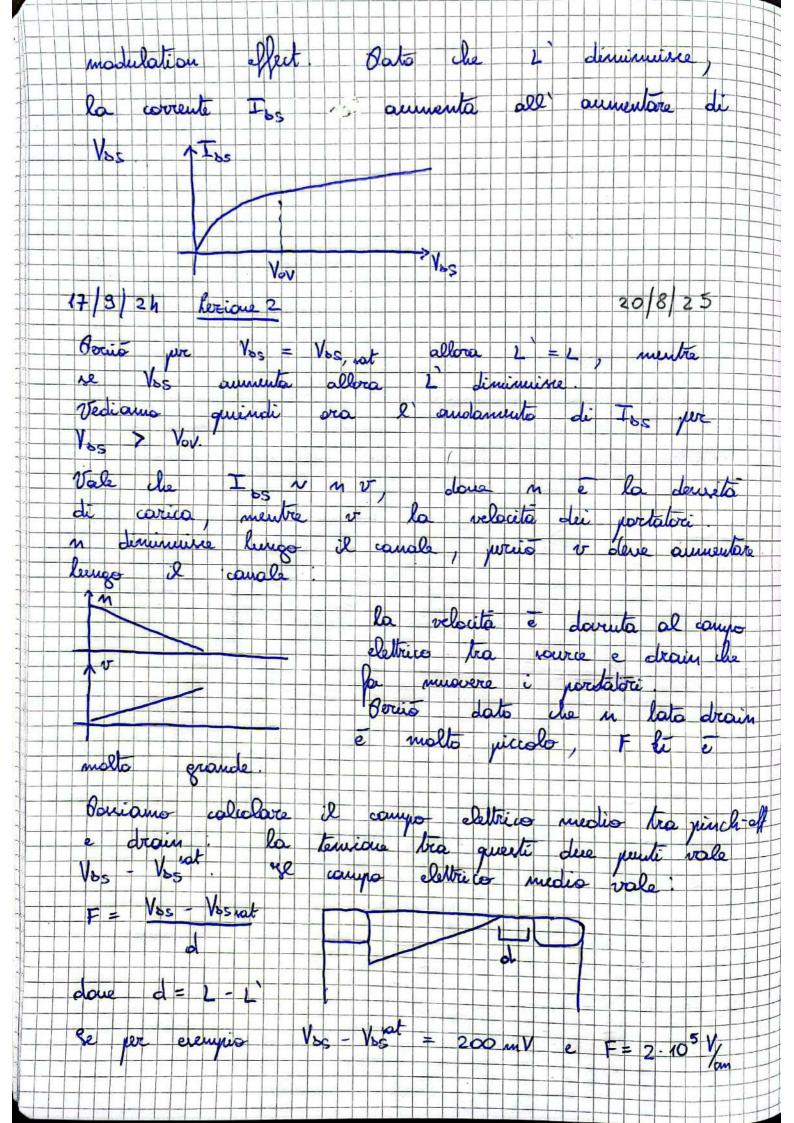


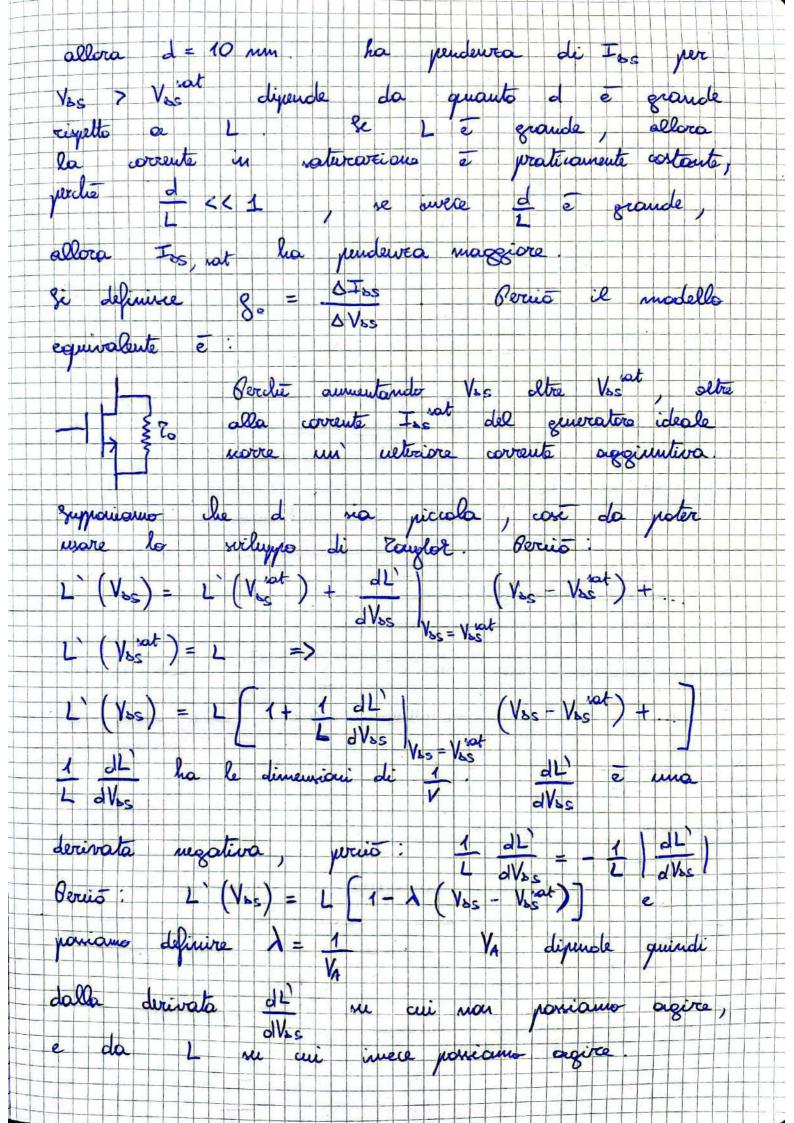


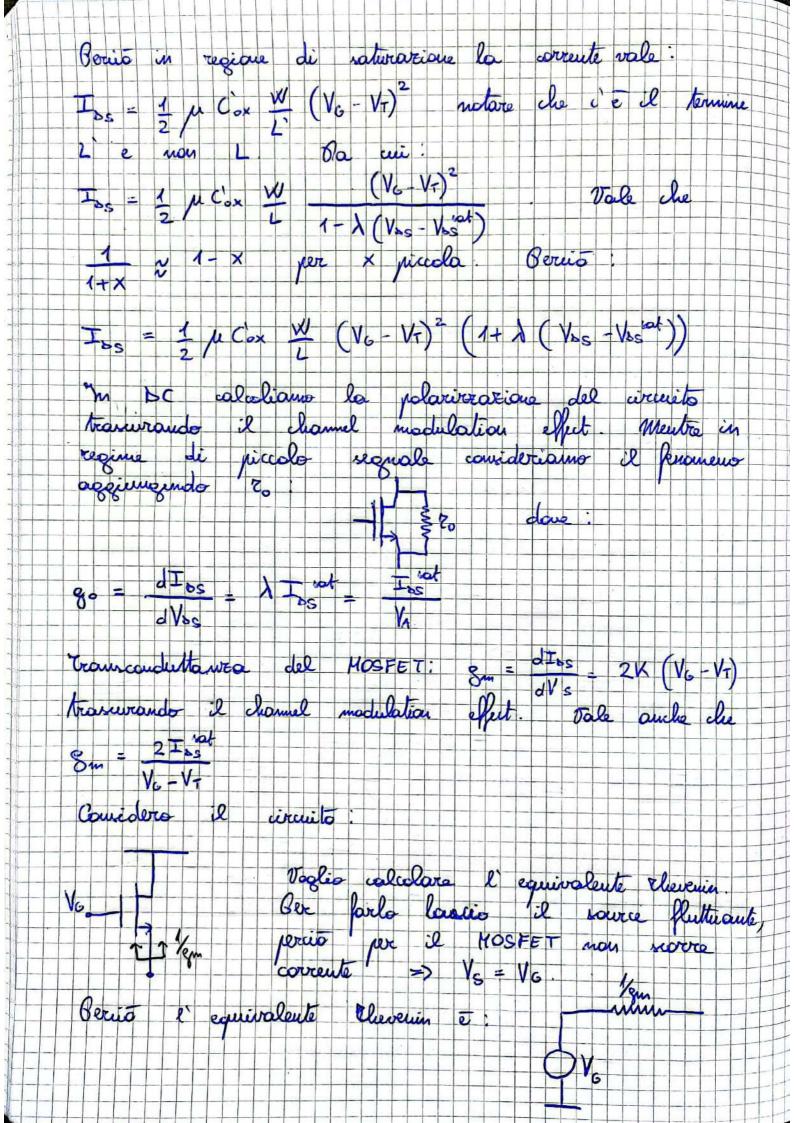


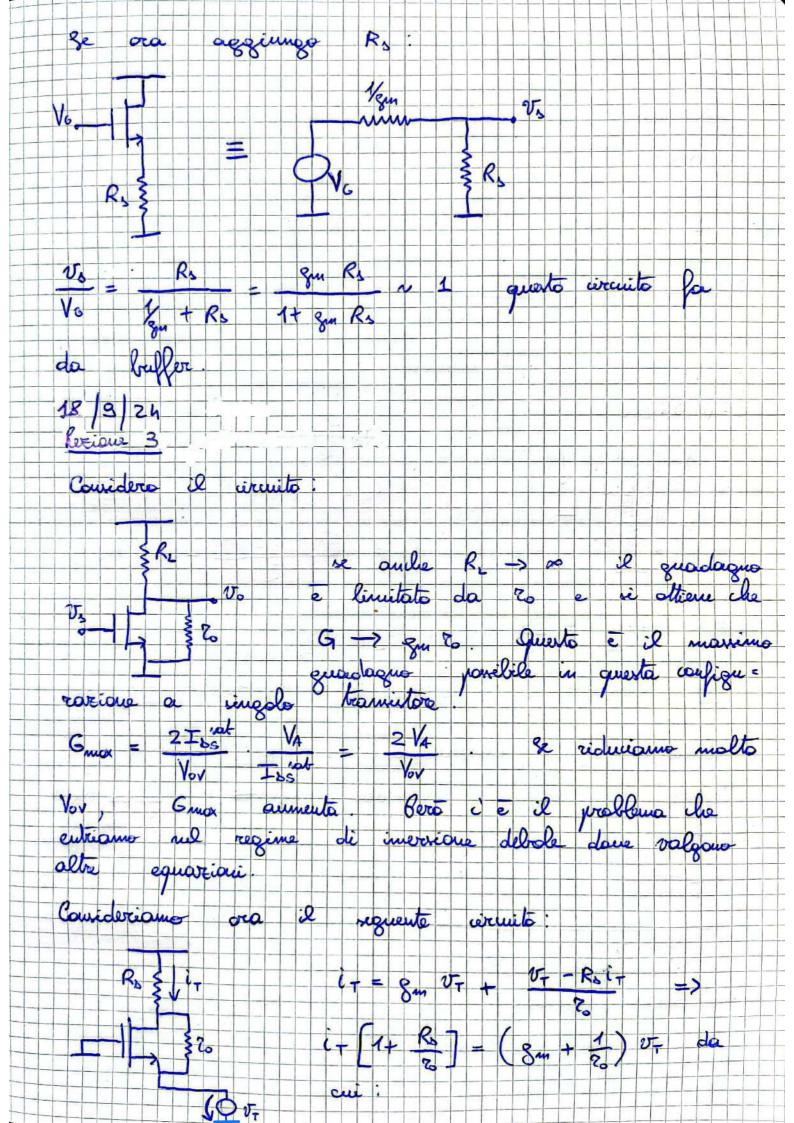


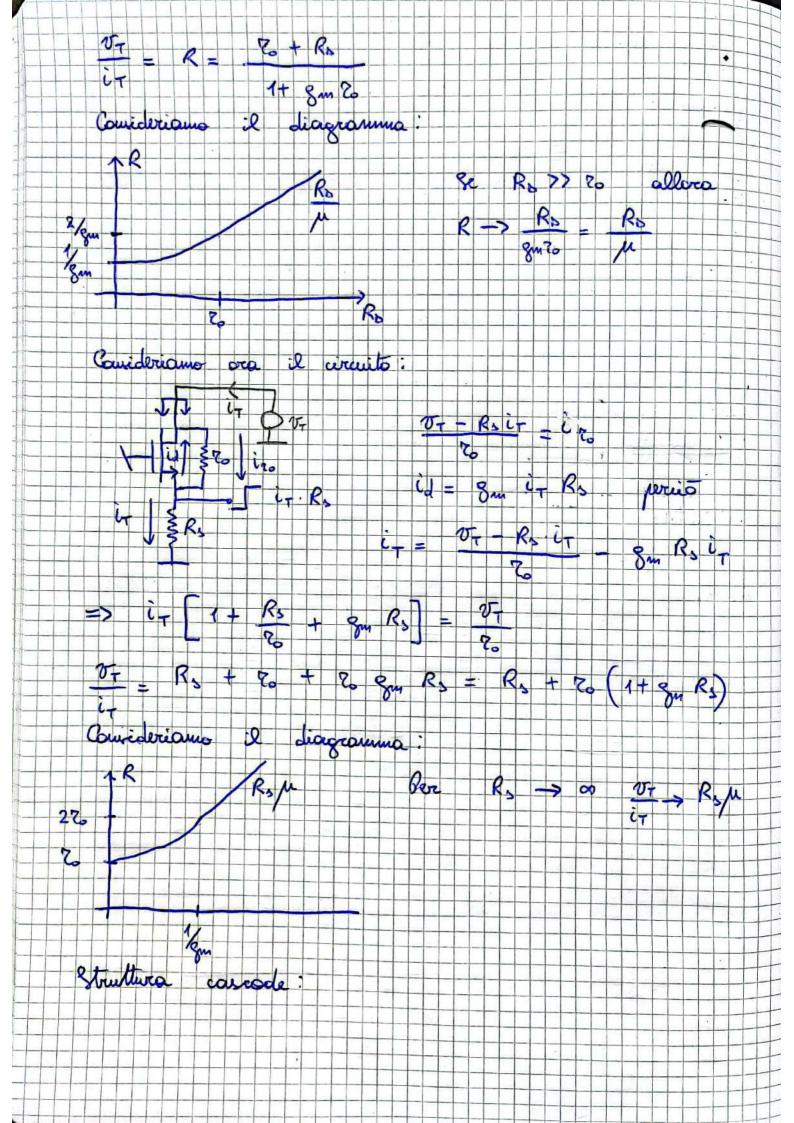


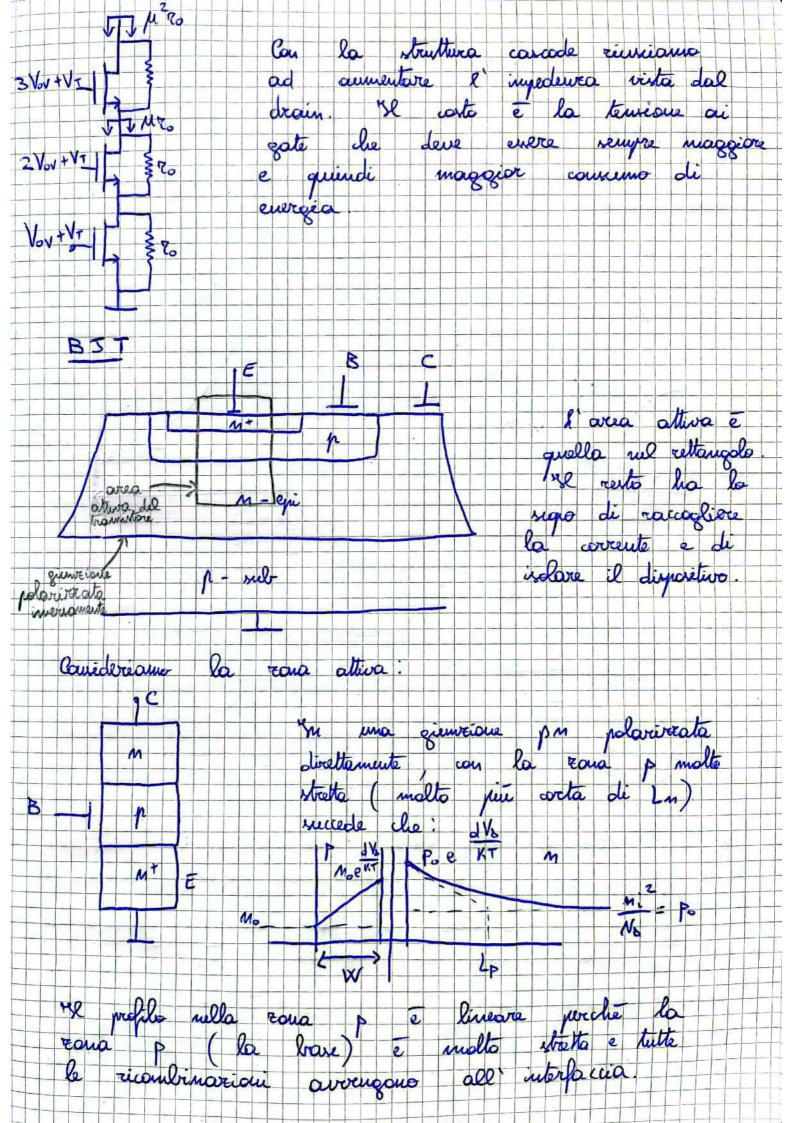


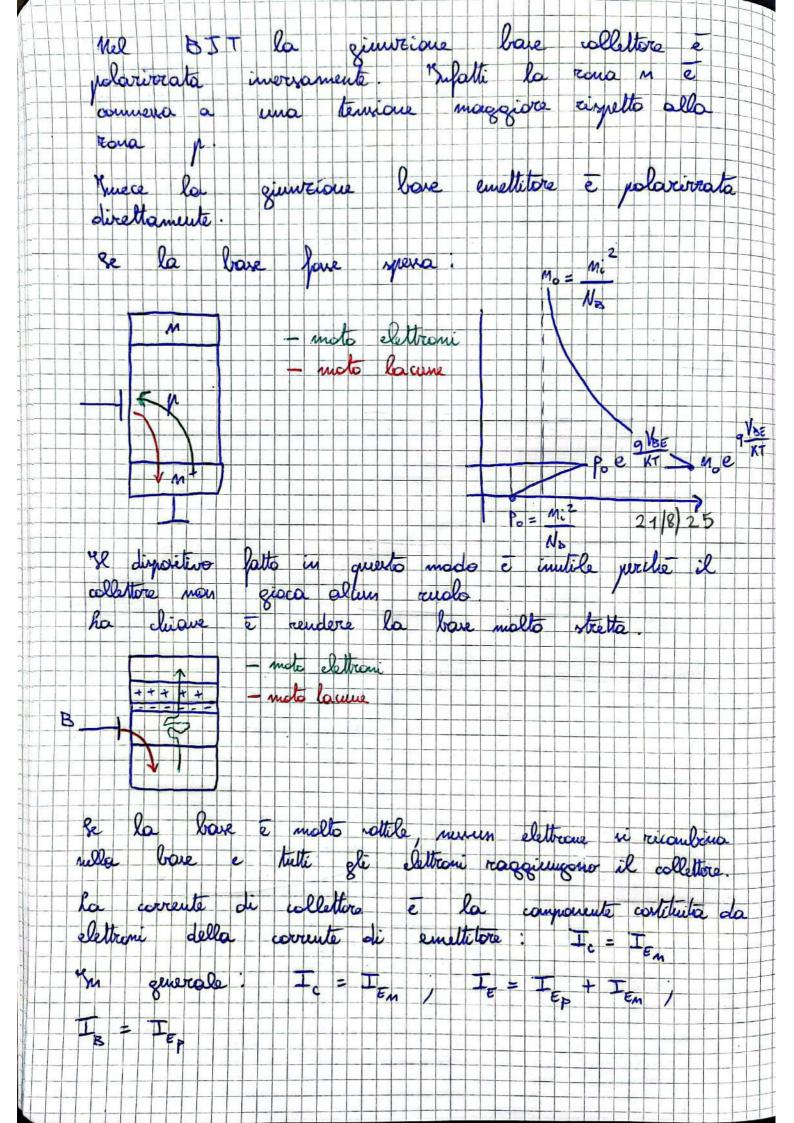


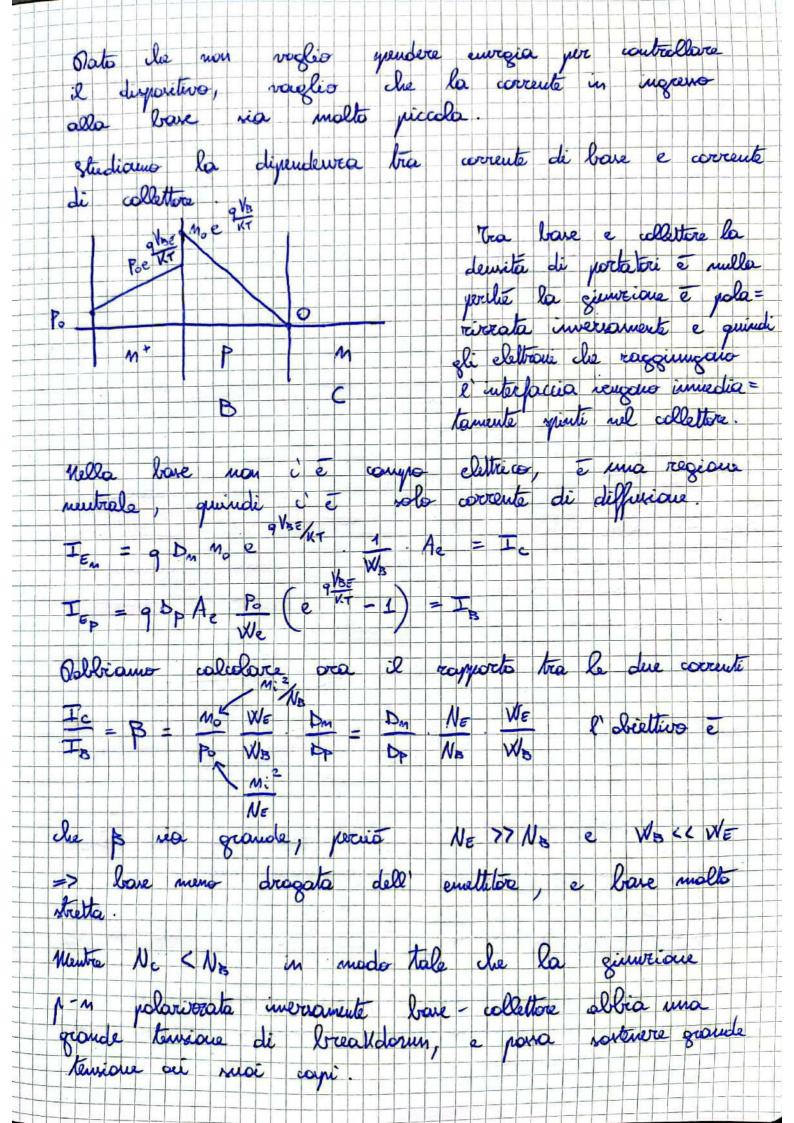


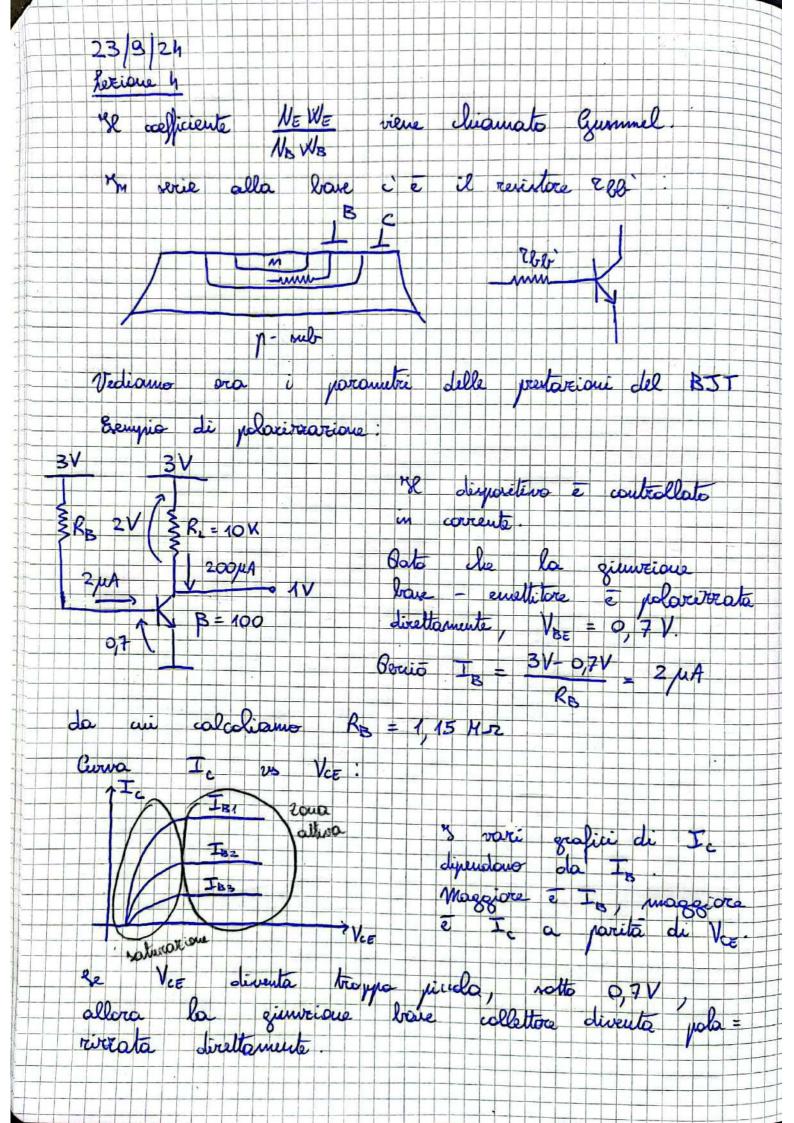


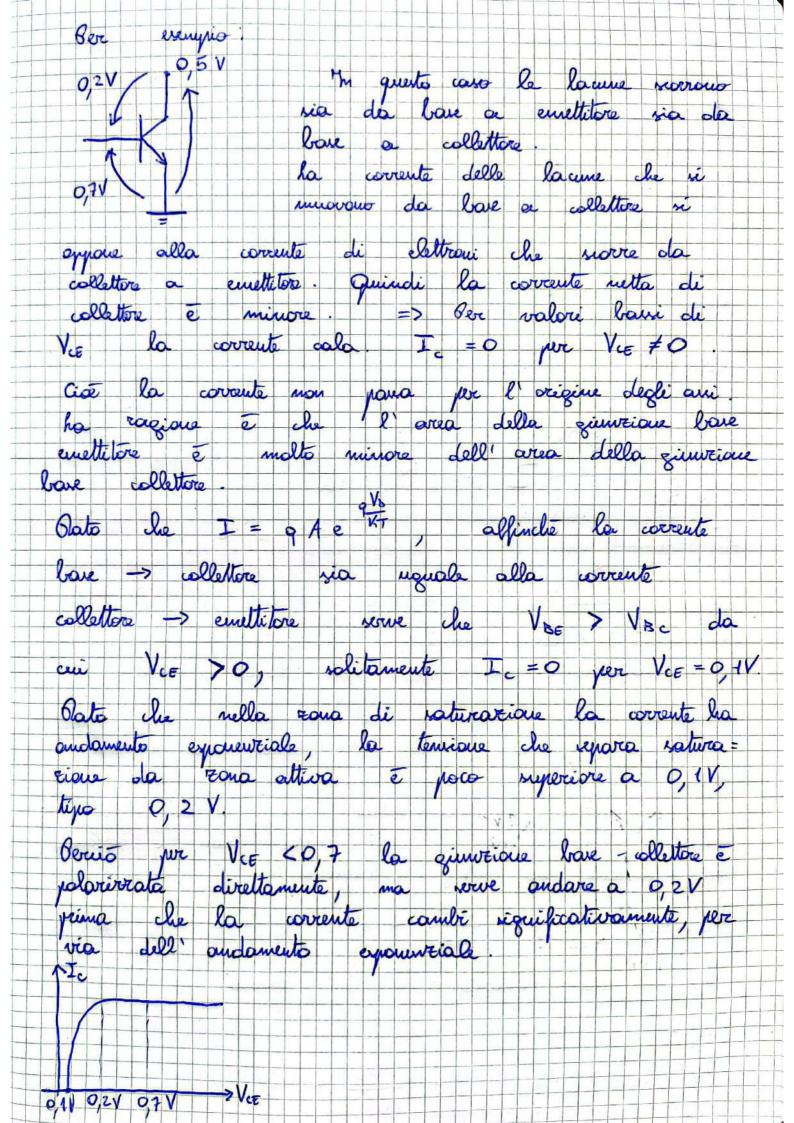


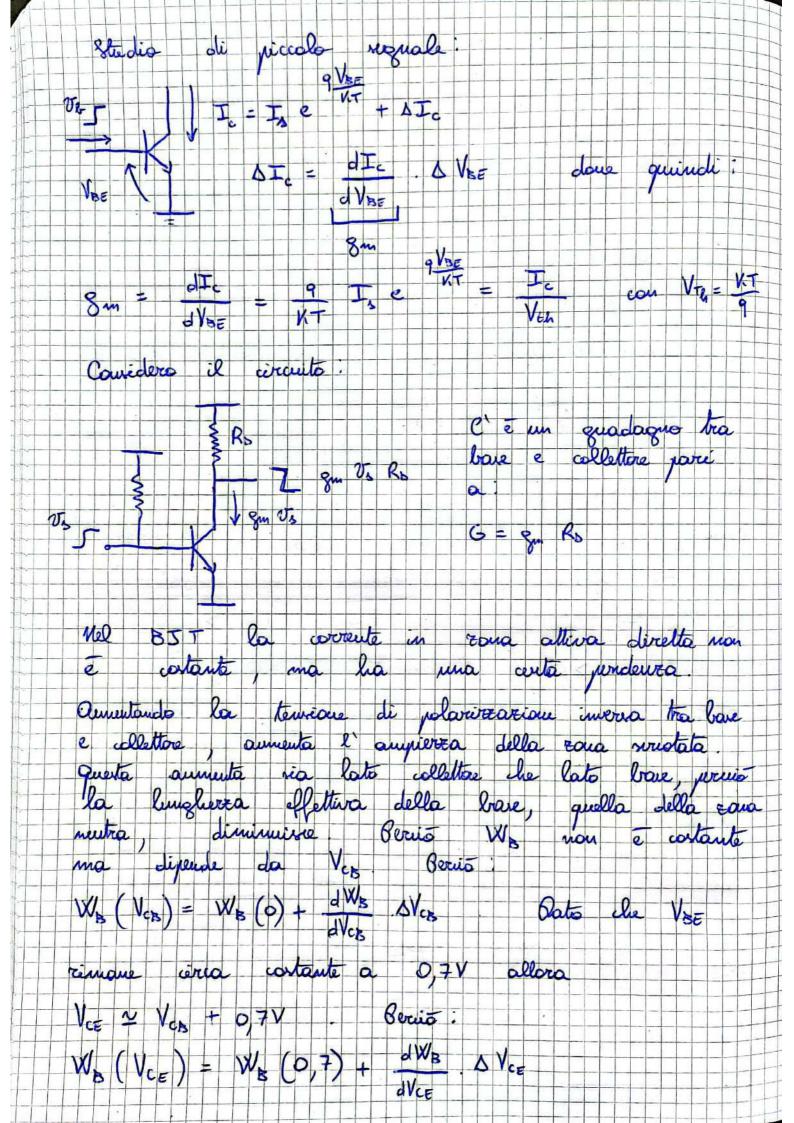


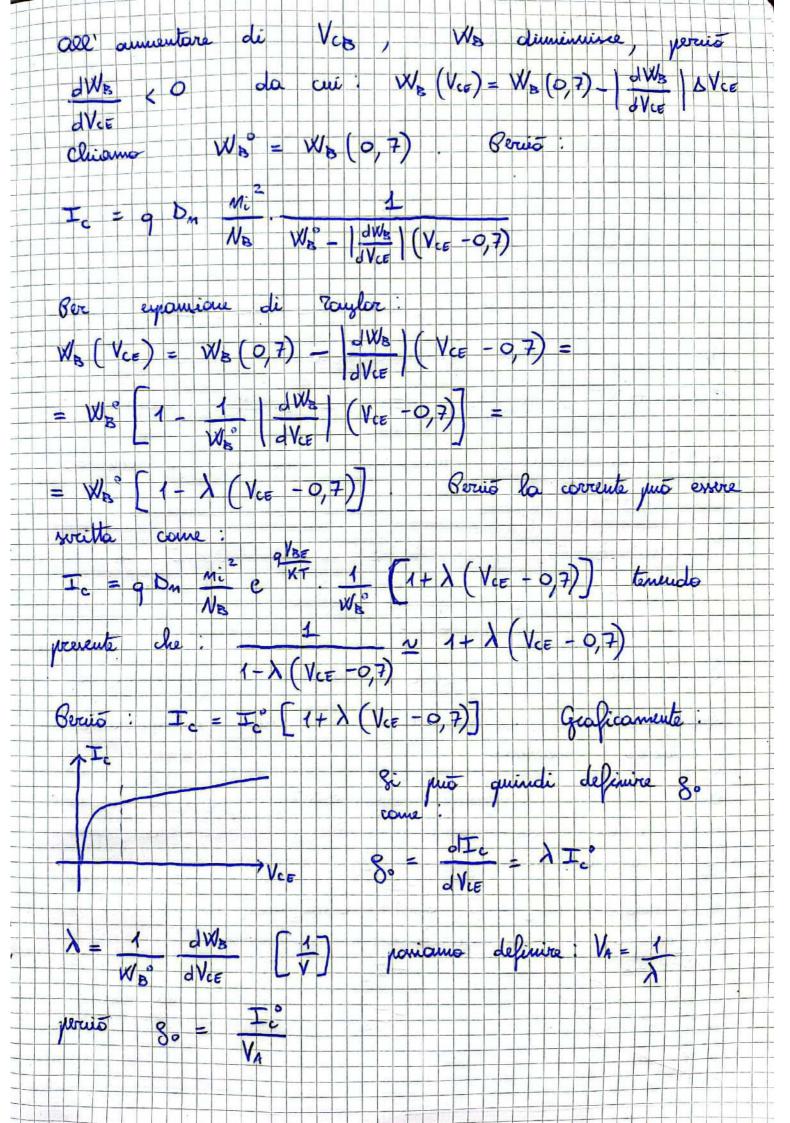


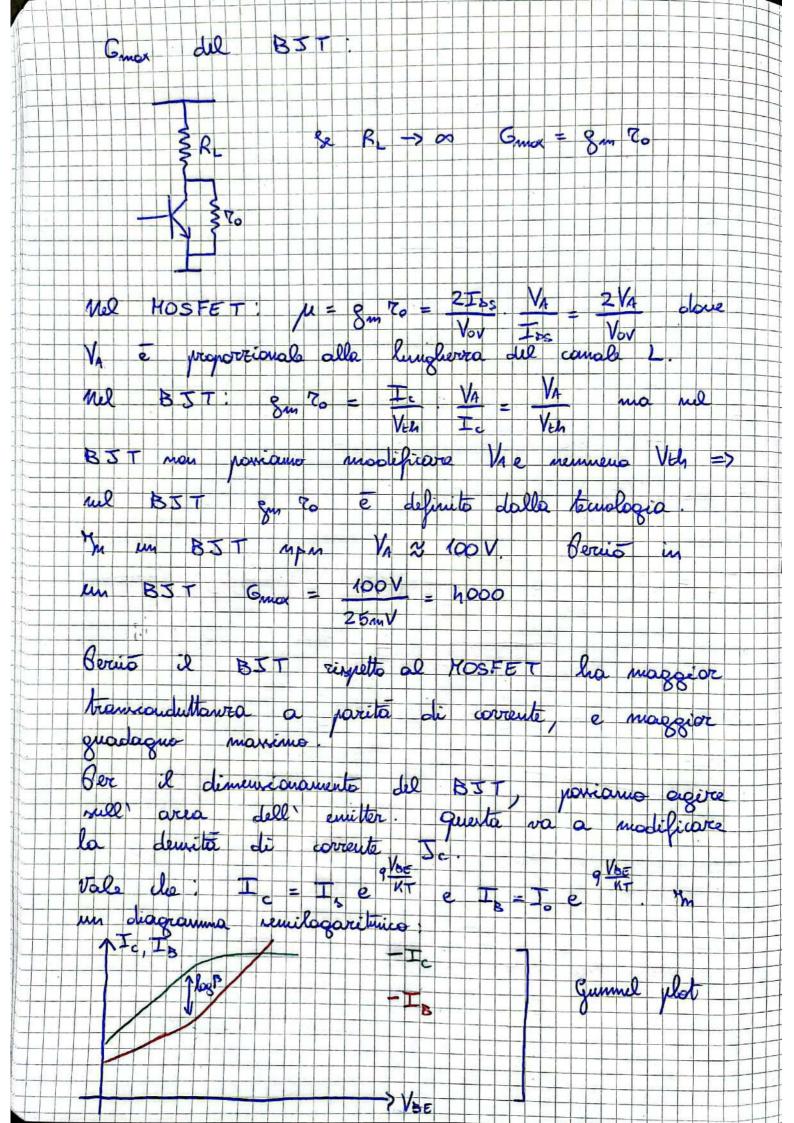


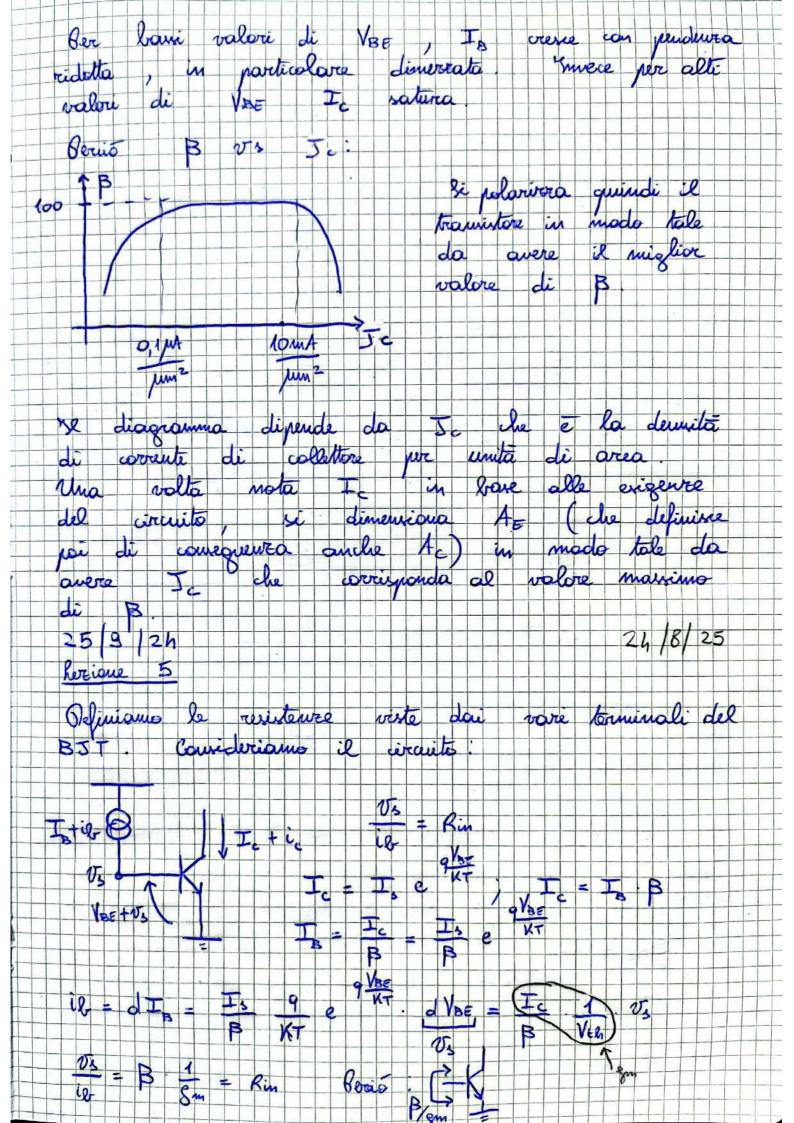


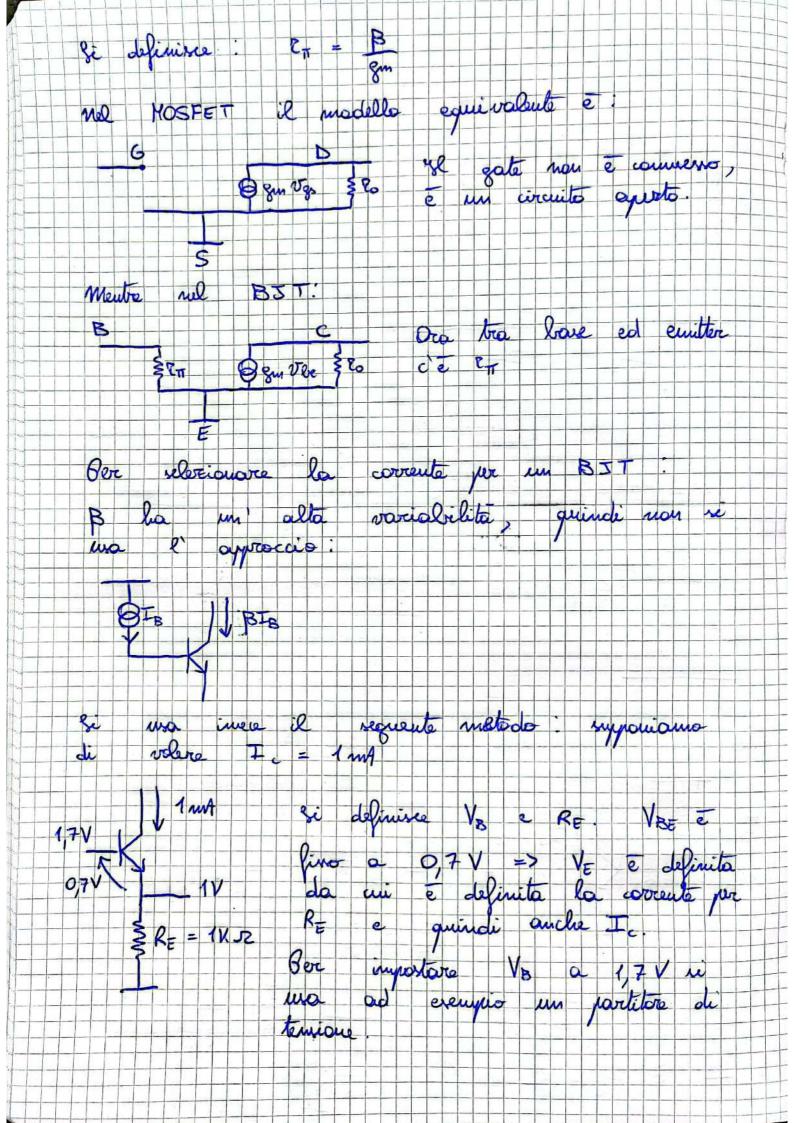


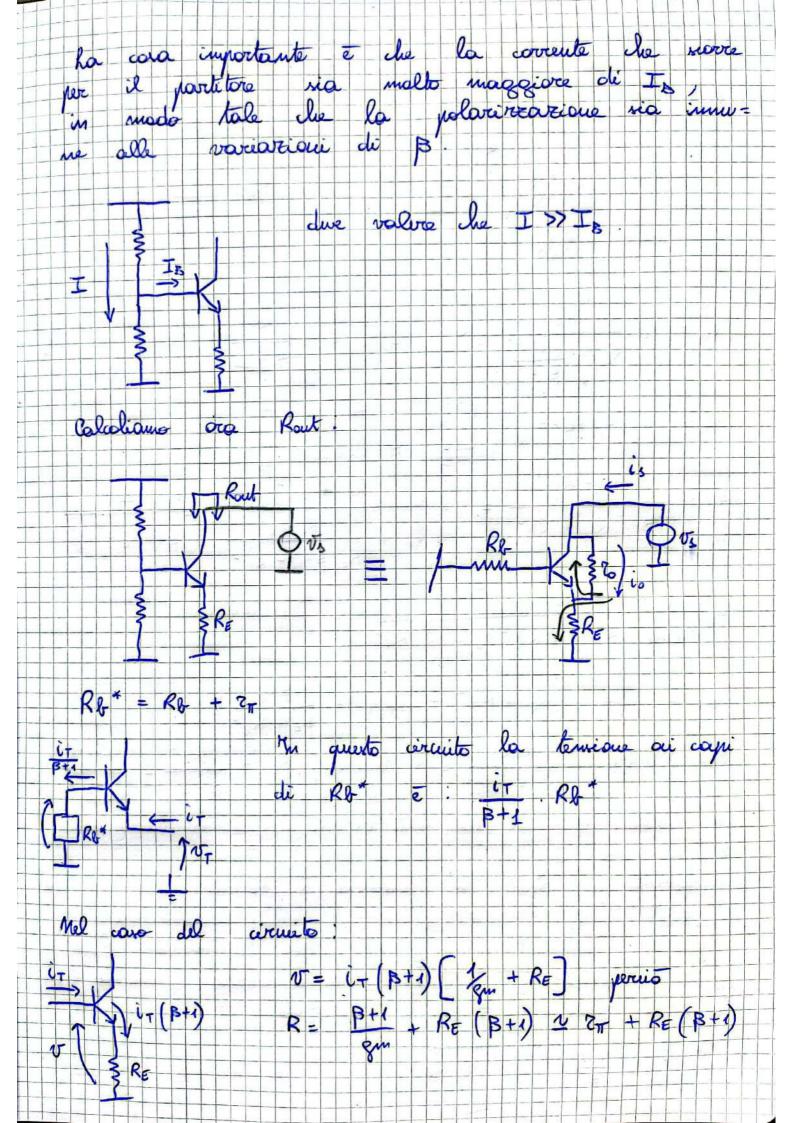

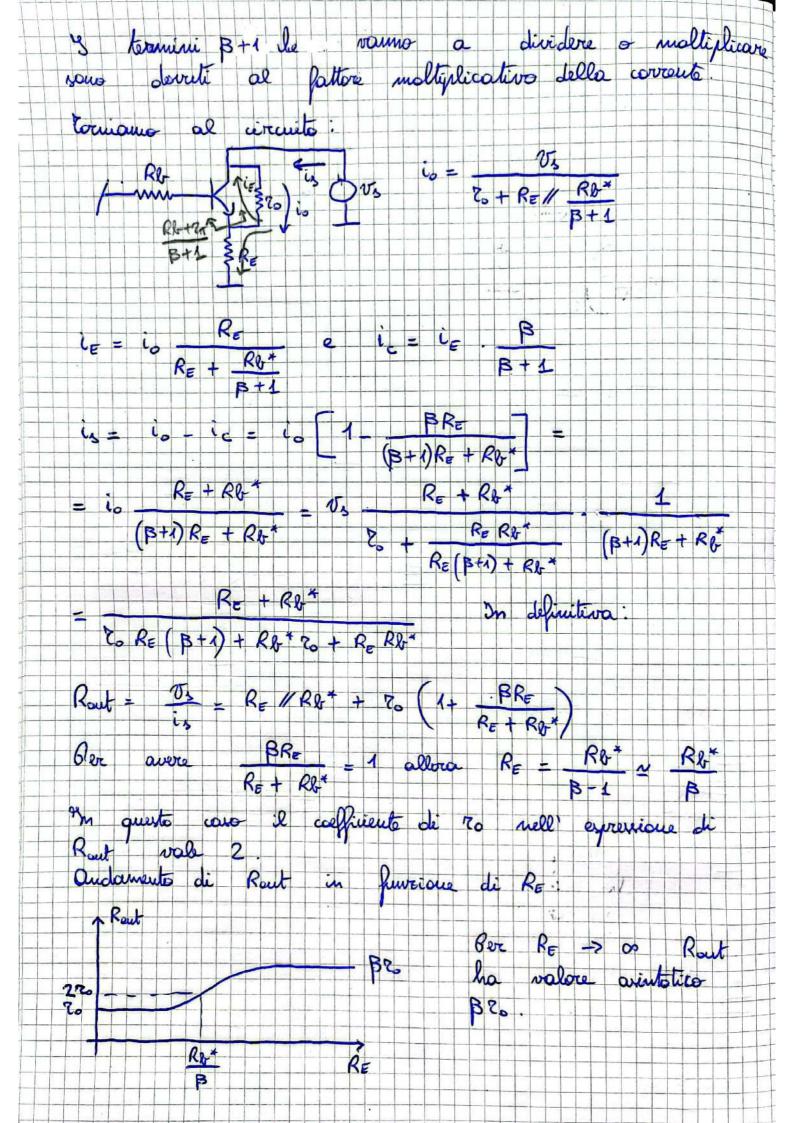

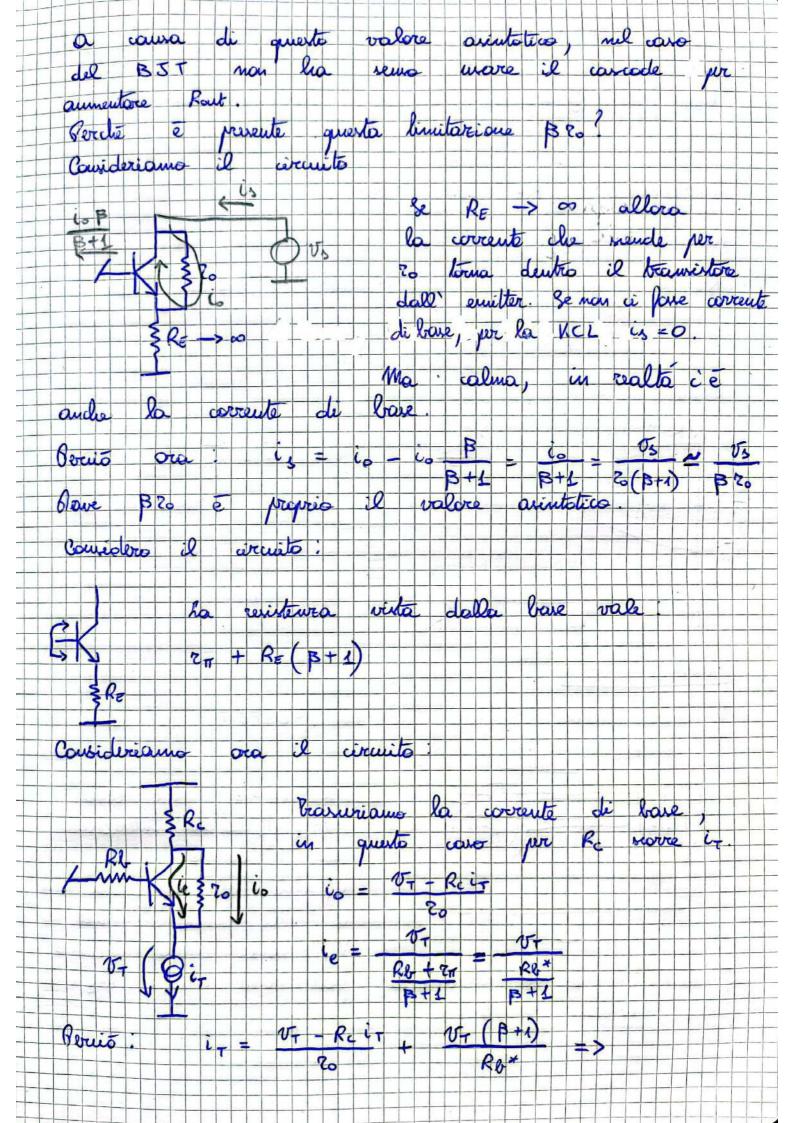


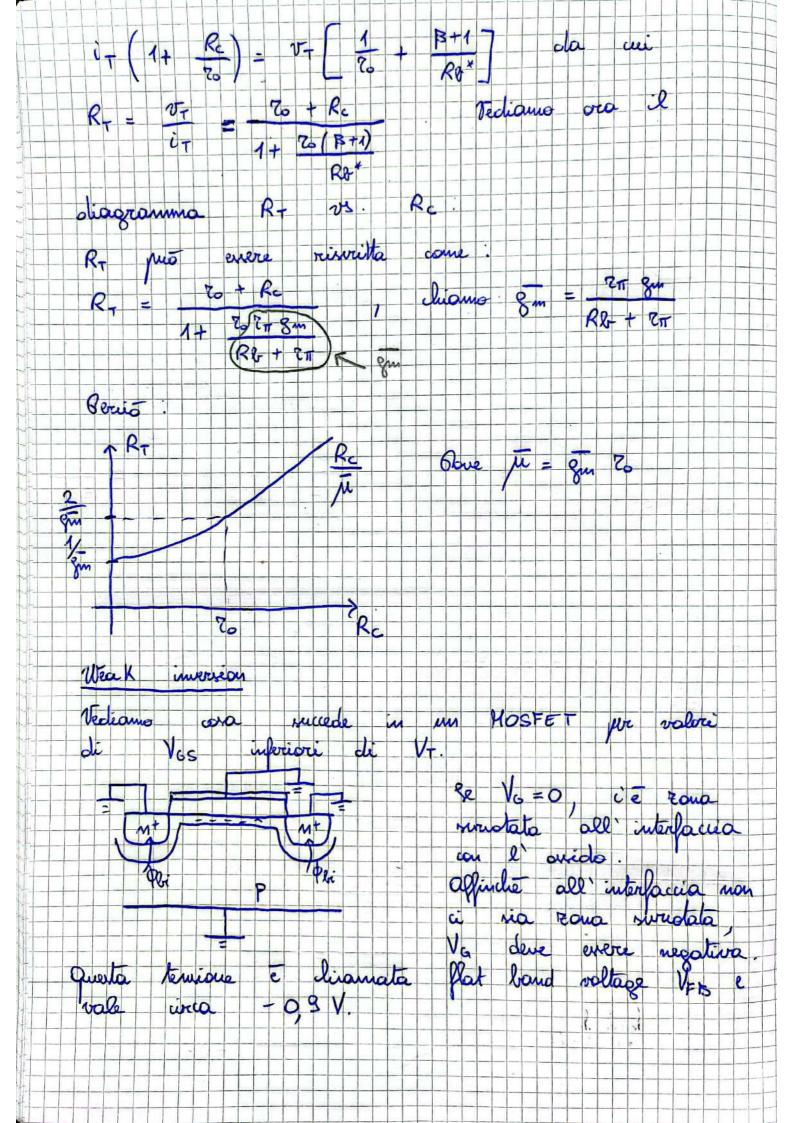


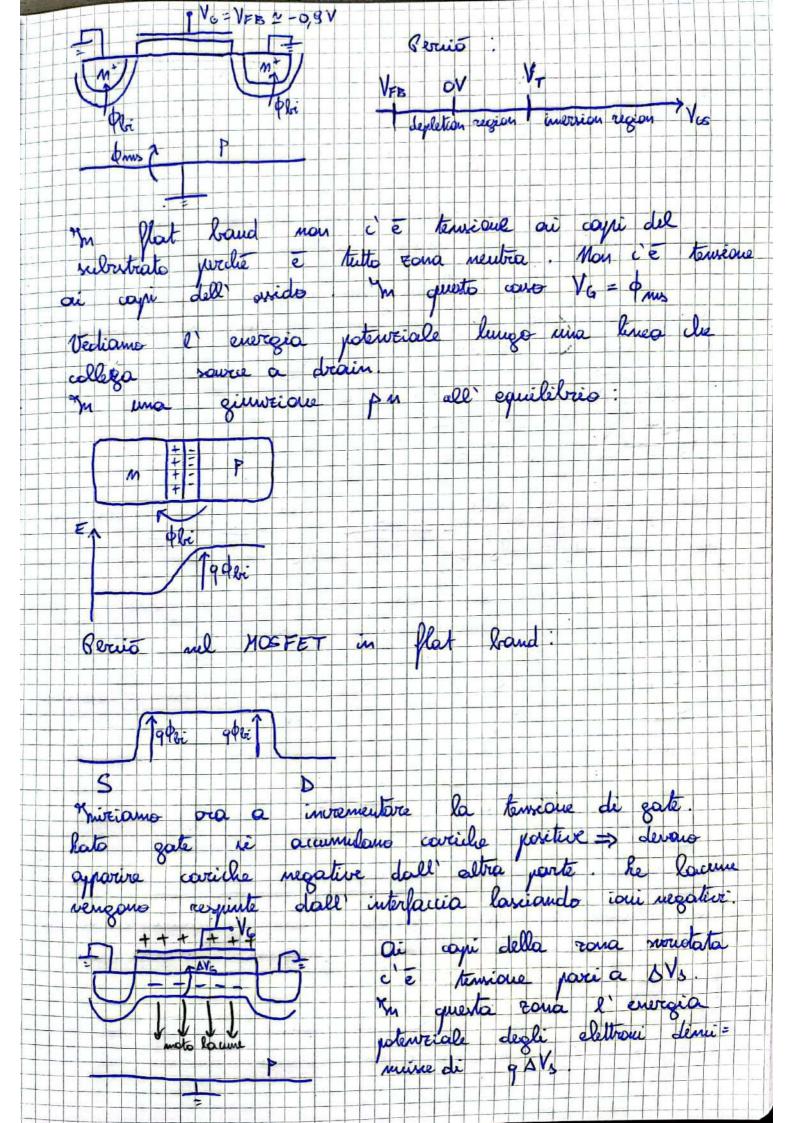


Beruis : 1 9(bli - DVs) all'interfacion ce rome anche elettroni, porché romo attratti dalla carica partiva al gate. Il numero di elettrarii che dal rourie hanno energia cinetica sufficiente per ruperora la borriera di potenziale é: 2 1 9 (Phi - BV3) = DE ND 2 Beruit la concentratione di portatori all'interfaccia

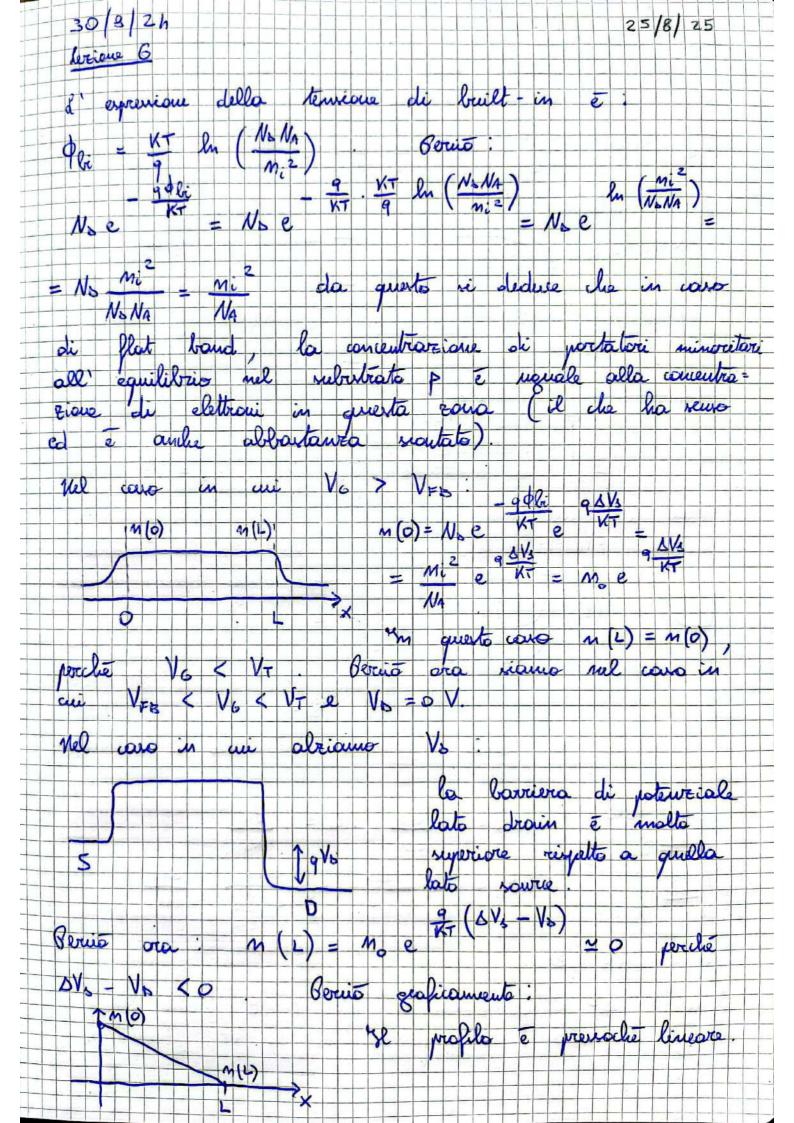e: Ms = Ns e Nt = Ns e Nt e Nt L'evergia al drain di q Vs. De Beruio re per erempio alliano: PIGVS recreamente la covente dovable enerce milla perché Vis=0 Un realté ci sono portatori all'interfaccio e quindi c'è covernte. C'è una ginneione np n che hurriona come un BIT pensiona come un BJT 'se source emette elettrani rul comale che la da bare e il droin è il colleitre.



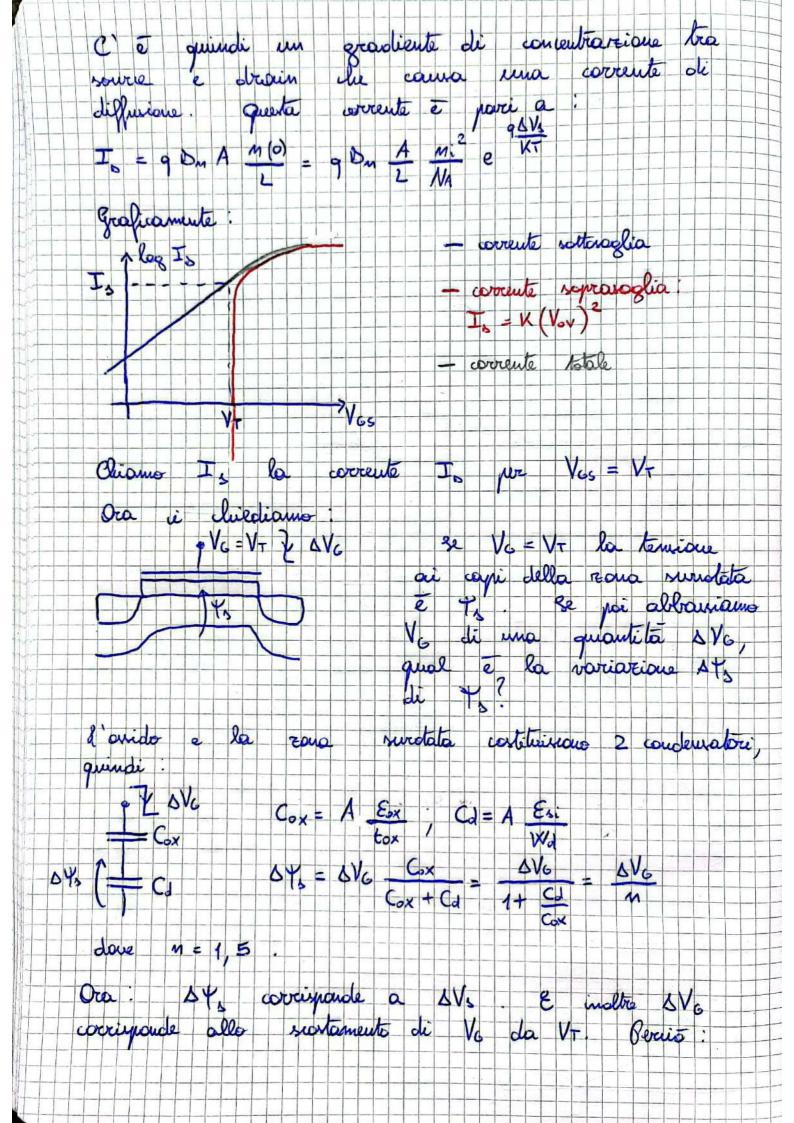

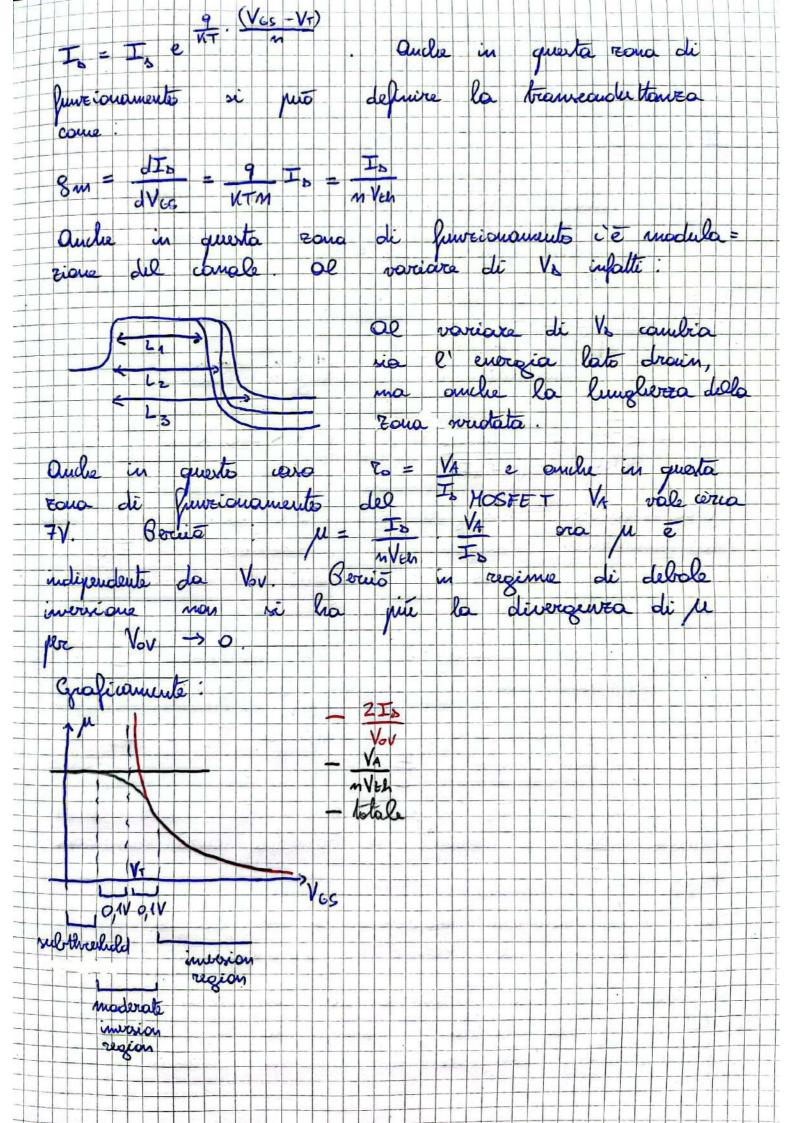

IC é l'invoion cofficient e indica quante Ves é vicina a VT. I C = IIs, done Is e la covente in covingen=
Is devra della voglia. Sufatti: Is=Is e IT

Xe V6s = VT allora Is = Is.


Is = 4m 1 \(\text{L} \cdots \cdots \text{V} \) (Vth) can Vth = \(\text{VT} \)

Run in moderate invarion region vale: 8m = Ib 2 0,1 < IC < 10 Oer valori maggiori di IC ii ri yesta verro la inversion region. Ol diminise di IC ii ri yesta verro la moderate e reliteresheld aperation. Una volta definita Is, re definire IC.

per decidere in the regione for operare il 405FET.

Moti Is e IC, ri ricara Is e Is ri

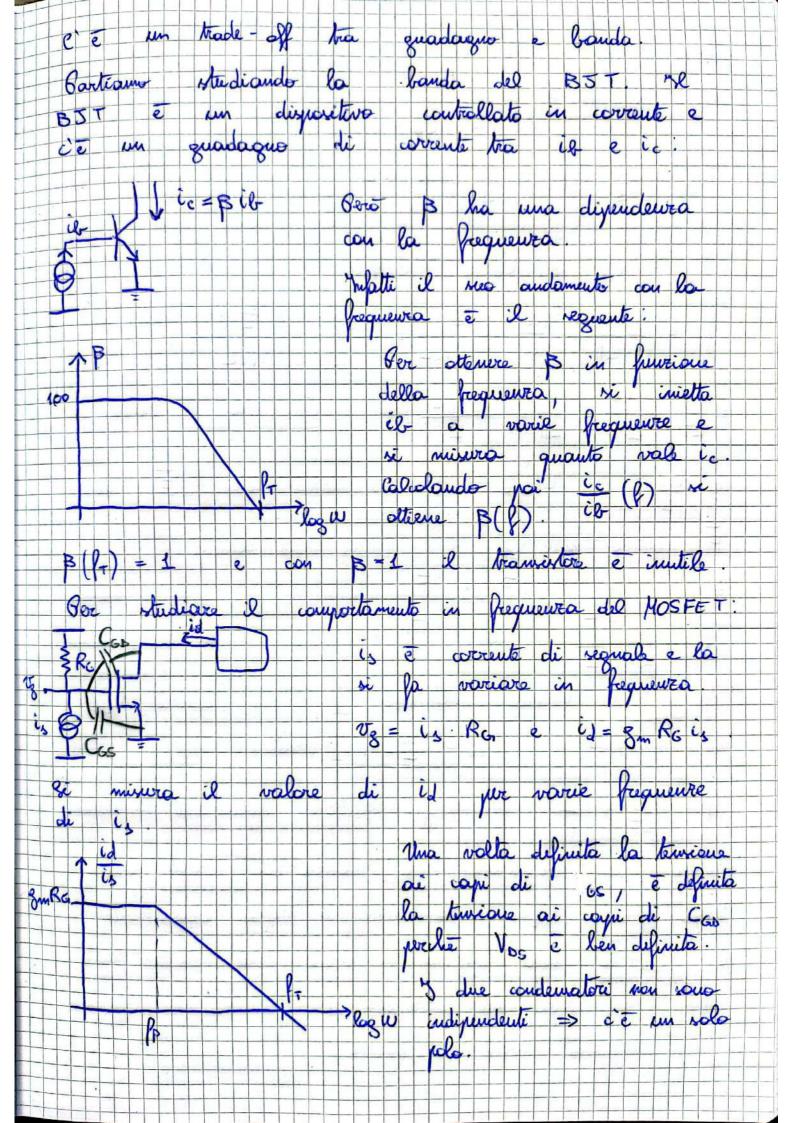
fina dimensionando ... Or parità di Is, per riduore IC duo au = mentare V e quindi il tramistore avià dimensione maissicre. Le il quadaque mousime le ri ha retteressia, perhi uriano il MOSFET repraraglia? Cerché un altre parametre da comiderare e la banda. La banda, quindi la risporta in frequenza, e migliore in imercion operation.





48 polo la frequenta: | = 1 = 1 = 211 (CGS + CG) RG PT = 8m R6 Pp = 3m 2TT (Cgr + Cga) Constitute dicime che $C_{8} + C_{8}d = C_{0}x . \quad \text{Geraio}$ $P_{7} = \frac{2}{2} \frac{1}{N} \frac{1}{V_{0}} \frac{2}{2} \frac{1}{N} \frac{1}{V_{0}} \frac{1}{L} \frac{1}{V_{0}} \frac{1}{L} \frac{1}{N} \frac{1}{N}$ 12 You guesto pur envie visto come 14 F con F campo elettrico medio lungo el comolo.


=> definisco va = m. F. Berrio:

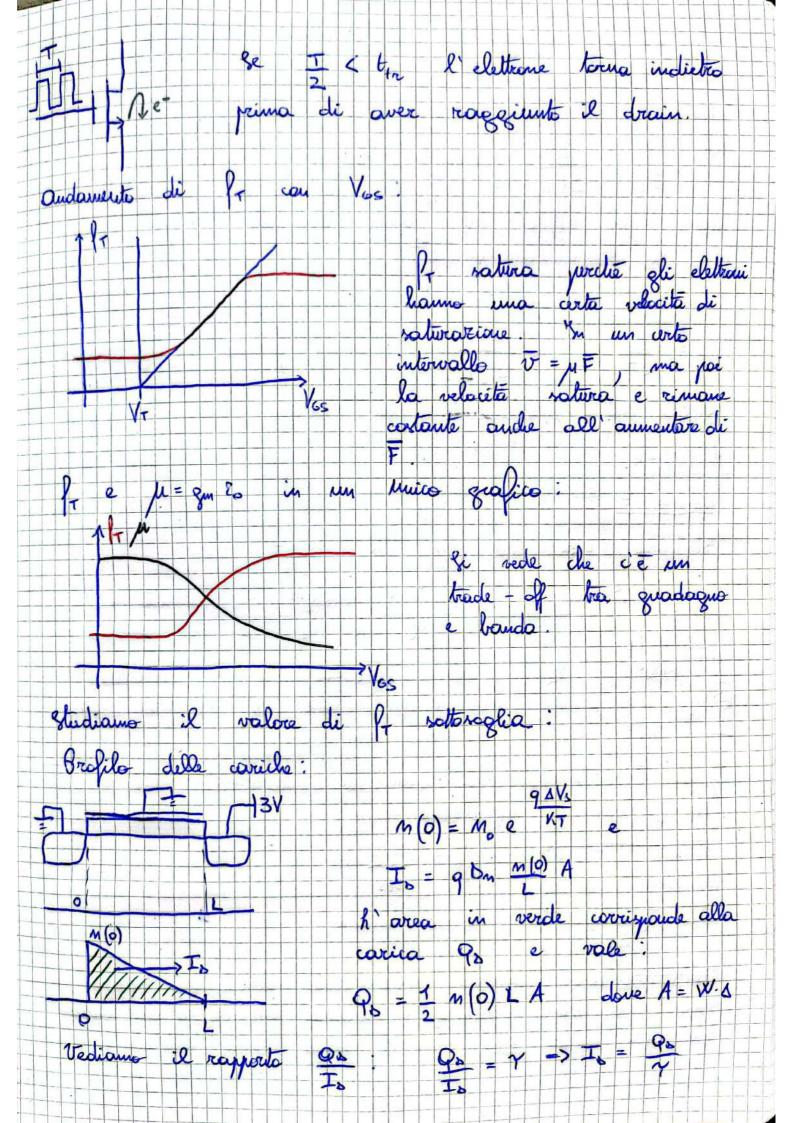
P_ = 1 va con va velocità media dei portatori lungo il canale. Chiamo tempo di tramito ten la quantità : ten = 1 percio : la = 1 ten Celi elettroni impiegano un verto tempo per transtore del source al drain, quelo tempo vale tre se madifico troppo velocenente la polorità della terriore al gate, gli elettroni mon Romo in tempo ad arrivara al drain che vengono queti indietro vero il source.



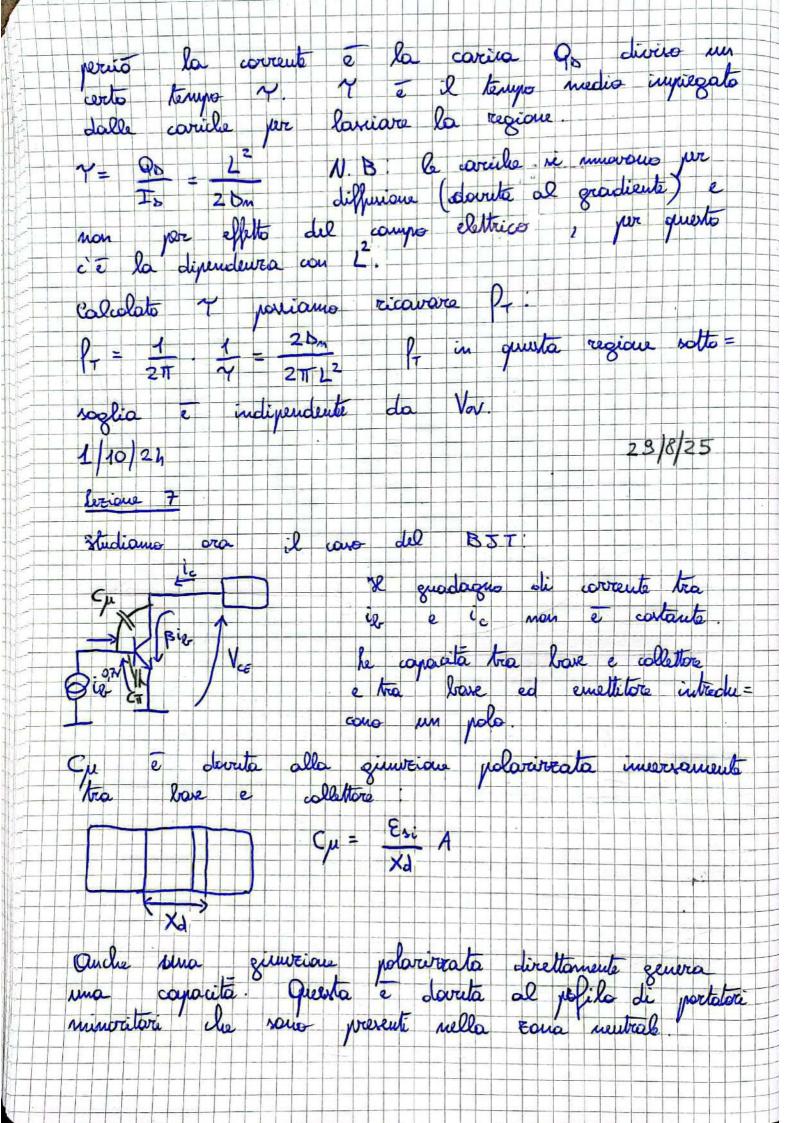

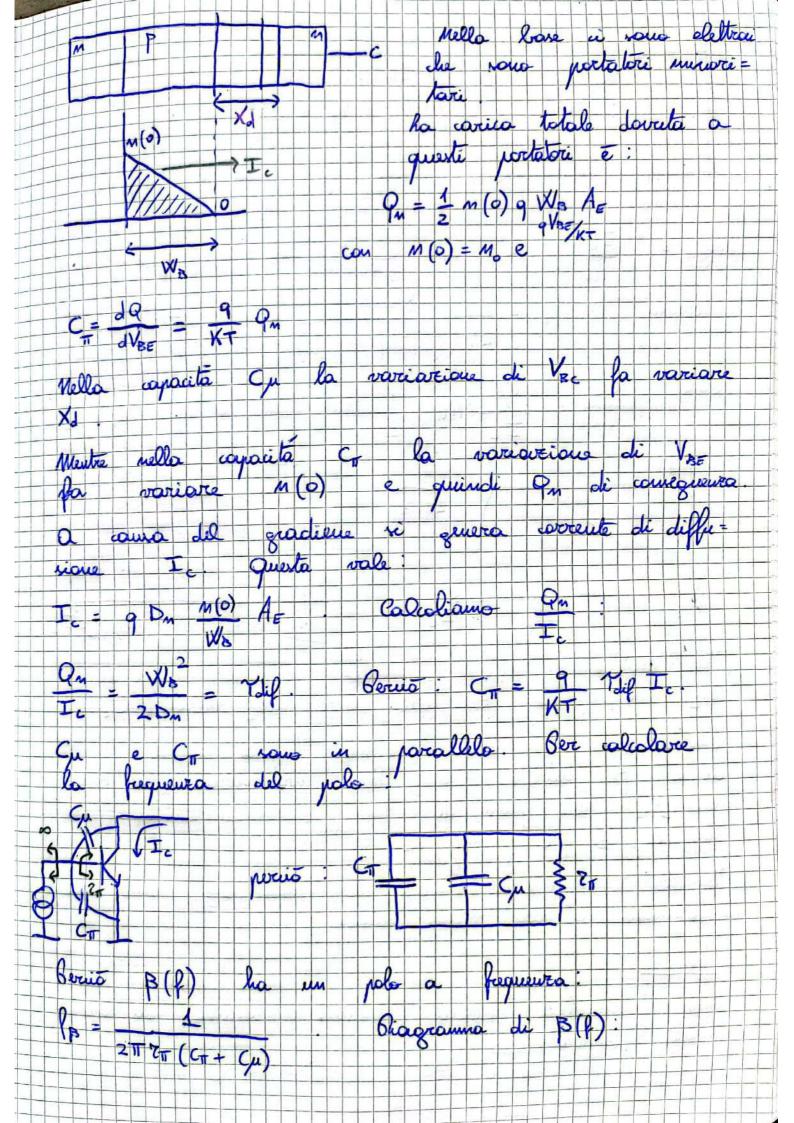

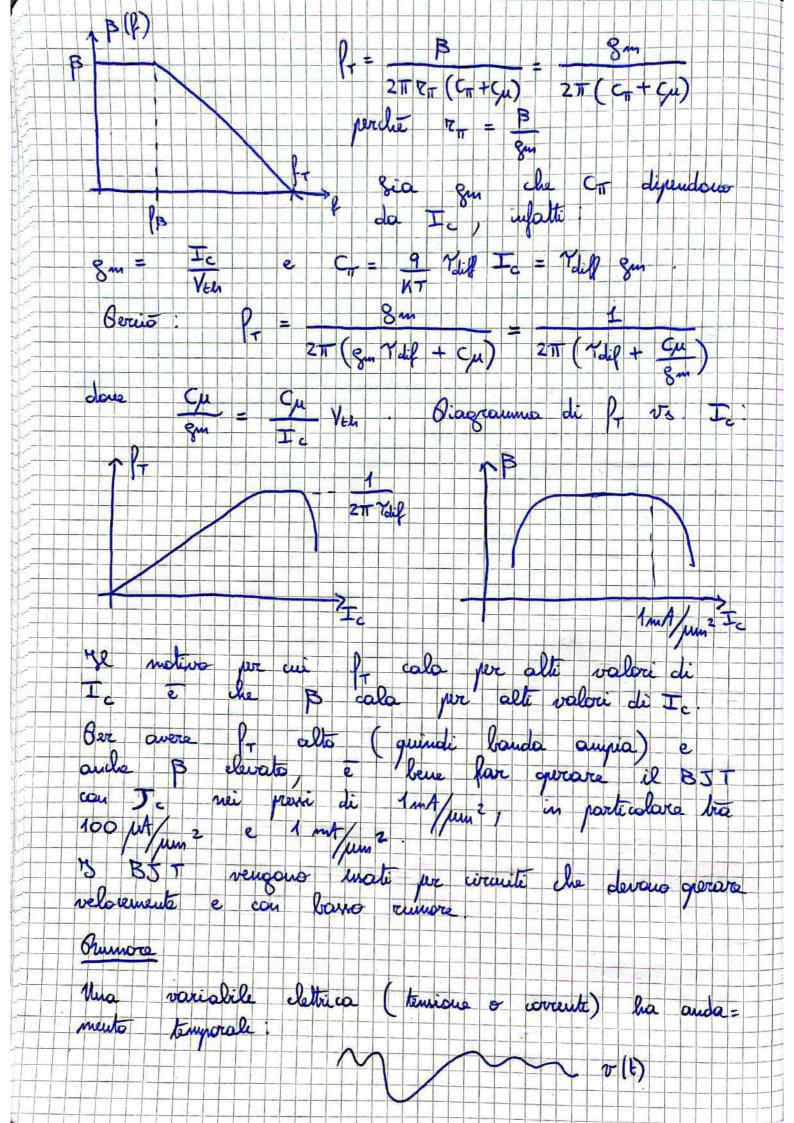


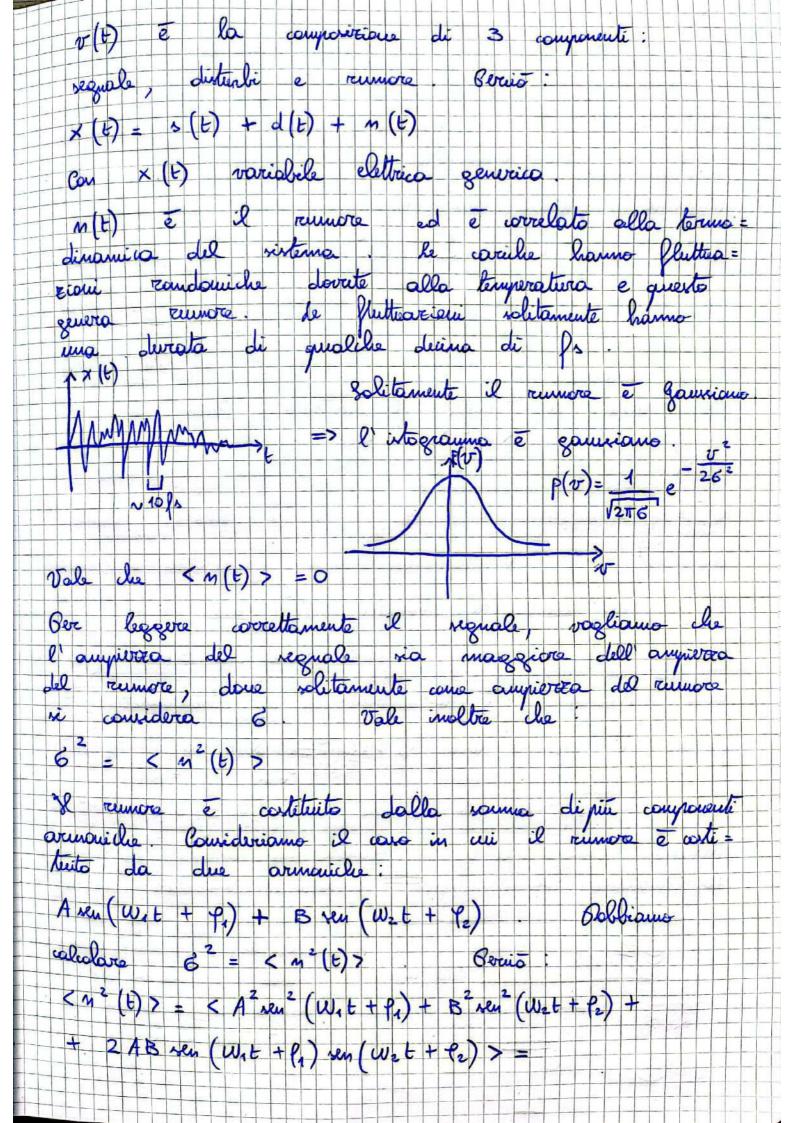



Requeure diverse, il valore quadratico medio E la sonna del valore quadratico medio di agni armanica, perche le due armanile sono ortogonali. Porsiano quindi dire che: 62 = < n2(4)> = E; DE; 2 . Si pue omble vedere in termini di energia: l'energia dell'intera forma d'anda é la sonna dell'energia di agni compo =
mente evrunonica.


n realta la spettro é continuo Chiamo S(W)


la spettro di (n²). D6² é la componente della
mpetro tra l'e l+ Sl Bérnio più prapriamente. $6^2 = \int S(f) df$. S(f) et la devicta yettrale di petenca le tratione come granderora la terrique, S(P) ha renta di misera V2/Hz. Wiewer Vindin Chevan: questo dice le S(w)= 13 (Kxx (x)) done VIXX (X) è la Privière di autocovelazione querta e definita come: Kxx(Y)=lim + X(t) X(t-Y) dt perio se riferita al rumora: $K_{mm}(Y) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{T} m(t) m(t-Y) dt$ Veoliano come gentere il rumore nei cirmiti.
Consideriano il regnente cirmeto elementaro: en (w) E la congro = _ Vout (w) nente orinerica del e ampierta e en (w)

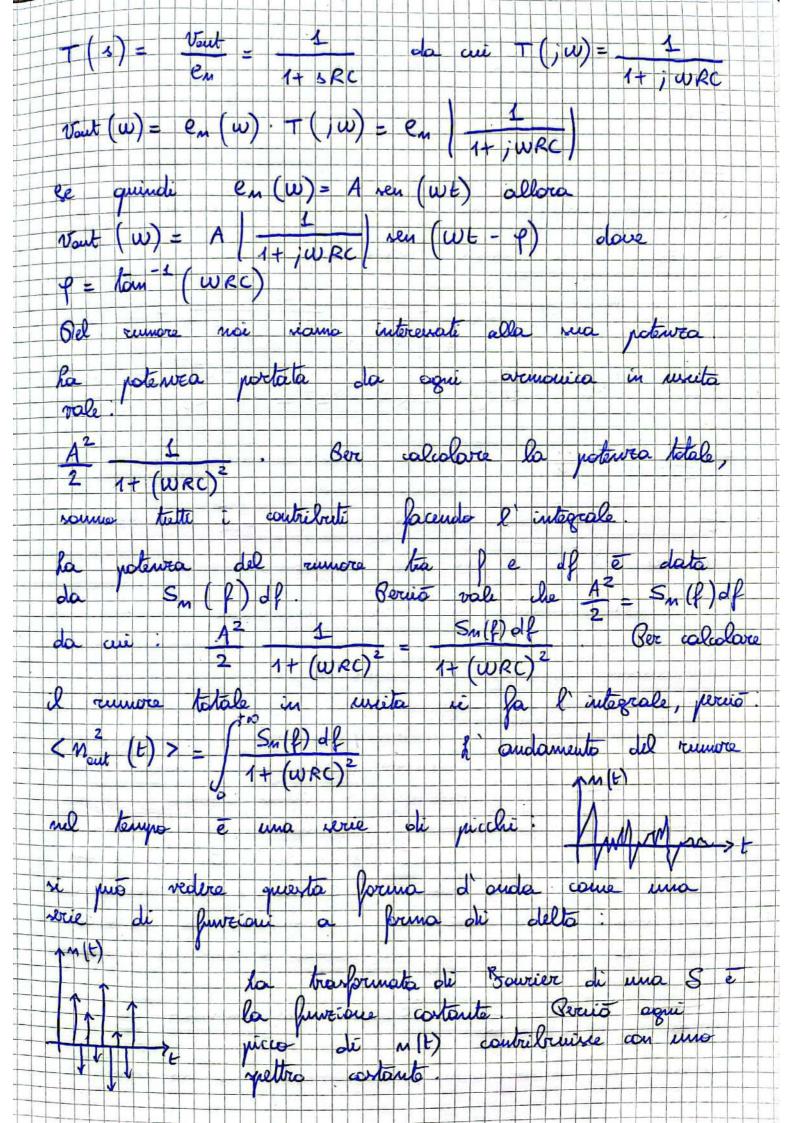


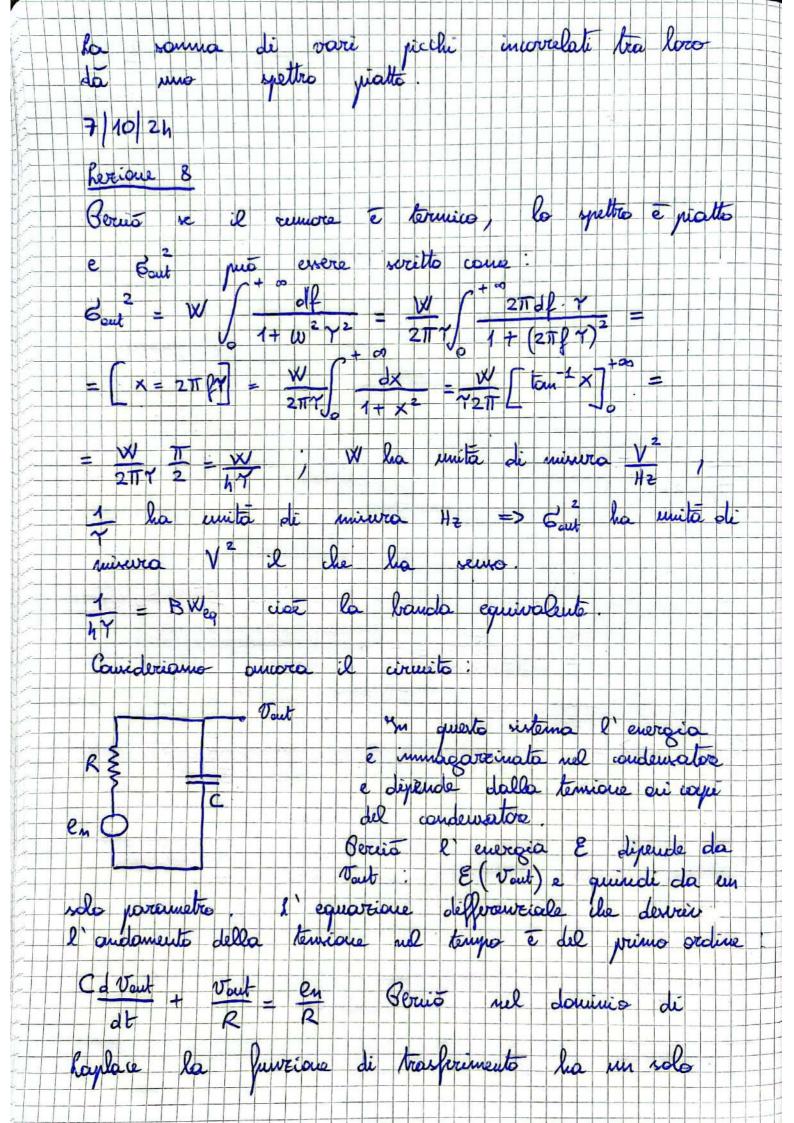


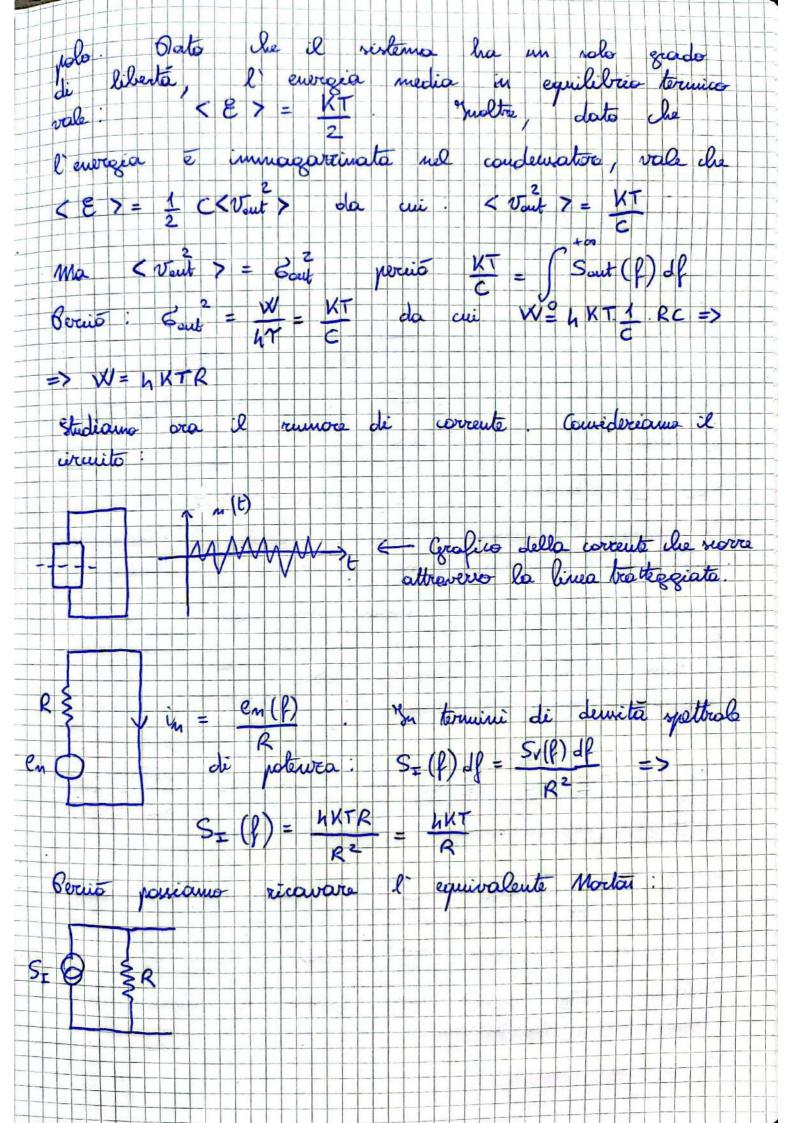


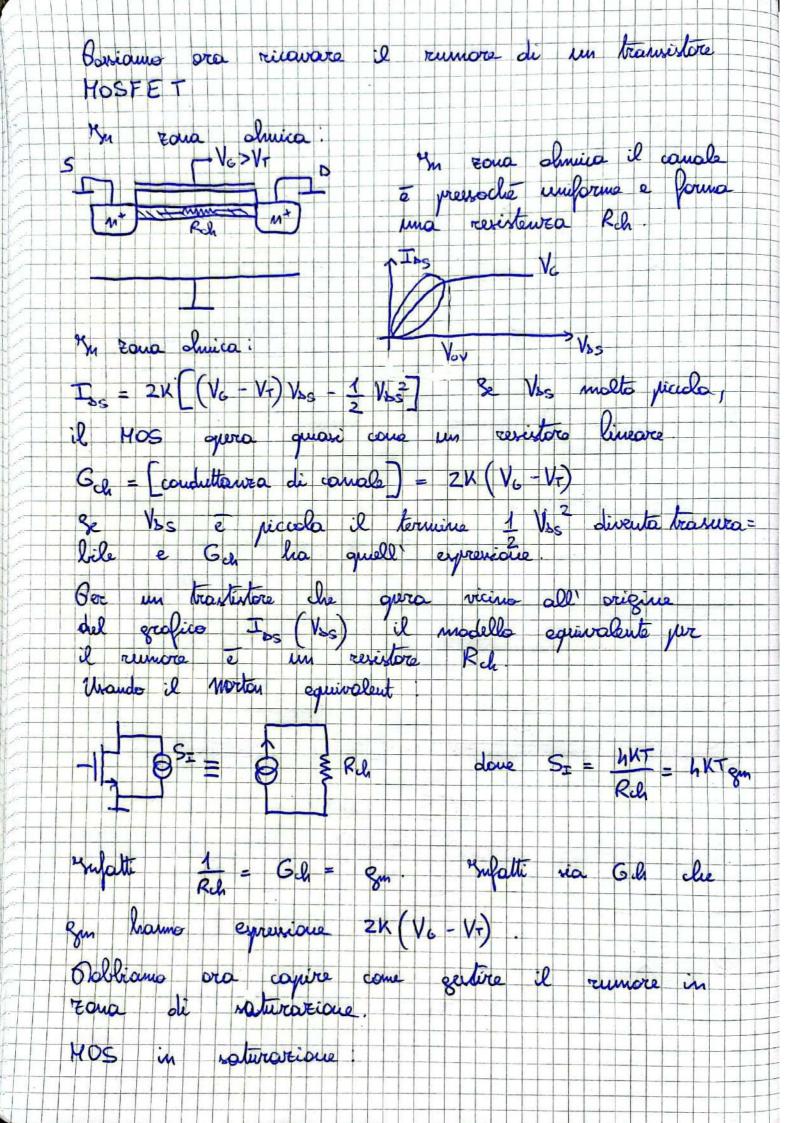


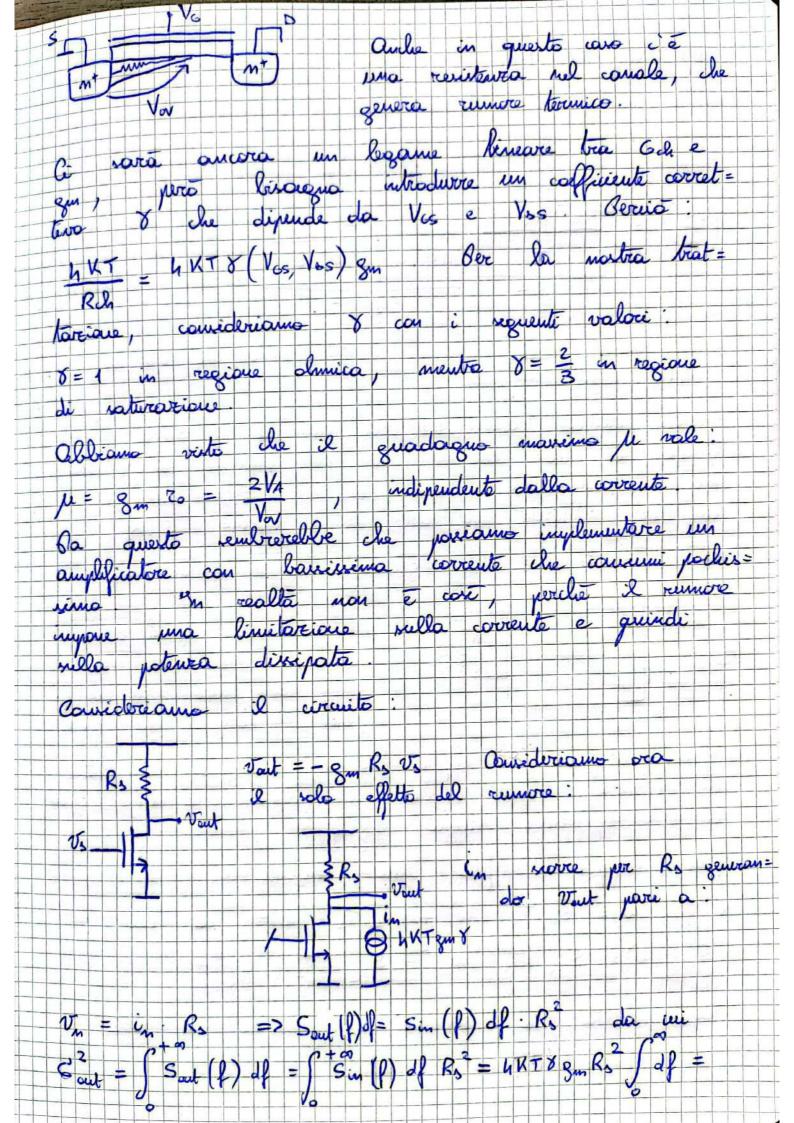


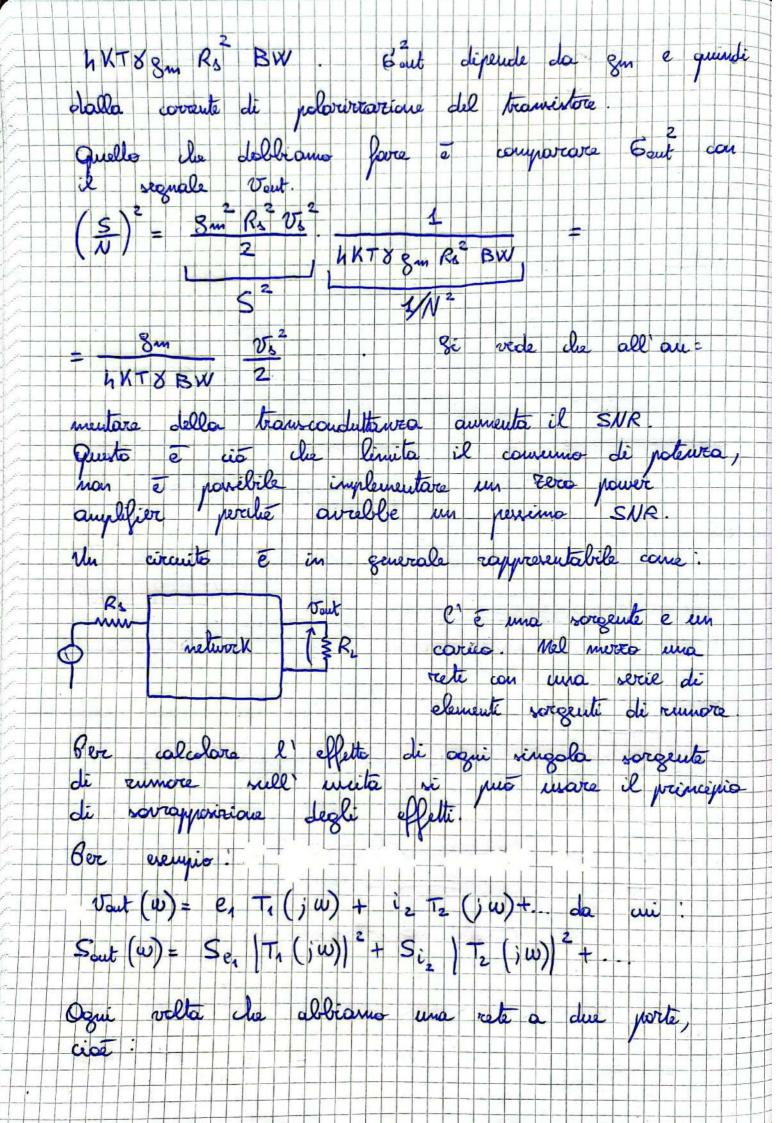


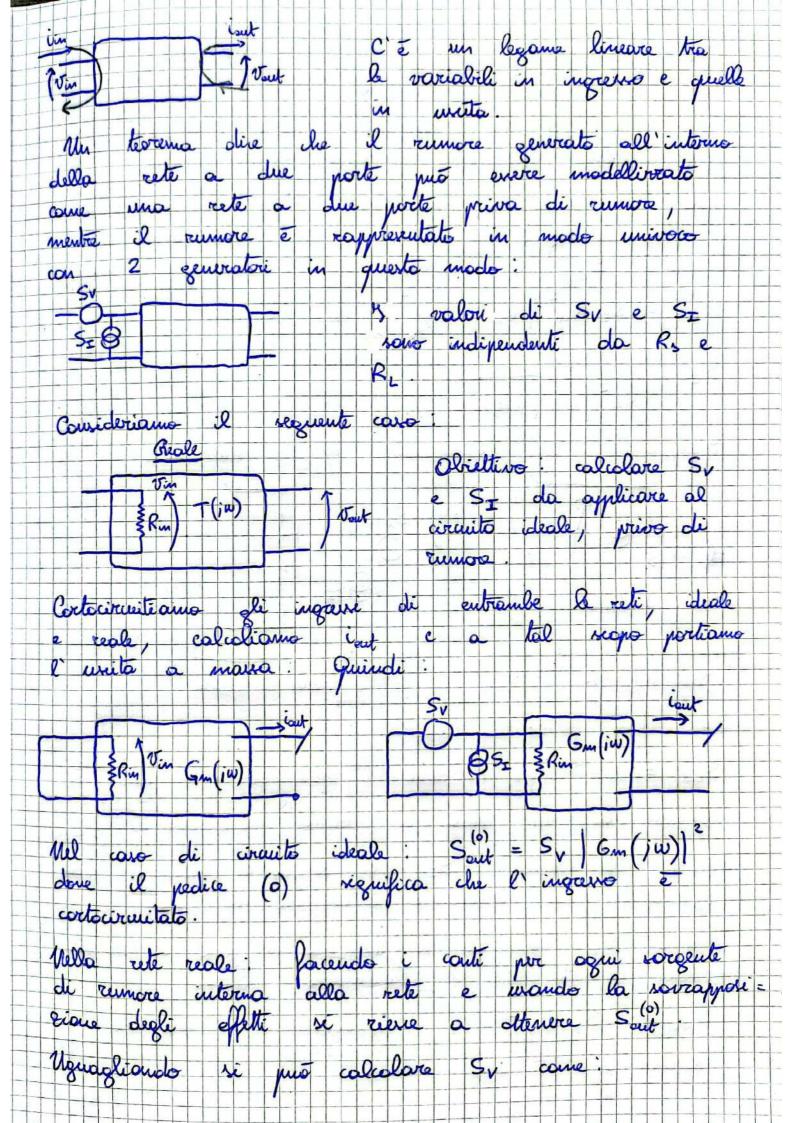


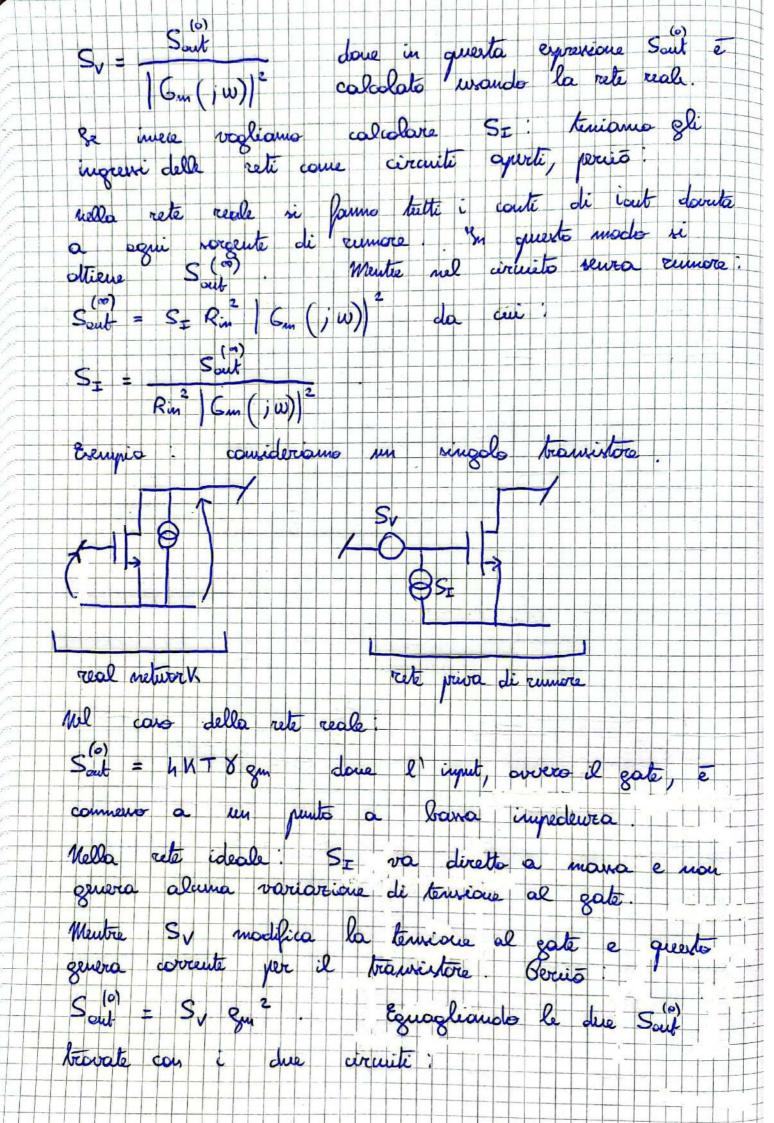


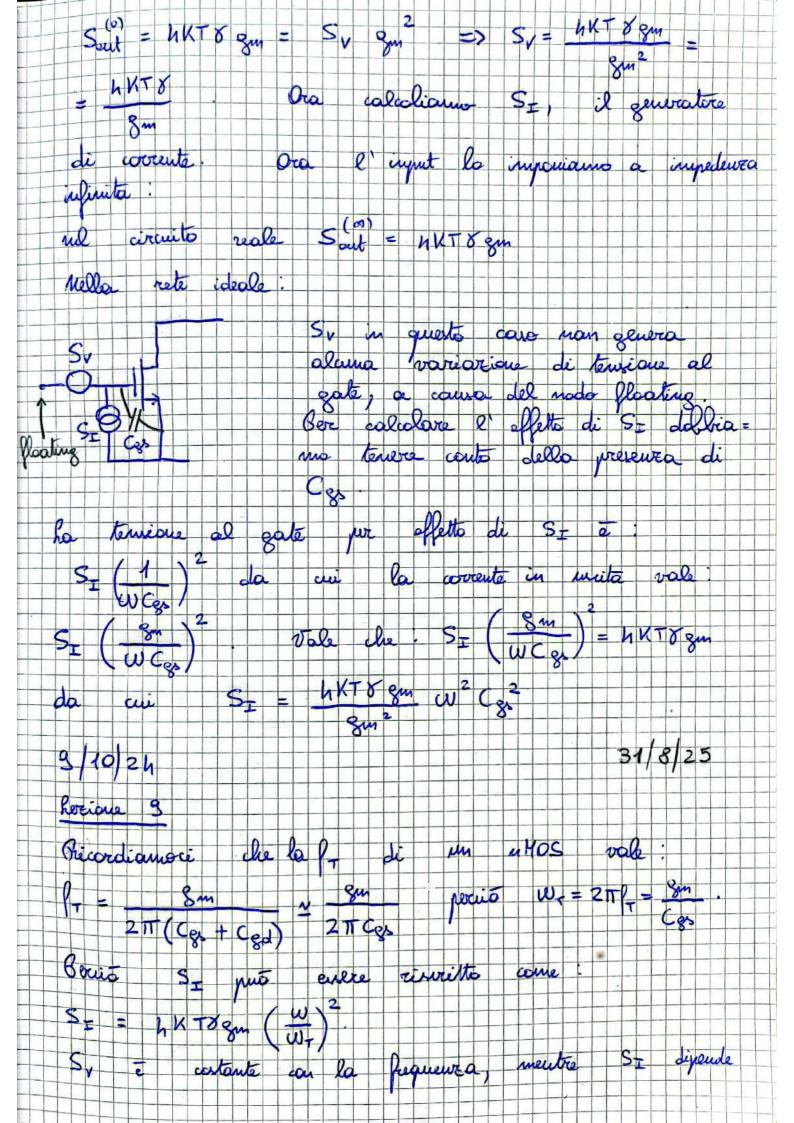


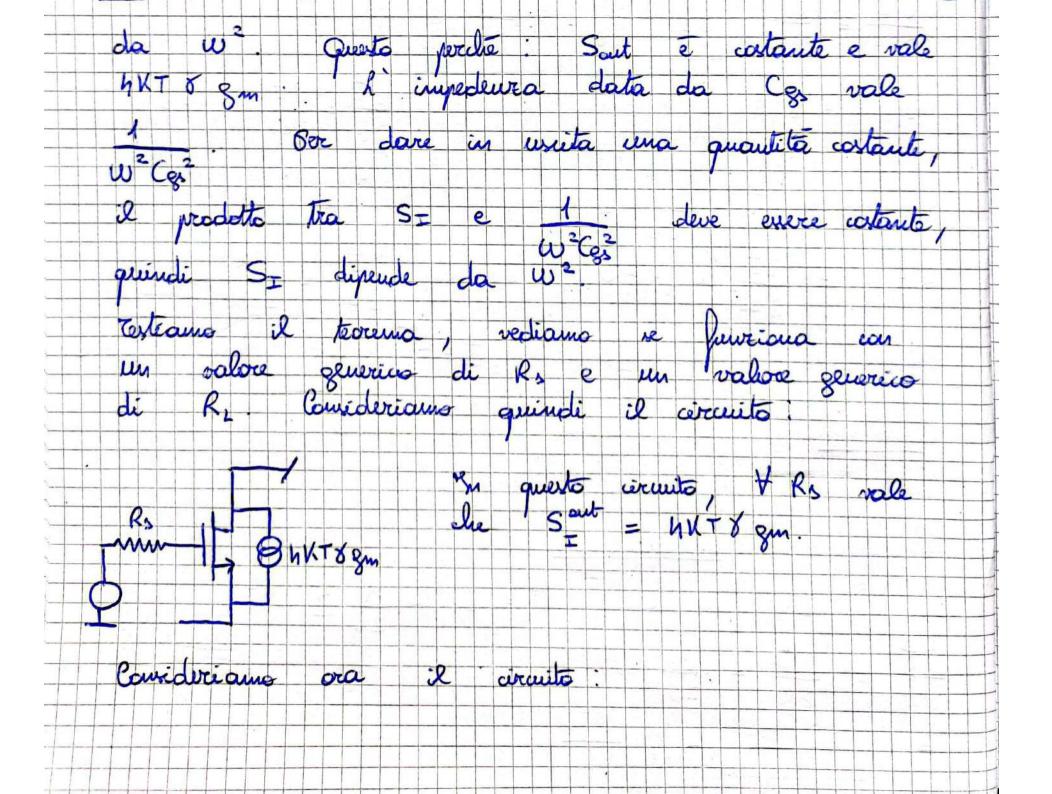

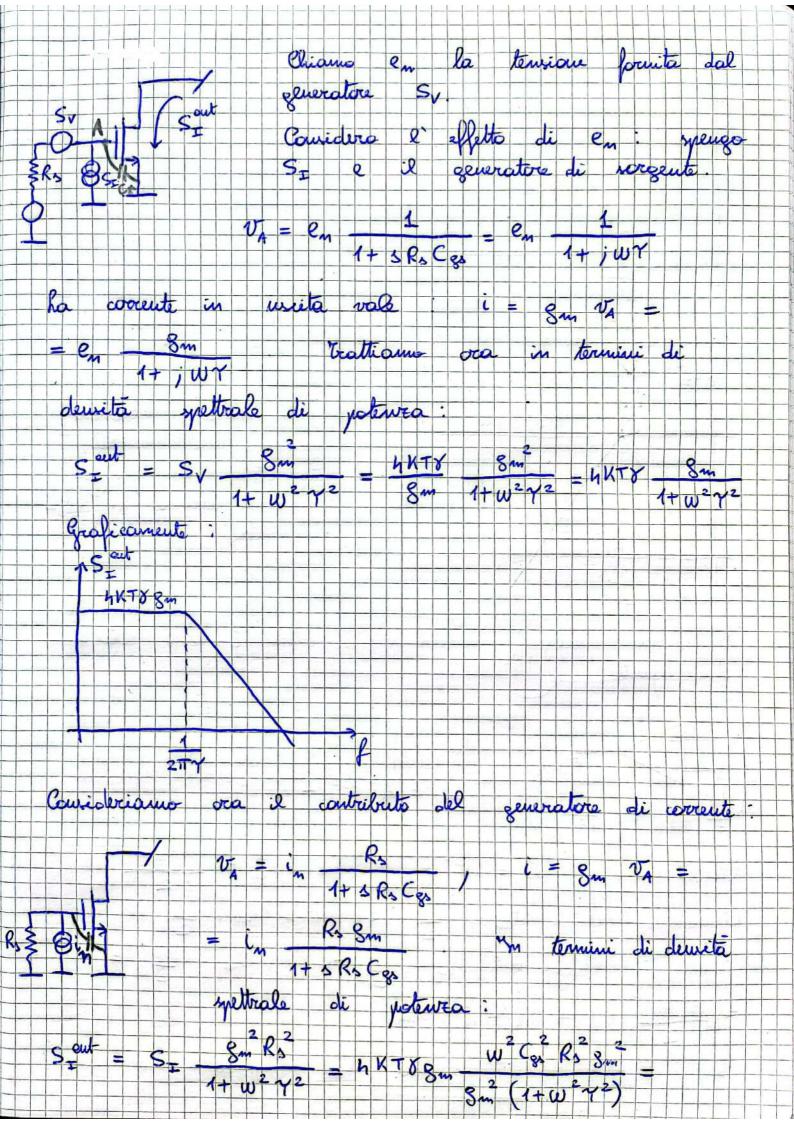


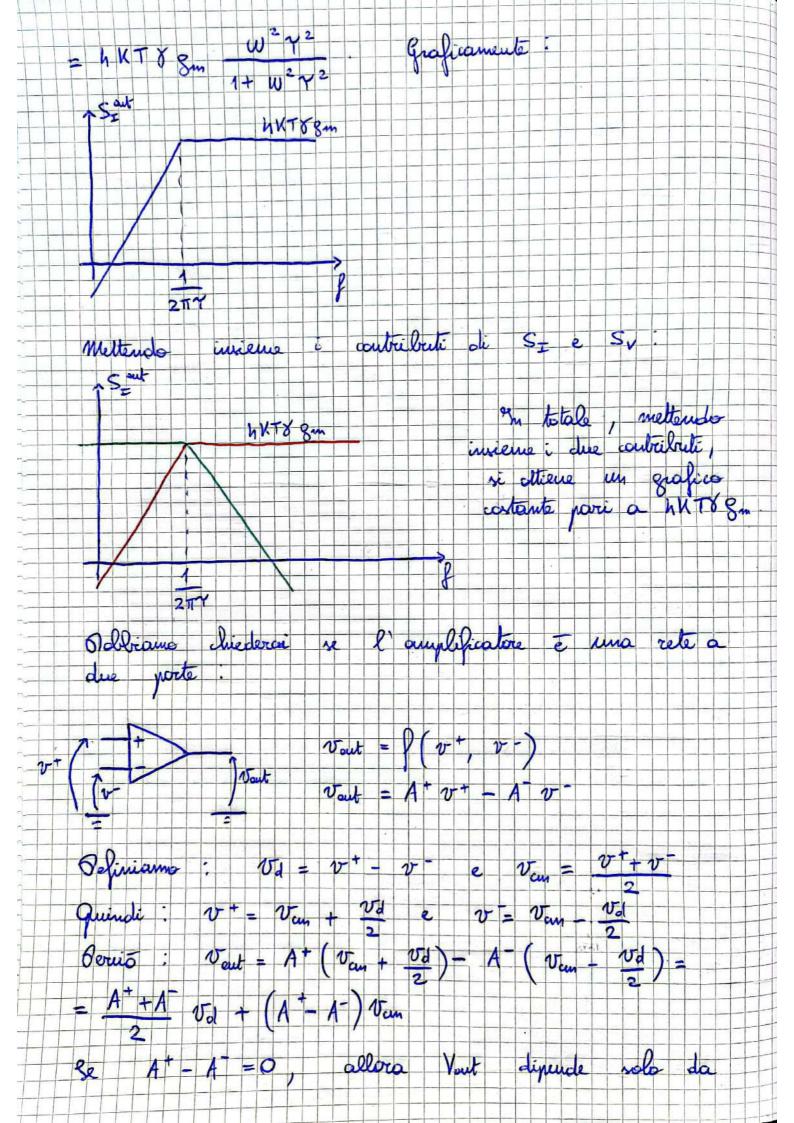


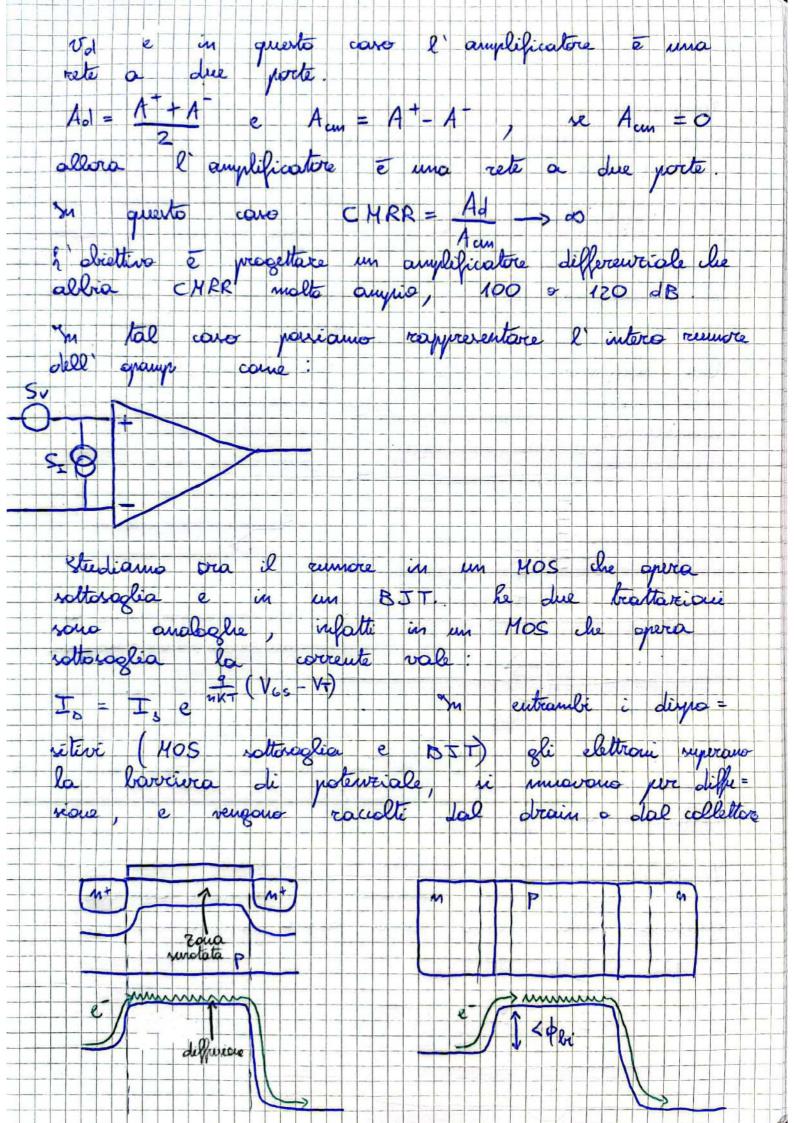

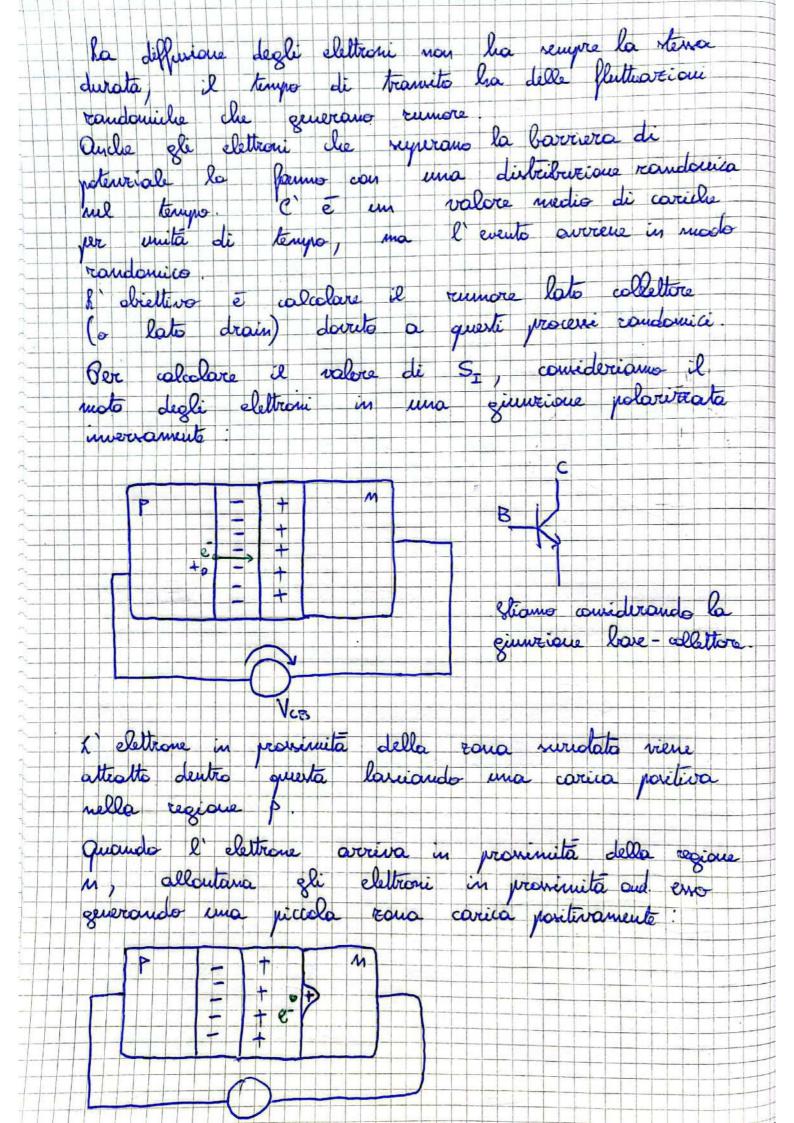

Berut appura l'elettrone lavier la rora per col entre nella rona survotata, genera una carica + q al confine tra rona pe rona sontata. Mon mano che ri mucre lungo la revia mudata
la carica + q nella zona p diminuire e
viere la carica nella regione n al confine
con la zona muolata. Questa carica cresa
lino a zazzienere il valore + q. Parlande pui in generale: Q = q L-x Q.: carica rull'armatera destra Q all'initio vale + q, pai diminuire ha carica si sporta vers l'altre armatura requendo il precione esterno, parando per il generatore di terrione esterno. La corrente che scorre per questo percorro esterno e pari alla derivata della carica i = dQR = [poricono considerare QR & QL, Euguale] = $\frac{9}{L} \frac{dx}{dt} = \frac{9}{L} v(t)$ done v(t) = la velocità della carica nel maveri da un orinatura all'altra T e il tempo di pernocrewea medio e vale T= La relocità media. Oate de la sinveion e polariocata invenamente, allora v 2 vrat da cui T ~ 1 vrat

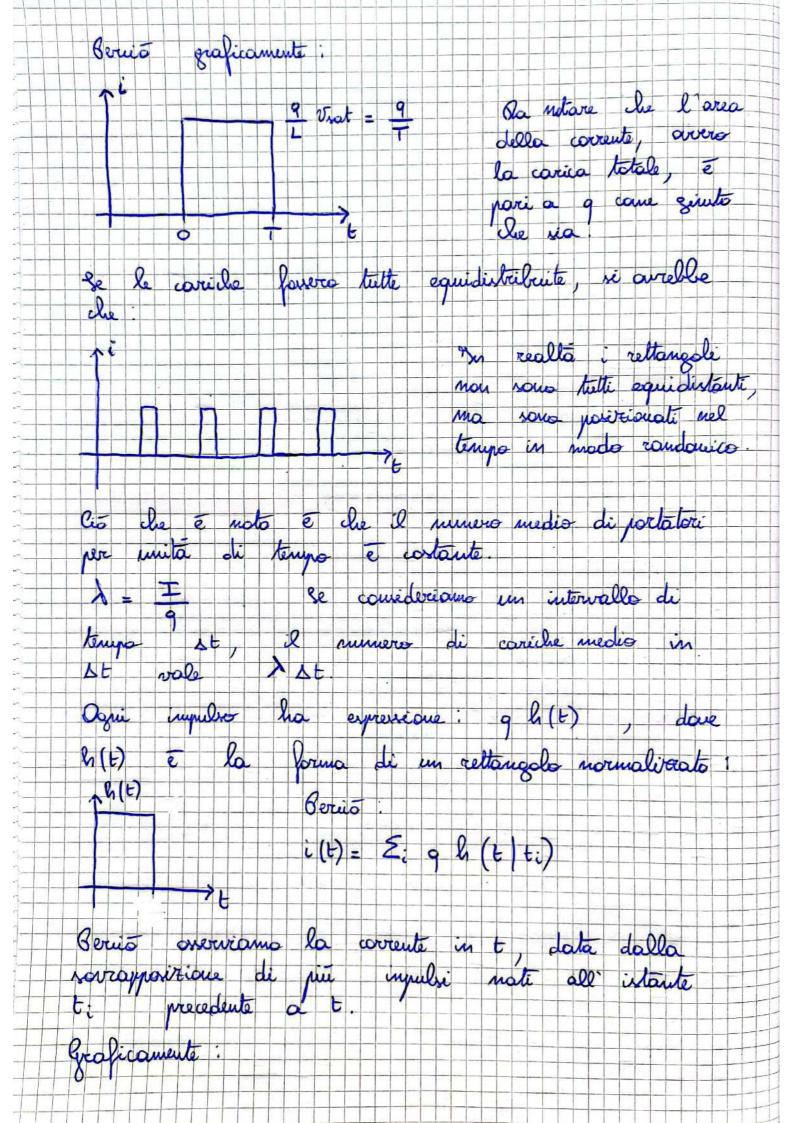

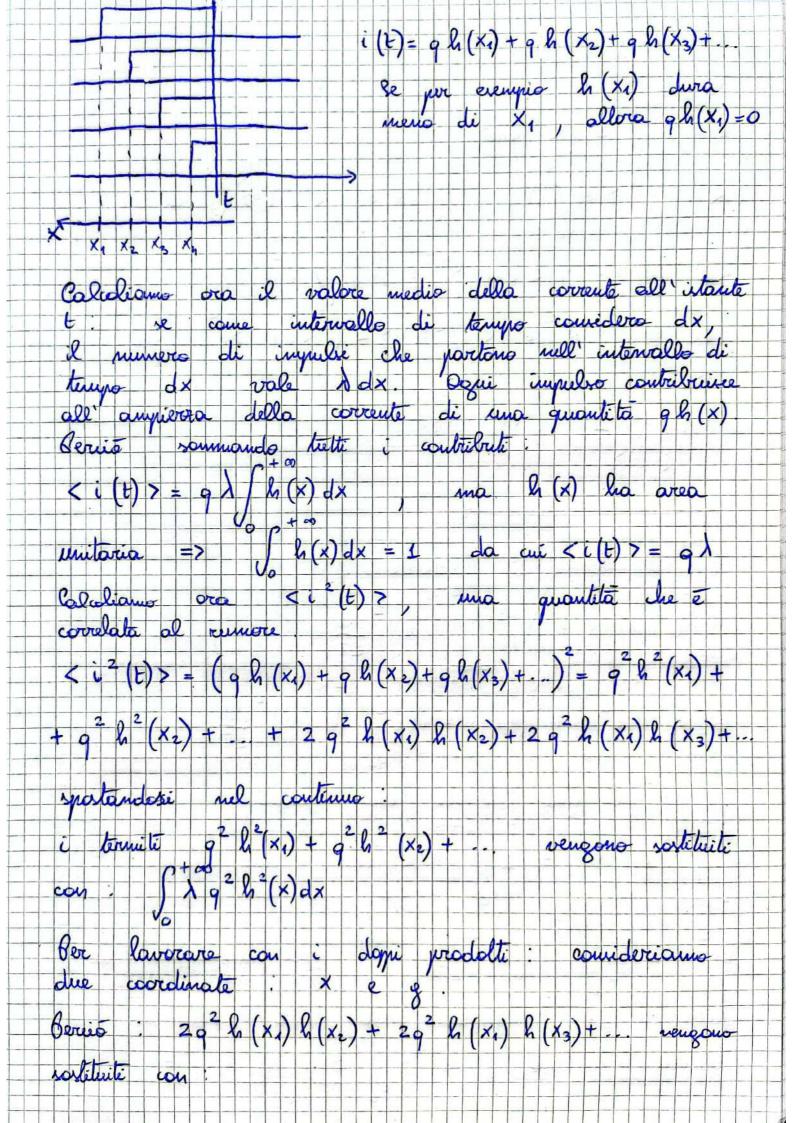

$$\int_{0}^{+\infty} \int_{0}^{+\infty} \lambda_{q} h(x) dx : \lambda_{q} h(y) dy = \int_{0}^{+\infty} \lambda_{q} h(x) dx \int_{0}^{+\infty} \lambda_{q} h(y) dy = \int_{0}^{+\infty} \lambda_{q} h(x) dx \int_{0}^{+\infty} \lambda_{q} h(y) dy = \int_{0}^{+\infty} \lambda_{q} h(x) dx \int_{0}^{+\infty} \lambda_{q} h(x) dx + \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} = \lambda_{q} \int_{0}^{+\infty} \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} = \lambda_{q} \int_{0}^{+\infty} \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} = \lambda_{q} \int_{0}^{+\infty} \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} = \lambda_{q} \int_{0}^{+\infty} \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$

$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$


$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$


$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$


$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2} dx = cui$$


$$\langle i^{2}(t) \rangle - \left(\langle i(t) \rangle \right)^{2$$


perais S(P) = 2 9 1 / H(F) 2 11/10/24 herione 10 naise rulles tratterione della lerione precedente:
quando lo la serie di impulse, il contributo
di 9 h (xi) sulla corrente i può avere due $qh(x;) = \begin{cases} \frac{q}{T} & \text{se } x_i < T \\ 0 & \text{se } x_i > T \end{cases}$ ha transpoundt di Bourier di una funcione rettan= Berus, nei tempi nelle frequente: 1 TH(F) 1 (t) $H(\beta) = \text{sinc}(T \beta T)$. Quindi $S(\beta) = 29 \lambda^{2} |H(\beta)|^{2}$ => S(P) = 2 \(\frac{2}{9}\) sinc (11 PT) date the I = \(\frac{1}{9}\) allow $S(\ell) = 29 I sinc^2 (\Pi \ell +)$ Melle nortre applicationi, la frequenta di finziona = de notreue sinc (TTPT) 2 1. Oba cui S(P) = 2 9 I, quindi un valore contante con

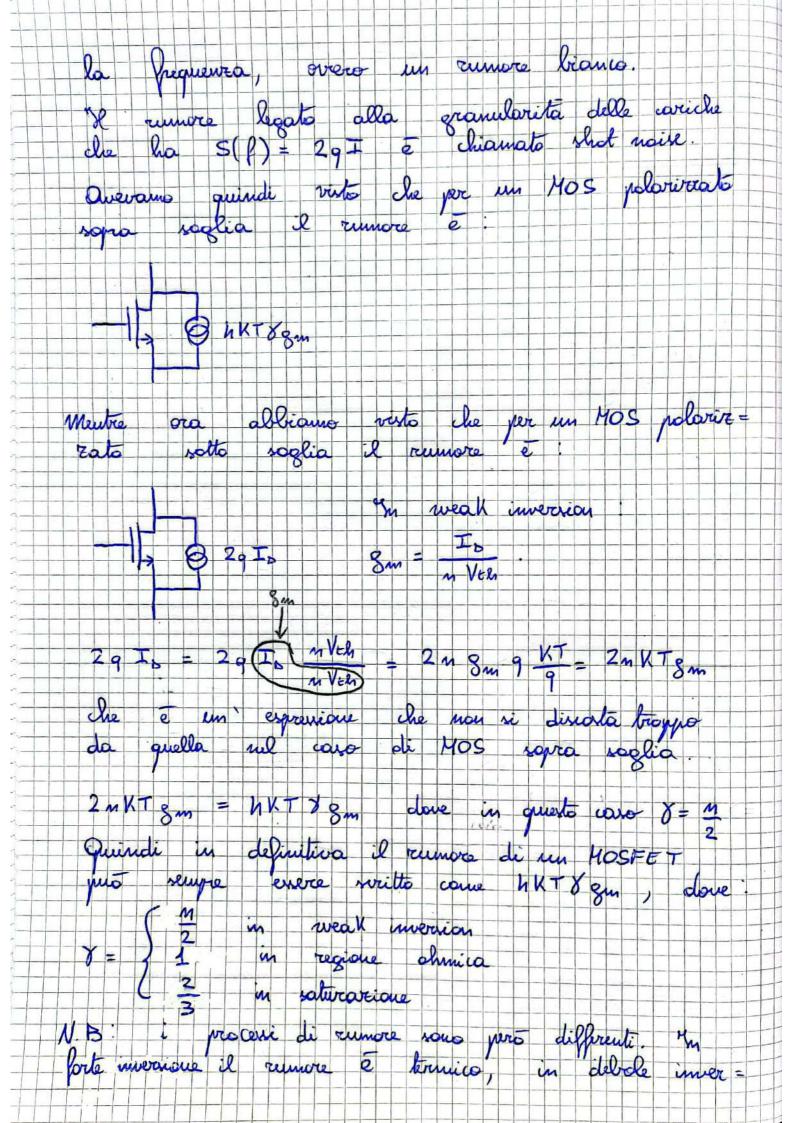


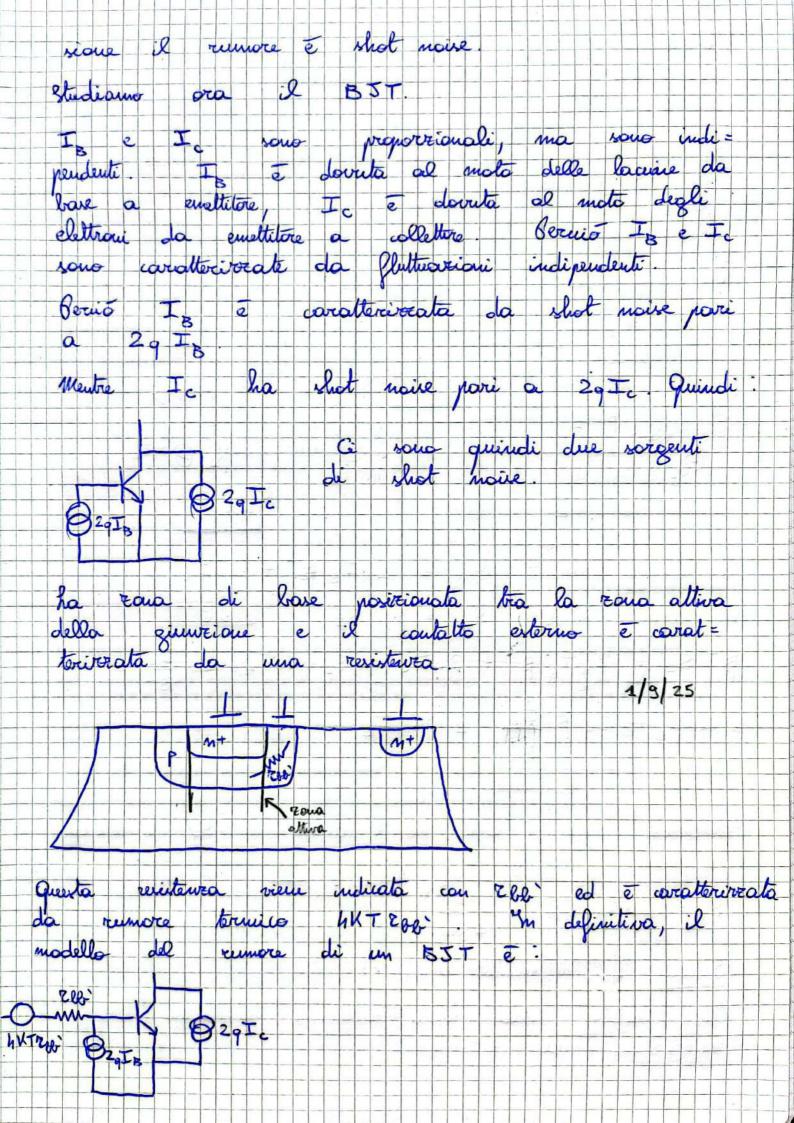


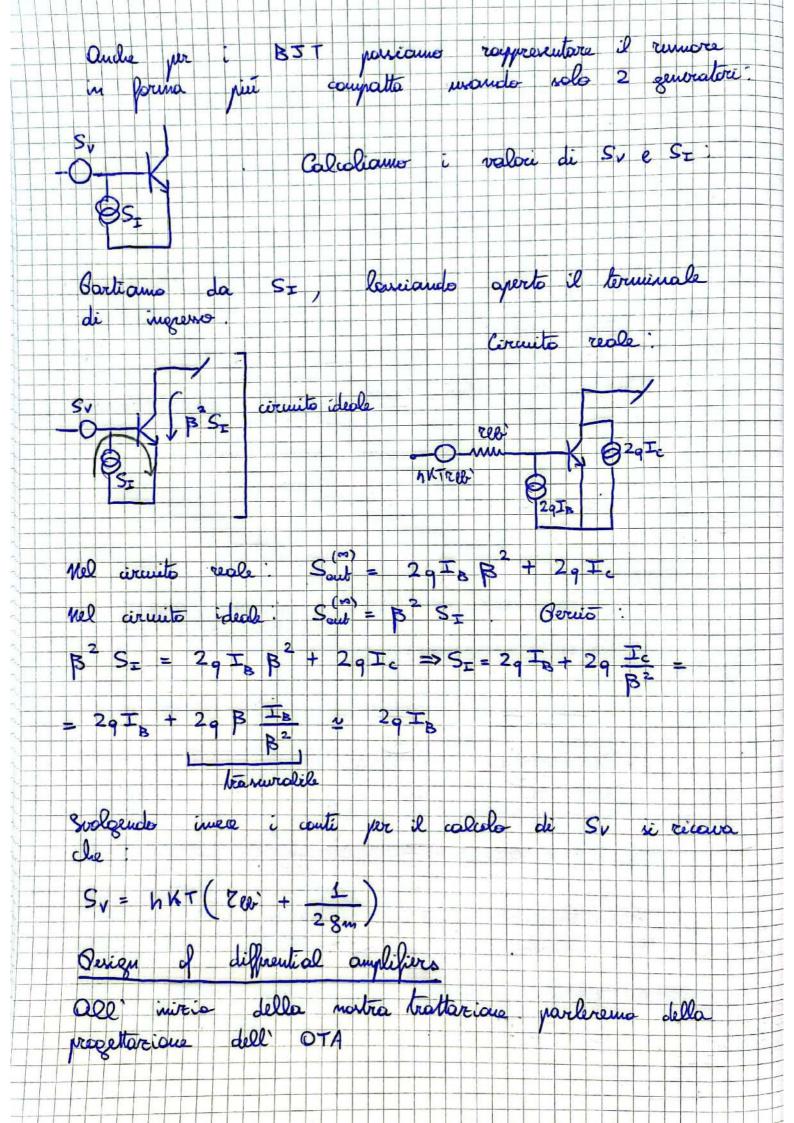


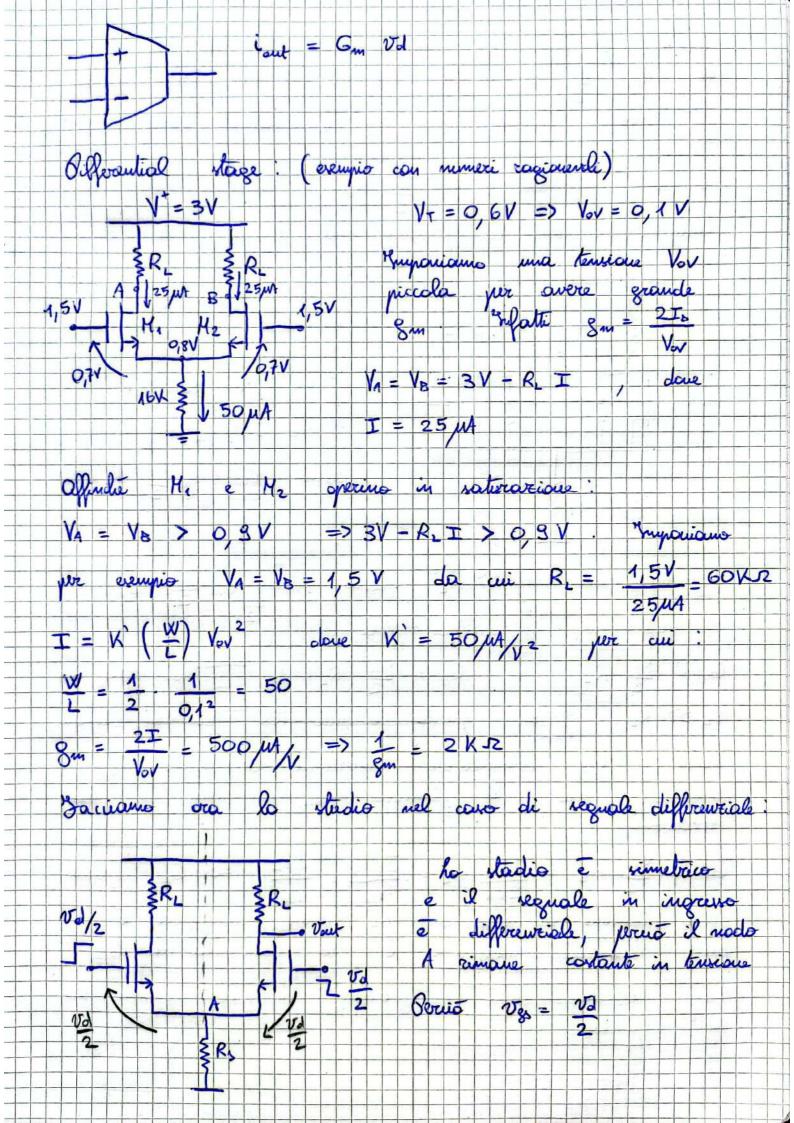


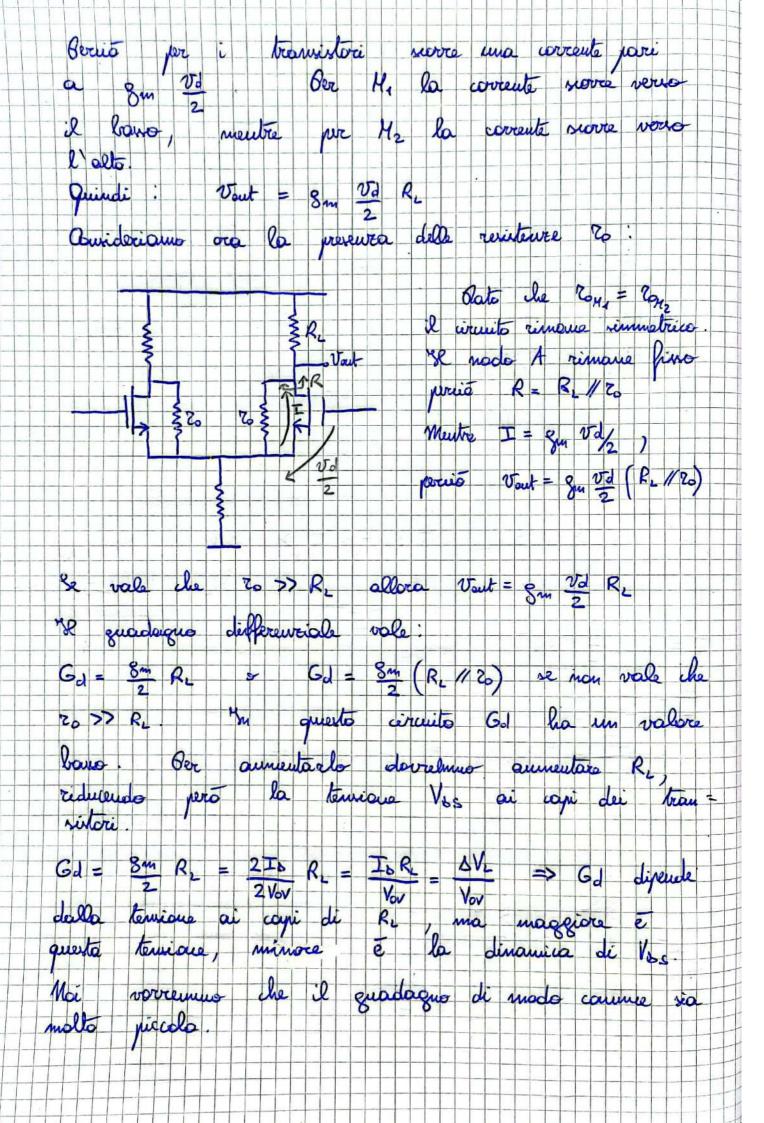


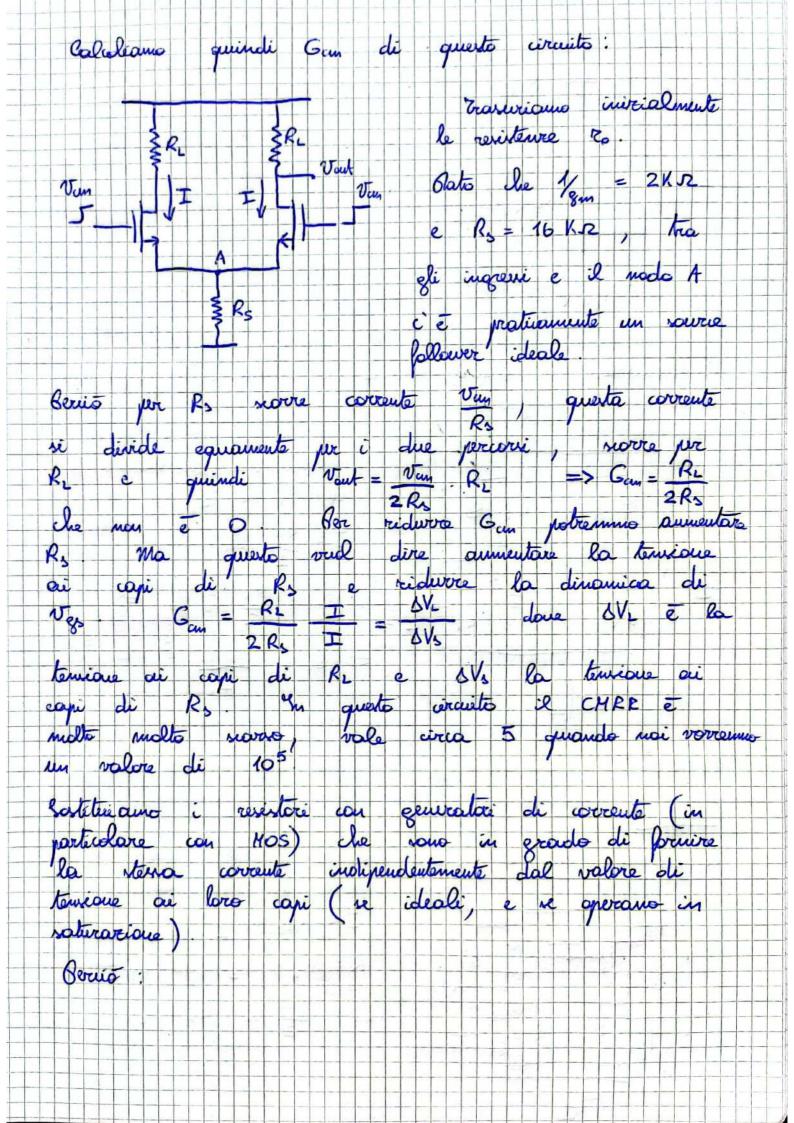


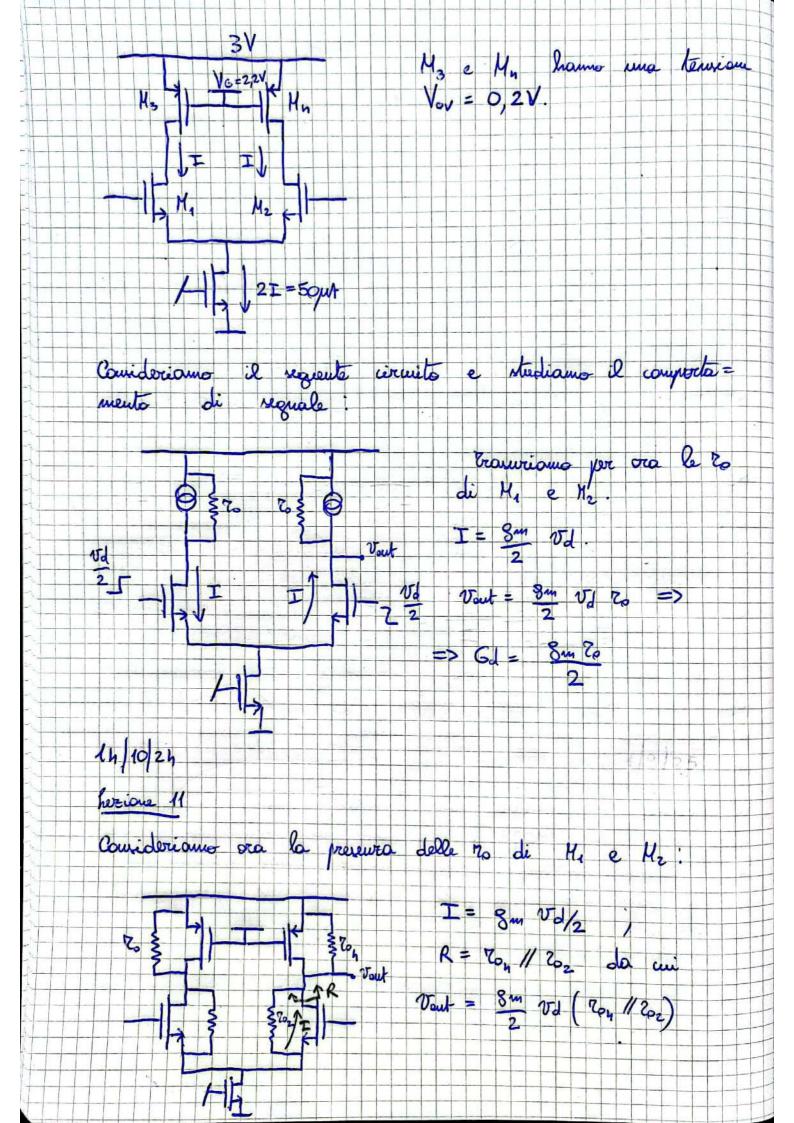

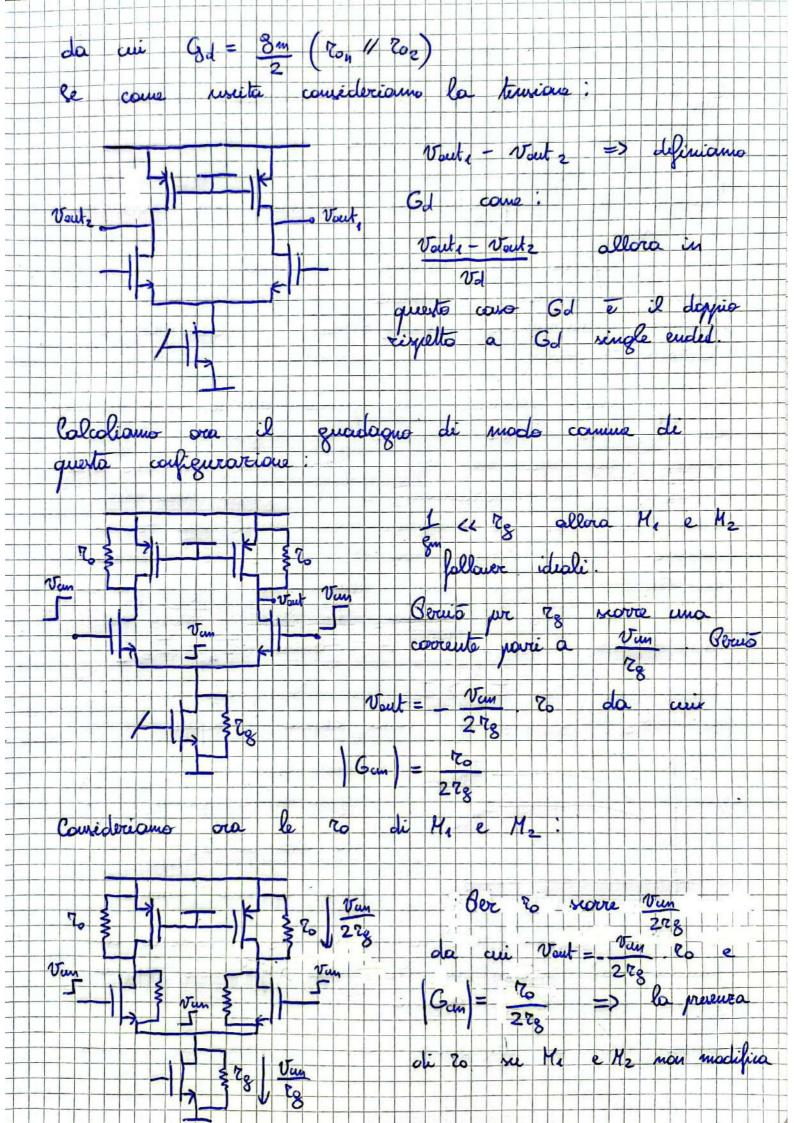

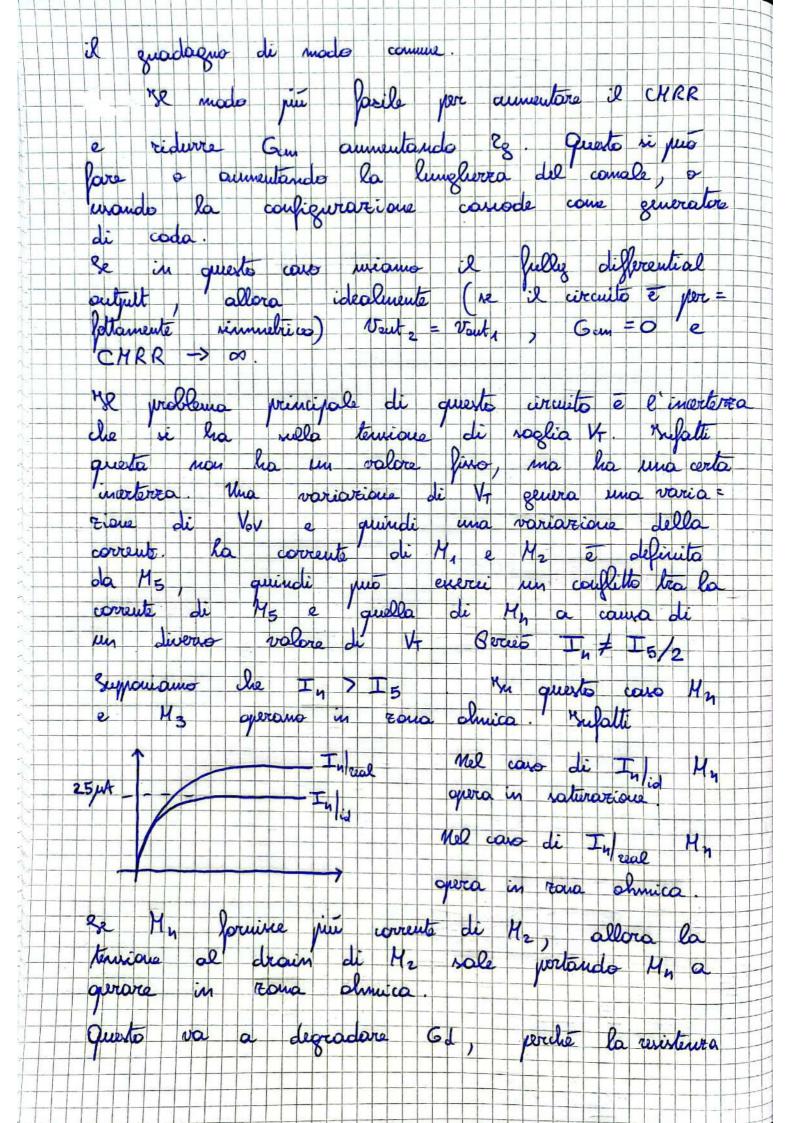

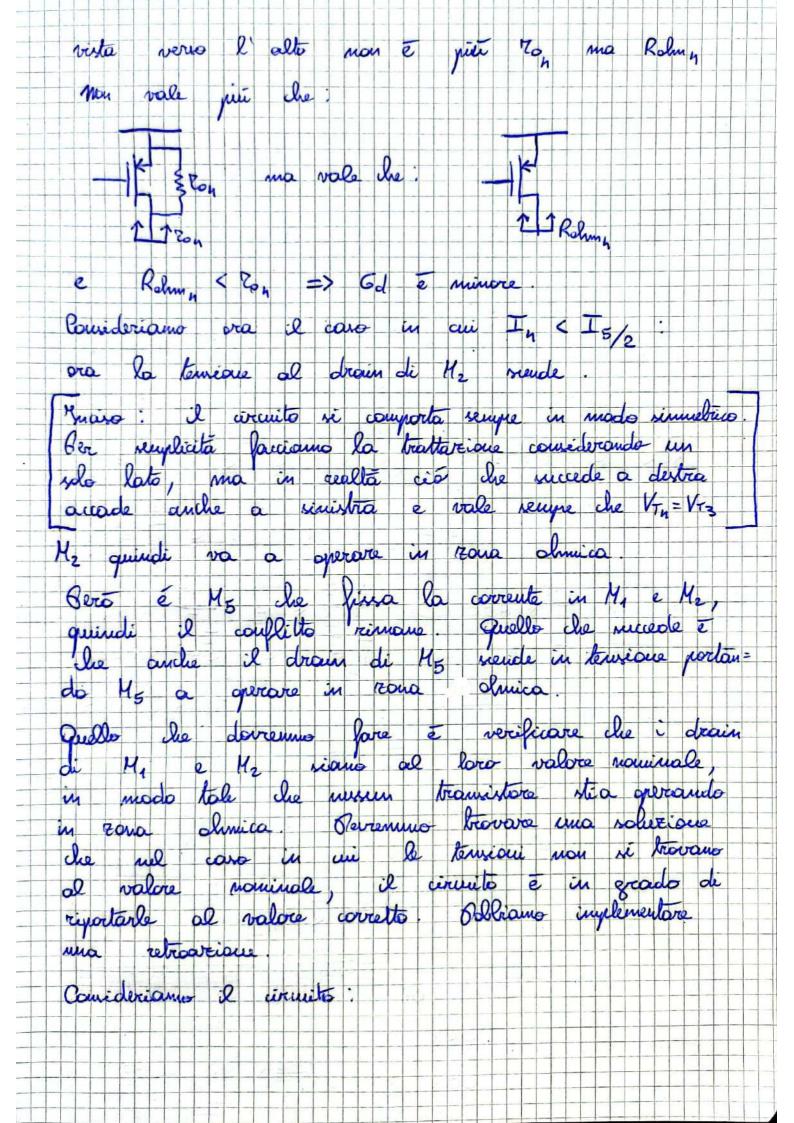

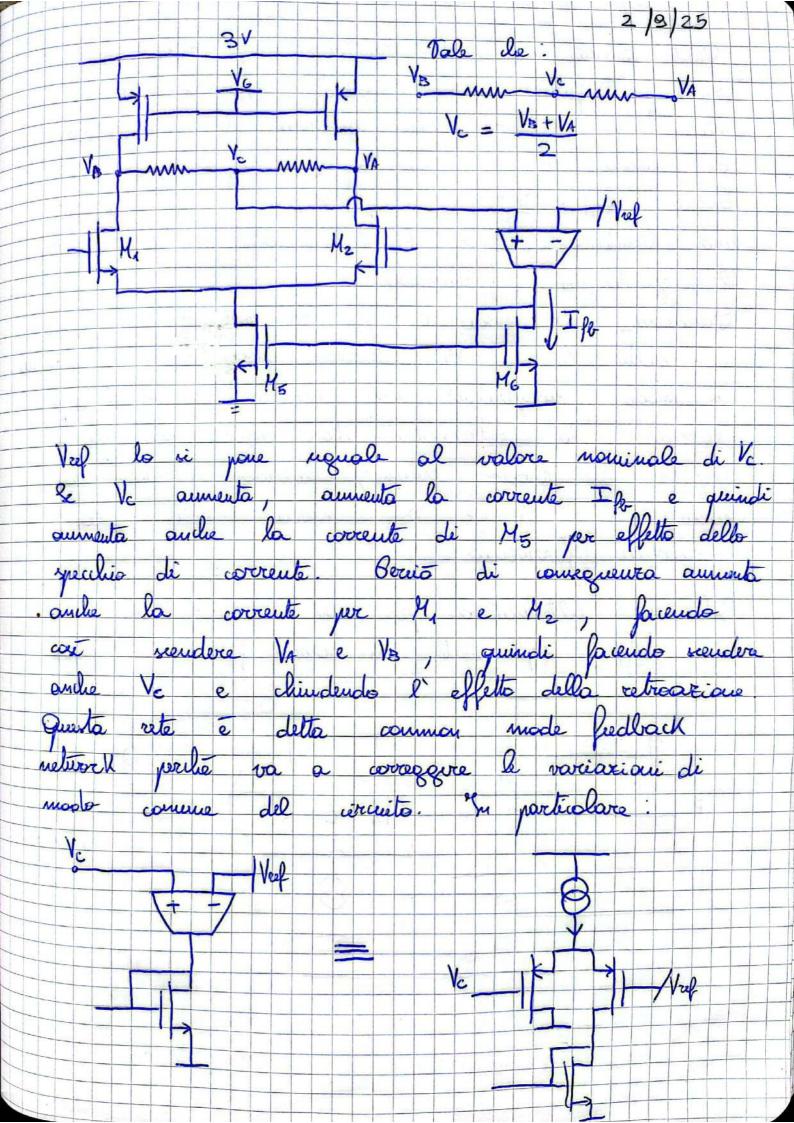

Questo circuito la delle limitarione su segnale différen= ziale. Enfatte: see seguale differentiale Vc sta fino, pour la resistenza vista dal modo di unita è Rout = Eoz // Eon // R Occió Gd = 8m (20/1/20/1/2). Re quindi una limitazione, re Re piccola va a riolevore il guadagno differenziale. Orendianne il mode C per la retrodicione, perché i modi A e B devous exerce liberi di numerai in modo indipendente nel caro di regnale delle = revoide. ha retrovaione due agire volo su regnole di modes comme, agendo quindi rulla media di VA e VB renta impeditue la variazione differentiale. Solurione alternativa per non ridure Rout: mare due baffer implementate con source follower quindi

In queto modo Rout = 20,1/202 e non viene degradato il quadaquo differentiale Stediamo ora i circuiti single - ended! il defferential anylefier vingle ended definitivo Vedeame come la yechie di covente M3 e My rische i problemi: anche in questo caro le corrente di Mn e M5 vous My M2 indipendente perste agui transistore la una sua Vos H₅ anche in quoto caro comideríamo M1 = M2 & M3 = Mn. Suppositante che la corrente I, che reorre per M; valga 50 m/h.
Viorniriante per ora la presenta delle ro di M, e M2. Sotto questa ancuveione la corrente lue morre per M, e M2 dipende volo da V651 e V652. Se M, e M2 romo inguali, la corrente I si divide equamente tra M, e M2. La corrente per My forrai la corrente per M3.

Quindi Ves 3 di M3 si adalta al valore appropria =
to affinhe M3 porti la rtena corrente di M4. M3 e M4 rous uguali e liamo la rterro valore di V65 => la coverente per M3 e la rterra di Se VT3 = VTn e VT3 \ VT0 can VT0 valore novinal della terrique di roglia, mon combra niente. Vos si agginta affinte 1/3 porti la viena corrente di 14. Oli coneguenza cambra Vos = Vos e dato che H3 = H1, I3 voice commence uqual Syponiamo di volve $V_{0V_3} = 0,2V$, allora se $V_{T_3} = 0,6V$ si la che $V_8 = 2,2V$. Mz e My portano la rterra covente re homo stera Vos, ma se consideriono anche il

liamal madulation effect, devano avere anche stera

Vos Gerció VA = V8 = 2, 2 V.

Suppariono ora die anche MA e M2 viano affetti

di channel modulation effect. Ora in linea

di principio que valere che Vos, # Vos e

Vos & VA = V8 i la però la valurione del circuito,

perche i se VA = V8 :

I = I perche Ma e M. lacuro trac Vos e In = I3 perché H3 e Mn hamo terra V65 e
sterra Vos I3 = I1 per lorea per legge
di Wirchhof. I1 = I2 perché M, e M2 hamo itera Vos ma anche itera Vis Berrio : In = I3 = I1 = I2 e il circuito opera in made appropriate.


Sypaisons il caro in mi V1 > 2,2V, dans 2,2 V è il valore nominale. Mu questo cono Vosa < Vas e quindi In <I3 I3 = I, per KCL. Ora, re Va > 2, 2V, allora Vosz > Vos, e quindi Iz > In

Berio: In < I = In < Iz . Ma in


questo modo risulta che Iz > In , il che mon E paribile perché mon sarebbe rigrettata la KCL Ouche nel coro in air VA < 2,2V ottercemmo un avavido. Perio in definitiva deve neces = variamente valera che VA = VB = 2,2 V. Studiamo oca il caro in cui il circuito non ha e/o M3 £ Mn.
Supraniamo ad esempio che VTn > V-3 Mn questo caro Mn porta meno corrente del valore mani = nale. Offinche Mn e Mz portino la rterra coocente, VA deve siendere rispetto a Vs, con il reschio di portare M2 in reona ohmica le mece VT4 VT3, allora Mn porta pie coverte del valore nominale e VA deve salire in tensione affinche In = Iz, con il reinchio dei portare My in rona almica. Il modo A é un mode ad alla resistenta infatti Pout è grande por avere grande Gol) querto vuol dire che una piccola variatione di corrente por il mode A genera una grande


variatione di temione. Una variatione di covente può evere generata da regnale in ingresso, ma anche da un mimatch tra i transitorii.
Se V_A e diverso dal valora nominale anche se V_OI = 0, allora albiano un offict in unita. 18 problema dell'affet è che è differenziale, e dato che il guadagno è elevato, barta un pircolo offet per for raturare l'unità e rendere l'amplificatore Ma l'auplificatore non ri ma mai da rolo yer amplificare un regnale differentiale, mon ri ma il circuito: il circuito l'amplification viene sempre injurêto in una rede di retroariare come ad exempio. e in questo varo il guadazno complexivo del circuito dipende solo da Rz e R1 e non dai parametri dell amplifier affette dalle man idea = lità dei tramitori le lo compagano Perio e ineriamo la stadio differenziale in una rete di retroazione:


Ora la rete Rz-Re non appartieur alla stadio differenziale, e esterna e rerue jur strutture corret = tomente la stadio. Bero quello he la é anche conjeurare le non idealità. Refatti se per esempio VA è marggiore del valore nominale, allora per effetto della M2 => voire pui coverte per 4, e quindi Ya si abbarra 15/10/24 Il log va a riderca la mortamento di 4 dal suo valore nominale. Chiano SI il mismatch tra le corrente Iz In dovuto alla rentamento di 1/4 ho restamento di Va dopa l'effetto del log DI · Rout 1- Glag Studiano ora la dinamica del circuito: in particolare ci luediamo quale réa il range di tenioni in ingresso possibile affinite i tramistre a gerare in saturarione

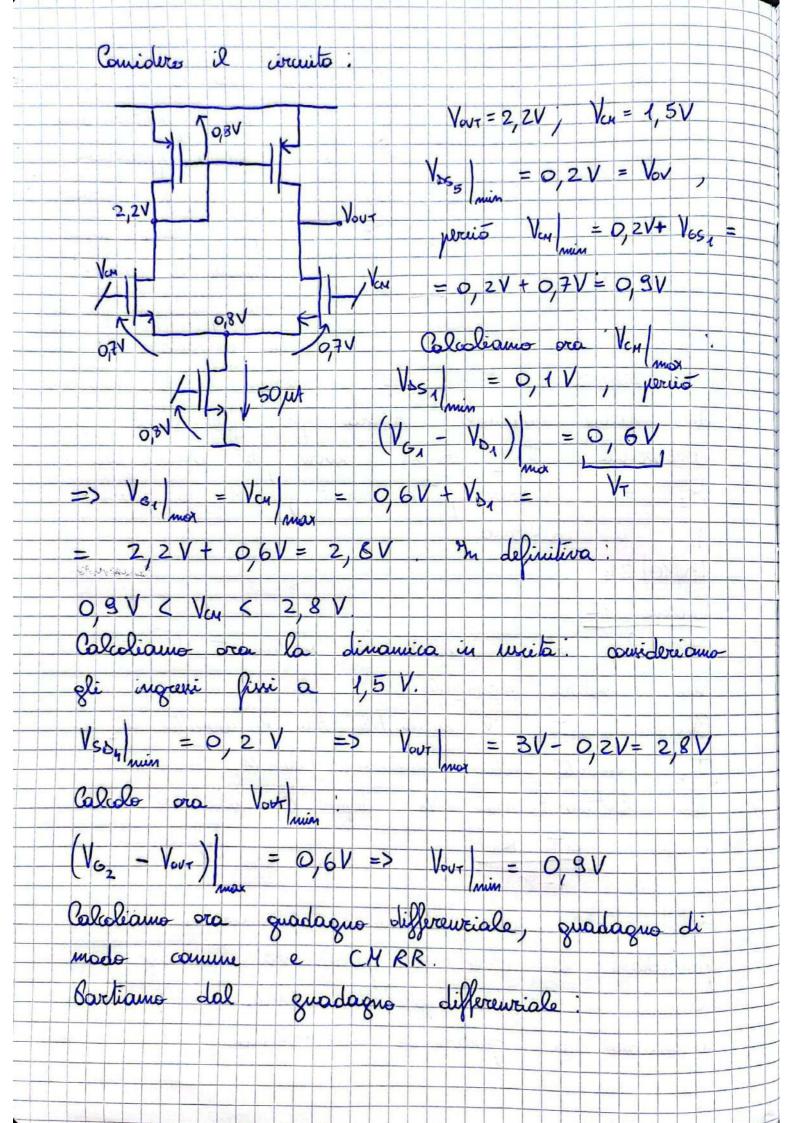



Comederiano por ora che Roy = Poz -> 00. Oer remetria Ves, = Vd e v8sz = - vd. 7 Vd fino in terrique. le mere considéréans le resistente la du M1 e M2, date che il carciro (la specchio di correcte) mon e rinnetrice, la tensione vol non i divide equamente tra vez e vez :
Uniamo il teorema di Mortan: dolbiamo ricavare l'equivalente Morton del circuite viste dal nodo di unita In particolare: doblicumo calcolare ice che e la corrente che morre verso l'unita re questa è corto irrevitata a mara. E poi dobbiamo calcebre. Ront, vise la revisenza vista del modo di mita. Si ricona cori: vout colcolando con vout come. ice Paul Cortocimitandes l'unita, si ripristina pui o meno la simultia del circuito.

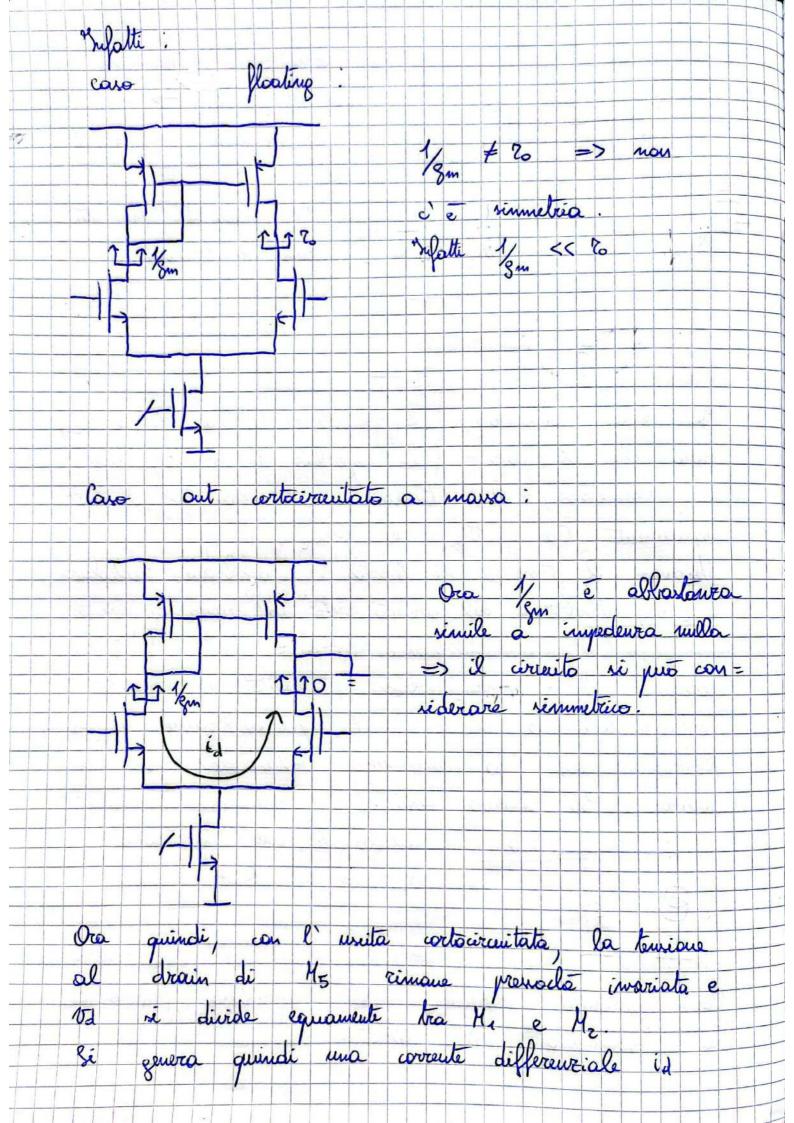


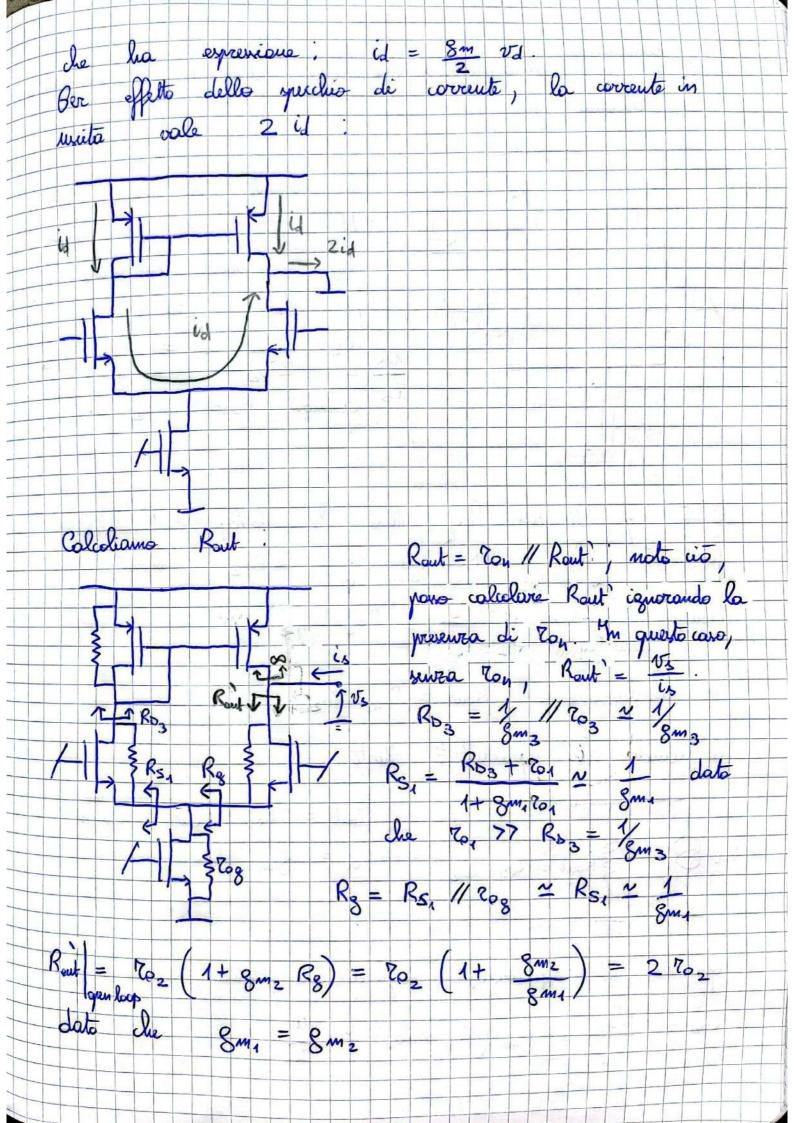

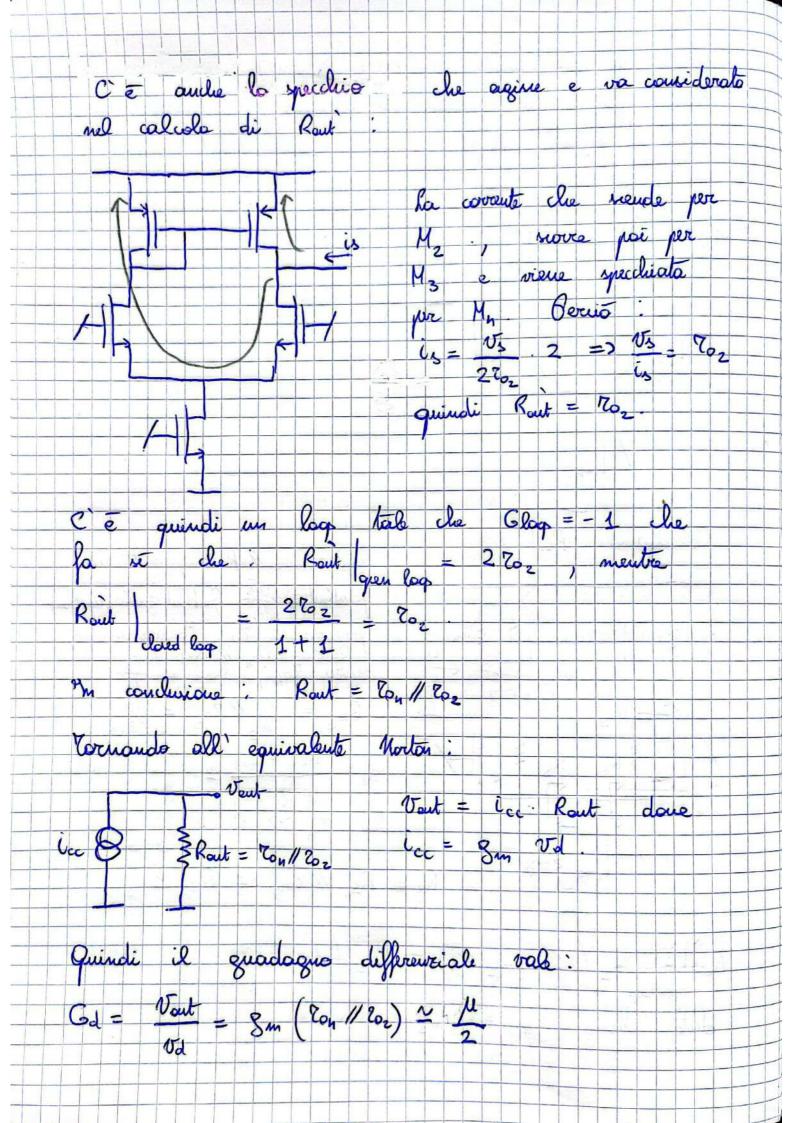


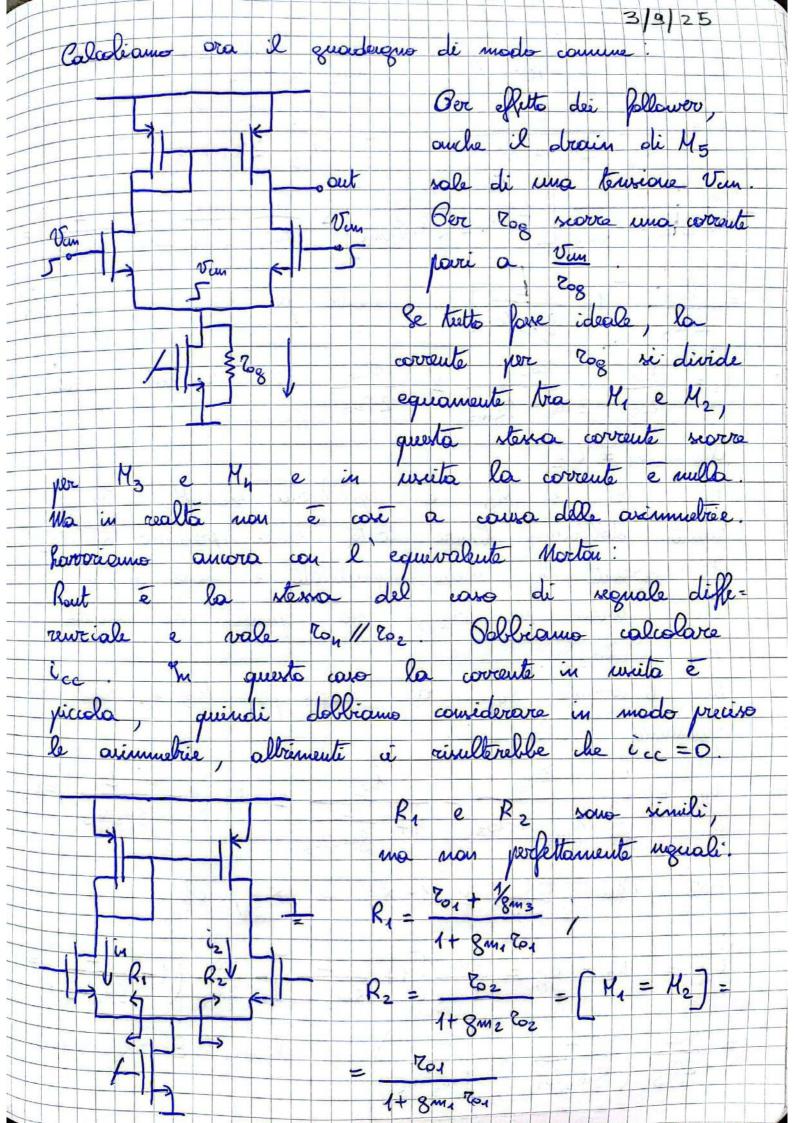


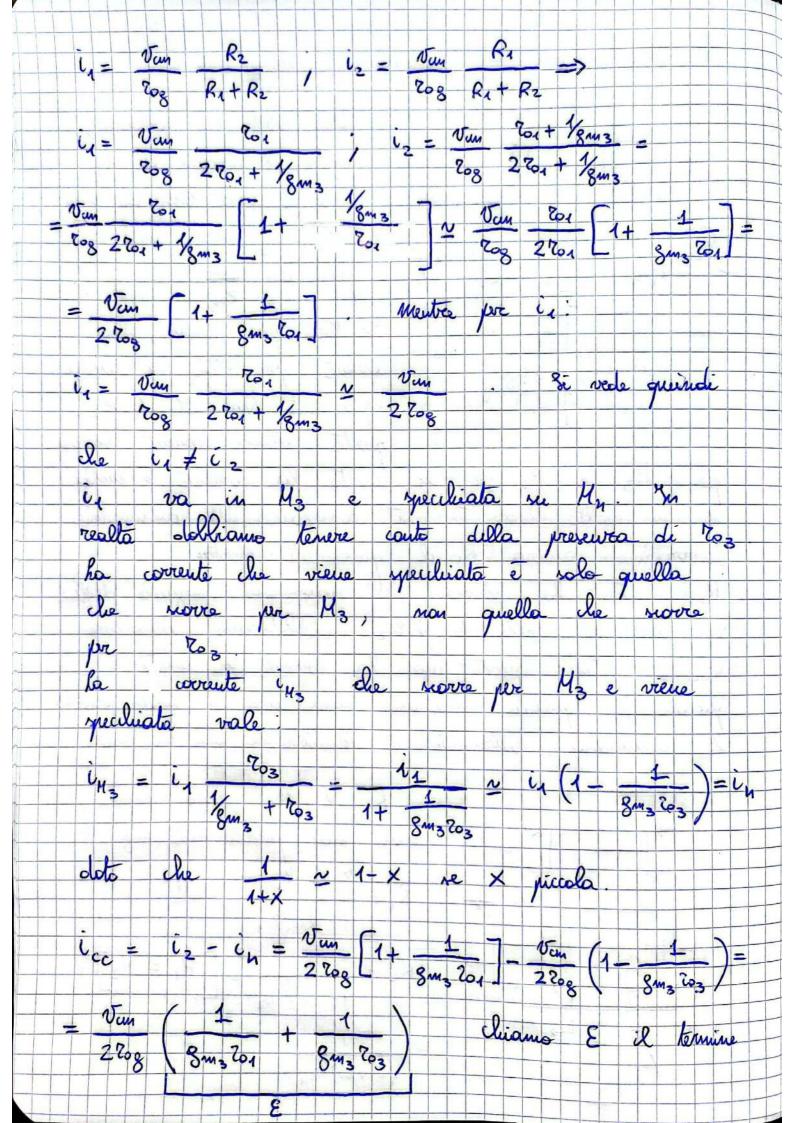


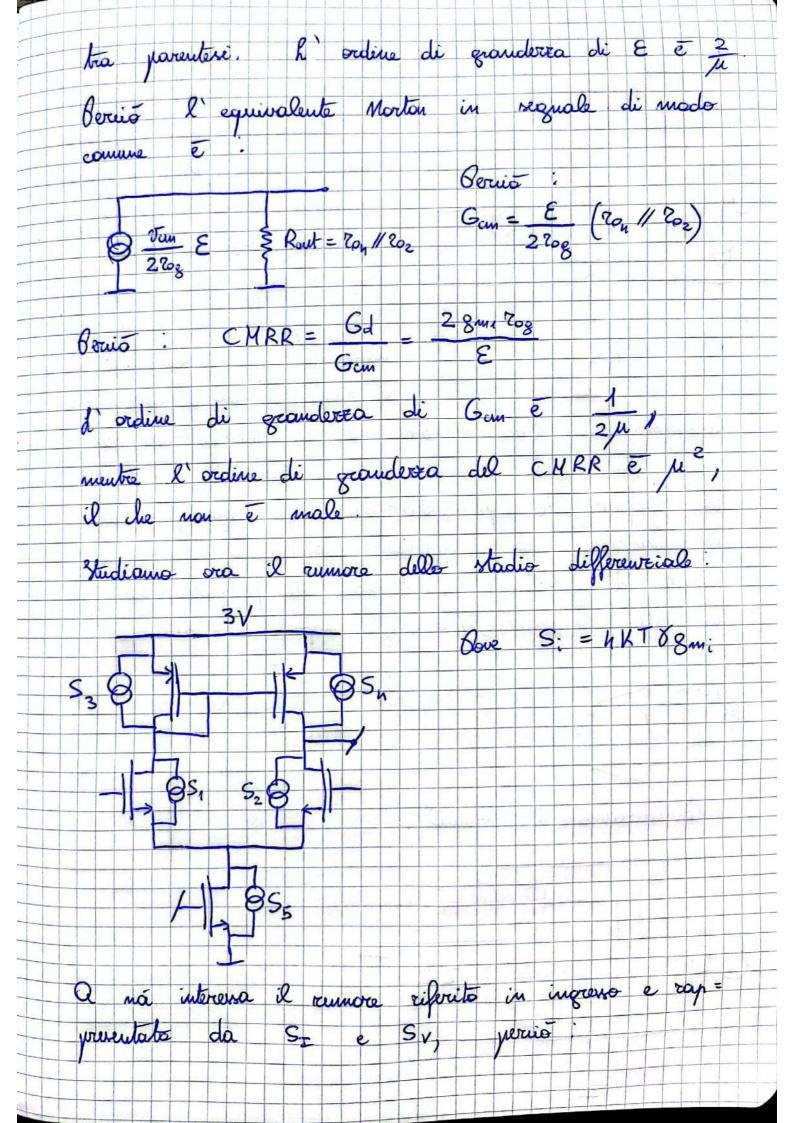



Sotto l'arrenzione che il CHRA & molto grande, la tadis differentiale è una rete a due porte e quindi pariano mare I terremo per calcelare SI e SV. SI e SV sous indipendenti deall'injedense di muita e di ingreno Ber remplicità con = rioleviamo l'unita contourunitata a mara. Ber calcelara Sy cortocircuitiamo tra loro gli ingressi. Por definire la polaritatione degli ingresse, re ma un indultore con indultaura molto alta. Questo permette di rettere la tensione di polariteazione, pomendo un alta impedenta tra gli ingressi e l'alimentazione; Comideriamo il cercuito

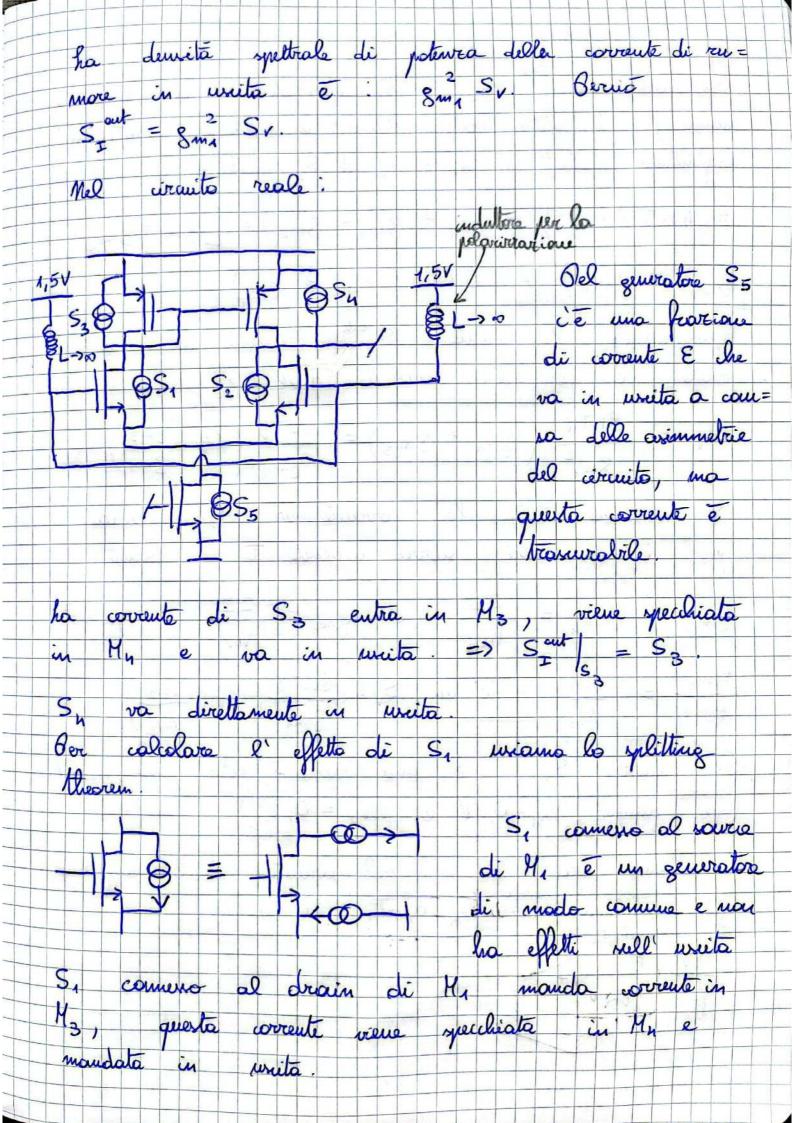

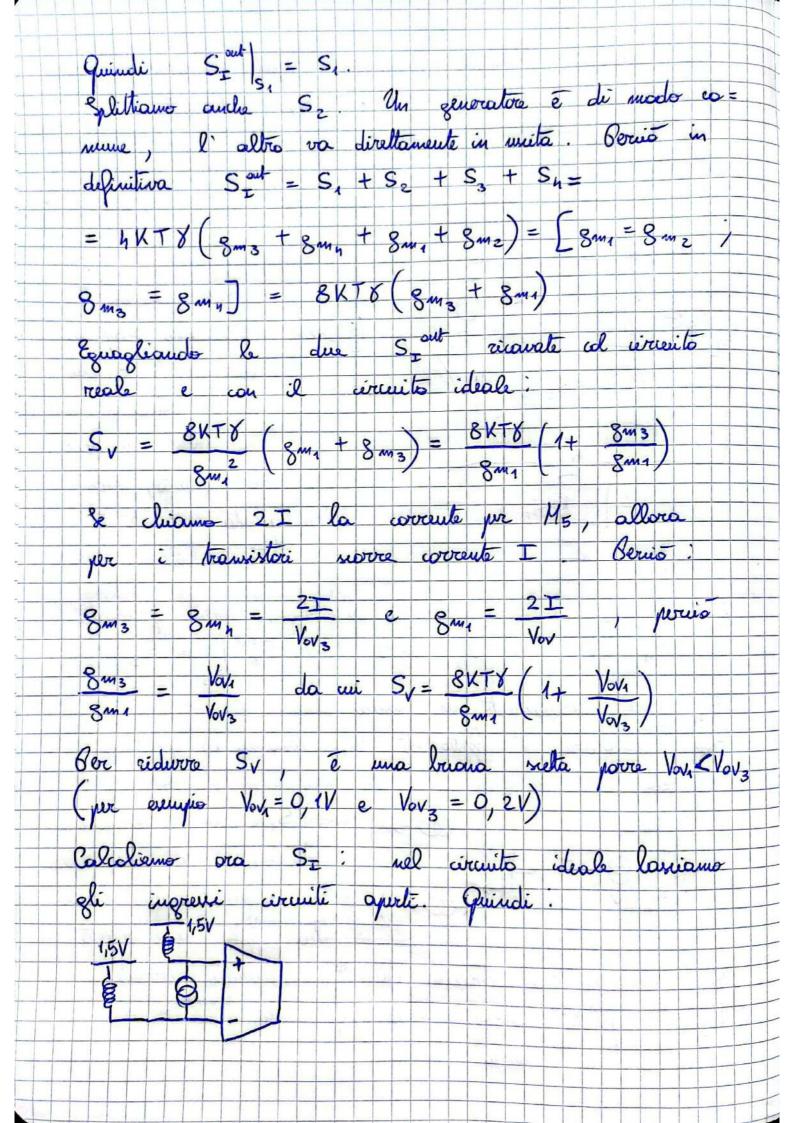

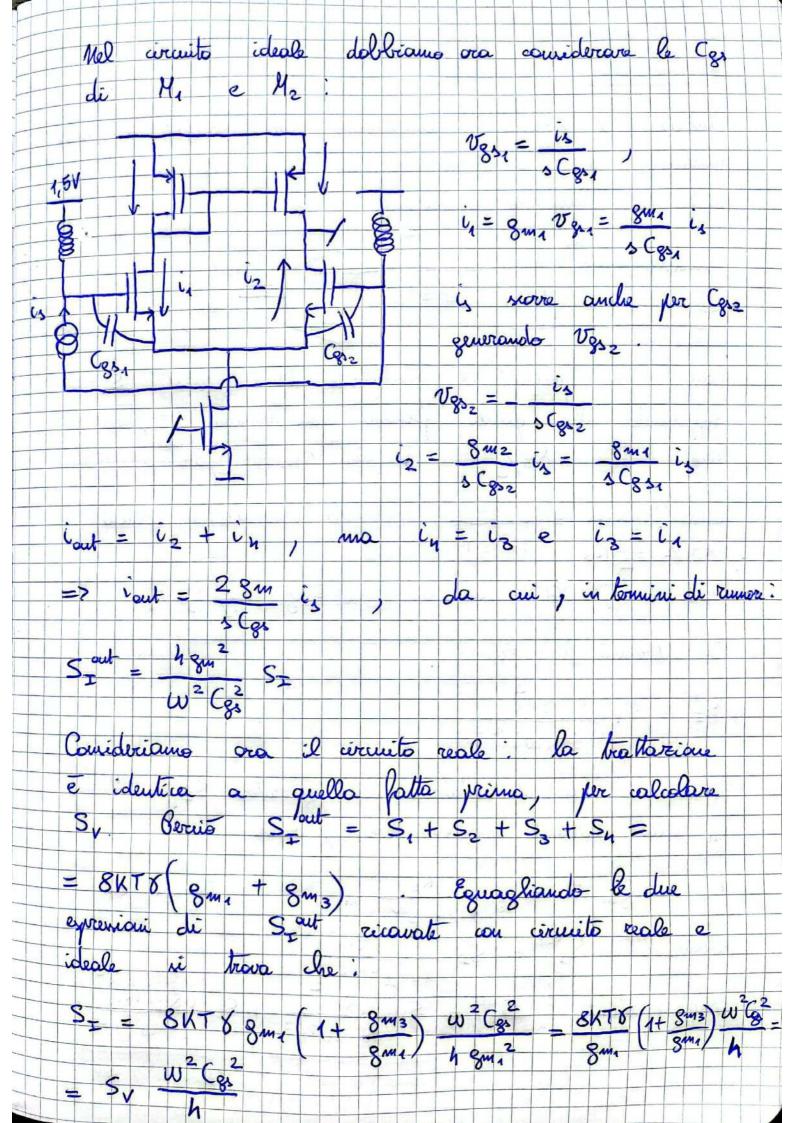

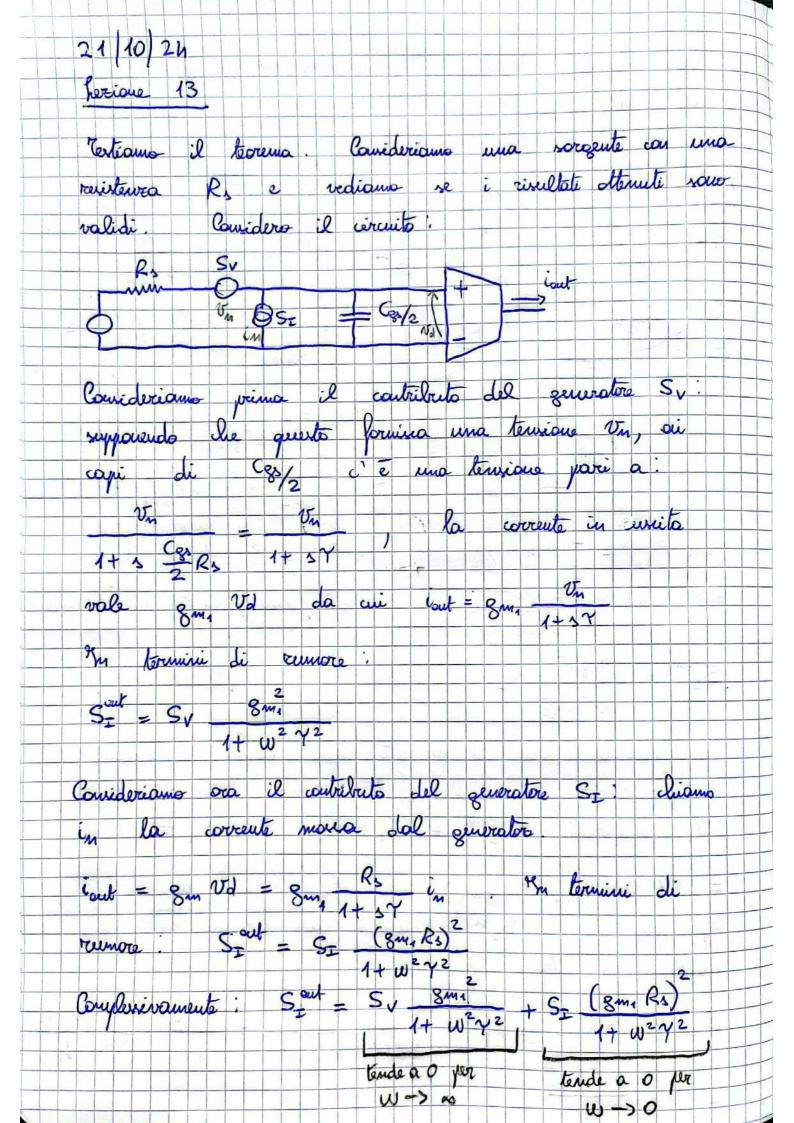


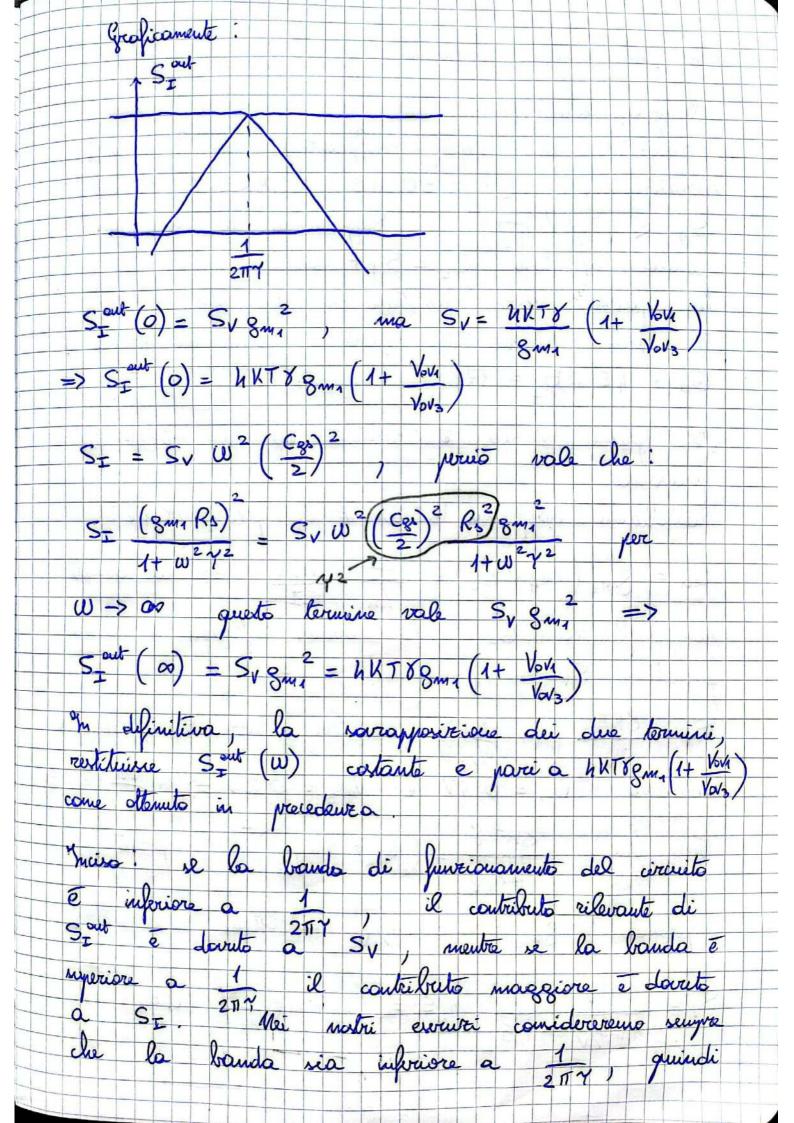


ce limitereme a calcelora Sy. Brogettare un amplificatione can le requesti caratteristale: Gd = 30 dB, CMRR = 30 dB

Sy \leq (5 V/Hz) = Supraniamo di avera un carico capacitivo CL = 5 pF.


L'amplificatore sava costetuito da due stadi Escupio munerico: Kl primo stadio deve evere in grado di fornira Gd = 45 dB = 178 Il primo stadio è colituito da uno stadio dif= prentiale Calcalians dapprima la corrent di polariorarciace: Gd = 8m, (204//202) = 2I VA n,2 => la covante non influence Gd. da coverte influenza il rumore Sv = 8KT8 (1+ Vovi) Ber réducre Sv, demen = Nicuiamo Vov, = 0, 1V e Vov3 = 0, 2V => (1+ Vov) = 1,5 Vale che: 8KT8 = (h, 7 mV/VHZ), perció ingoundo 8m = 1,5 mH/ vi othere: $S_{V} = \frac{8UT8}{1mH/V} \frac{1}{1.5} = \frac{1}{1.5} = \frac{2}{1.7} \frac{2}{1.5} \frac{1}{1.5} = \frac{1}{1.5} \frac{7}{1.5} \frac{1}{1.5} \frac{2}{1.5} \frac{1}{1.5} \frac{1}{1.5} = \frac{1}{1.5} \frac{1$

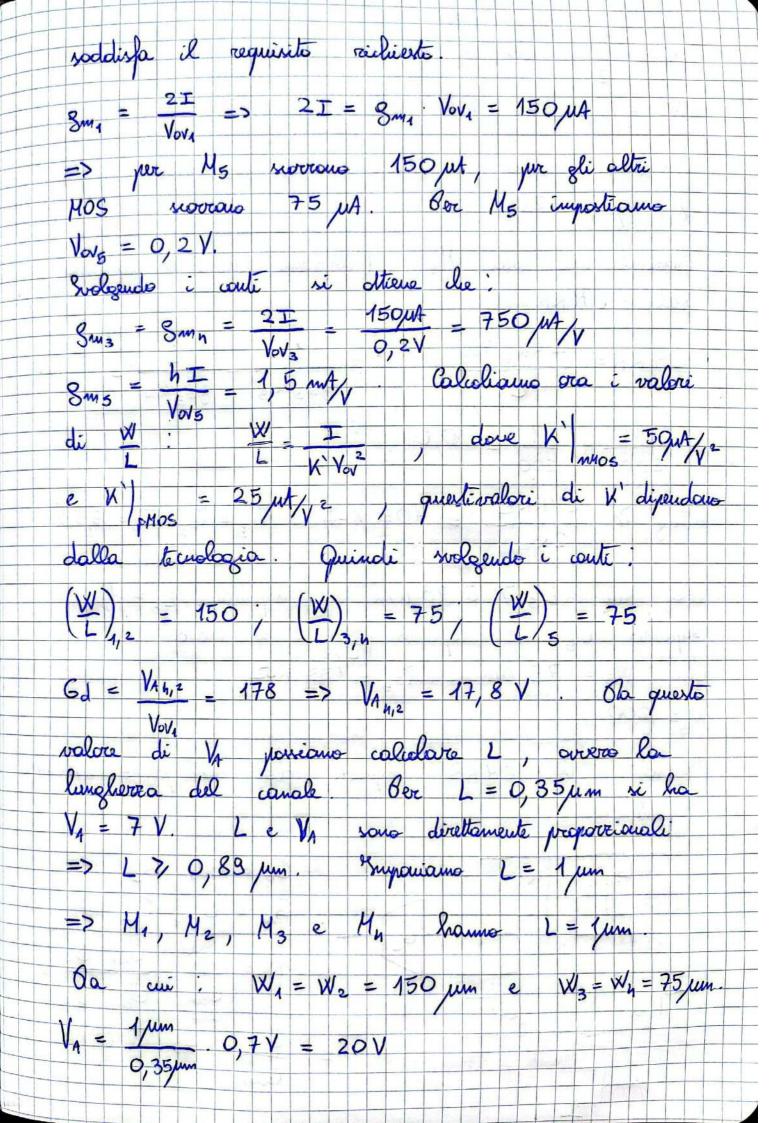


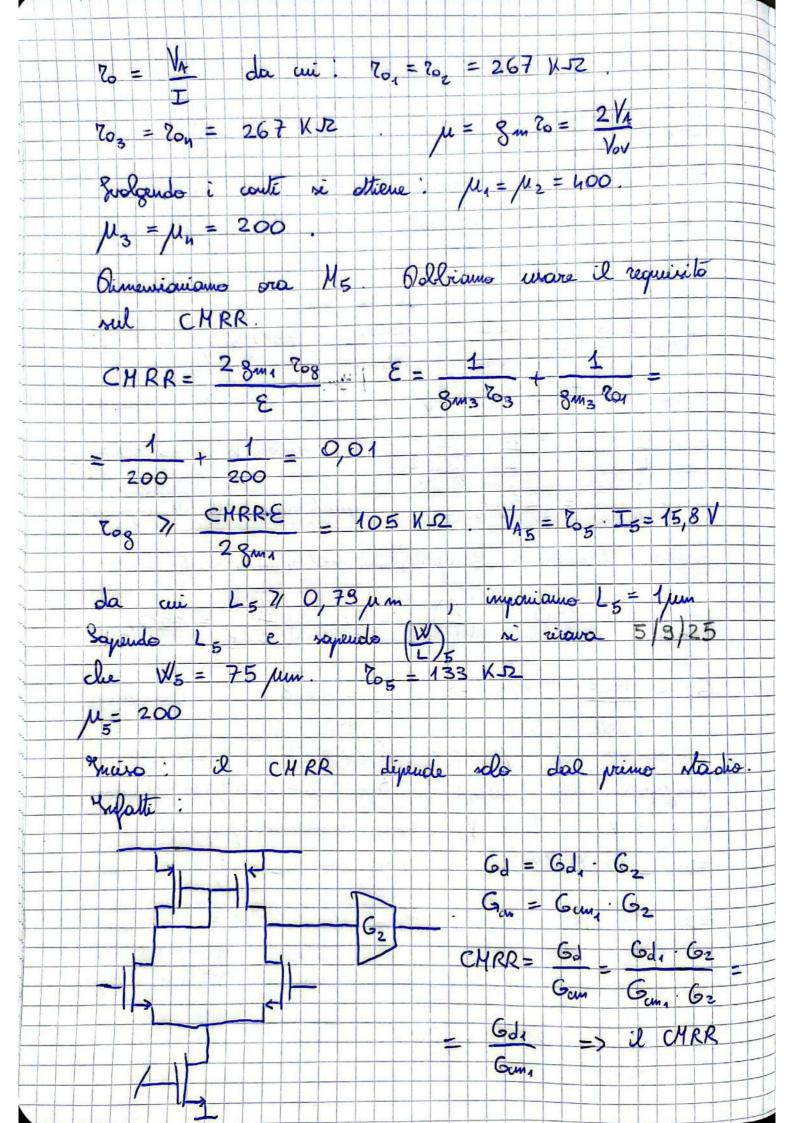



dipende rolo dal primo Madio Obliano definito il primo stadio, pariamo oco al recordo. Come recordo stadio pariamo mare un common source p-type: Wiemo un pHOS come M6 per avere Me maggior dinamica 15 8m6 Vs Rout Rout = 206 1/207 => 62 = 8m6 (206 1/207) = = $2I_6$ V_{A6} - V_{A6} , reglians che $G_2 = 178$ Vovo = Vovn = 0,2 V VA6 = 62 Vov6 = 35,6 V da mi 167/1,78 mm, impositante L6 = 1,8 mm Vov7 = 0,2 V e L7 = 1,8 mm. la covente per Mo e M2 e vibitaria Ber remutria diciamo I 6 = I 5 = 150 mA. rolgende i conti per calcolore gli altri parametri si Miene $8m_6 = 8m_7 = 1,5 mA/V$. $(\frac{W}{L}) = 150$ $(\frac{W}{L}) = 75$ $(\frac{W}{L}) = 270 \mu m$ e $(\frac{W}{L}) = 135 \mu m$. 206 = 207 = 240 KIZ NE = U7 = 360


	incuito						toriou		2 1//
Gd	= 31	dB	/	CHR	R=	92 1	8/	5/= (I	1,7 mV/H
Stedi	amo	oron	la	respo	nta in	n fee	quento	dell	o rtadio
CL	intro	lue u	m yu	olo:	P.	= -	π CL (206/	207)
- 2	65 KH	2							
Courid	eriamo	ora	le	N	rarie	Cgs	des	tra	wilte :
Ces	e	Ces	,	mon	MOME	you	itional	a lu	ugo il
percor	to de	l re	guole	=>	non	lu	amo	effetto	rulla
	to in								43
ze.	polo	introole	lto .	da	Cossi	e	Cesz	dipe	ude da
R.	gu	indi	dall	a	reviste	wa	della	MOZ	gente i
inge	wo. (Preesto	valore				mortro		
Cossa	e	Cgsu	30	mo-	in	paral	alo e	il	reguale
Pa	vortion	ce la	terre	oue	ai	loro	capi	=> 0	ubroduca
un	polo.	la	reviste	wea	vida	ē	1/8m3		quindi
0 _	8m	3	P	T3	le	e		alore	alto.
14 7	211-2	C8-3		2	- Cite		WA 10	auce	axis .
Co. =		ox WL				ox = 5	PF/		
C85 =	2 C	OX V	7	doug		ox - S	Jun	u 2 (da mi
Cgs 3	= 250	PF	da	cu.	ا ن	, = :	250 H	Hz	
1 40		2 . =	-						
	= 1,6		mita		856	vede			isteura
reniste	wea	d' k	uula	del	pre	MO I	rtadio		
) <u>=</u>		1			733	SHX			
13	211 C	836 (E2	1/204)						

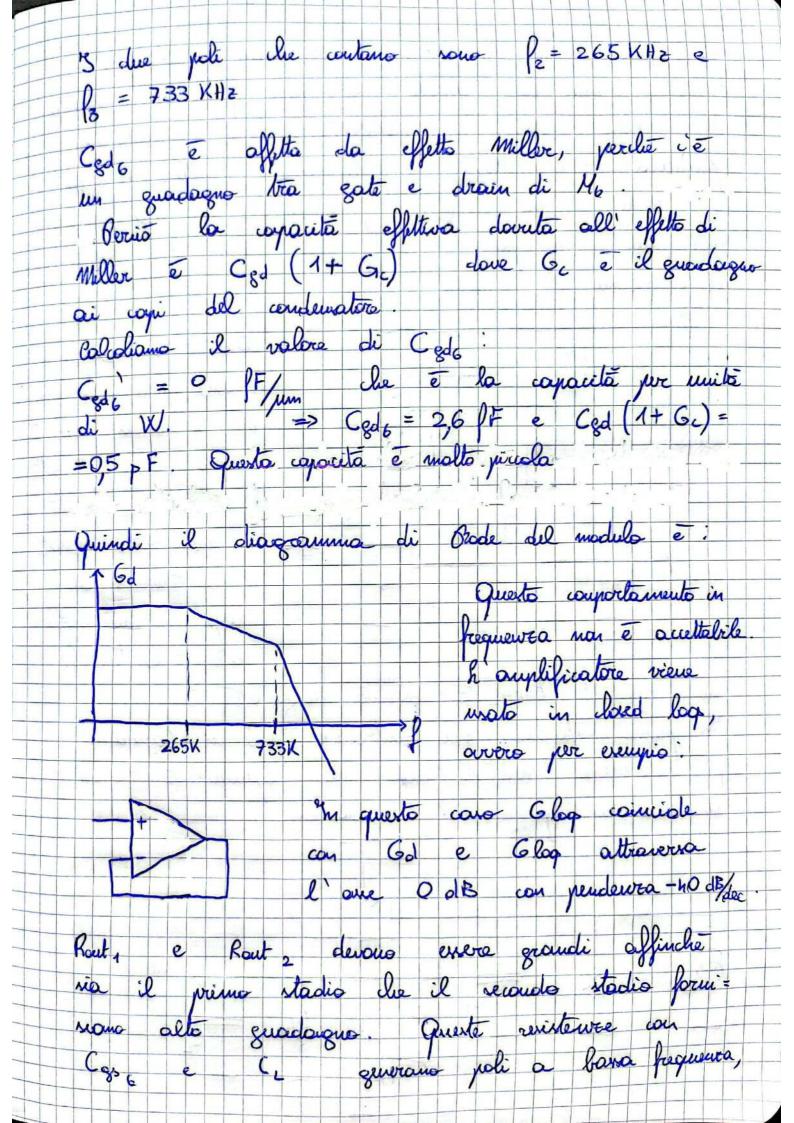


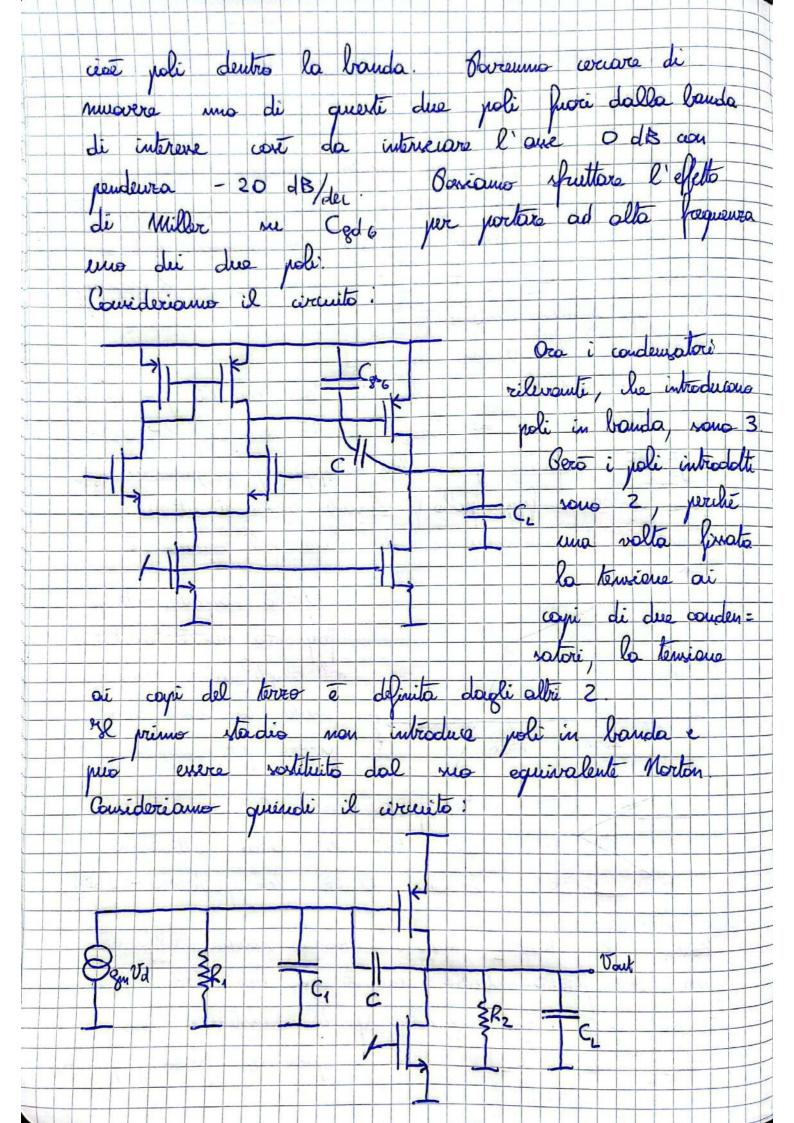


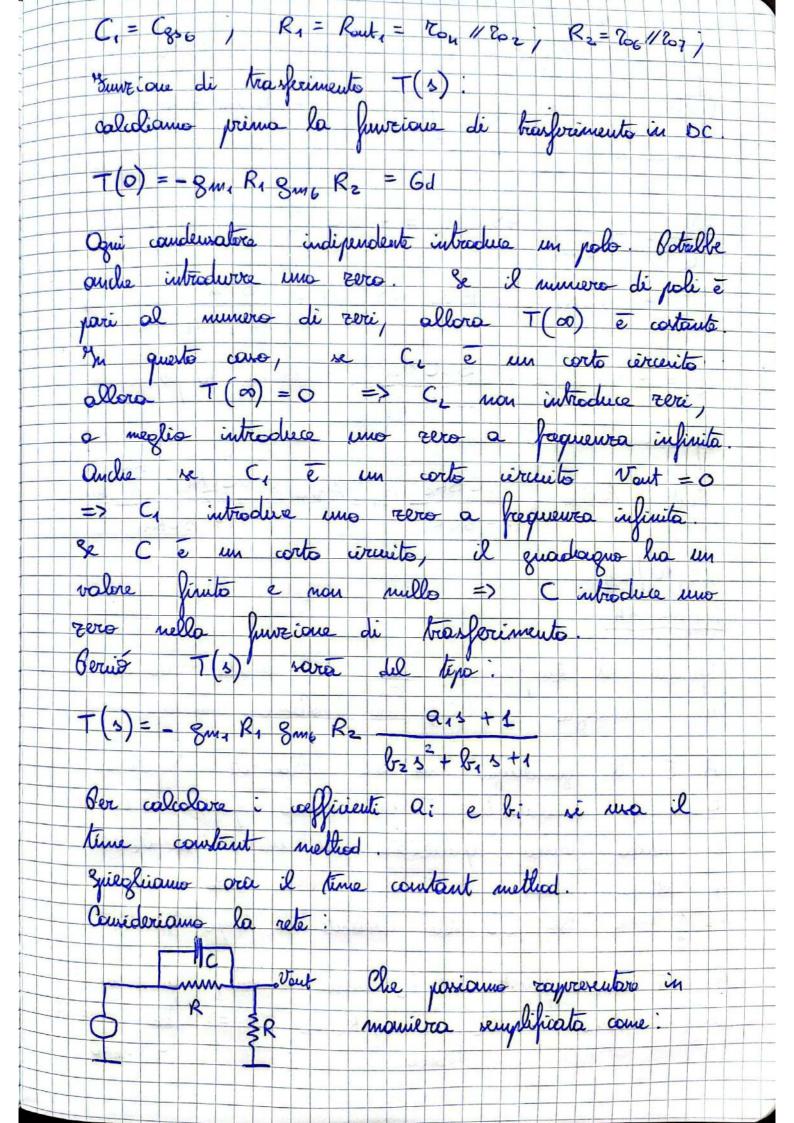


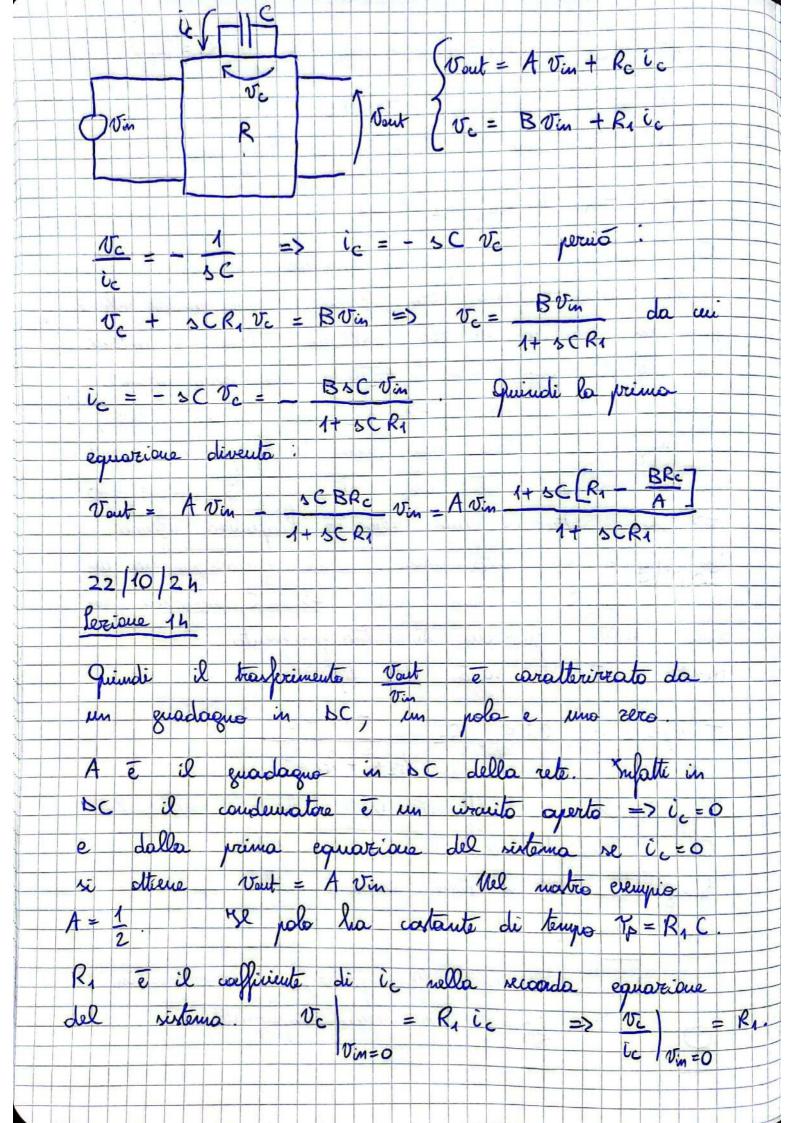


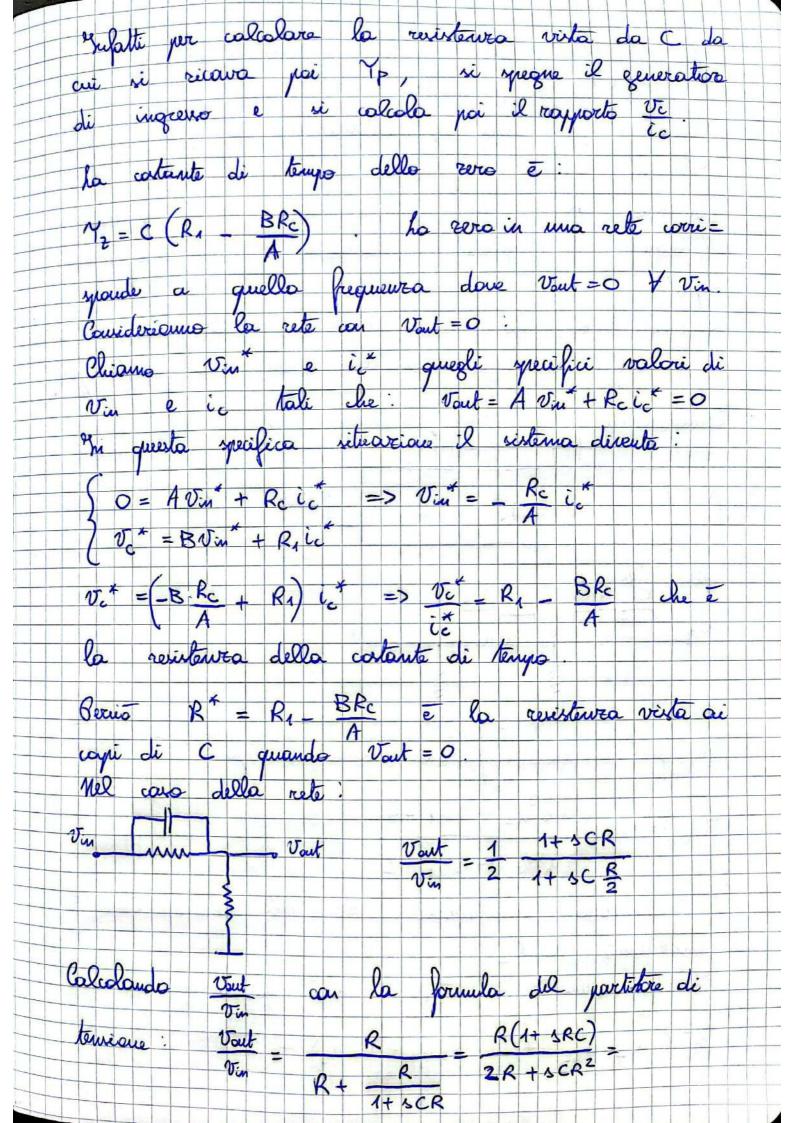


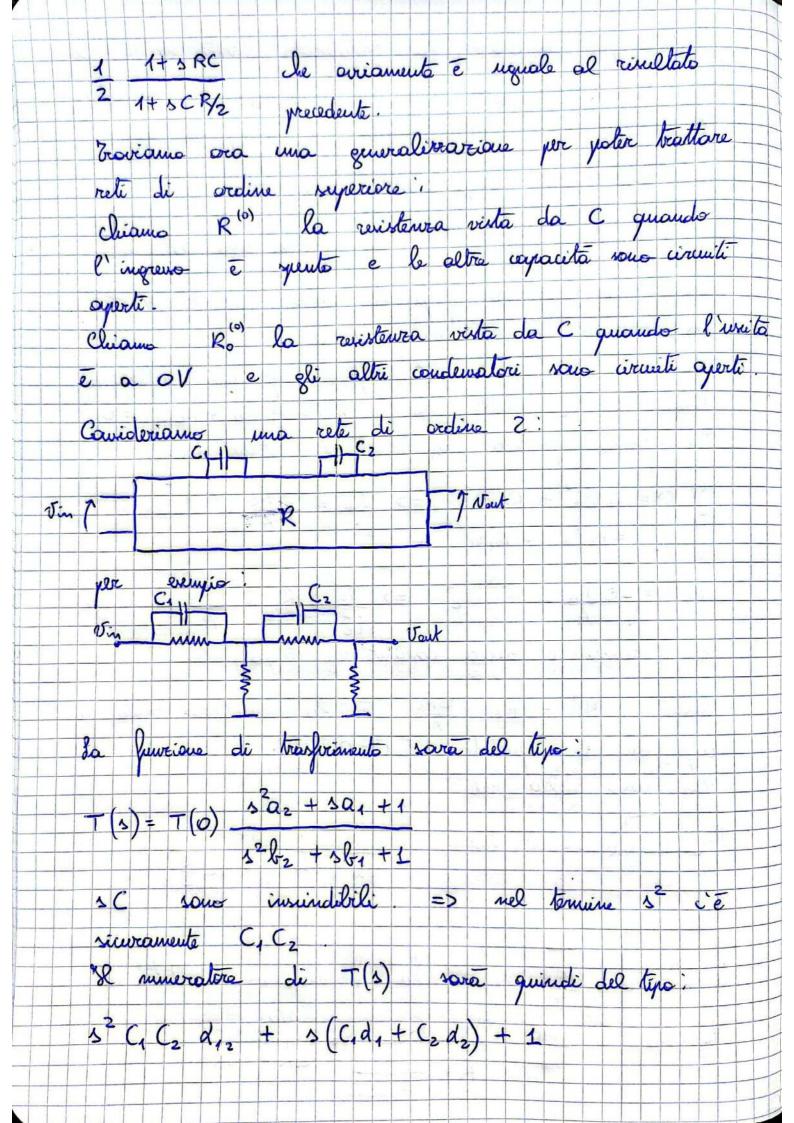


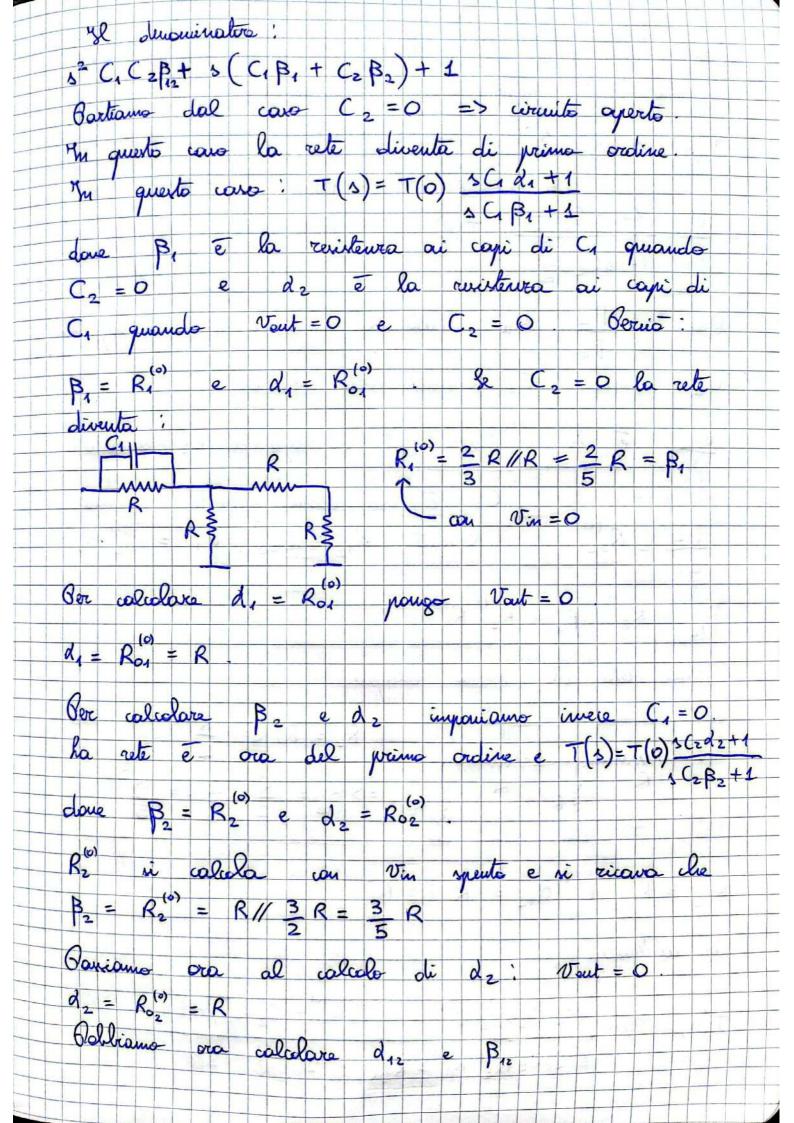


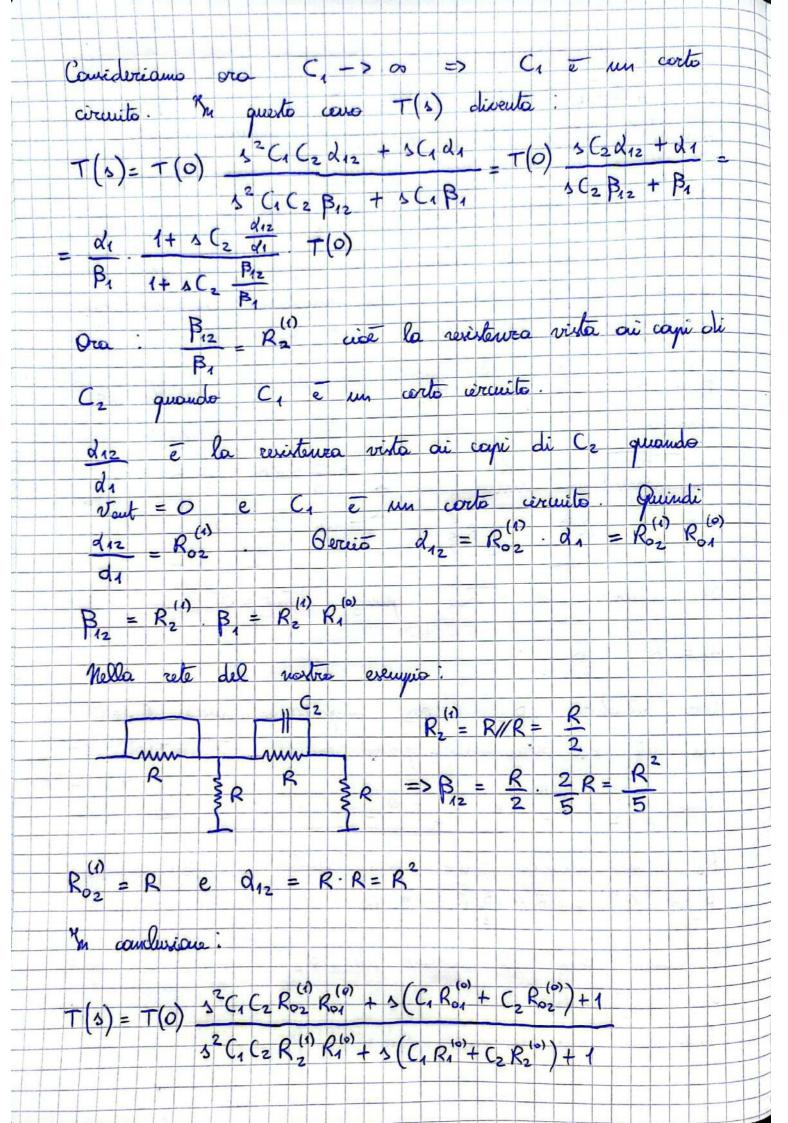


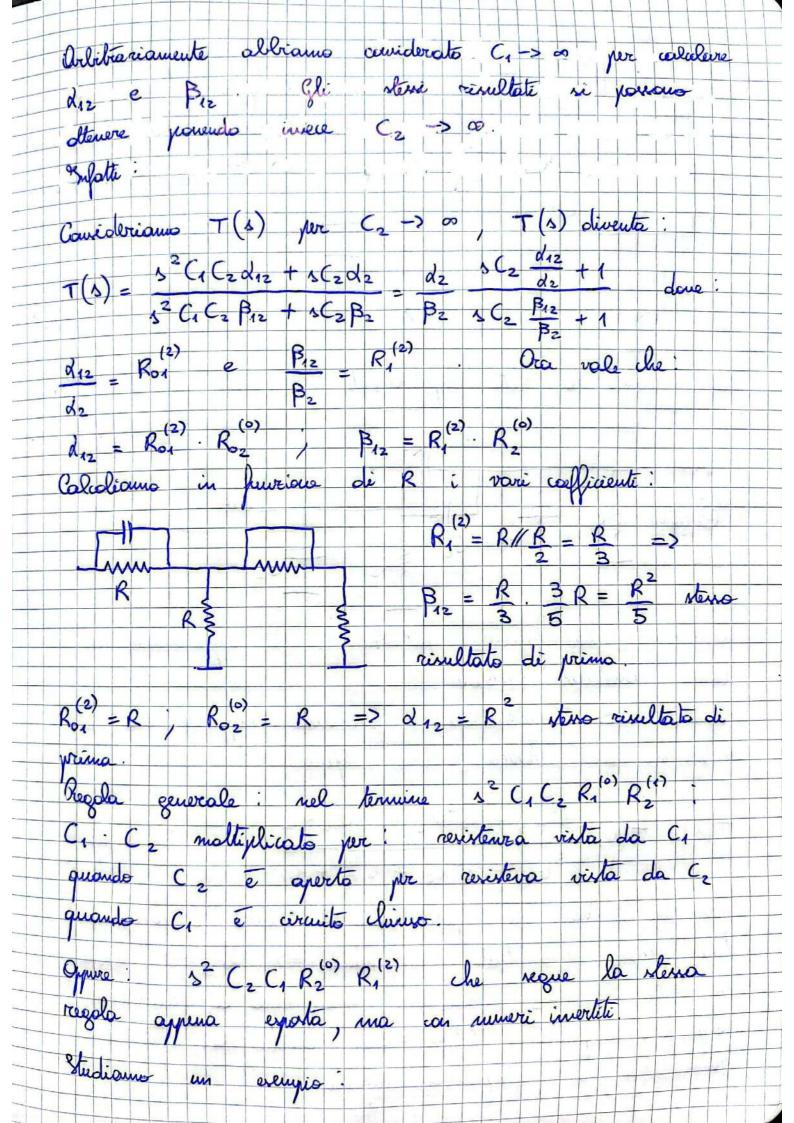


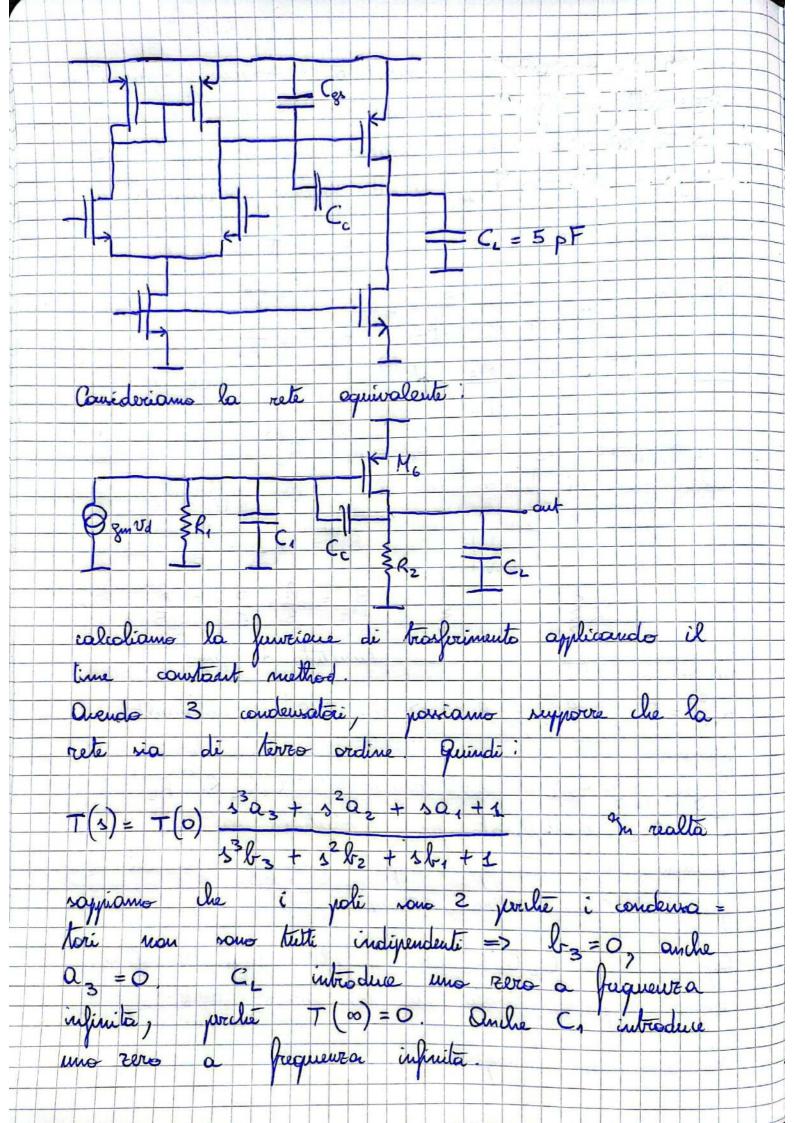


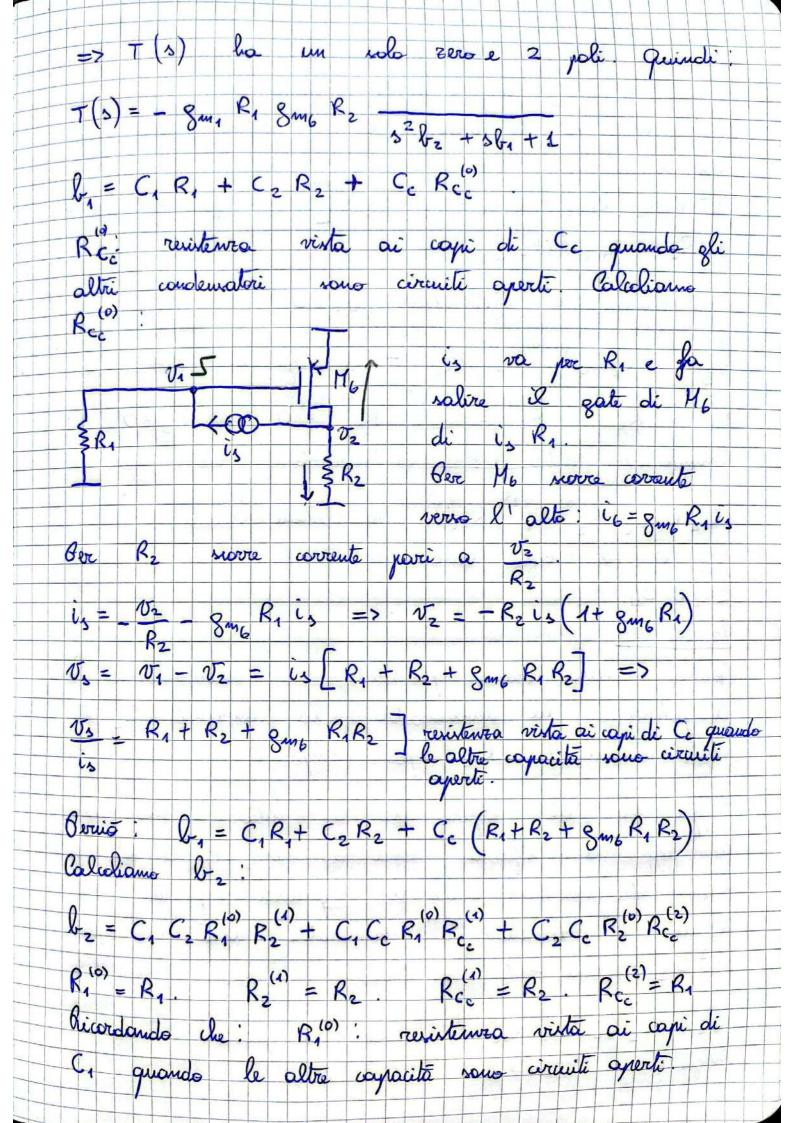


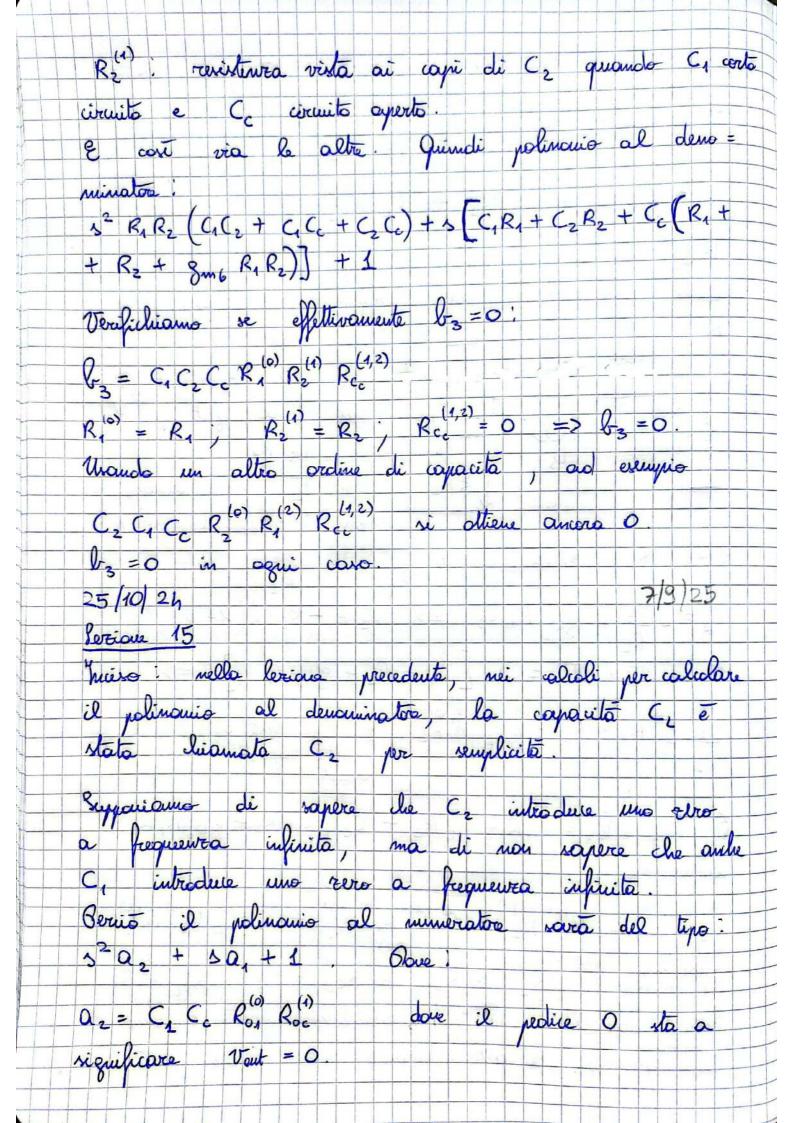


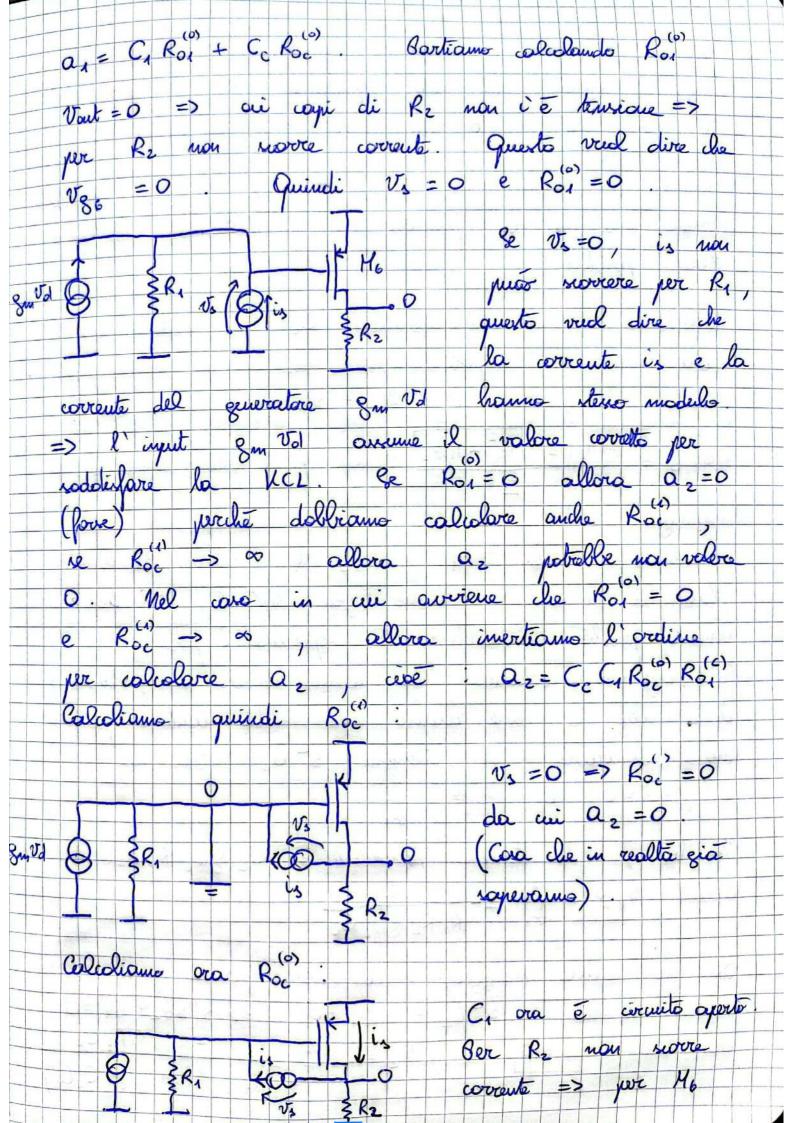

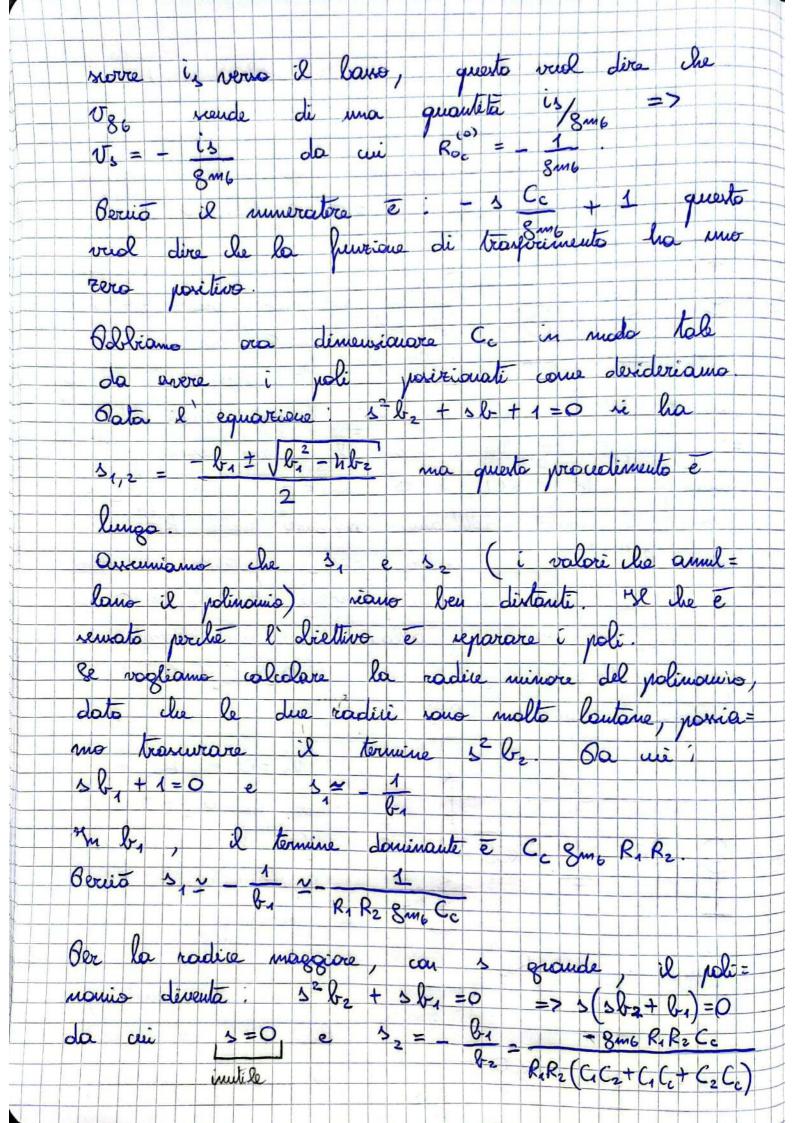

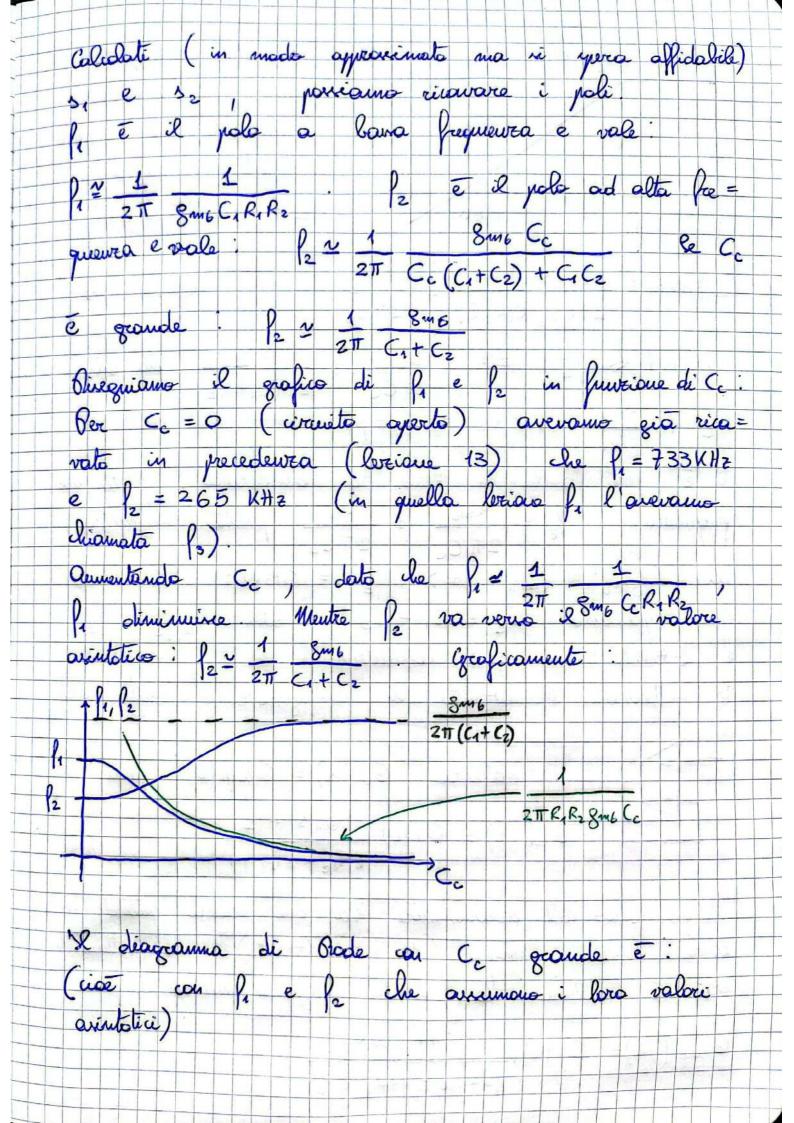

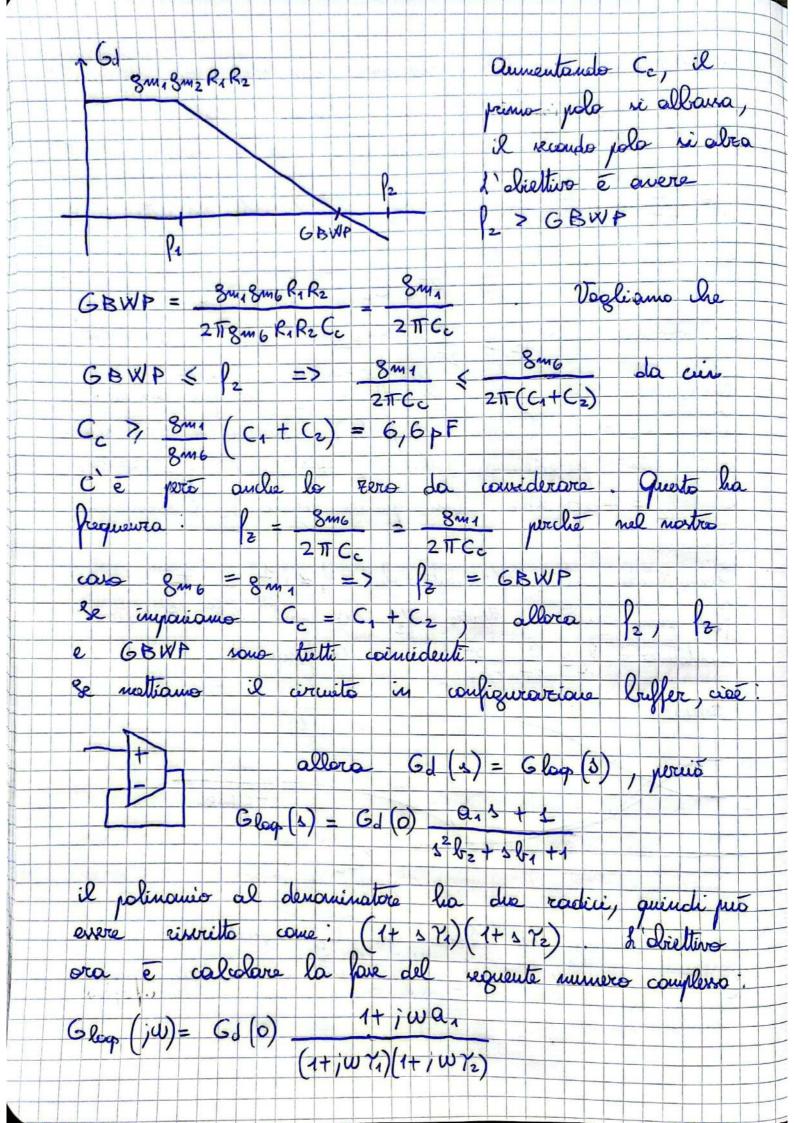

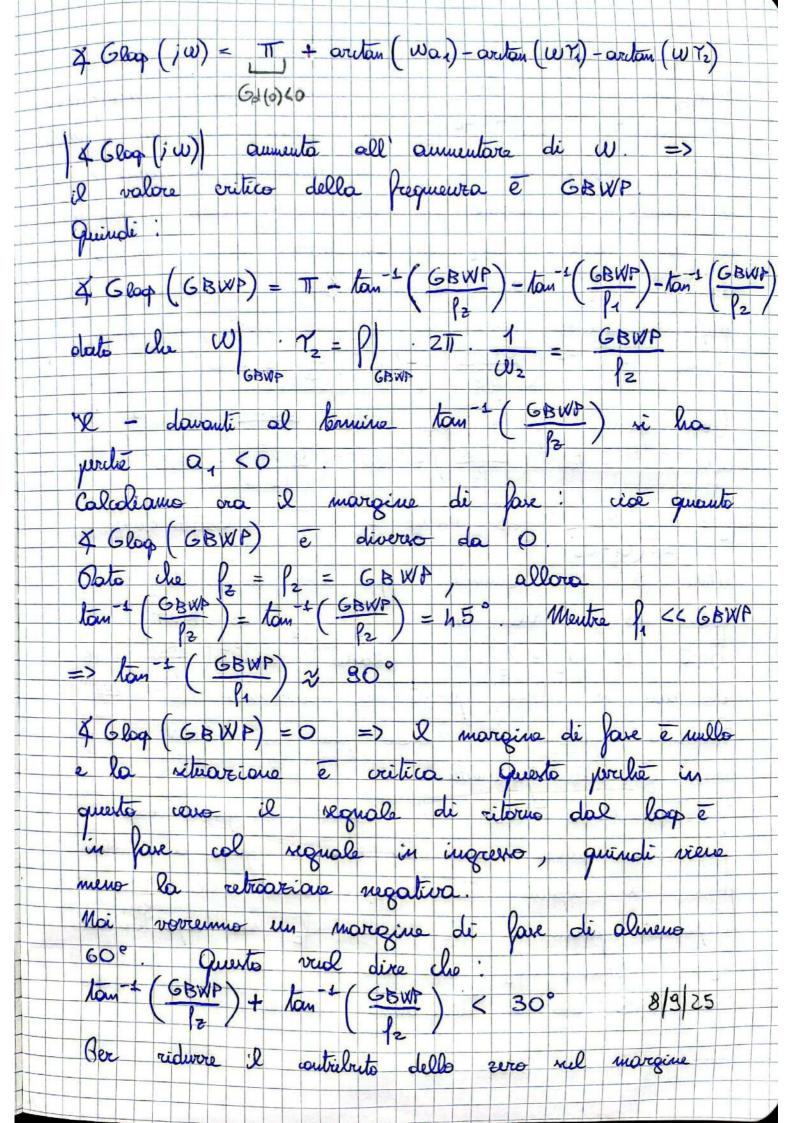


di fave, dobbious cercara di transvelo a frequente morggiori. P₂ = 8m6, GBWP = 8m1, Modificondo Cc combia sia 2TT Cc P₂ le GBWETT Cc quindi è inutile Odliano agire ru 8m6, in particlare annentare 8m6
annentando la corrente per M6. Suppariano di moltiplica: re la coverte I6 di un fattere 3, in questo frequenta della cera diventa 3 volte jui grande.


Perció - tan-1 (GBW) = -tan-1 (1/3) = -18° Deve quindi valera le - ten (GEWA) = -12°, affinhe - ten (GEWA) - ton - (GEWA) = -30°. P= 8m6 => anche le e annentato di un
lattere 3. Quindi dopo aver armentato I di un
lattere 3 valo he : l= l= 3.GBWP


Gero se l= le allora tan = (GBWP) = 18


che non va bene, preche noi vorrenno ton = (GBWP) = 12°

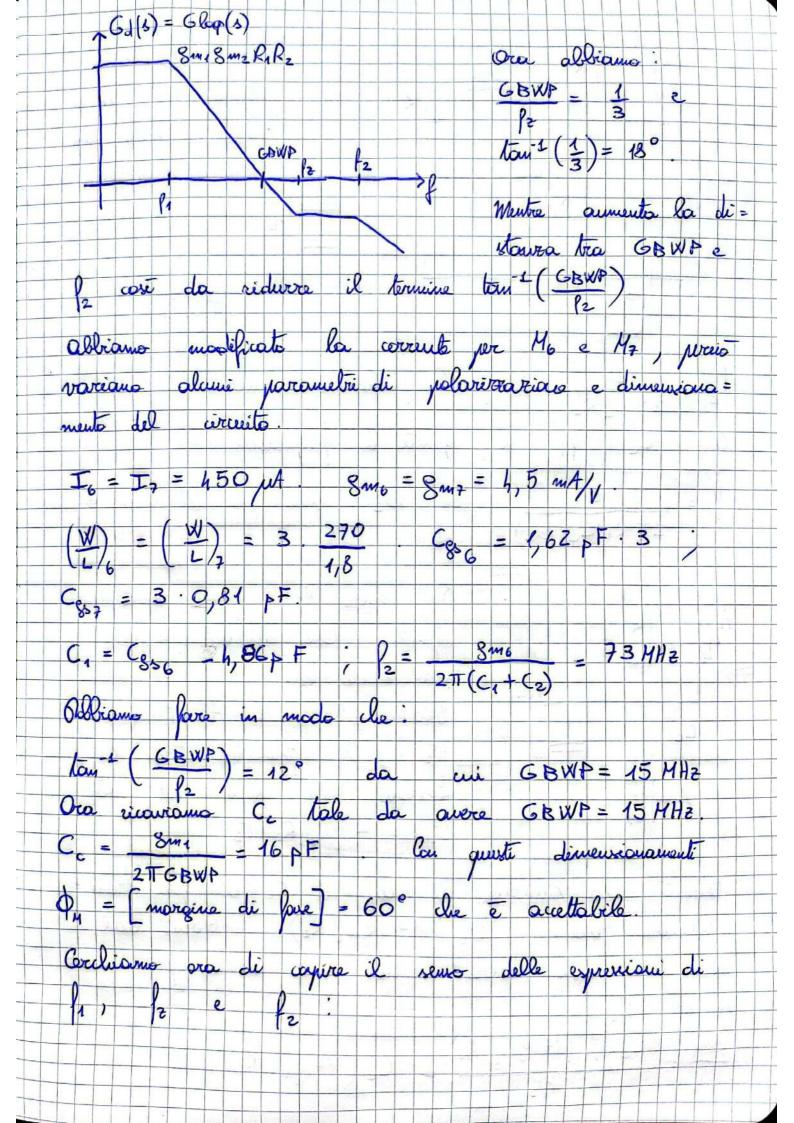
COO. Politians potare il recordo polo dal GBWP modifi = condo gli altri parametri. Lequeure minori, andre la rero i grata a rigistra prelie il rapporto tra zero e GBWP vale 3m6 indépendente quindi da Ce Ma la non dipende da Ce, perció la non combia In questo caro il diagramma diventa:




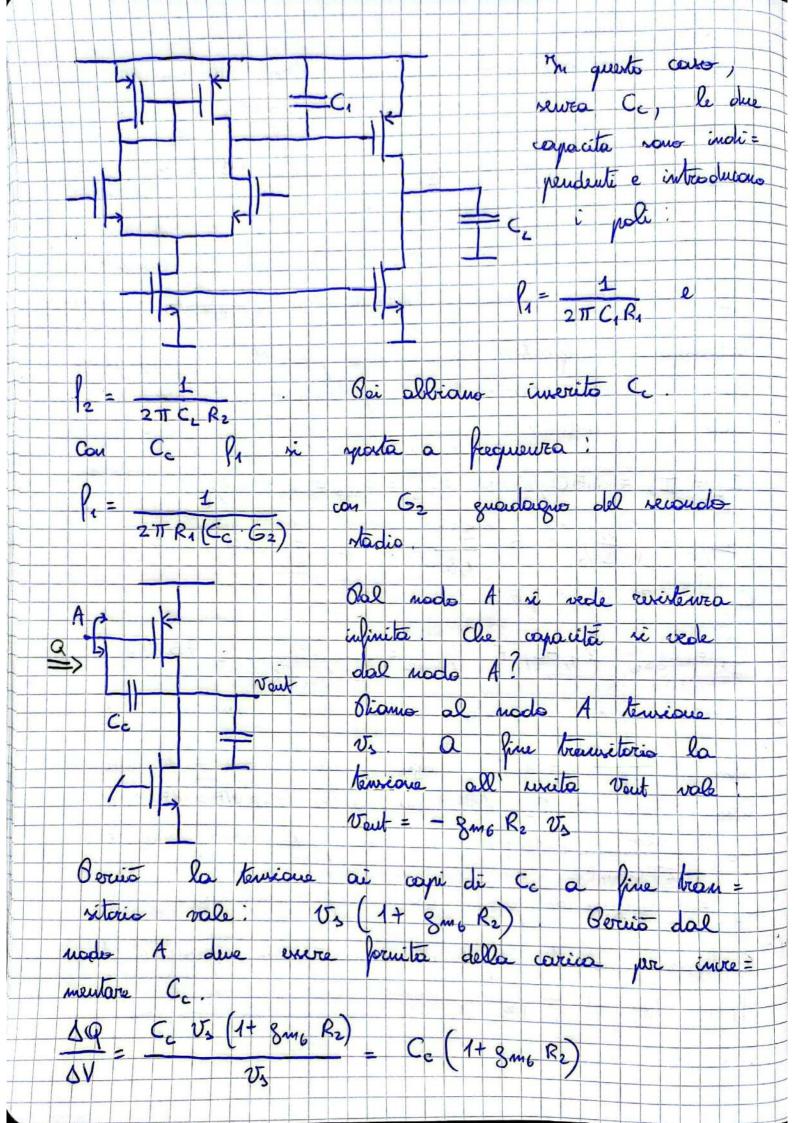


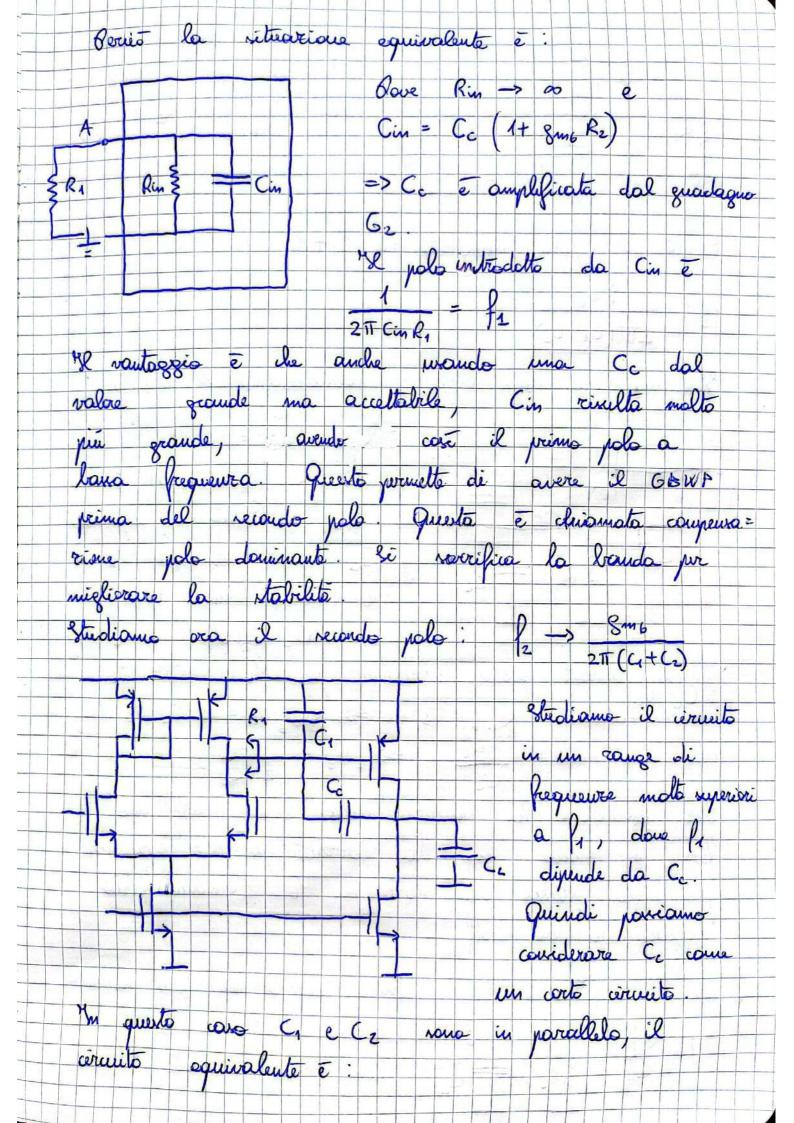


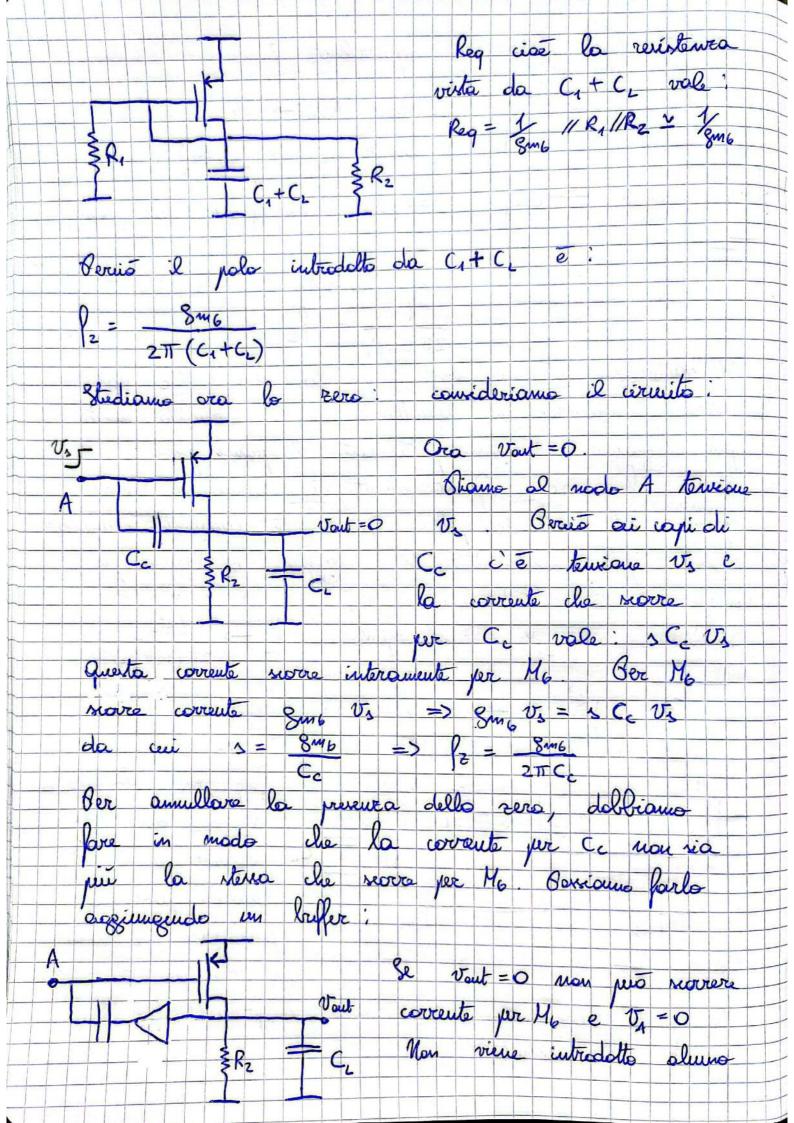


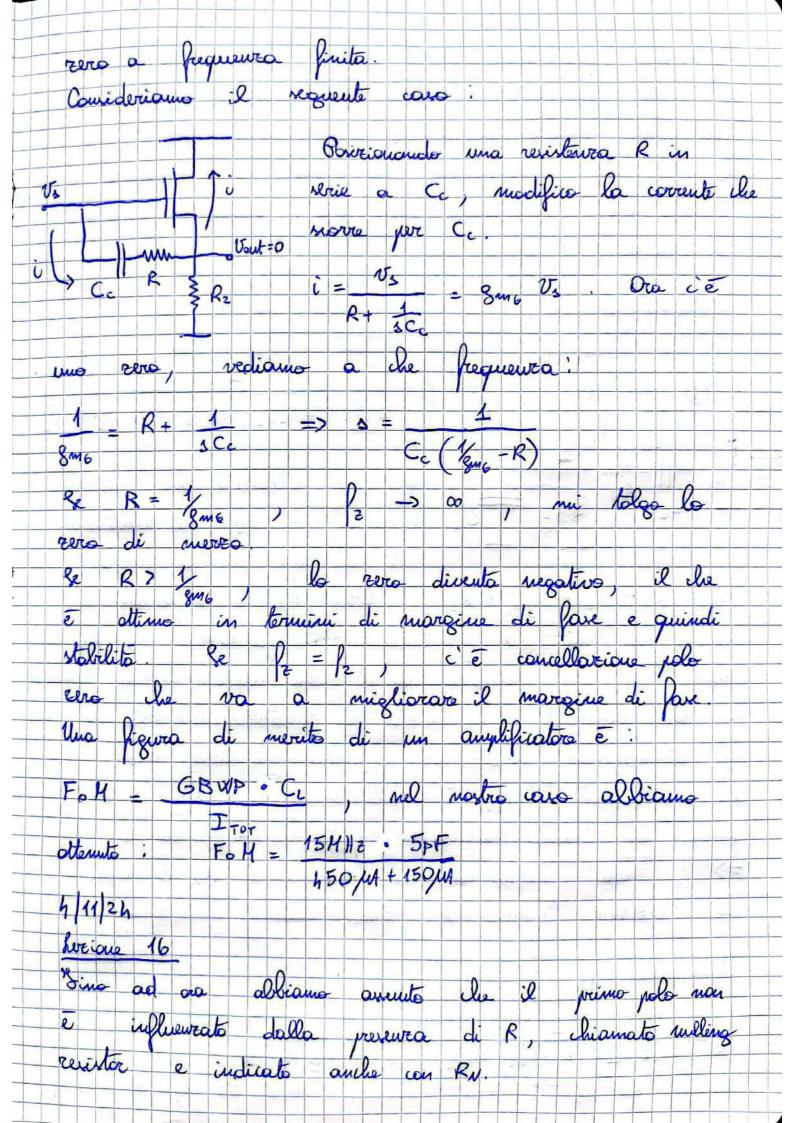


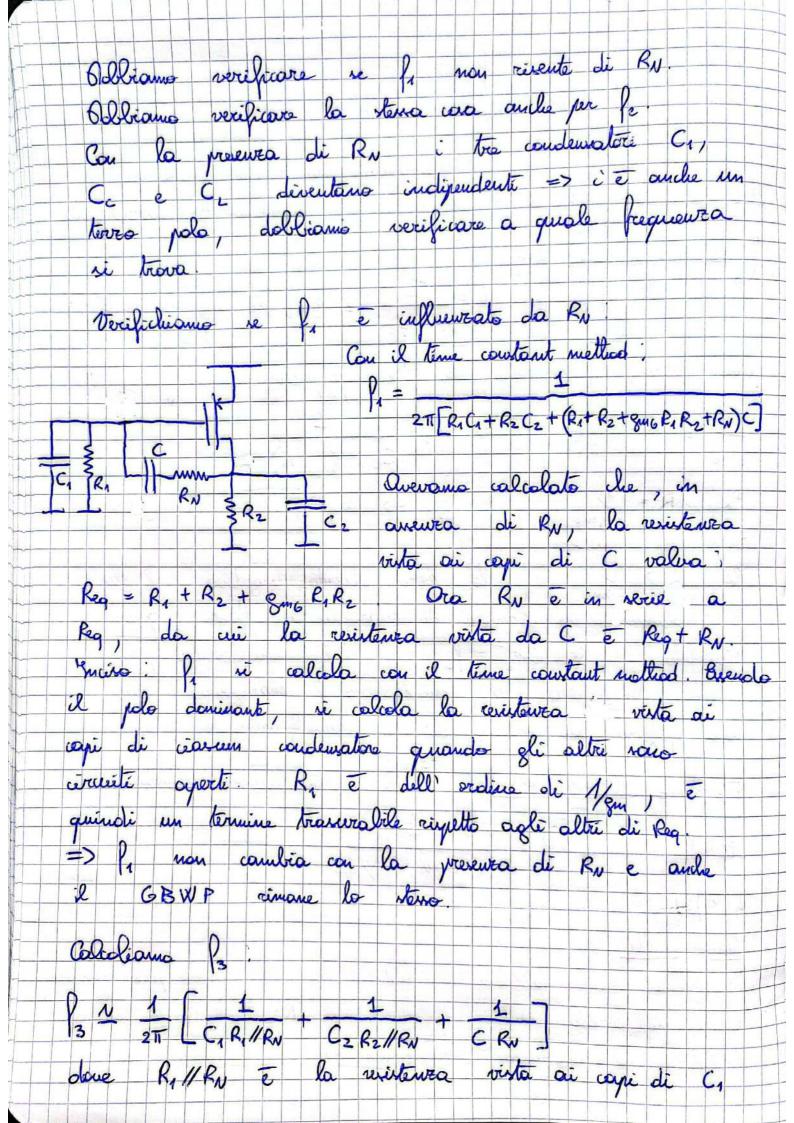


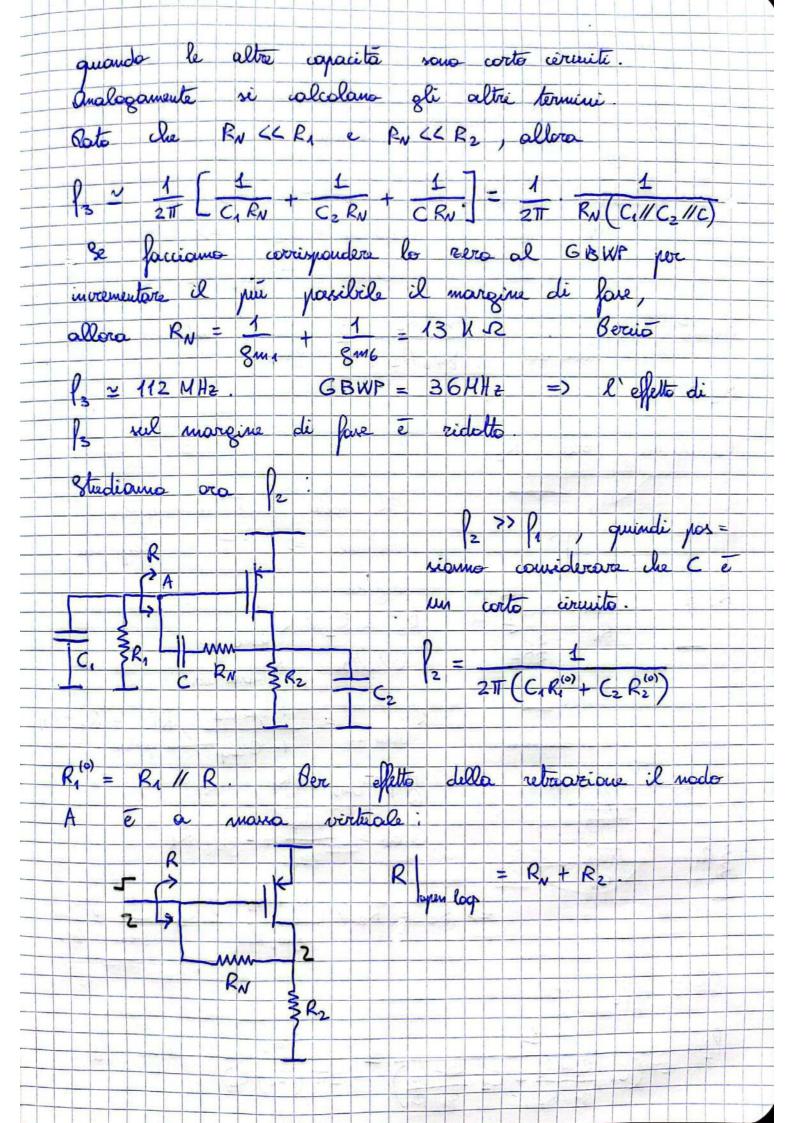


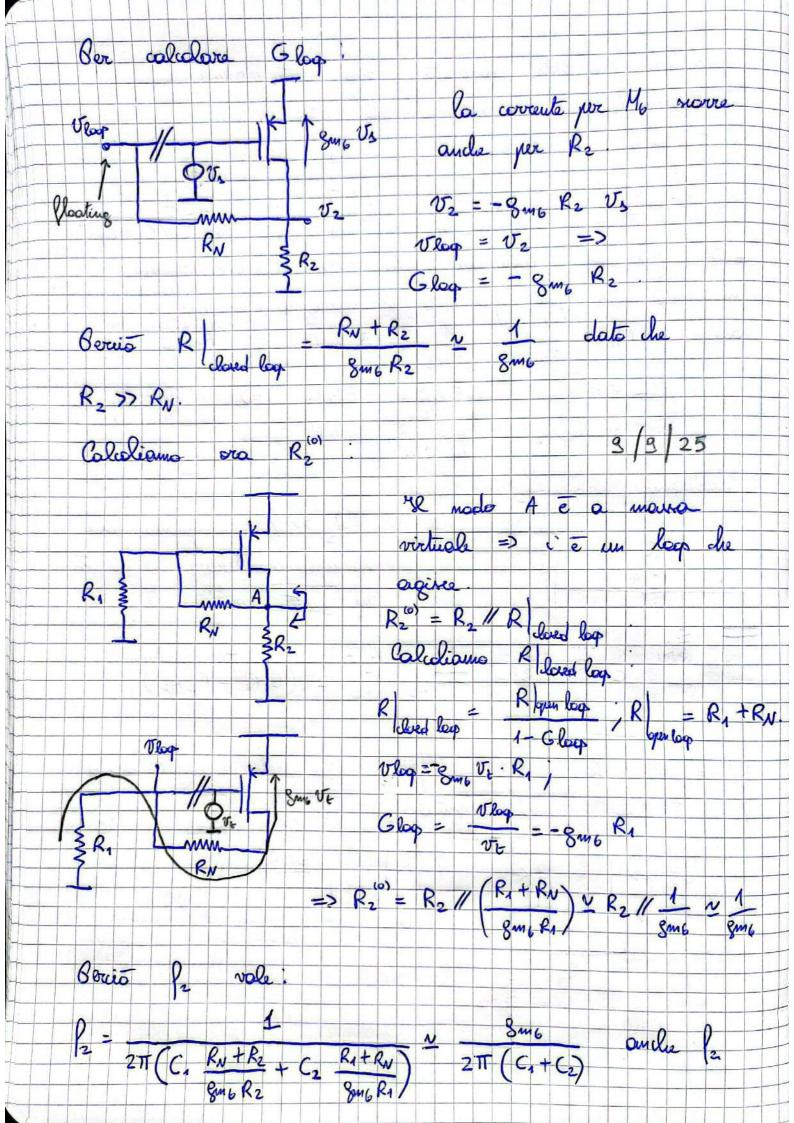


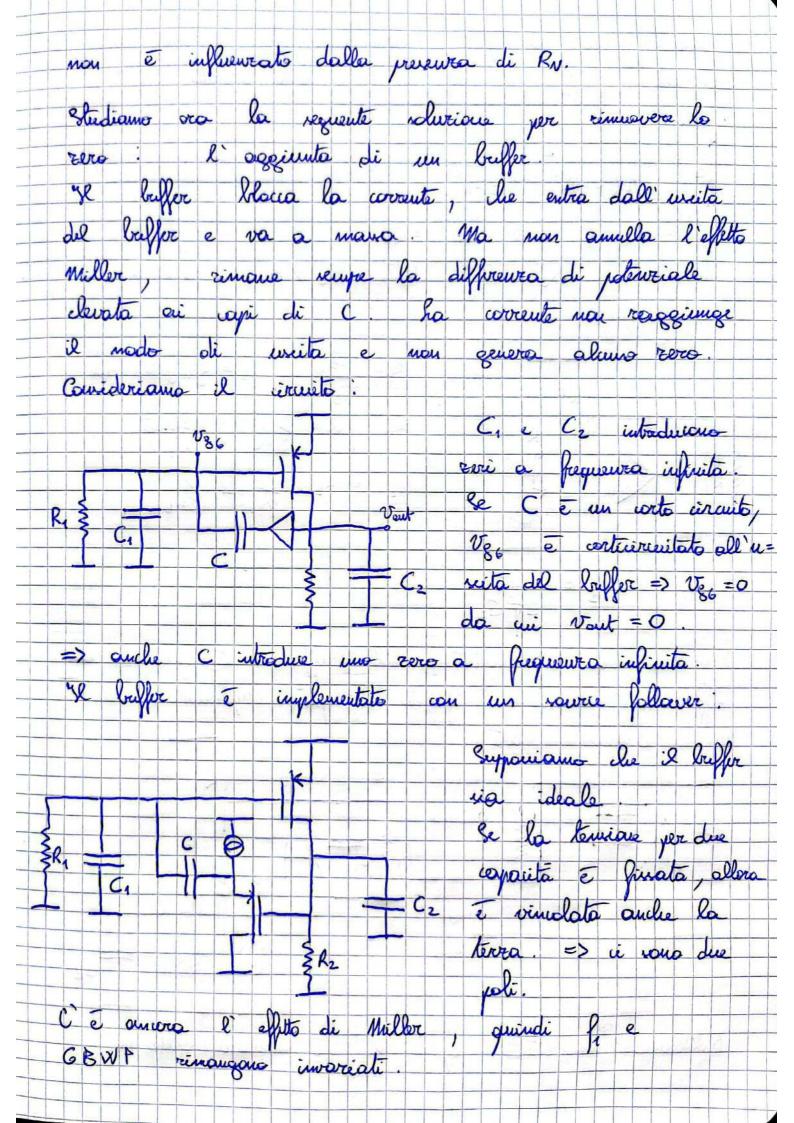

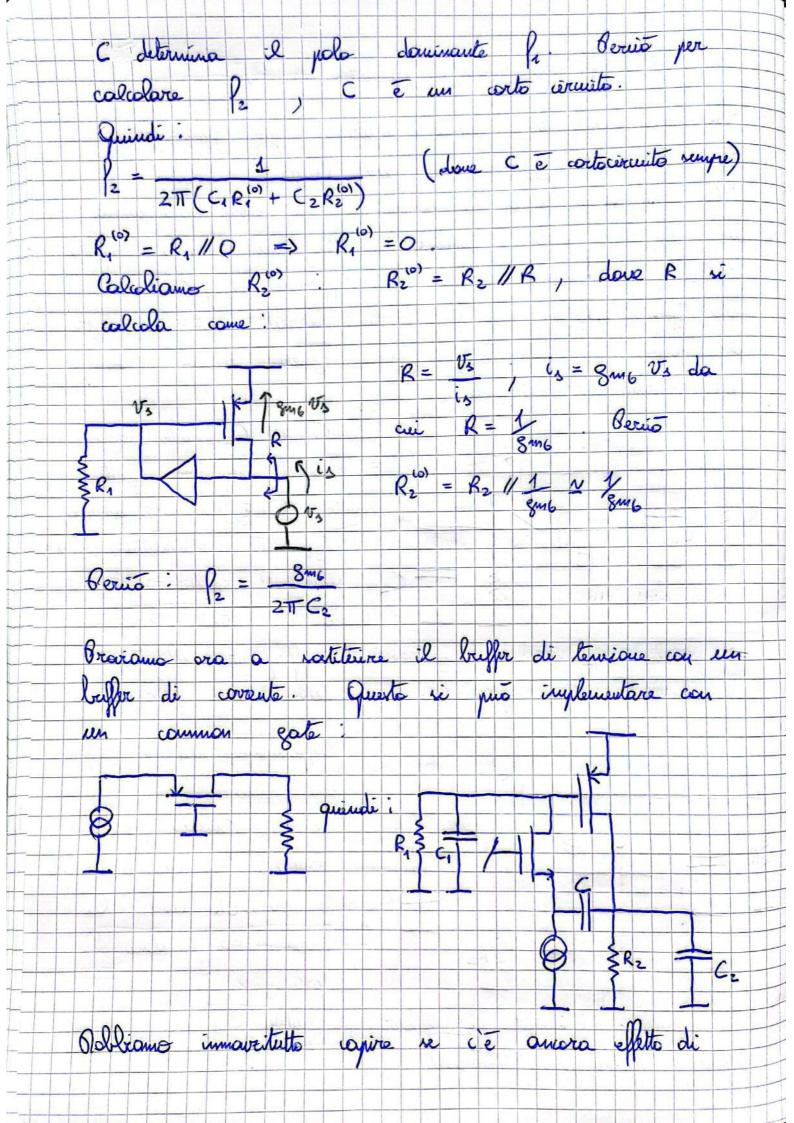


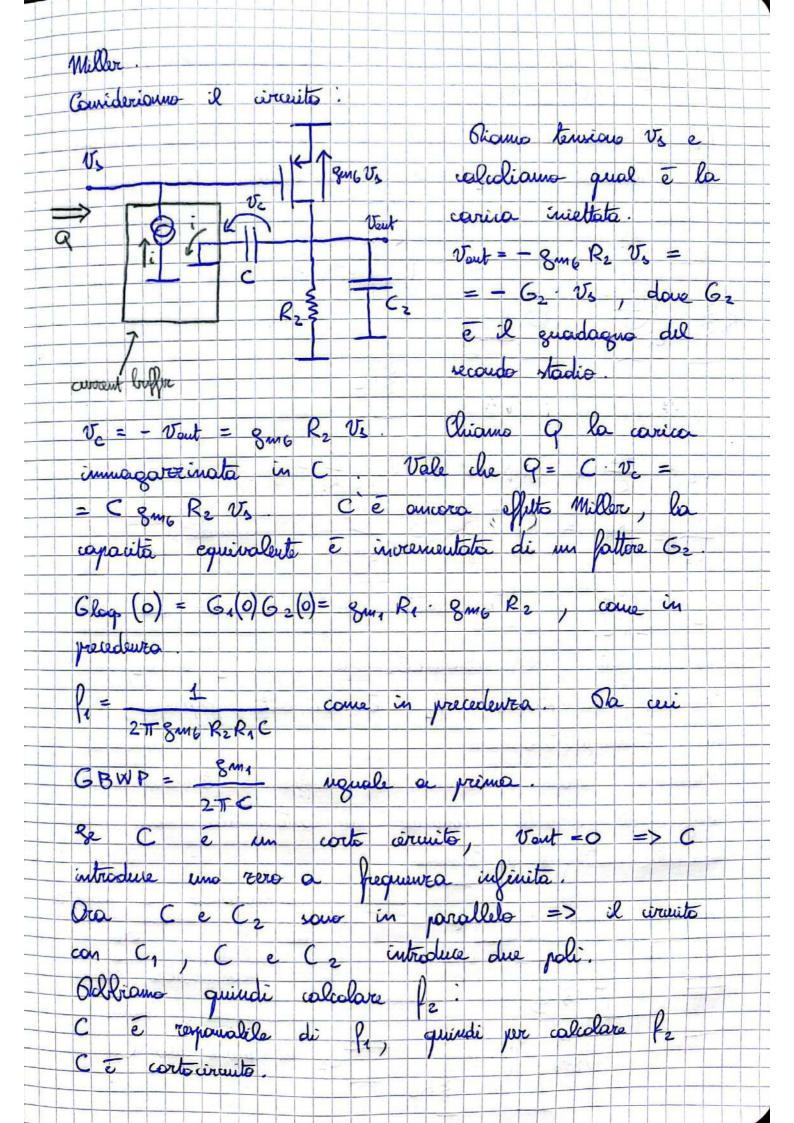


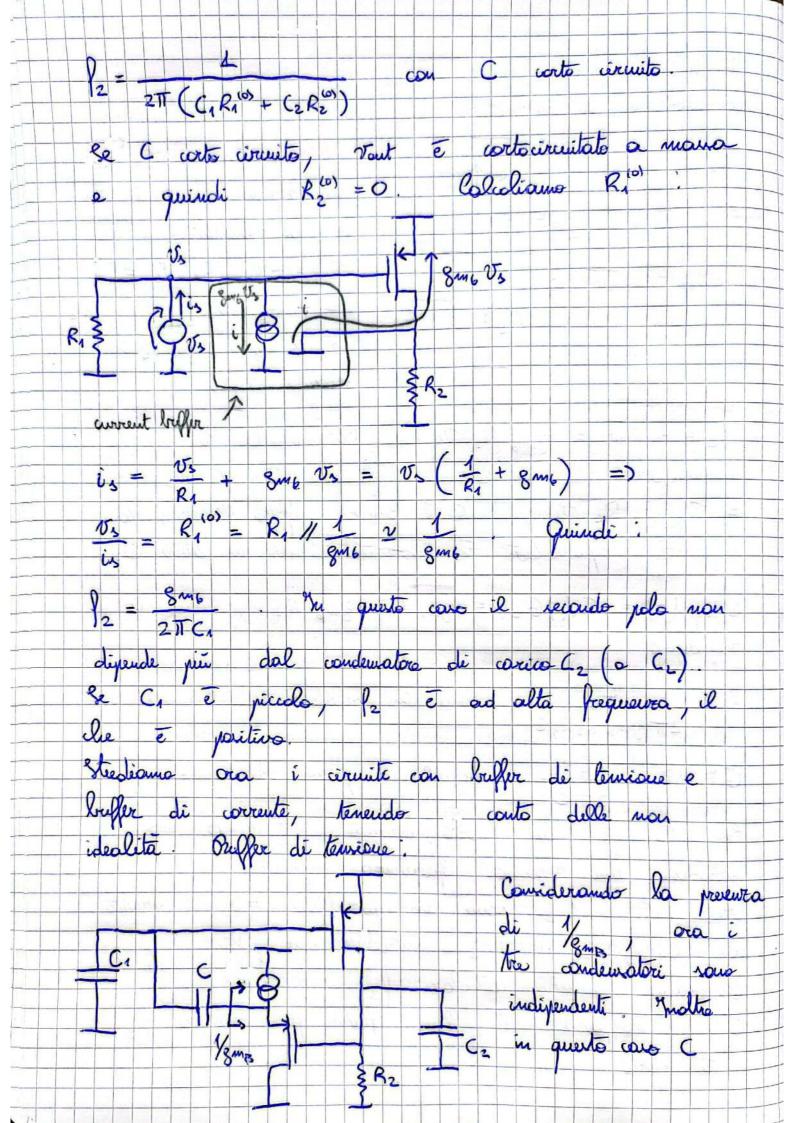


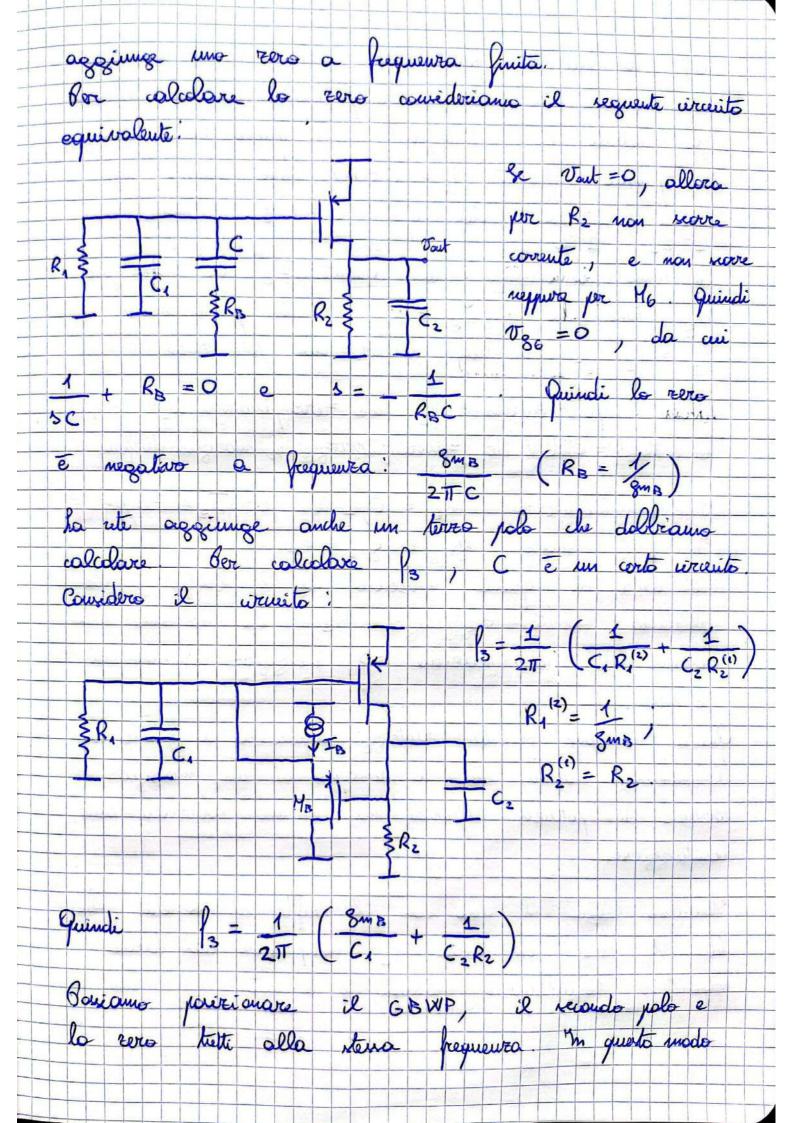



c'è concellazione polo-zero. Nel nortre caro possiamo dimensionere la corrente di polarireazione di entioneli Eli tadi a 150 pt, in questo modo gm = 8m, E quindi offincle /2 = GBWP dere valere else 8m6 = 8m1 da cui C = C 2 moltre
2TC2 2TC debliano dineniquere la corrente Is che mora per MB tale che 8ms = 8m1, in queta mado l= l2 e ri la comellazione polo zero. Vicino: In = 75 pt ; Vov. = 0, 1 V; I6 = 150 pt e Vov6 = 0, 2 V => 8m1 = 8m6. Boutomo importe Vova = 0,1 V e Is = 75 MA In questo modo 8m = 8m = 8m · allians davito aggingre Ms, che ha una ma corrente di polarireazione => maggior commune di potenta questa relizione presenta vantaggi comporabile a quella can il nulling resister, ma a discapito di un marggior consumo di potenza quindi non è una roluzione corè rantaggiera. Studians inece il caro con il buffer di corrente, che ha il pregio di avere fz indipendente dal carrico capacitivo. Comideriamo quindi il circuito:

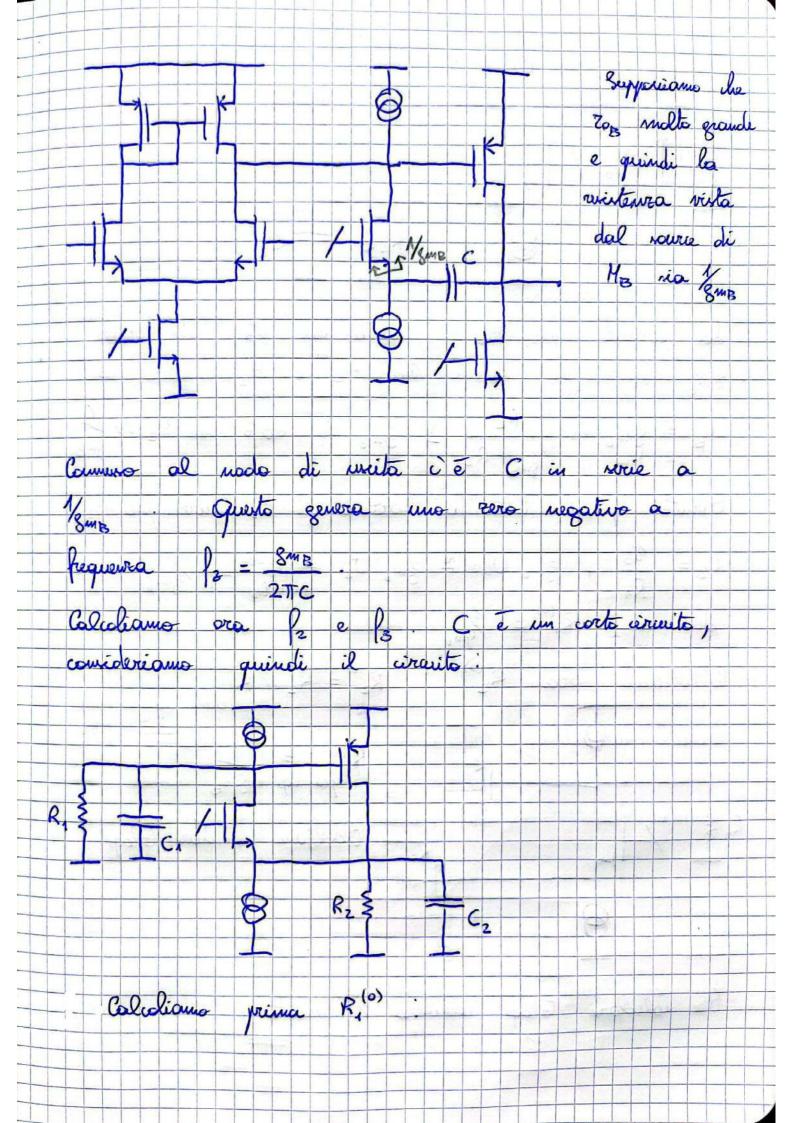


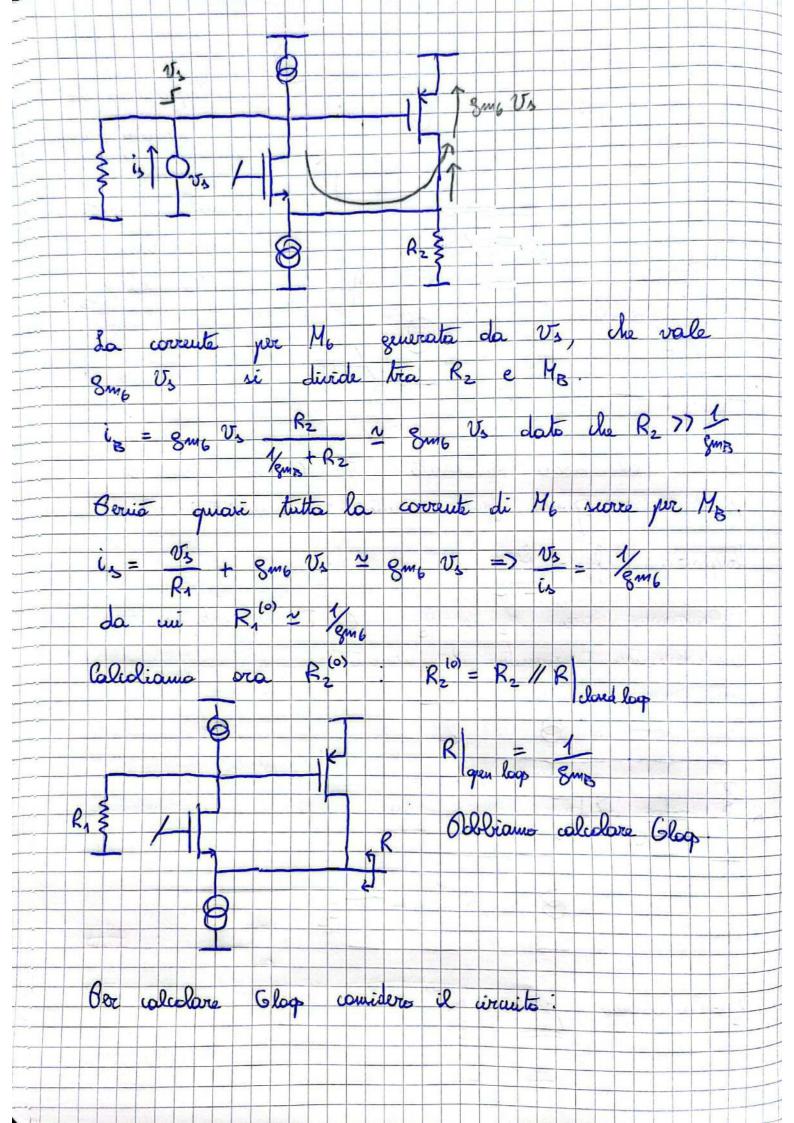

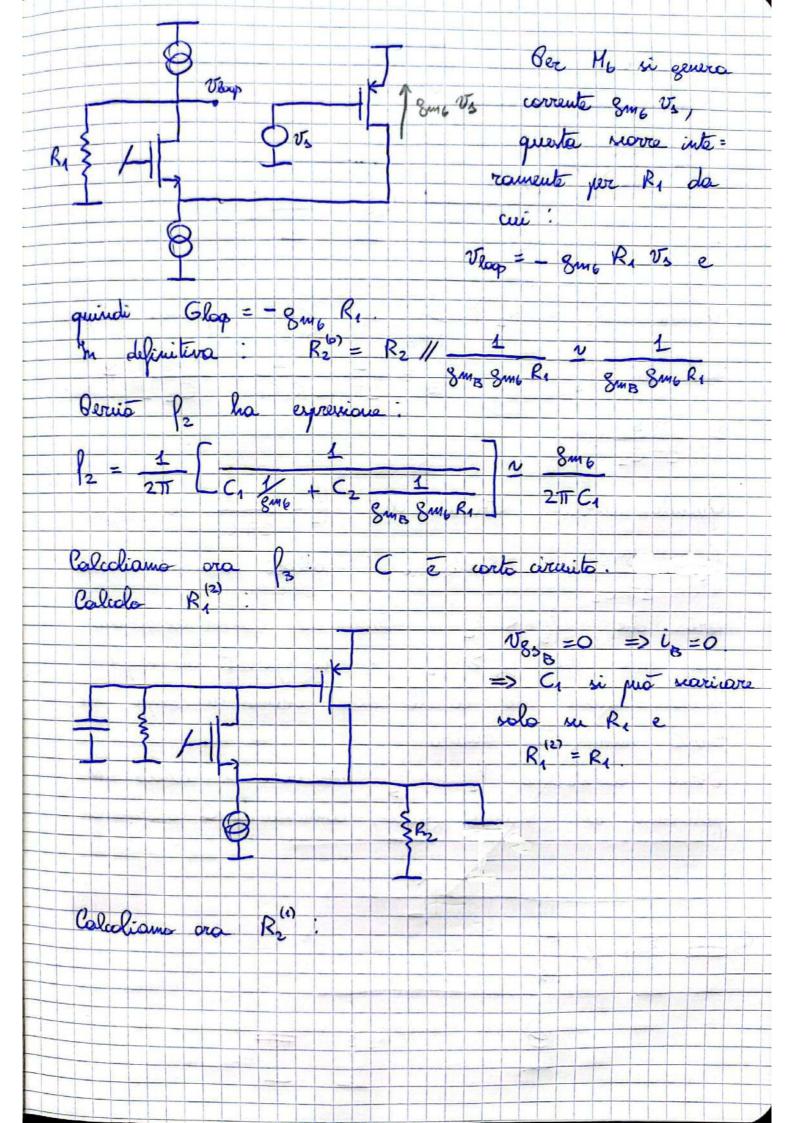


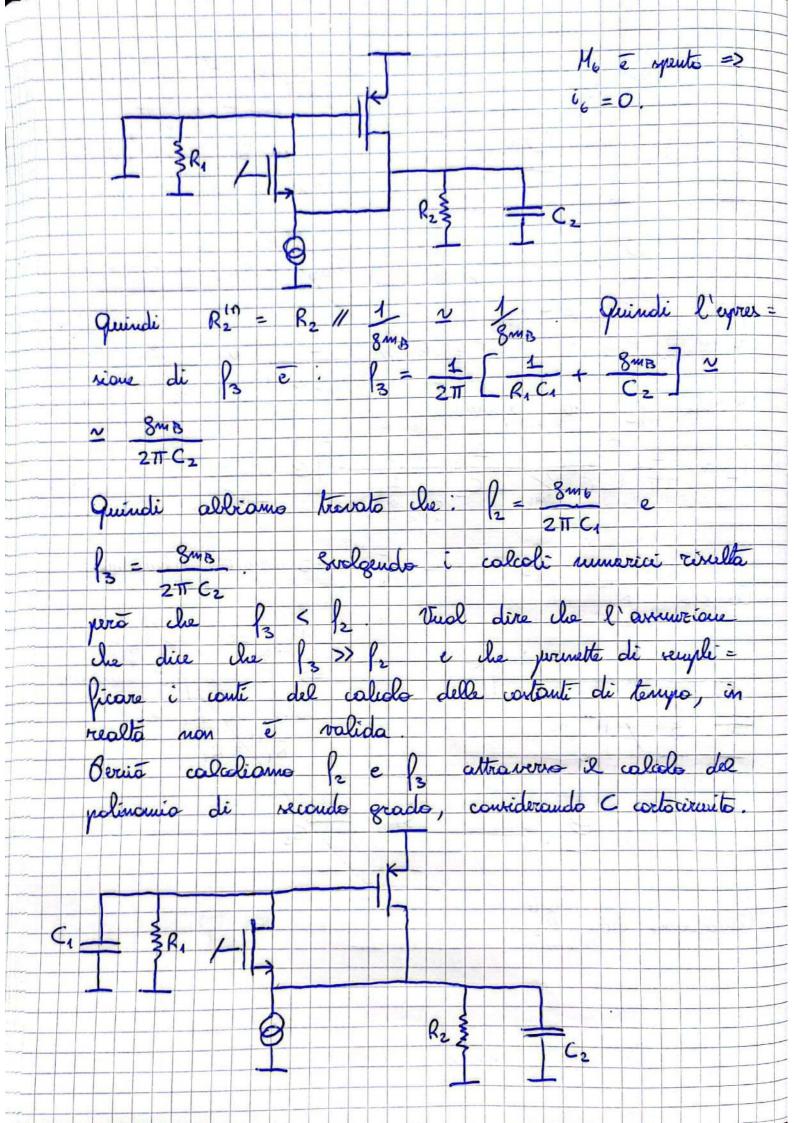


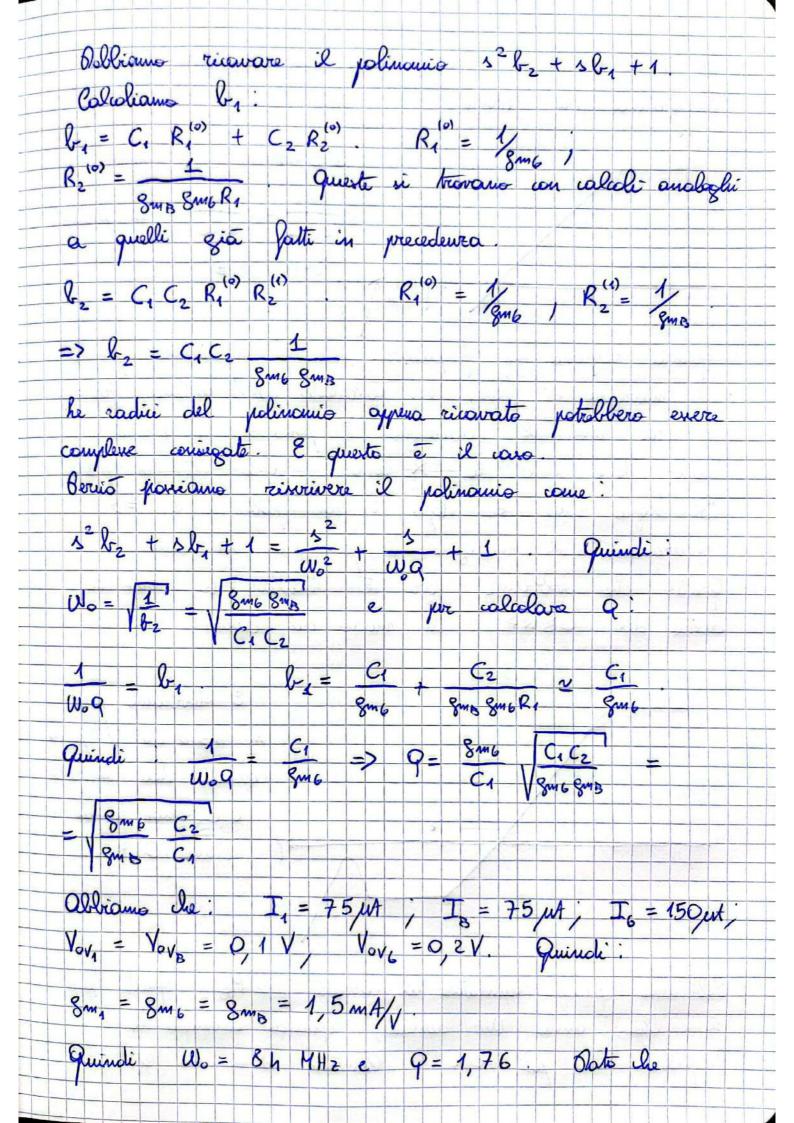


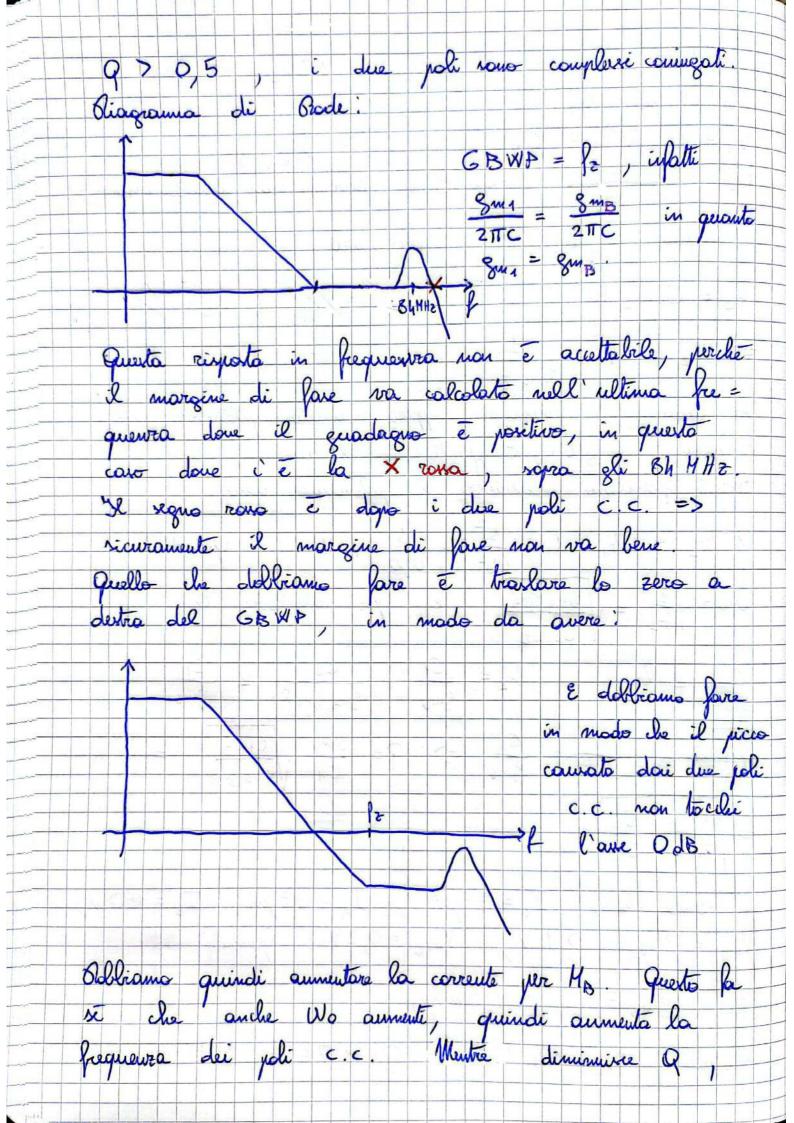


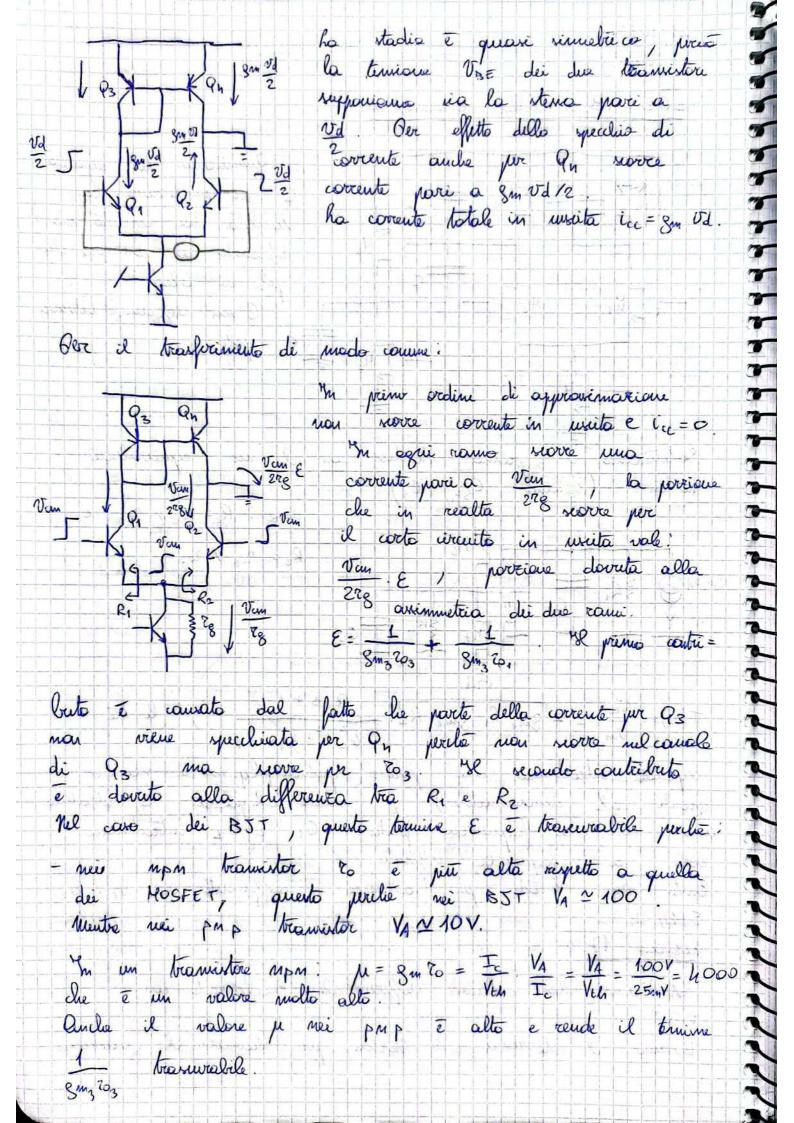
vuel dire che l'ampievera del piece diminière, con quindi rischio minere che il piece interrechi l'arre Sacendo i conti si ottengono i requesti dimensionamente ottimali: I8 = 120 M auriche 75 M. 5/11/24
heriane 17
Studianno la stadio differenziale realizzato con i
B5T.
Urianno il teorema di Mortan per studiare il zuadazio:




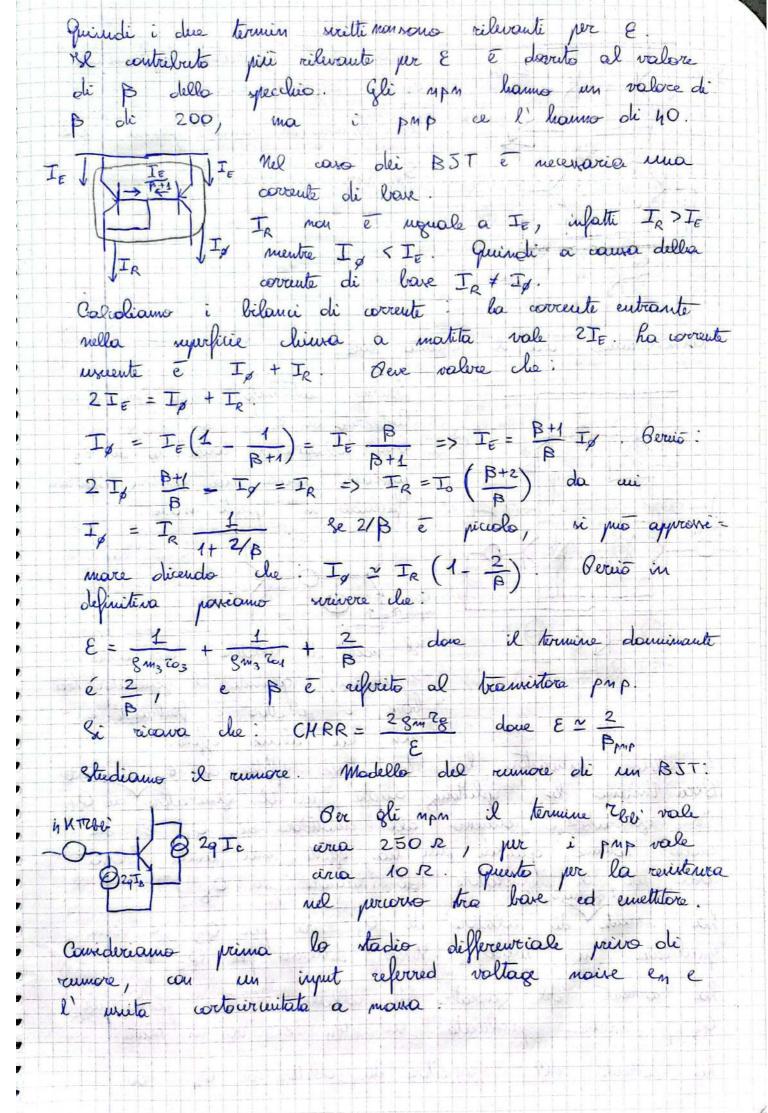


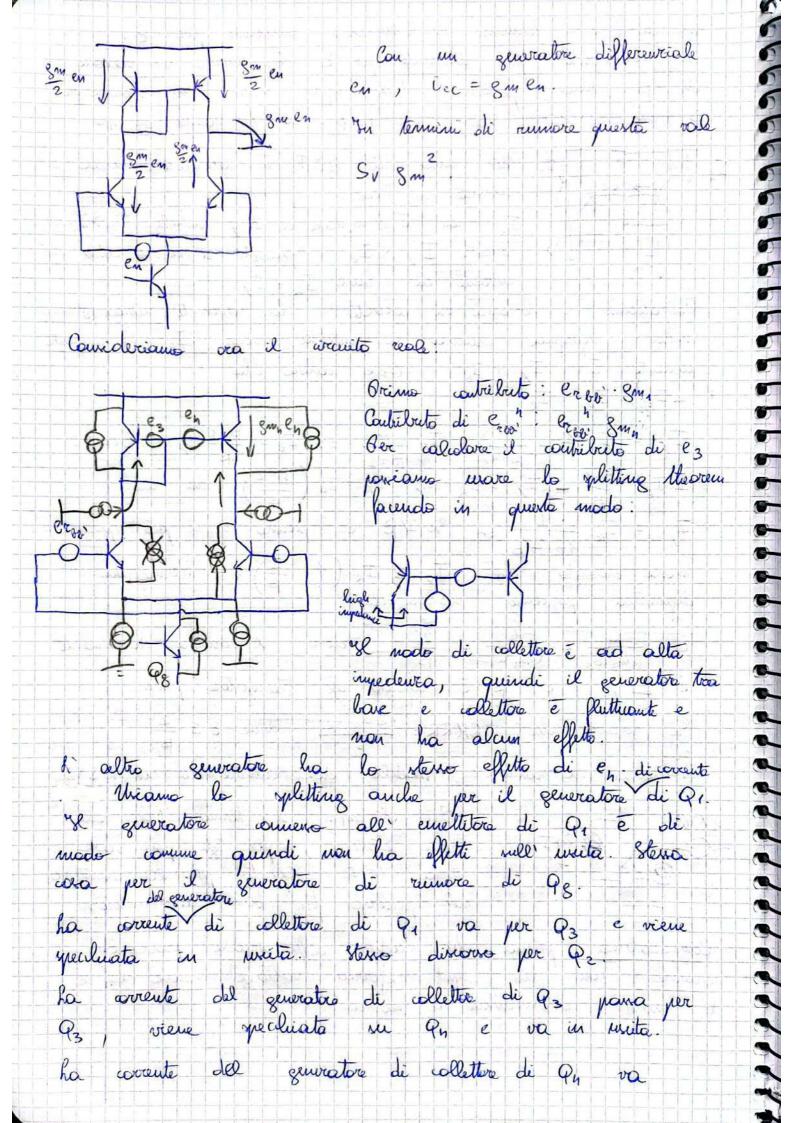


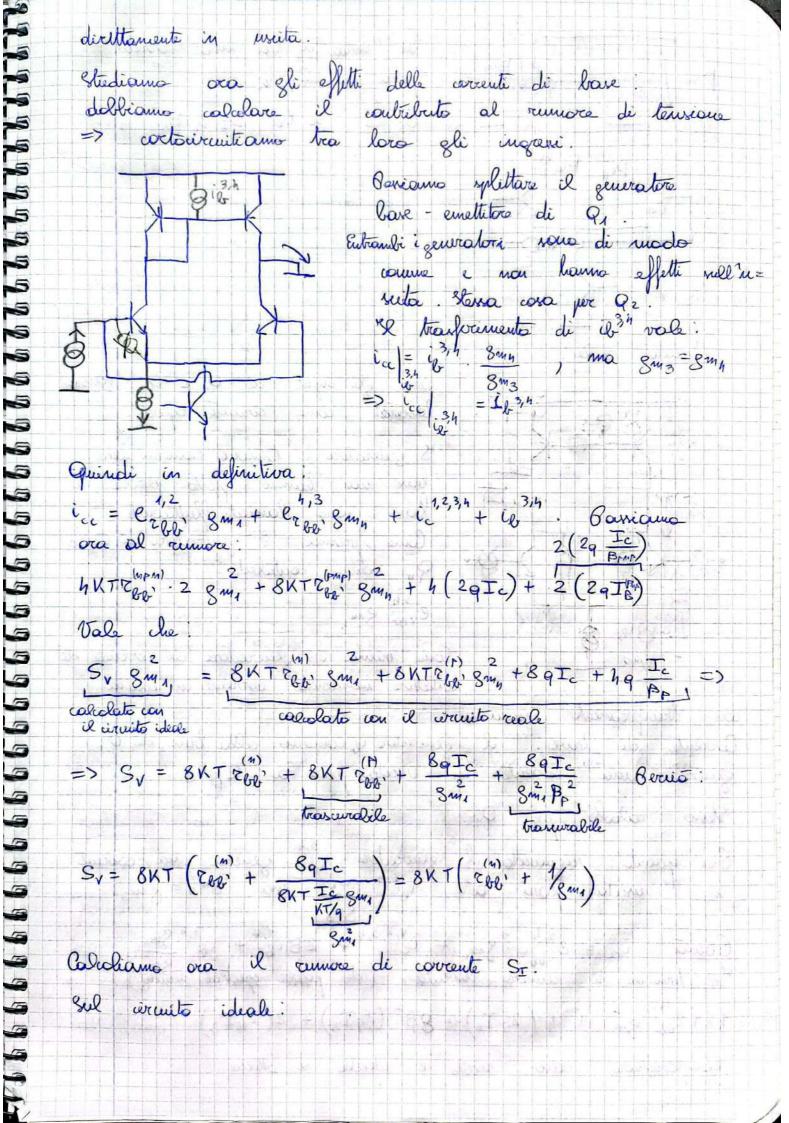

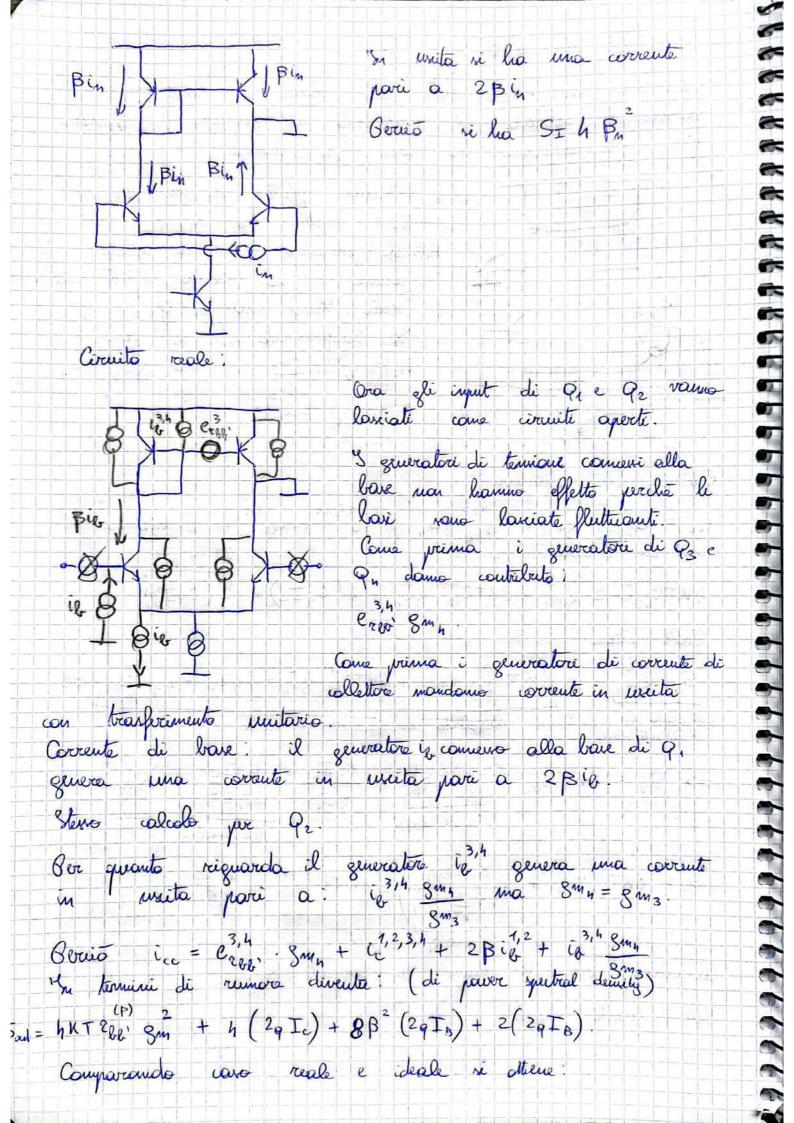

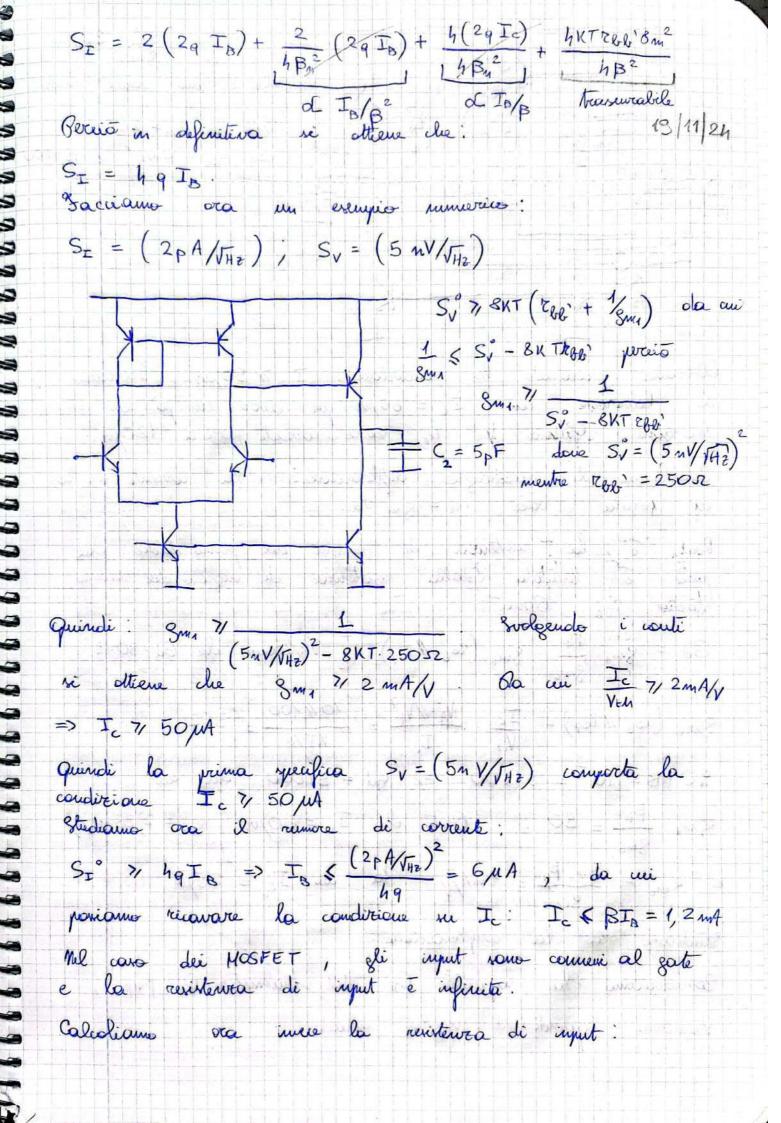

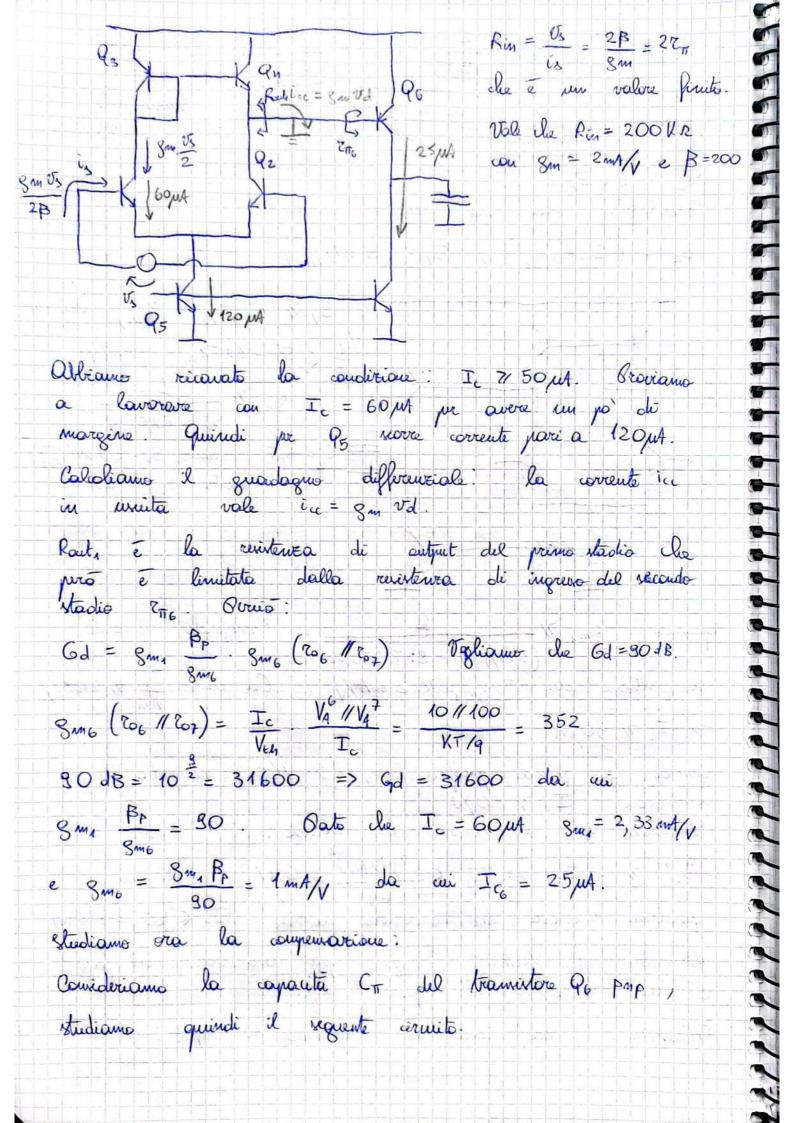


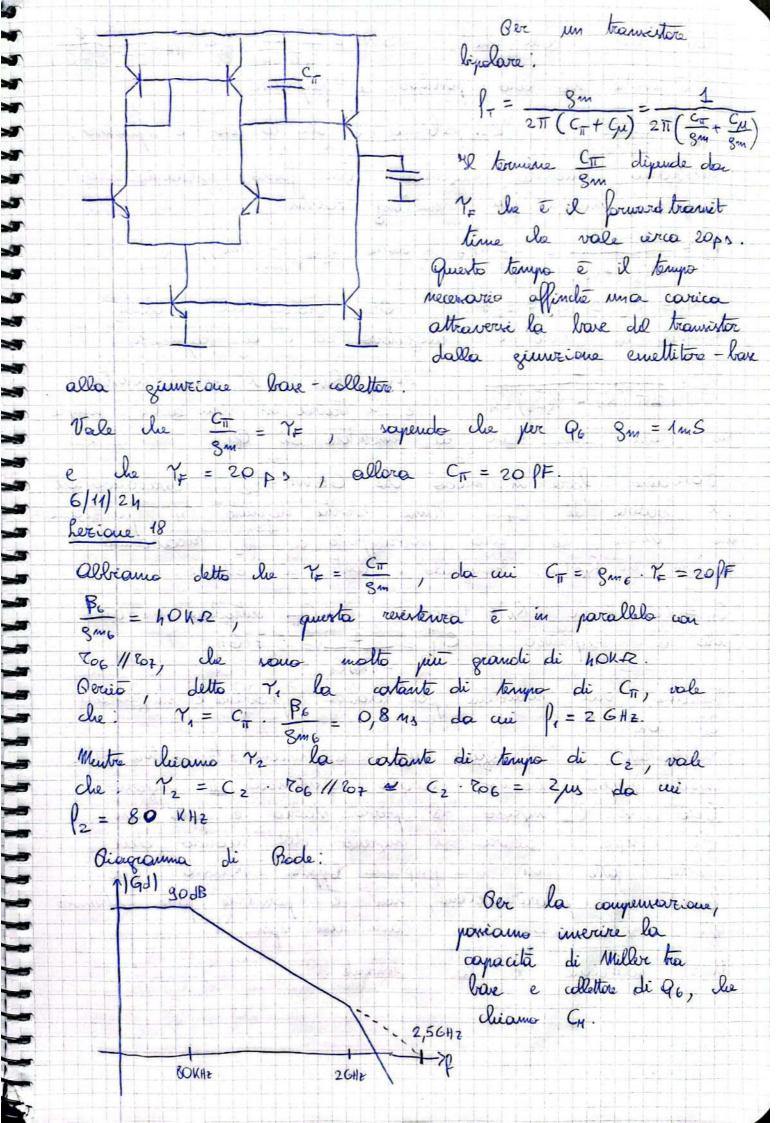



Con C_{H} vale the: $GBWP = \frac{8m_1}{2\pi C_{H}}$ e $l_2 = \frac{8m_6}{2\pi (C_1 + C_2)}$ C' = anche uno zero positivo a frequenta: $l_z = \frac{8m_0}{2\pi CH}$ $l_z = \frac{8m_0}{2\pi CH}$ C1 + C2 2 C2 = 5 p F. Oca gratie al mulling ravister la revro è niegativo ed è a frequenta:

P2 = 2TT (RN - 1/8mb) CM e ni trava in revie a C4, renyce

nel tratto tra brave ed emethitore di Q6. Bonsiamo force in modo de GEWA= fz, deravando cose I valore di Cn. Una volte definito Cn, pariticuia= mo anche lo rero rovrapporto a fz ricavando il valore di Rn. Svolgendo i conti si ottiene: Cy = 12 p F e RN = 1,46 KJZ Cy introduce un altro polo a frequenta: l₃ = 1 = 5,7 GHz Vediano ora volutioni per rivoluce i problemi e migliorare le cost. le cose. le con. Solitamente ii nelgono gle upu come tramintari di injut perché hamo elevata resistenza di ingresso. Octo se l'ingreuro del primo stadio e fatto con gli npn, allora l'ingreno del recordo deve exerce fotto con i pnp. Oppure vicevera. Ber limiti di polariverazione, non e paribile force entrandi gli ingreni dei due stadi con npn. 4666 Una solutione è la seguente:

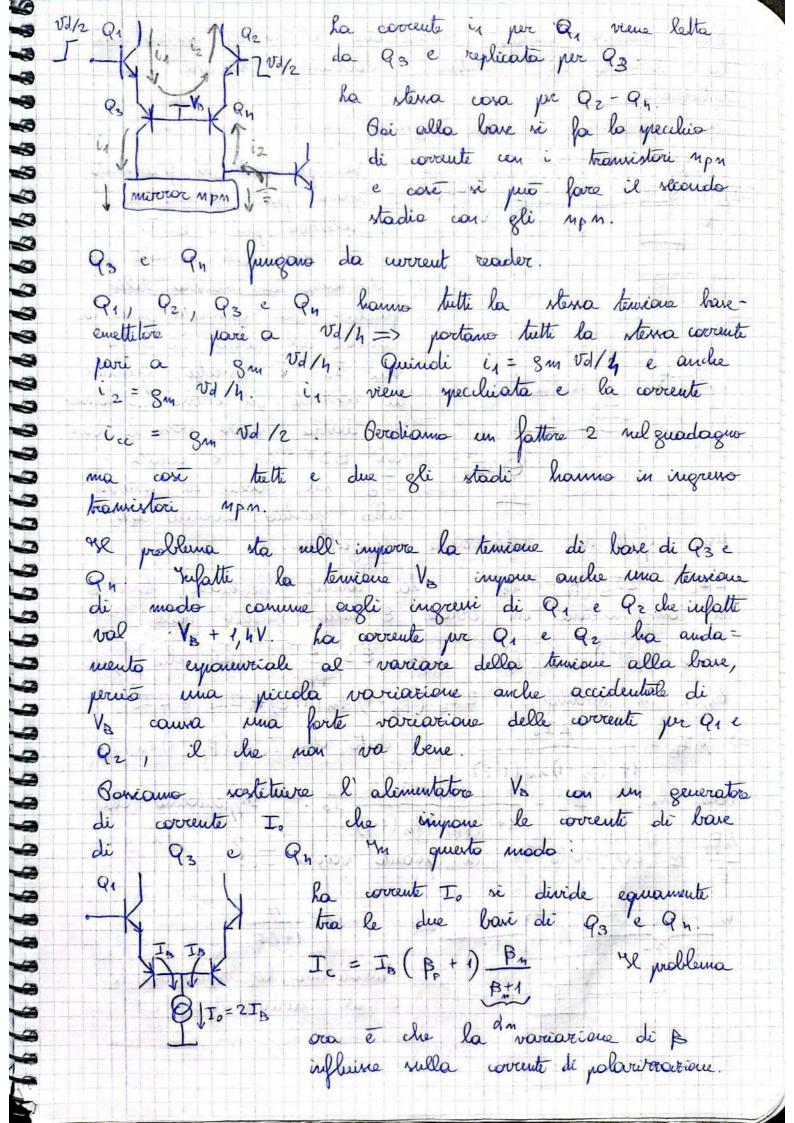

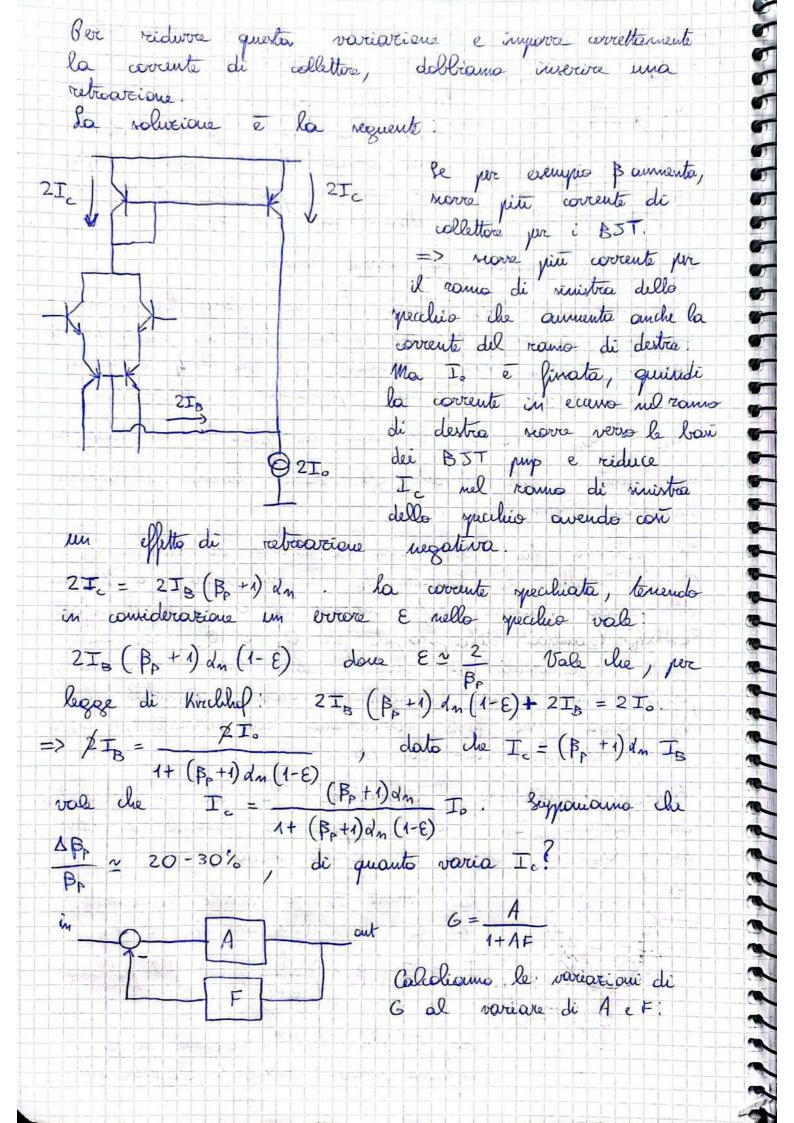

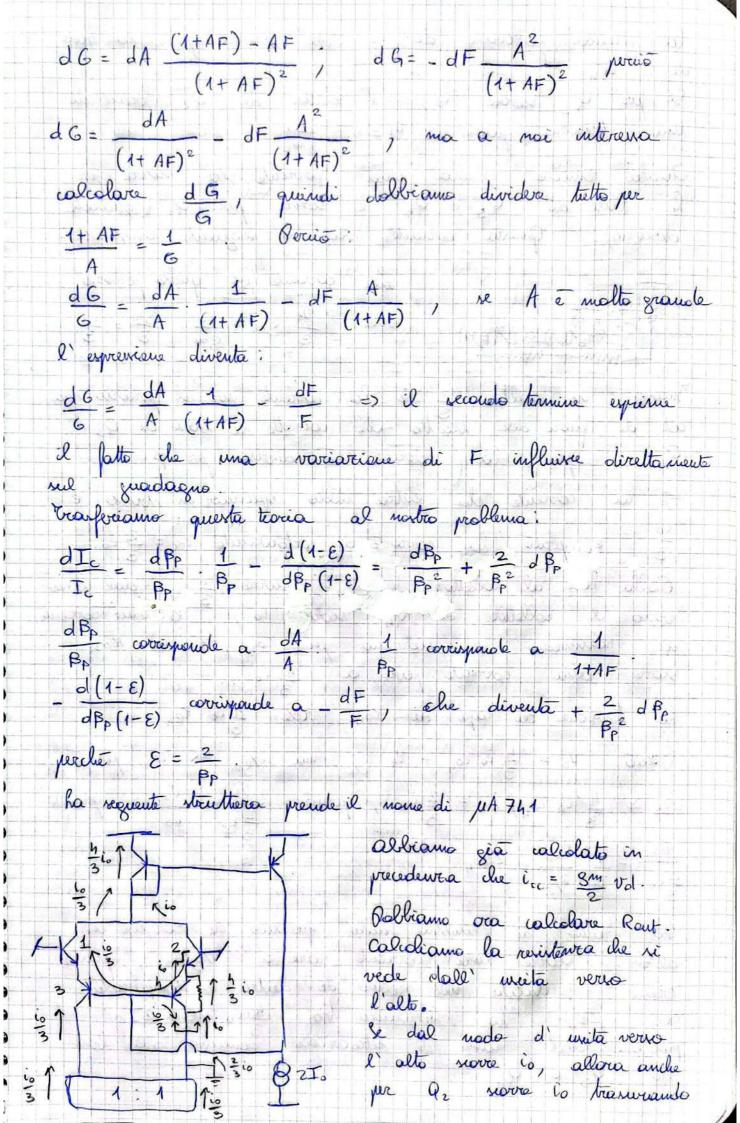

la picala procione di ia che sovre per la bare Se per Q2 reocre io, l'emitter di Q2 exerce di una terricona provi a $G_A = i_0 \cdot \frac{1}{8m_2}$. Querta ternione quera una corrente cha mora per le basi di 93 e 94 e siova per 94 (quarda diregno). Querta covente vede le requenti varistenze: Spr 1

Sma (Bp+1)

The / (Bp+1 Tuaro: in realté is e la coverte per il percons ma al di fusi del tratto che comette le bari di 93 e Ph , qui la corrent e divira per B. => la coorente che entra ruello specilio in bano è $\frac{c_0}{3}$ e perio la covente di cortocircuito $c_{cc} = \frac{2}{3}c_0$. Oalla love al collettore di Q_H roore i_0 , dal bano verso il collettore di Q_H roore i_0 , le due corrente si nommemo e suorrono per $r_{0_H} \Rightarrow per r_{0_H}$ roore una corrente para a $\frac{h}{3}i_0$. ha terrique ai capi de lon vale 4 à to ton Occió Us = 4 io 2011 + Vn) ma 1/8m << Toy perció $v_s \simeq \frac{4}{3} i_0 v_{0h} j$ is $= \frac{2}{3} i_0$, period $\frac{v_s}{2} i_0 = \frac{v_s}{is}$ e quinchi $\frac{\sqrt{S_{S}}}{\frac{2}{3}i_{o}} = \frac{4}{3} \frac{\gamma_{o_{H}}}{\frac{2}{3}} = 2\gamma_{o_{H}}.$ Mel name di simistra della queclio di coorent in alta recore una coviente pari a 1/2 io, querta viene precliata nel ramo di destra e congravata con 2To. ha differenza tra 4 io e 2To proviene dal ramo di retroazione comuno alle bari di 93 e 94.

questa coventa é de modo comme e si oppone a 4 io che scoveno mello spechio in alto prima dell'iffetto del logo. Quindi mentre initialmente suprireva una contente versa l'alto di 4 io per lo specilio in alto, si può considerare che oca mova anche una corrente 4 io verso il bano per effetto del lage. questa si divide equalmente mei 2 rami, 2 io da una parte e 2 io dall'altra. La coviente 2 io nel ramo di rimistra verso il bano viene grechiate dallo grechio inferiora e in unita vale che mersura provisiona di questa covoente siorre per i cc.

Quincii i c rimane pari a 2 io come ociginariament. Studiano ora la spechia di corrente inferiore:

\$\frac{2\text{I}_E}{\text{F+1}} \rightarrow \text{To Ber offitto della coorente oli bare

\$\frac{1}{\text{F+1}} \rightarrow \text{To e del valore non infinito di \$\beta\$,

\$\frac{1}{\text{F-pm}} \rightarrow \text{Te} \quad \text{mon spechia proprio exattamente.}

\$\frac{1}{\text{F-pm}} \rightarrow \text{Te} \quad \text{mon spechia proprio exattamente.}

\$\frac{1}{\text{F-pm}} \rightarrow \text{Te} \quad \text{mon spechia proprio exattamente.}

\$\frac{1}{\text{F-pm}} \rightarrow \text{Te} \quad \text{mon spechia differenta mon influenca solamente.}

\$\frac{1}{\text{F-pm}} \rightarrow \text{Te} \quad \text{mon solamente.}

\$\text{la consenione bra il collettore e ba bare del banci = store di rimitara e importante perche il regnale di tensione del branci = da modificare la tensione di base = modificare la

\$\text{modificare la tensione di base = modificare la}\$ da modificare la terriore di bare => modificare la tensione di comando e il tramistore può trasportare la corrente che gle avviva dal collettere. l' diettivo è biarprire terrique tra collettore e brave, ma ridure il trasficimento di corrente.

Oer farlo si può imerère un briffer. Come baffer
paricime inverire un emitter follower. Il circuito Ora la coviente di collettore dell'emiter follower è 2TE, perio la rua corrente di bine, che è quella

75

~5 ~5


7777


2222222


56666

999999

19999

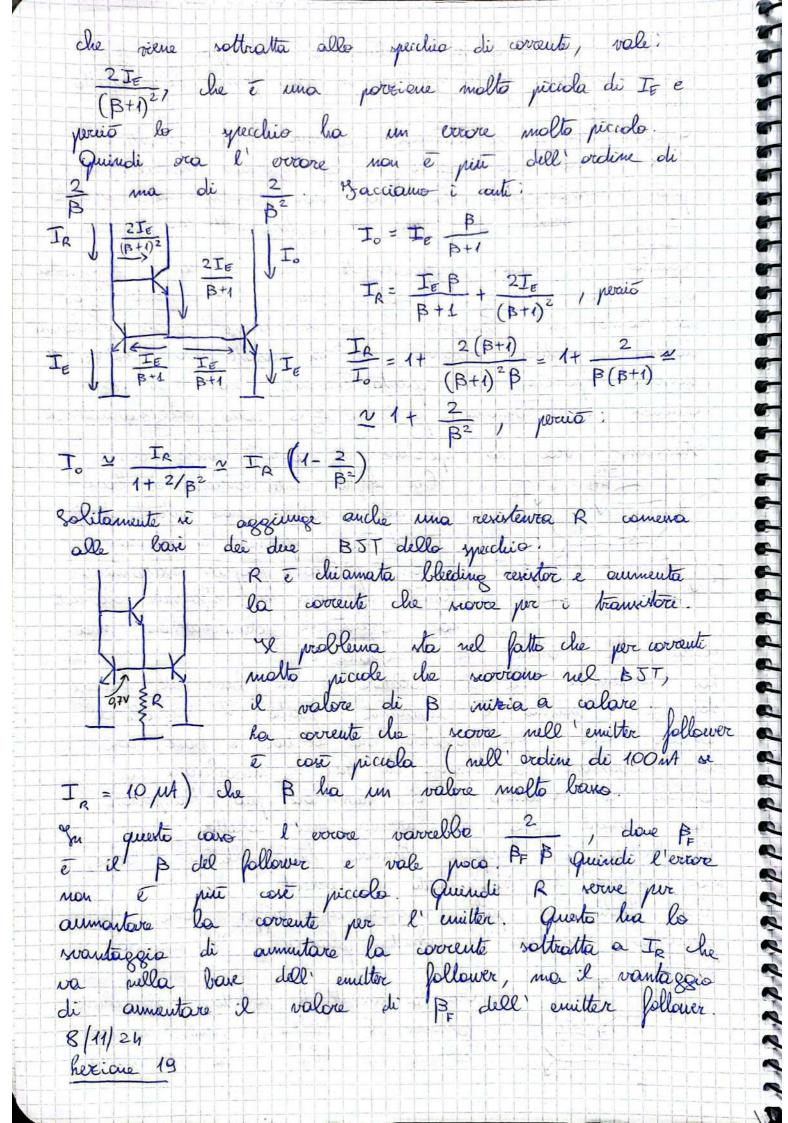

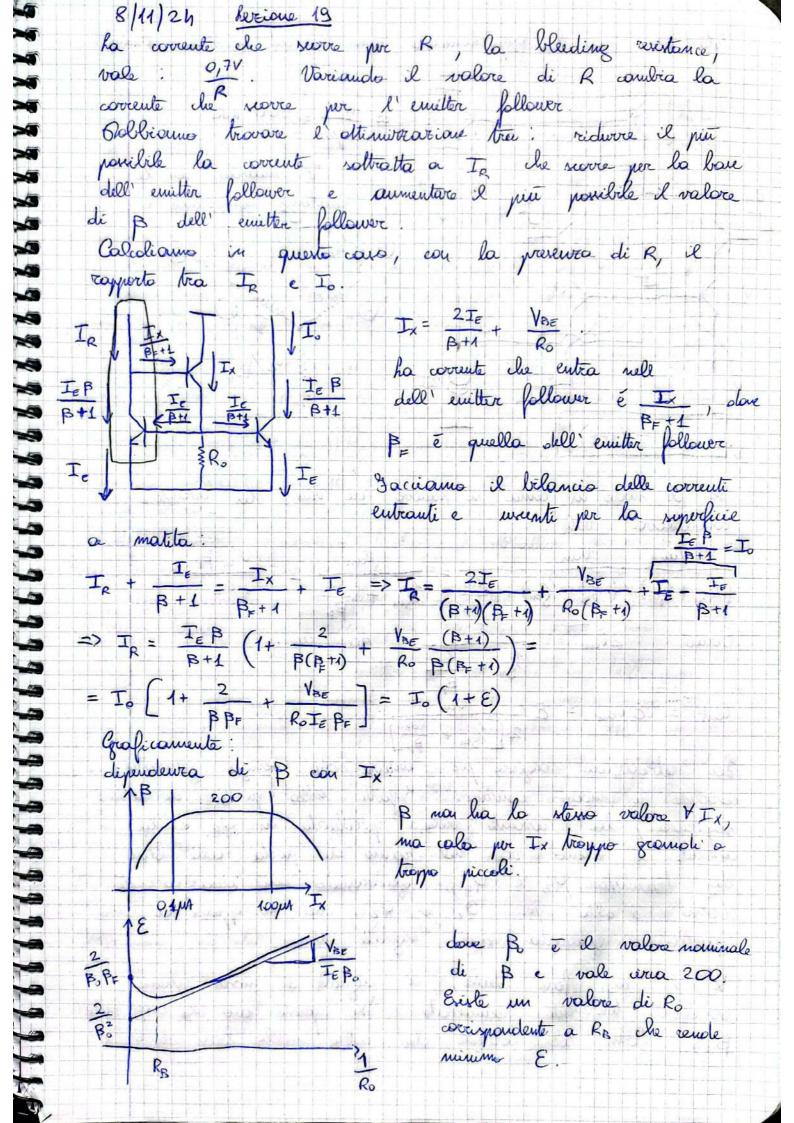

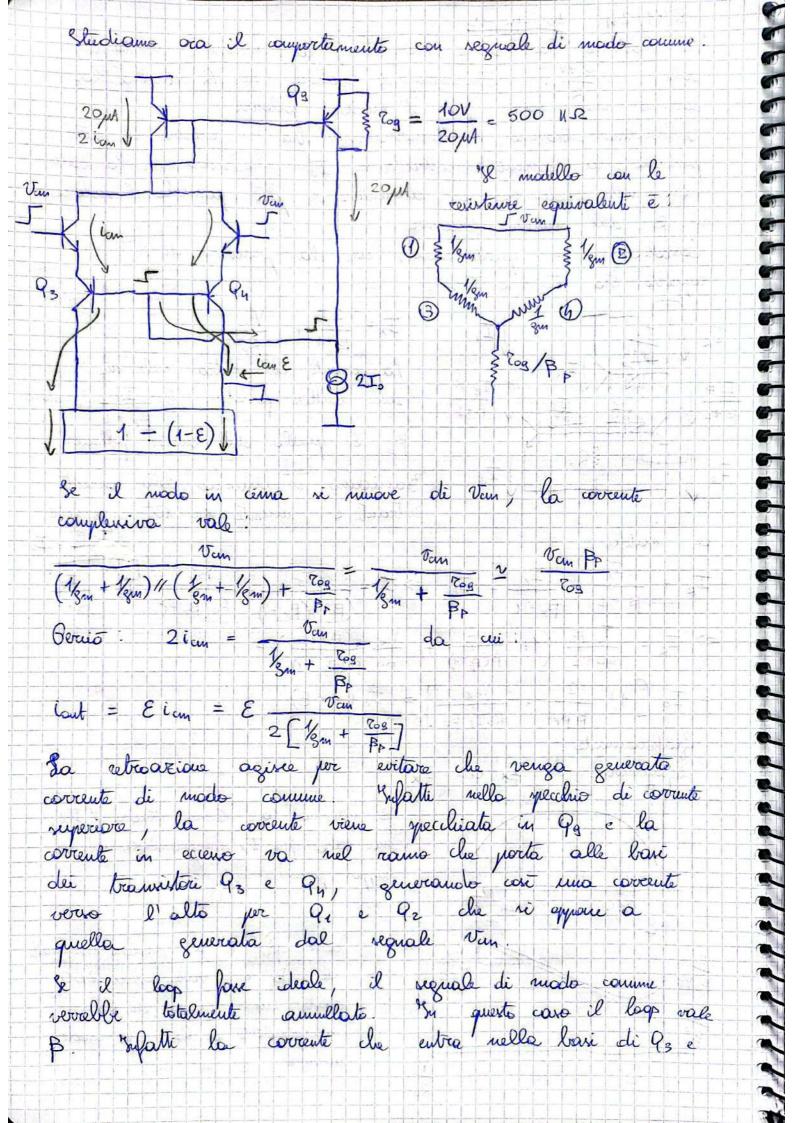

Pr viene amplificata di B per poi apporsi a éan. Occió i out è in realta i out, quella calcalata reura cetroveiano, diviso l'effetto del log she val B. Berrio Can viene ridotta e il ruo valore 770 e: 2 i cm = Van PP = Van PP = Von Calcalianno ora il CMRR; $CMRR = \frac{3m}{2}Rout = \frac{8m}{2} = \frac{8m}{2} (70g + \frac{8m}{8m})^{\frac{1}{2}}Rout = \frac{8m}{2} (70g + \frac{8m}{8m})^{\frac{1}{2}} = \frac{8m}{2} (70g + \frac{$ Studiamo ora il recordo stadio. l'abbiettivo è complexivamente racquinque 6d = 2.10 = 106 dB. Se il primo stadio ha un sucidazio differentiale di 400, vuol dire che il recordo stadio due avere un guadagno pari a 500. A'emitter follower fa da briffer, in

questo modo il quadaquo mon e

influenzato dal valore di R.

In questo modo la resistenza vista

K. Pro

R. dalla brove dell'emitter follower e

B.R. + & 2 B.R. & R. = 11 2 e

B = 200 allora si vedono 2001.7 G2 = 8 mio BRL, vogliamo che G2 7/500 da cui Sm10 = 500 = 1 = 2,5 m/v Muciso: in un circuito de BJT sè mette de solito resistivo che rimula la bare di un altro

-5

-3

79

99

222


4


999


BJT. In un circuito con MOSFET si mette un ca= rico capacitivo de rinula il gate di un MOSFET in carcata. Calcolata Smro, è quindi richierto un valore minimo di covente Iro: Iro = Veh 8mro = 65 µA. quindi et richierta una corcente di polariror aziono elevata, e maggiore è la covente di polarite arione, minore E la resistenza vista in ingresso al secondo stadio ovvero vista dalla base di Q10, infalti ena vale:

\$\begin{align*}
\begin{align*}
\begin{ riduce il guardagna del primo stadio Quindi dobbierno ergeinnere un emiter follower de funça da buller tra i due stadi Il circuito diventa: avevarno una recistenta pari B²/2m10 T avevours una revistenta pre a Rim = B h = 200 h 2,5 km = 2 H - 2 T L S L S L Ora in ingreno al recondo albricamo Rim = 16 4 x che Borlington bene.

Solue tramistori cercliati poriteianati in guel modo formano la topologia maninata Garlington. a $R_{m_1} = B = \frac{h}{8m} = 200 \cdot h \cdot 25 \text{ Mz} = 2 \text{ M-z}.$ Ora in ingreno al recordo stage allienne Rine = 1642 che va Le per 900 rioriono 65 ps, mella bare di 910 rioriono 03 ps de è un valore troppo picalo ed è tale da ridure il valore di B. Per rimediara a questo si comette la revistenza alla bare di Q10.
Supponendo R = 70 K, dato che VISERO = 0,7 V allora per
R sucrono 10 MA. ha presenza di R ciduce
la revistenza di ingresso del serondo stadio, che
rimane comunque parecchio e sufficientemente elevata. Studiamo ora la compensarione attraverso la capacità di Miller.

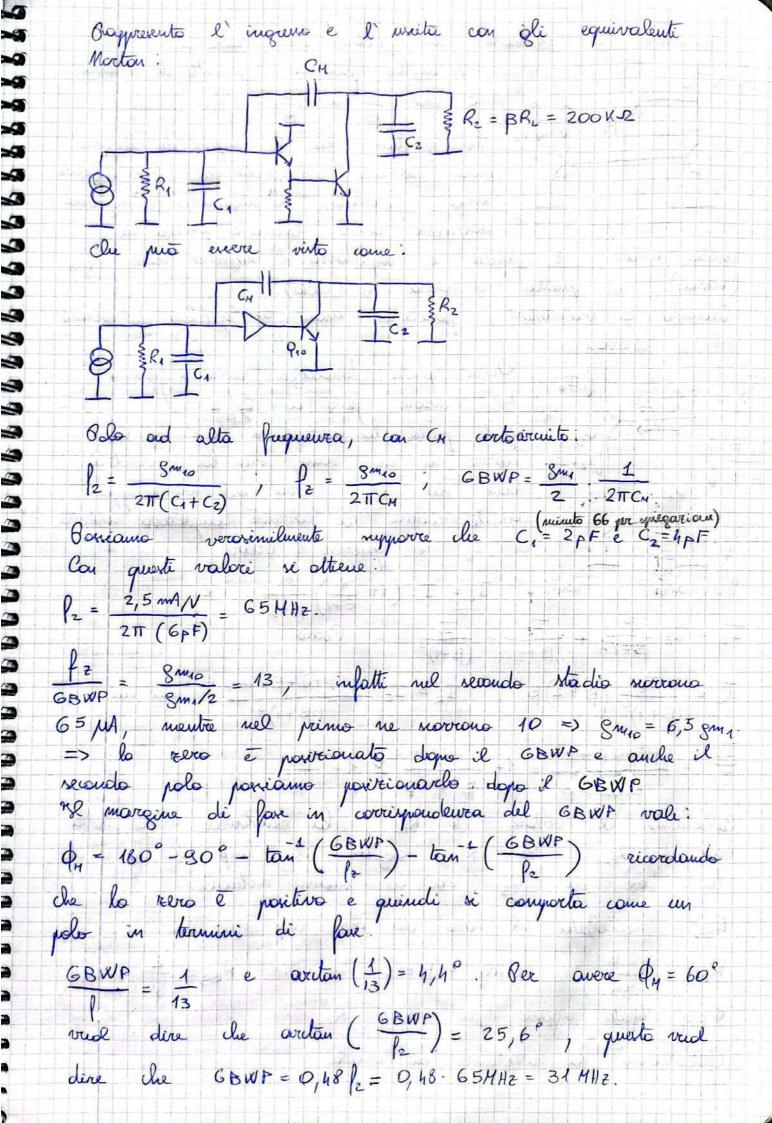

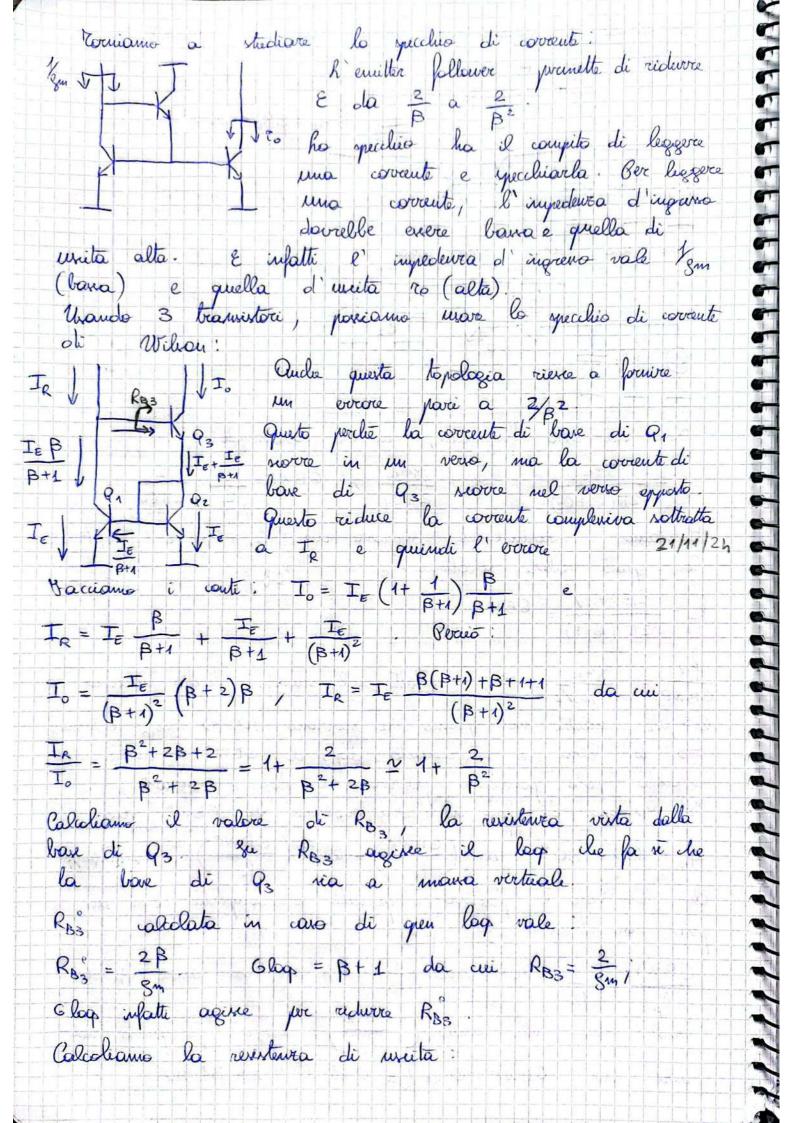


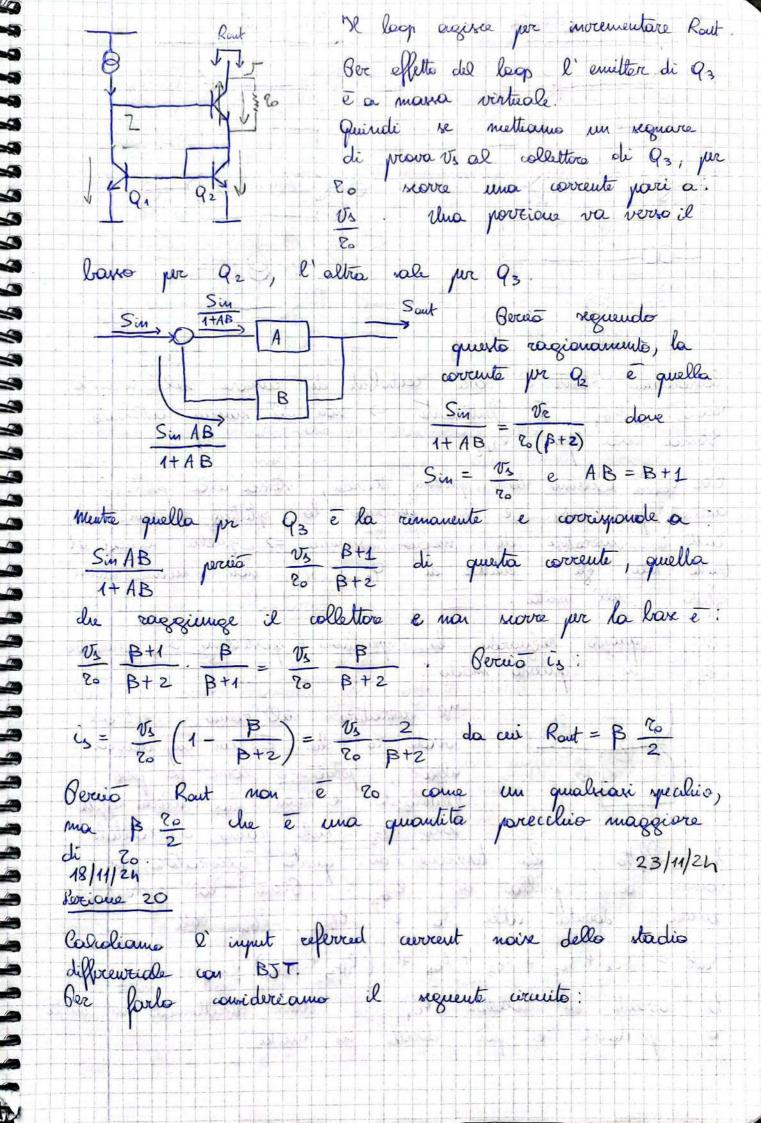



-9

-5

-0

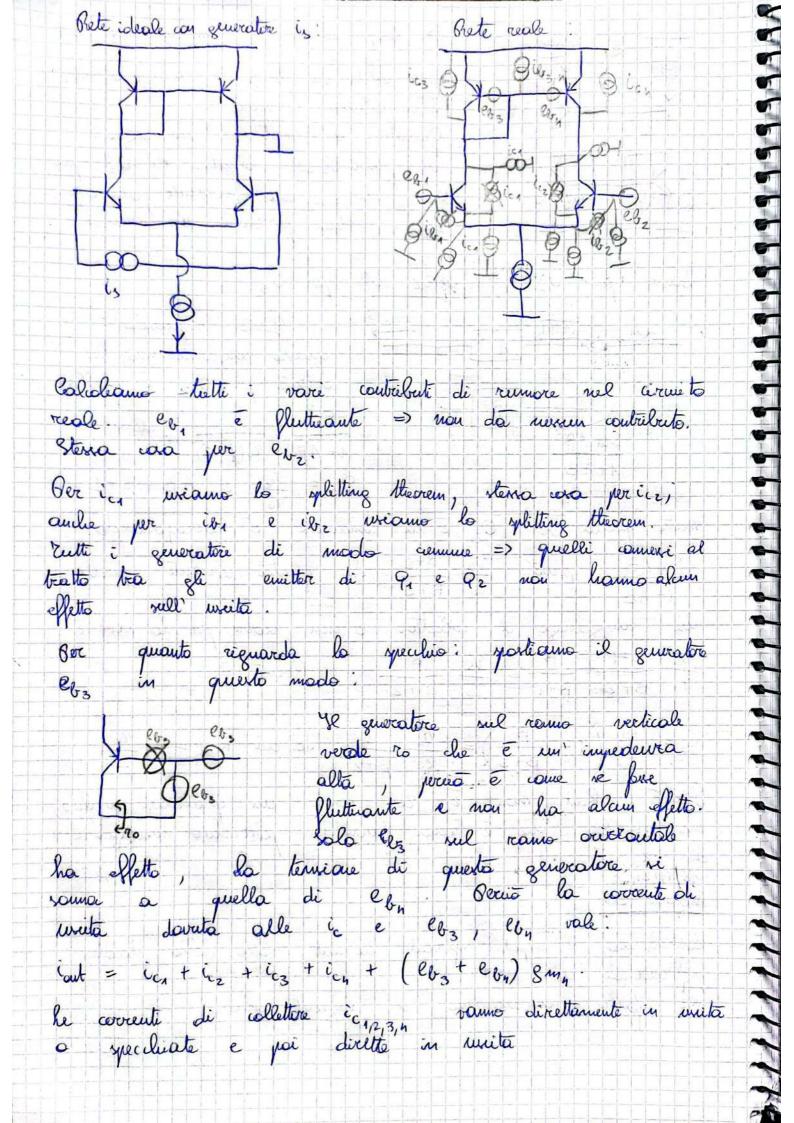

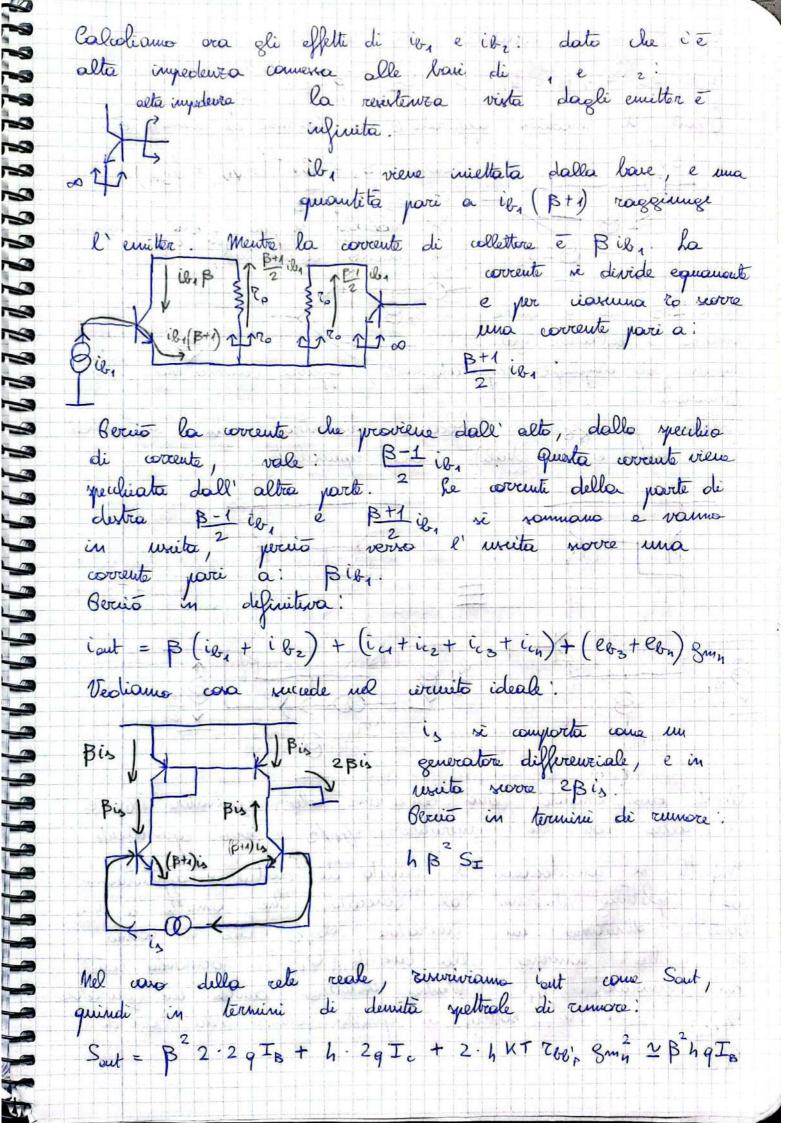

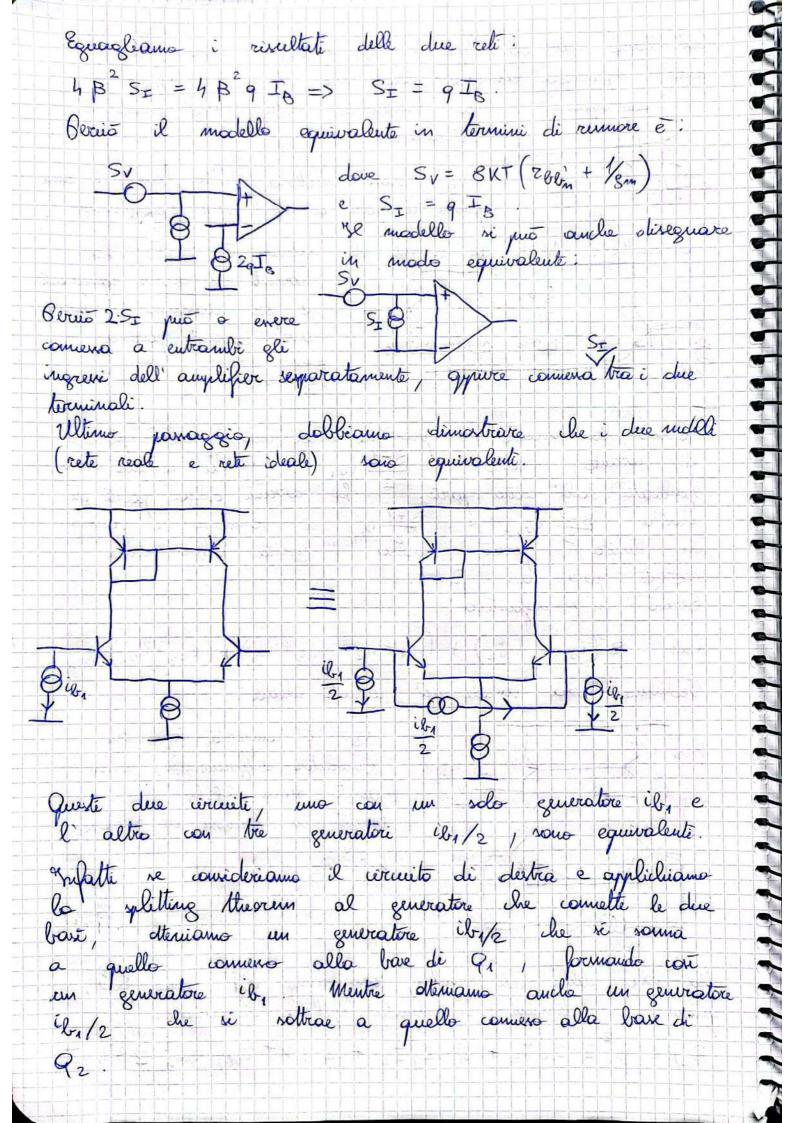

"moltre, date che la stadio è differenziale, i 2 generatore commerciale bari generano un regnale di modo comme che non ha effetti in mata. Bereio in definitiva un generatore di covente conners alla bax di Q_1 pari a il, e pari a nu generatore che connette le due bari di Q_1 e Q_2 con valore di covente pari a In termini di rumore: il diventa $2q T_8$, quindi il, 1/2 diventa $\frac{1}{4} \cdot 2q T_8 = \frac{q T_8}{2}$. Sonnato poi al termini generato da ib, per il quale si fa la stigo razionamento, si ottiene: $9^{IB} + 9^{IB} = 9^{IB}$. É per questo da vale l'equivalenza: 5^{V} = 0 $2^{qI_{B}}$ = 0 $q^{qI_{B}}$ = 0 $q^{qI_{B}}$ = 0 $q^{qI_{B}}$ 8 29Ts Single stage amplifile More due tadi in canata comporta degli expetti nega :
tivi, come avece dese capacità e quindi due poli he
vamo a influire negativamente nel margine di fare.
Le rivarino a ragginegre un guadagno elevato
relamente con uno stadio, non dovreno poi ricovere a tutte le tecniche di compensazione. Il guadagno differentiale di un circueto a due stadi vole vira: $Gd = 3m_1R_1$, $3m_2R_2 \simeq 3m_1\frac{2}{2}$. $3m_2\frac{2}{2} = \frac{\mu^2}{h}$. $3m_2\frac{2}{2} = \frac{2m_1R_1}{h}$. Princiano con un rolo stadio a raggiongera un guada = que dell'ordine di μ^{2} ? 24/11/24 m une stadie a MOSFET, il guadagne diffrenziale e pari a: Gd = Sm (202 1/204). Oer aumentare el guadagne, darremme rimière ad aumentare le resistence viste dal drain dei tramistori.

~ ~


-9

-

3

2 2 2

2 2 3

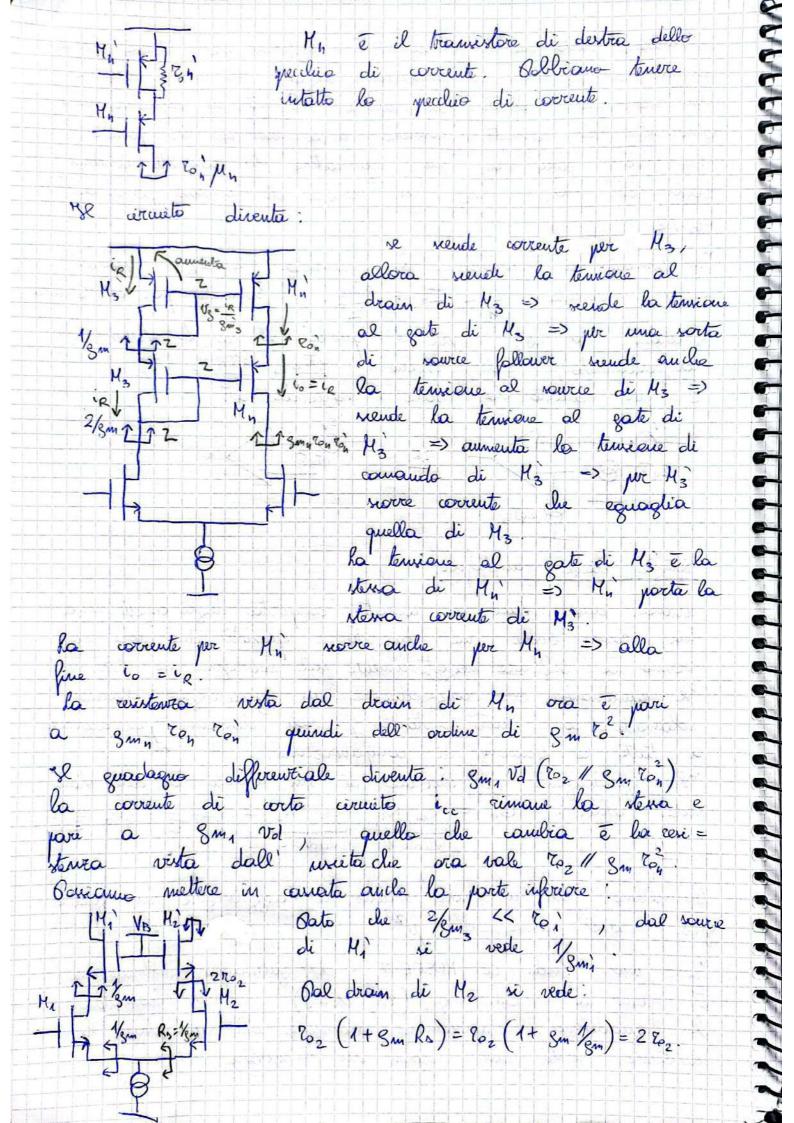

Olel drain di M2' ni veole la revitenza vista del rource vero il barro di M2' moltiplicata per M.

Quindi dal drain di M2' si vede una revistanza pari a: $\mu \cdot 2 \cdot R_{02}$.

Obblicano pero camiolerare l'effetto della retroazione:

Clap = -1 => la resistenza vista dal drain di M2'
comiderando il laq vale: $\mu \cdot 2 \cdot R_{02} = \mu \cdot 2 \cdot R_{02}$ Quindi in delinitiva: $R_{11} = 2 \cdot R_{02} = \mu \cdot R_{02} = R_{02}$ quindi in définition: Rout = 3 m 202 / 3 m 204 e Gd = 8 mg (8 m Ez 118 m Eon). => Il quadação vale $3m^2 lo^2 = 12$ siamo riuniti a otenere un quadação proportionale a μ^2 utilizando un solo stadio. Circuito definitivo: il peroblema di questo circuito è nel L numero di transistori in carrata che richiede un angio voltage rouge Calchamo qual é il voltage range necessories, supponendo un valor di Vov. parci a: 0,1V e VT = 0,6V Calcleans dapprema l'uput common mode range: beautitie di injut vale 0,7 v mentre la terrique Vos de la territore di coda vale 0,1 v. Recció Ver, min = 0,8 v. re Vy vala, la terriare Ves de Se V_{CM} sole, i tramertori H_1 e H_2 olevano remanere in raturazione, purio $V_{GS_1} = 0,7$ e $V_{CS_1} = 0,6$; da uni $V_{CM} = V_B - 0,77 + 0,67 = V_8 - 0,17$ Colcolismo ora il reange dell' output: re out riende, Mè deve rémanuere in saturarione, perció Vent, min = VB - 0,6 V. Calcolians va Vout ma : M3 ha una terrioue di canando

29 29

-

-

% % % % % %

-

~


4


e e


S S

e e

<u>a</u>

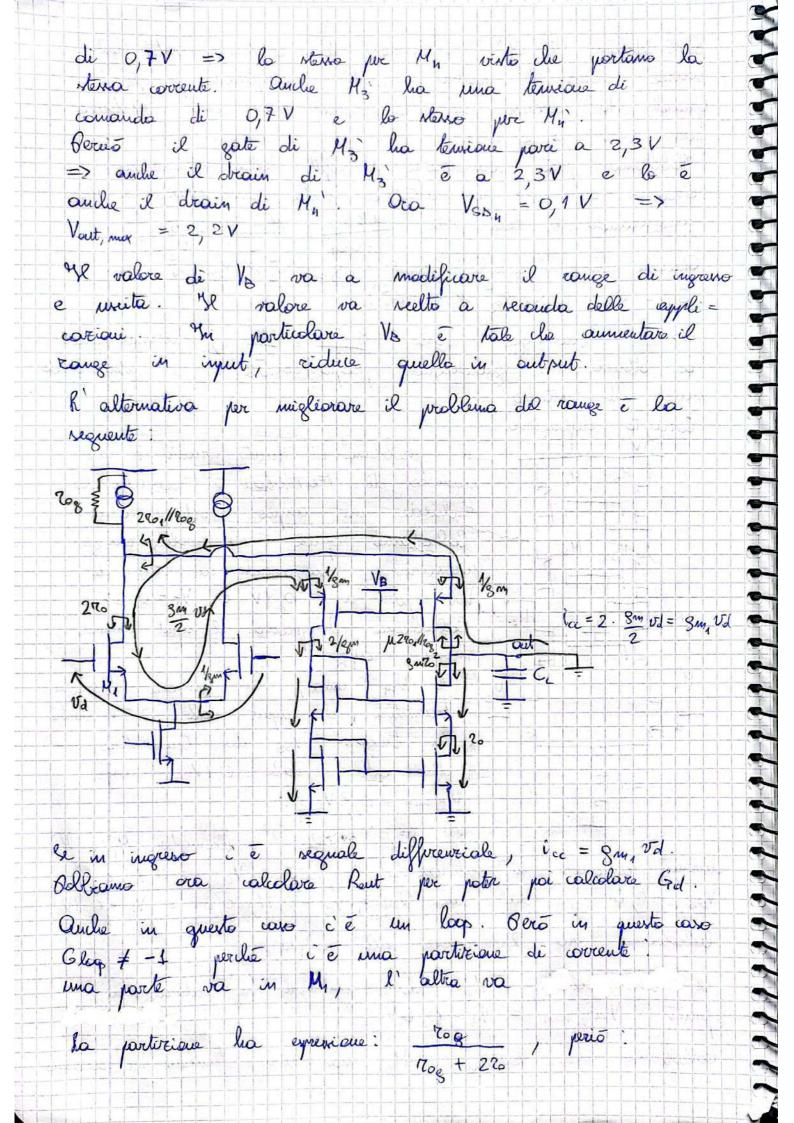

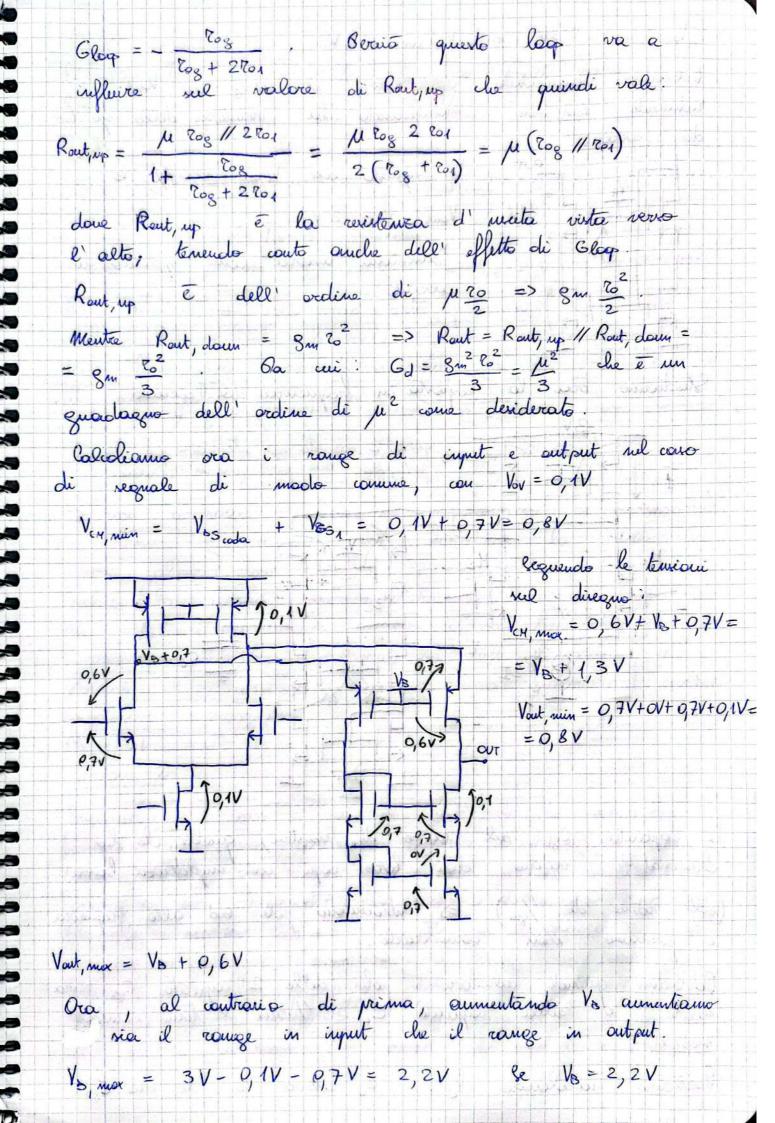

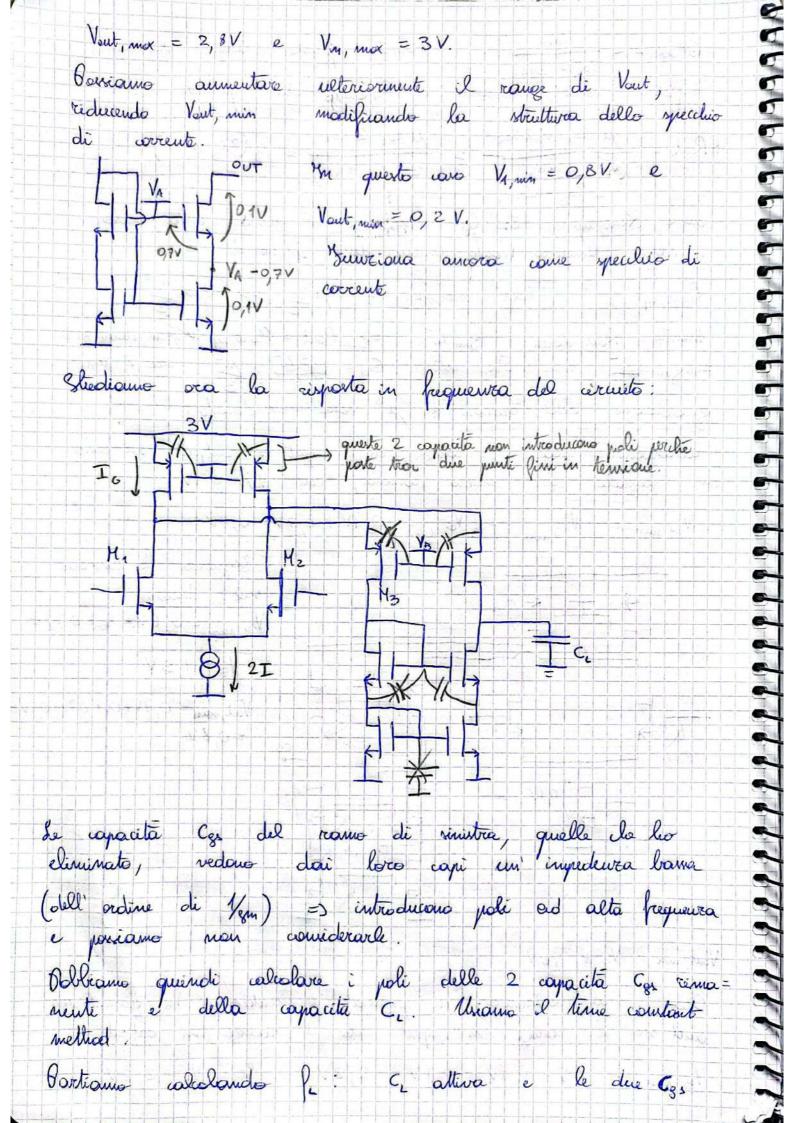

circuite aperti, Es attiva e le altre due circuite aporti, l'altra Es attiva e le altre due circuite aperti. 2TT [C. Smlo2 + Cos 20 + Cgs 2]

Rout quella quella un livera ber calcelare il polo ad alta frequenza, C. e un corto circuito e ora le Ces vedono un ingredenza bana dai loro capi quindi in definitiva il circuito ha un solo polo a frequenza 1.277 C. Rout


G(0) = 8m, Rout j p = 1 => GBWP = 3m, 277 C. => non ci rora problemi di compensazione, si è lagginato un buon guadagno. Cosa megativa: la gestione delle diverse alimentazioni. Knoltre la coverile dei generatori non è conclivira cha tetti i transistorie. Per i due transistorie di injut vova una coverite differente da tetti gli altri, e quindi il circuite consuma una quantità di coverite conglessiva marggiore. 19/11/24 Reveloue 21 Suppariamo il caro in mi il gate di Me ralga in terrique di una quantità elevata, morgaiore della terrique di overdrive. Hz si gregore e tretta la corrente del generatore di coda surve per 11.


Ber M1 surve 2I Se I (corrente per il transistore in alto a M1) è minore di 2I, la corrente mancante dovrebbe provenire dal circuito di derbra.


Ma M2 è un pMOS, mon può fornire corrente in quella direccione, praio il decim di M1


siende inevitabelmente in terrione commando la gregnimento Se mon può provenire corrente dalla parte di ircuito di dertra, succede che 1/4 e il tramintore del generatore di coda vanno a giorare in zona chiica. 0 Supporendo poi di ripristinare una teniare in ingresso ragionevale, che a regime consenta ai tramistori di aperare in sorturazione, reave un po di tempo affinche questi tornino effettivament a aperare in raturazione.

Quindi la roluzione e la I = 2I e agni trasristore ha correcte di polarisorazione pari a I. 66666 Occió complexivamente morce una coviente pari a hI Comparavrique tra le tre strutture: Telenque comode: G=112/2 , P=2IV+, limited range Golded comode. G= 12/3; P= 2-2IY extended range Two stages: G = \u2/h , P = 2I, V+I, V+ getimal cange Studiamo oca il cono con i BST: inciso e promenocia prima di caninciare

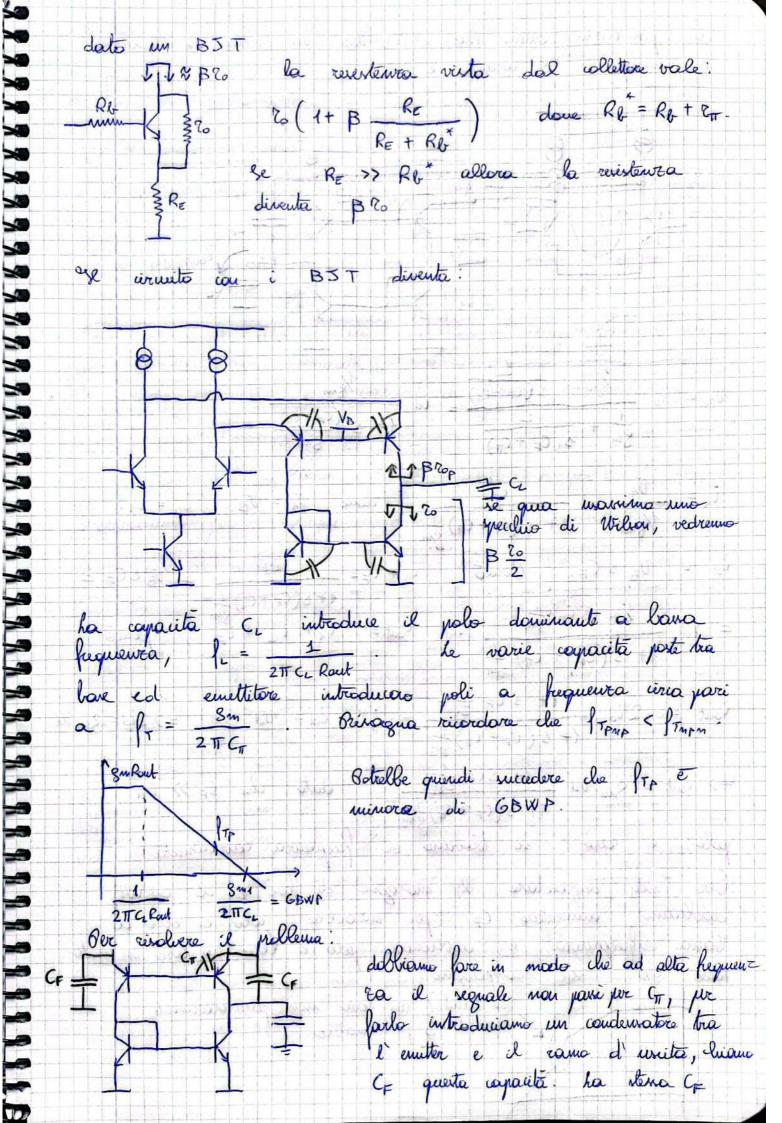

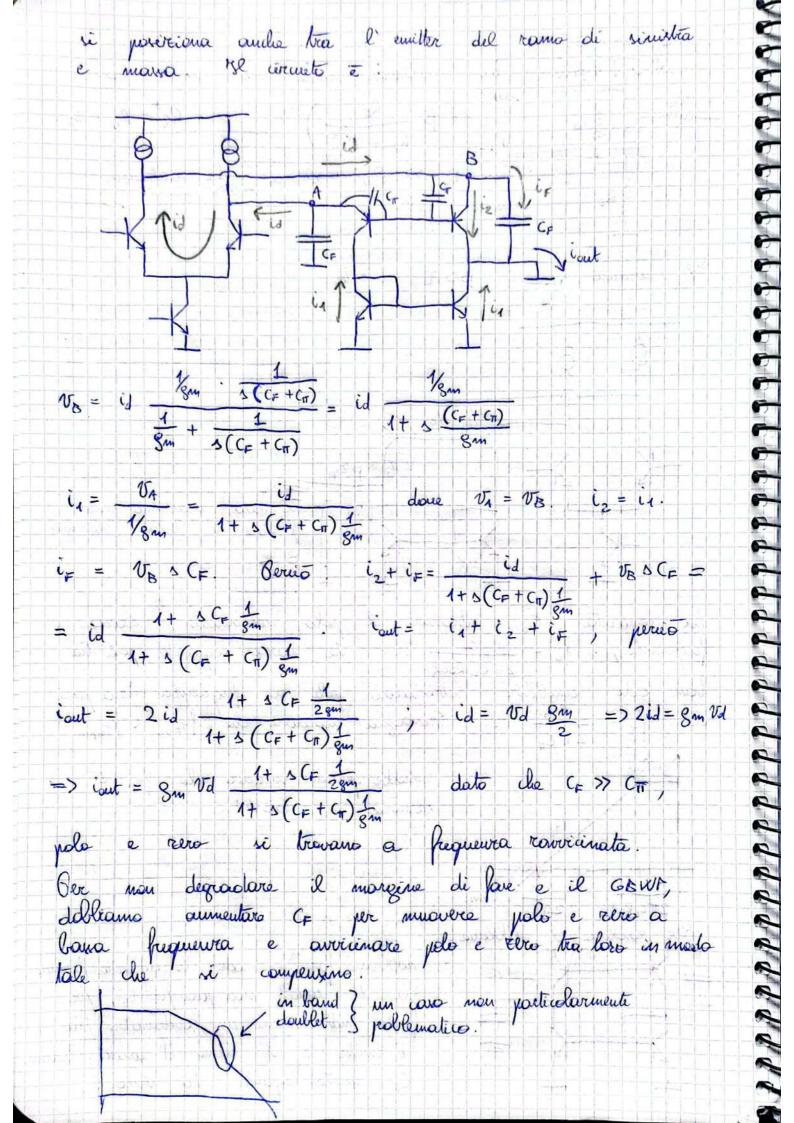

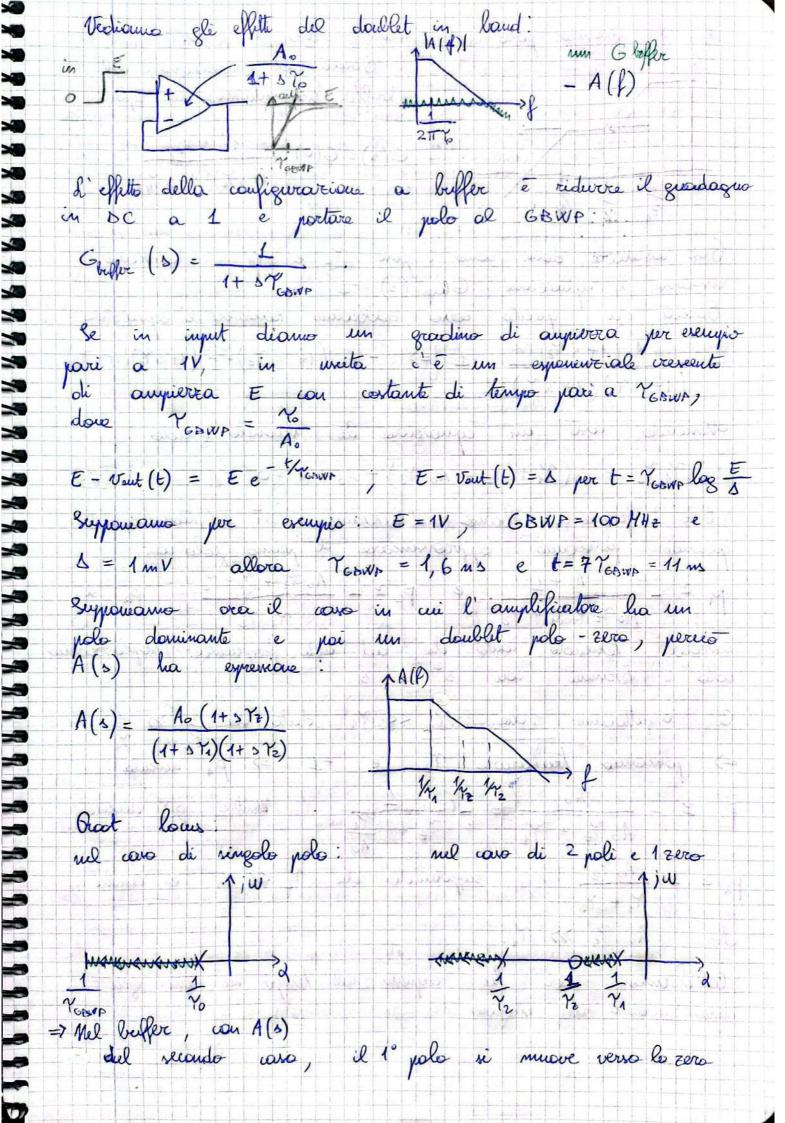

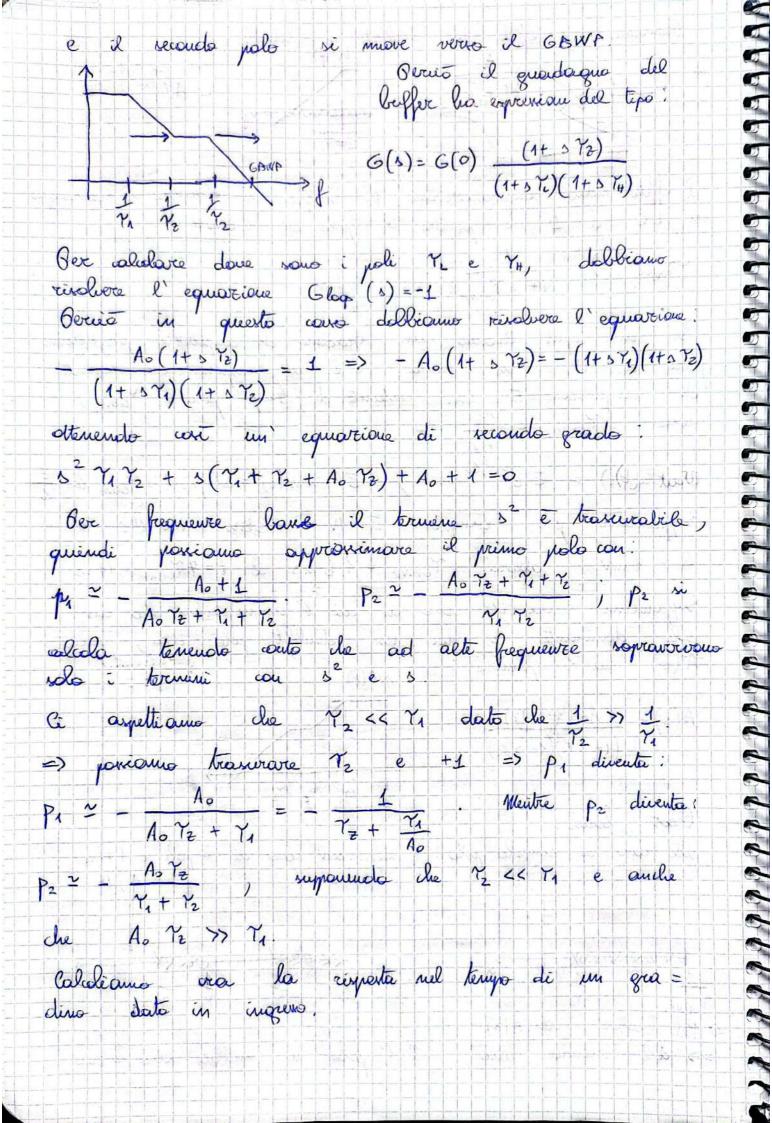

```
se in ingrero diamo un gradino di ampierra E, l'esprevione di vont nel dominio di laplace raroi:
                  Nout (s) = E (1+ s Yz) = E A + B ]
(1+ s Yz) (1+ s YH) = S [ 1+ s YL + 1+ s YH]
                    Il teremine \(\frac{\xi}{s}\) \\ \frac{A}{1+s} \gamma_{\infty} \\
\text{mel dominio del tempo : \(\xi \left(A(1-e^{-t/\gamma_{\infty}})\) \(A\xi\) \\
\text{Mentre tetto vont arra expressione nel dominio del tempo del \(\xi\)
                       tempo pari a:
                        E[A(1-e-t/r)+B(1-e-t/r)] delliana quindi calcolara
                      i coefficiente A e B: partendo dall'equatione
                     \frac{(1+s)^2}{(1+s)^2} = \frac{A}{1+s} + \frac{B}{1+s} 
\frac{(1+s)^2}{(1+s)^2} = \frac{A}{1+s} + \frac{B}{1+s} + \frac{B}{1+s} 
  per (1+s \Upsilon_L) e poi calcoliamo ling she corti = spende a lim (1+s \Upsilon_L) \sim 0 lim (
                                                                                                                                                                                                                                                                            Per calcelare B ri fa la rterse
\Rightarrow \frac{\gamma_{L} - \gamma_{2}}{\gamma_{L} - \gamma_{H}} = A
      lavianomento, ma
     \lim_{S \to \infty} \frac{(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}}{(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)^{2}(1+s)
        → Yn - Yz = B. Pecus in definitione;
           A = \frac{Y_L - Y_E}{Y_L - Y_H} = B = \frac{Y_E - Y_H}{Y_L - Y_H}
A + B = 1
come : Vout(t) = E \left[1 - Ae^{-t/T_L} - Be^{-t/Y_H}\right]
```

1


4


7, 7,


7, 7


_


9

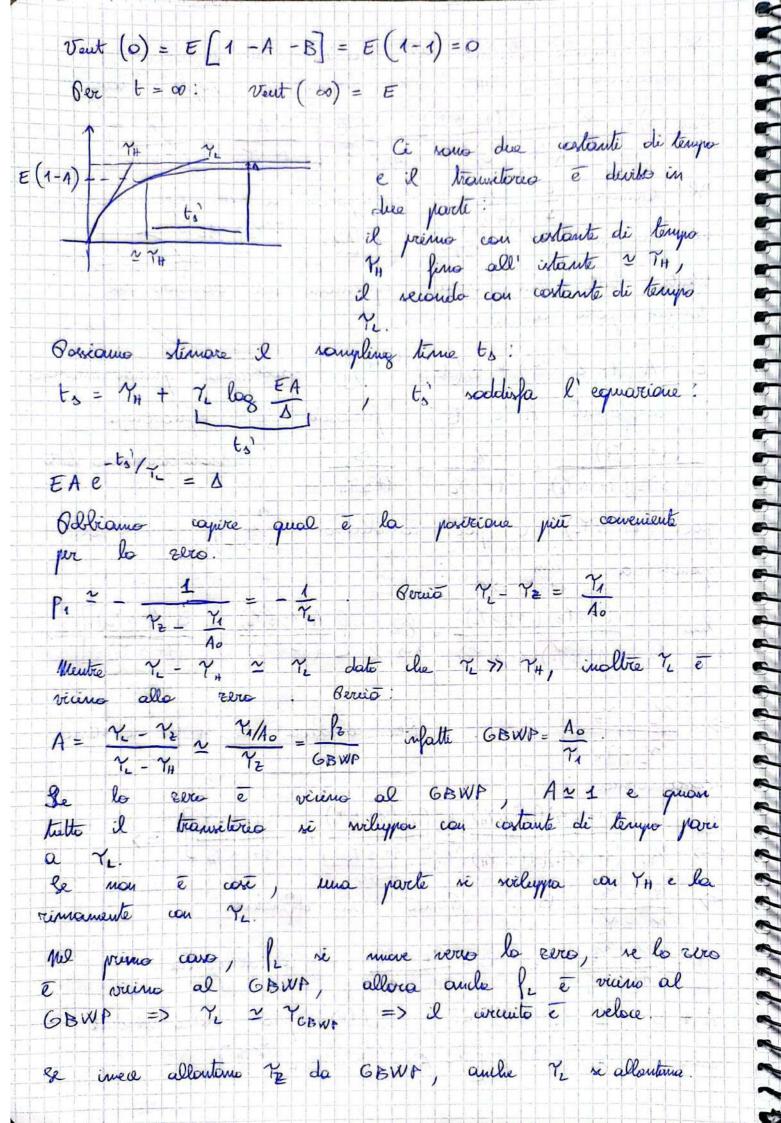


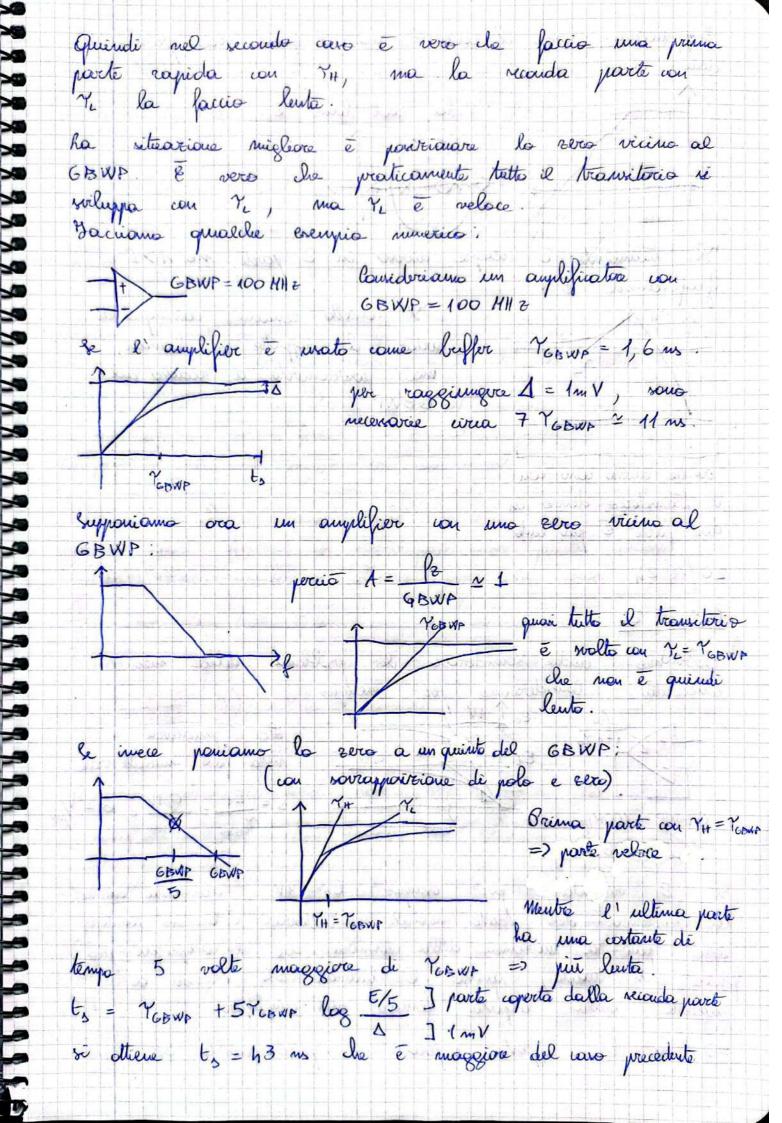


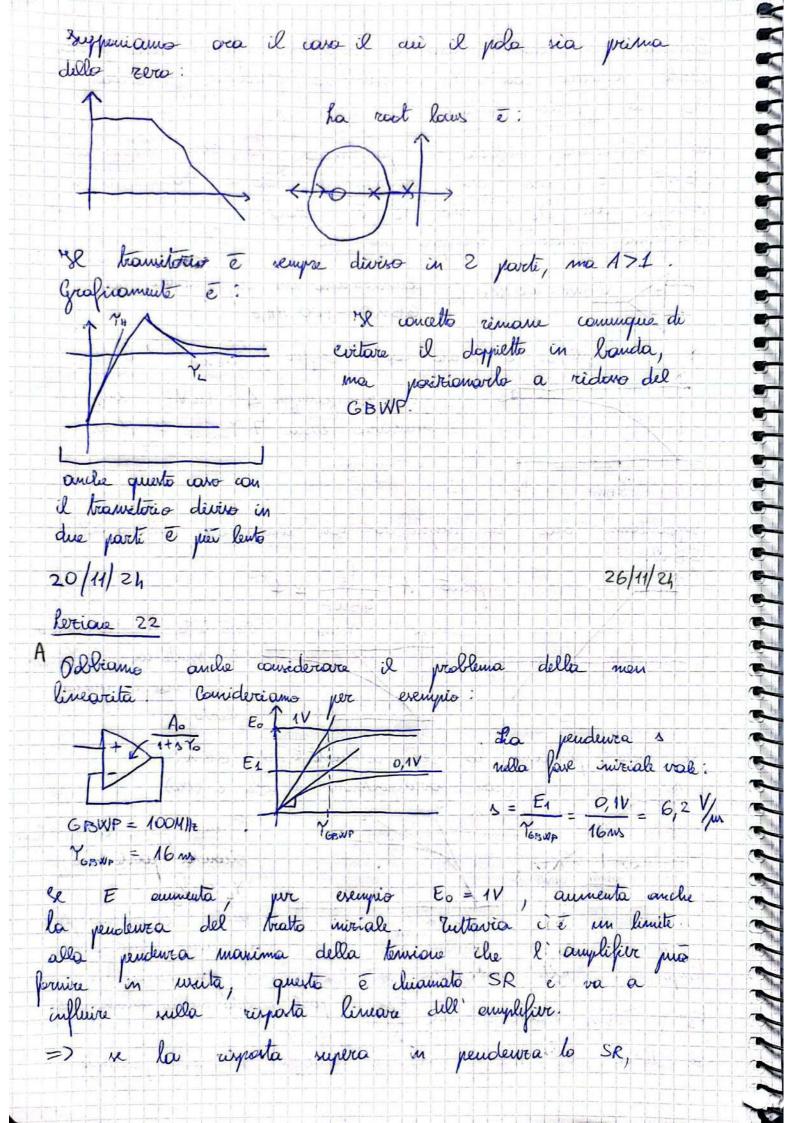

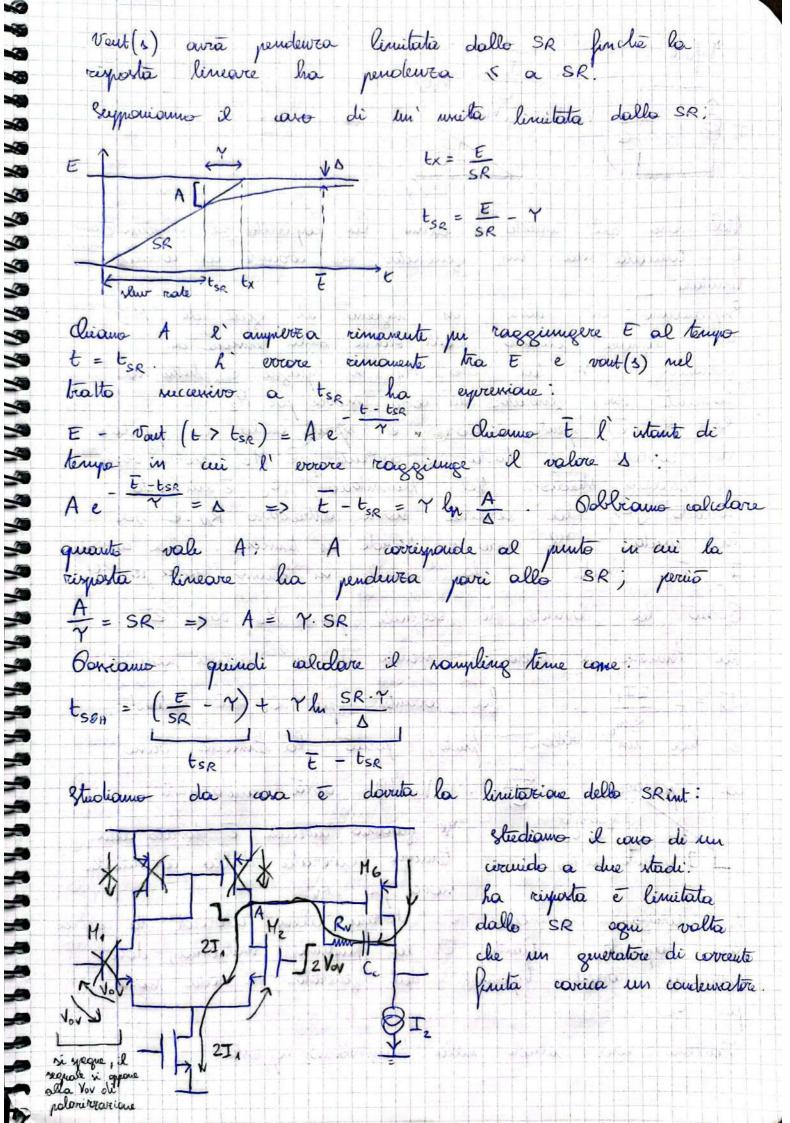

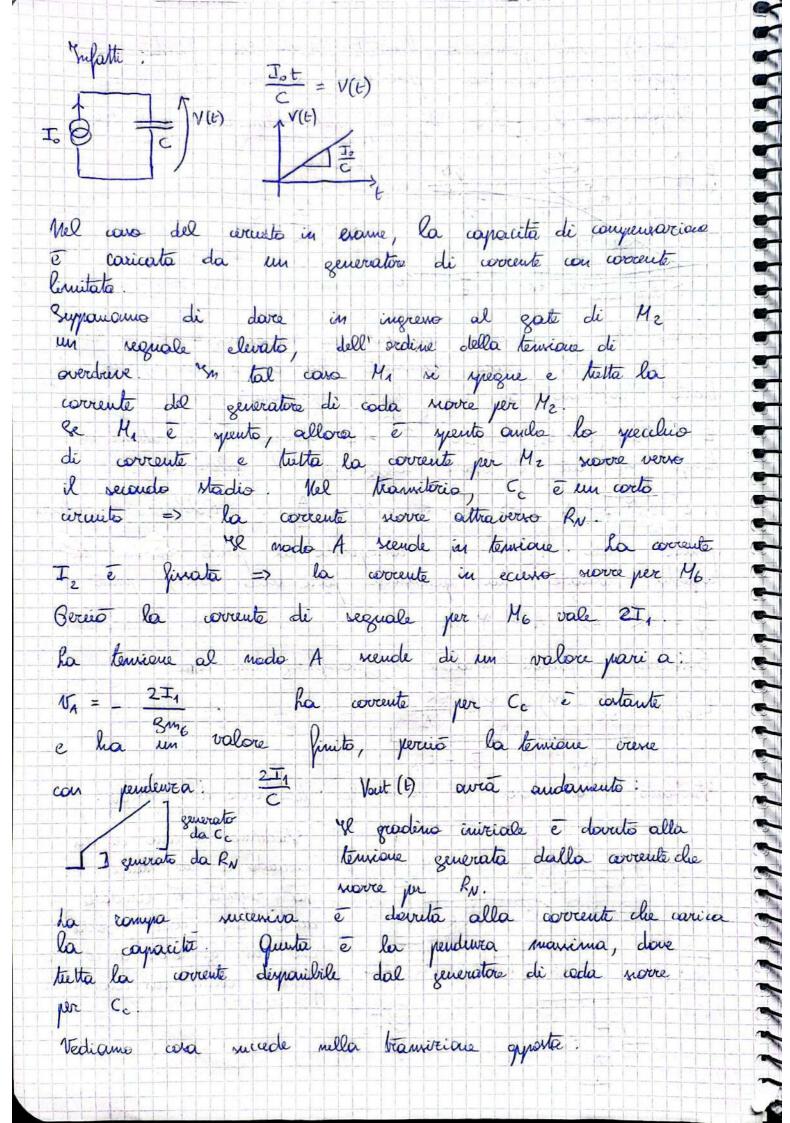


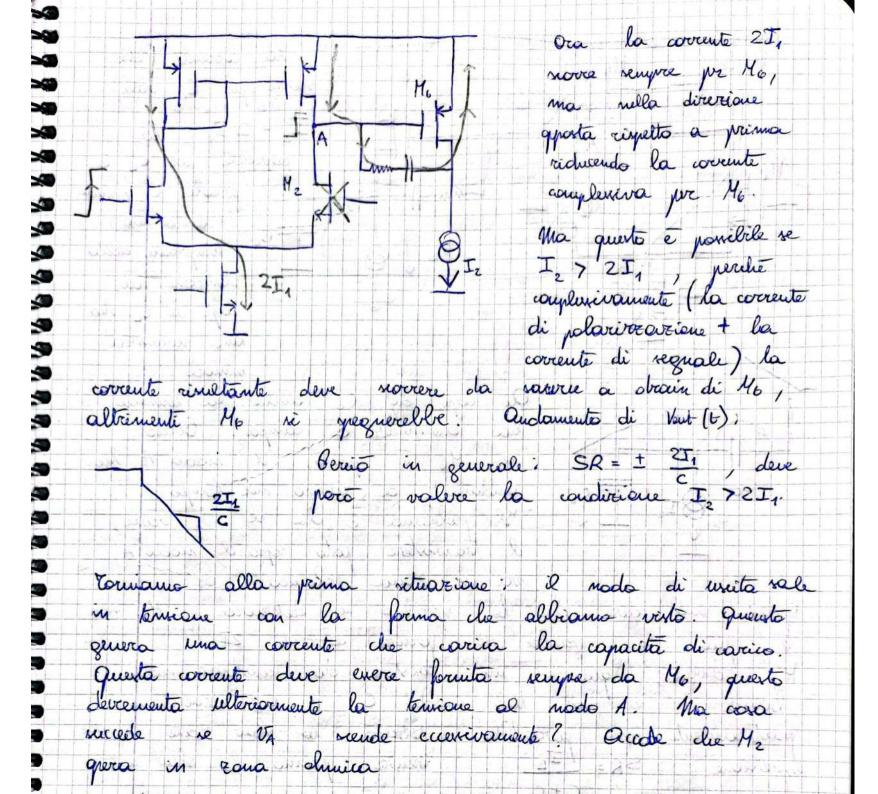

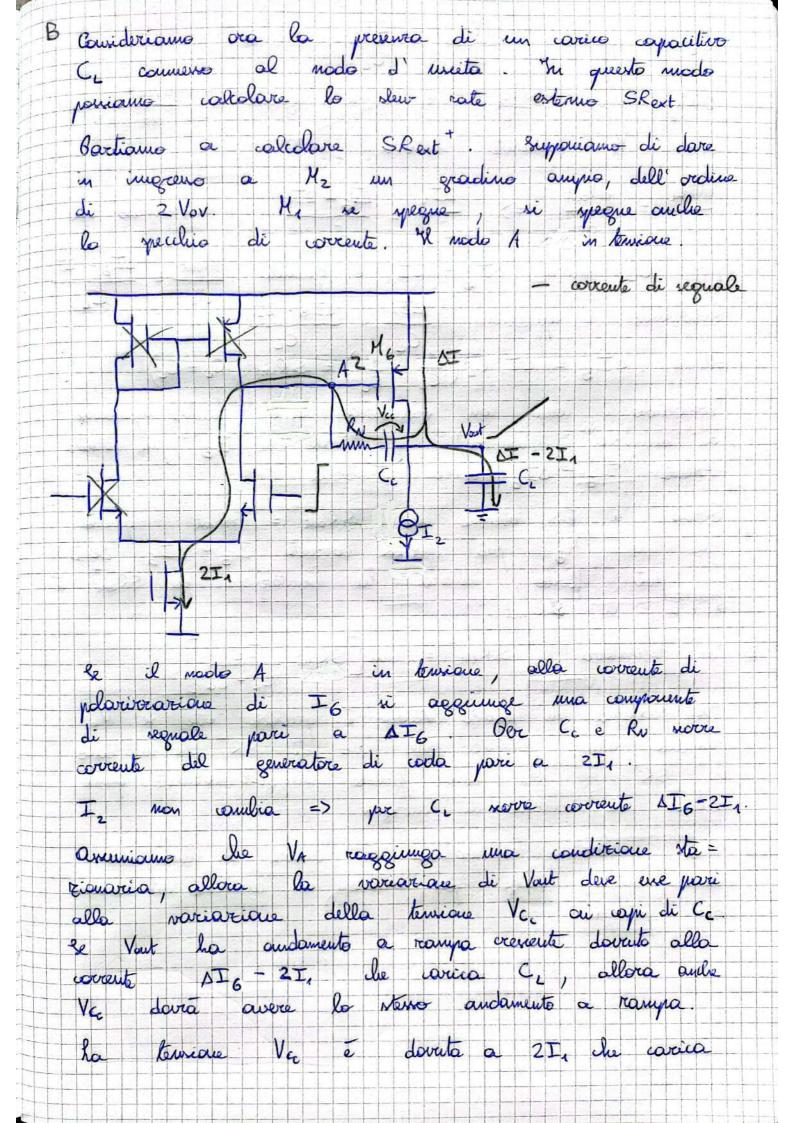



Cc, proio dVcc = 2I1 = SRint. Oato le de deve enerce uguale a We avece Vi contante, allora: dVce = dVout => 2In = DI5-2In, ricordondo le per C. more BI6 - 2I1 e quindi dVont _ SI6 - 2I1 Risolvendo l'equations $\frac{2I_1}{C_L} = \Delta I_6 - 2I_1$ olt si cltiens: $\Delta I_6 = 2I_1 C_L \left(\frac{1}{C_L} + \frac{1}{C_C}\right) = SRint \left(C_C + C_L\right)$ Evolgendo i conti con granderere relite (inutile importario memoria i numeri) si vede che M6 può fornire cocreute I6 + DI6 sevea problemi. Bouis ni è ottente le: SRout = SRout, querte vale ne M6 pris prince coverente I6 + SI6. Bato che puis Parlo, allora la limitarione su SRout à a SPint

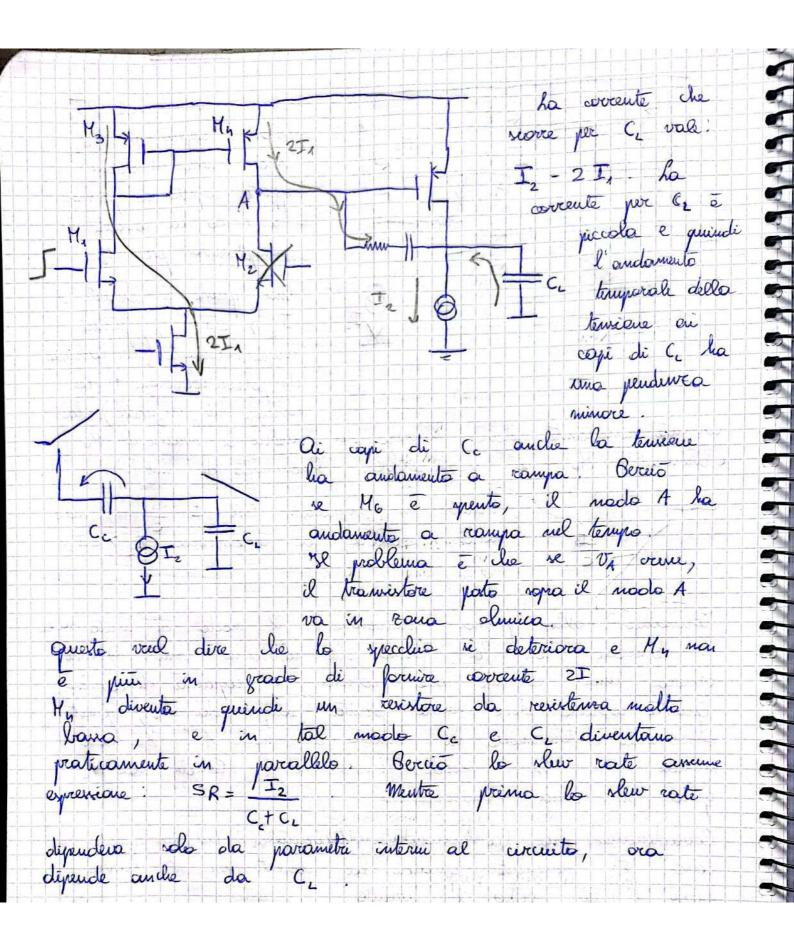Consideriance ora la New rate externo negativo Shert: Vait in questo caro è devenente quindi la covente per C, reorre verso l'arte, verso il circuite. AIG affinite le rémange accès : 2I, + 2I1 C. «Iz che è una conditione più stringente per Iz, menitiano quindi di una corrent di bias seperiore. Supposionne le Ce è troppa grande, la conditione per Le mon è verificata e quindi 46 è spento.



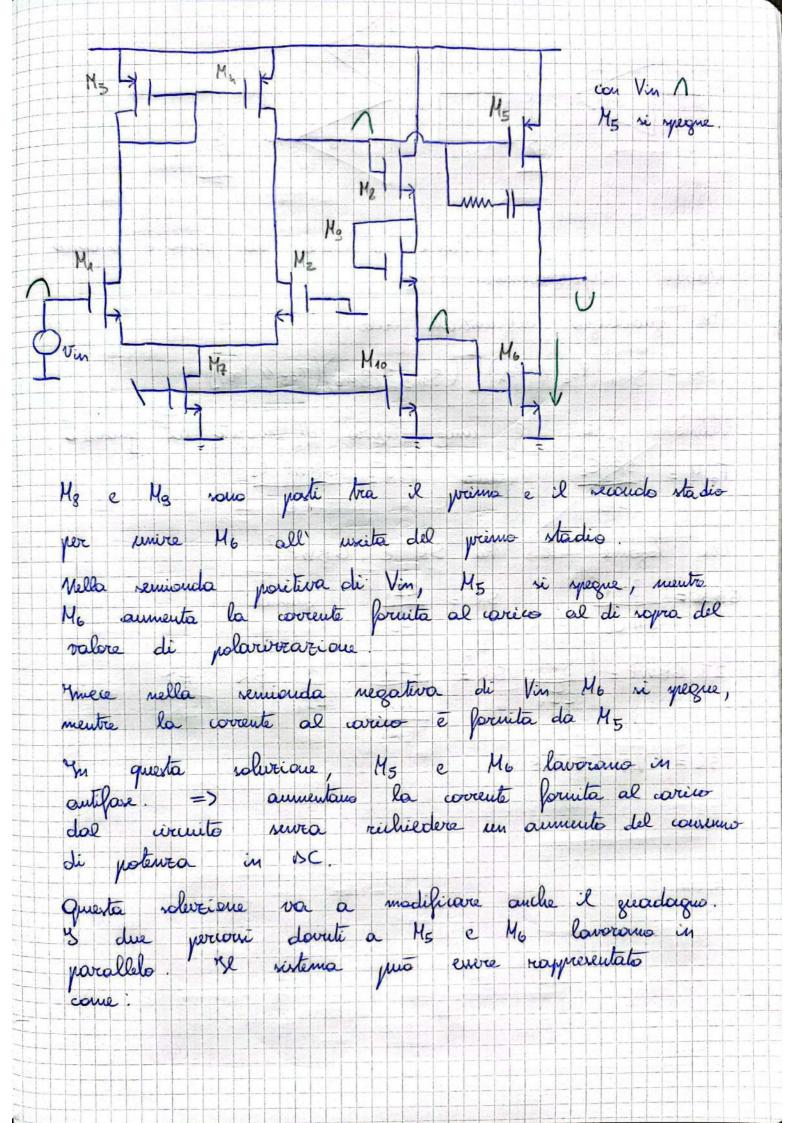D'en définition: SRext = min SRint, I2 8 problema di questo stadio è quendi le re 16 remans acces, via mel caro di SR che mel caro di SR, Me deve fornire maggior coverte queto Una roluzione alternativa è marce il claire AB come output stage per evitoire un annente del commune di potenza.




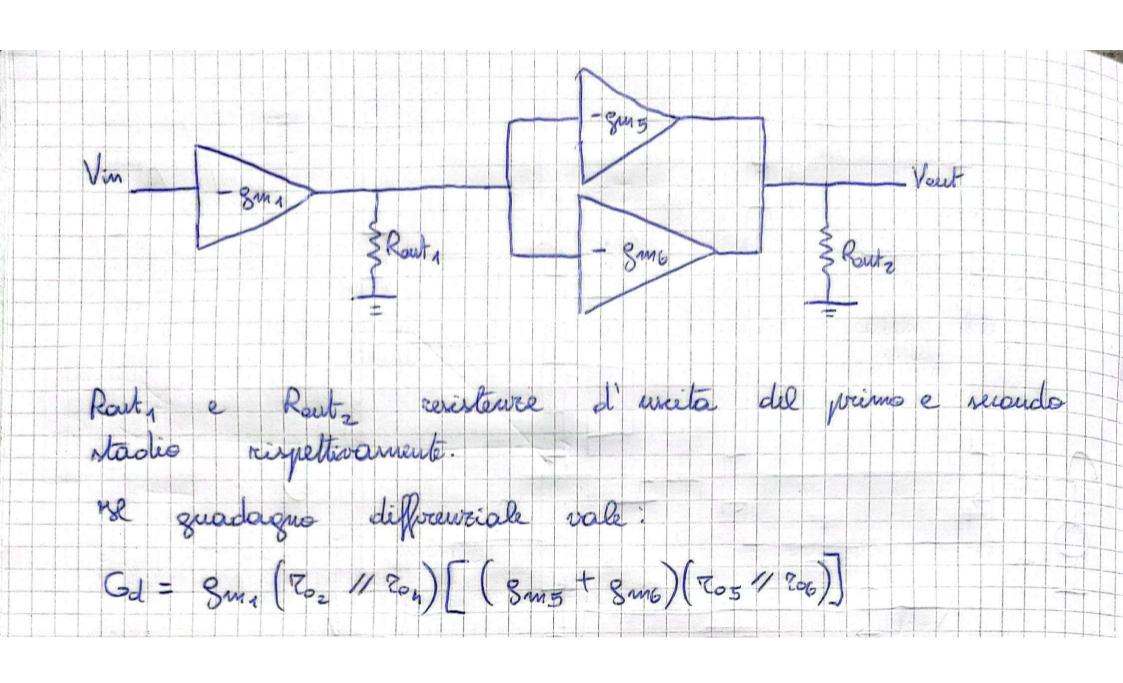

Mei voiceme le 47 mon trasporti sempre tanta corcente per roddisfere la condirione sempre. Moi voicemme le 47 trasporti tanta coorente role guando il modo A role molto in ternione, per evitare tutte le coure : quevre negative uporte in precedenza. a tal line pariamo collegare il modo A can il gate di M7 trasmite un romere follower. Yn questo modo, se il modo A rale armenta anche la tenione di comando di 47 e quin e di 147 trasporta più corcente rolo quando necessario. "Il tramentore in condirione di tramoliado sotto il source follower è stato poissonato perché altrimenti il source follower avrebbe auto una Ves = 1,4 V che è trappo elurata Cari inece vale 0,7 V. la configurazione transdicelo ha impedenza bana, pari a 1/8m e permette cori di mon degradare il source follower. Re va annente, Ho trasporta corrente di reguale

verse l'alto pari a 3m6 V4, mentre M7 coorente
di requale verso il bano pari a 3m7 V4.
In questo modo la brancondutanza del reconde
stadio vale 3m6 + 3m7.

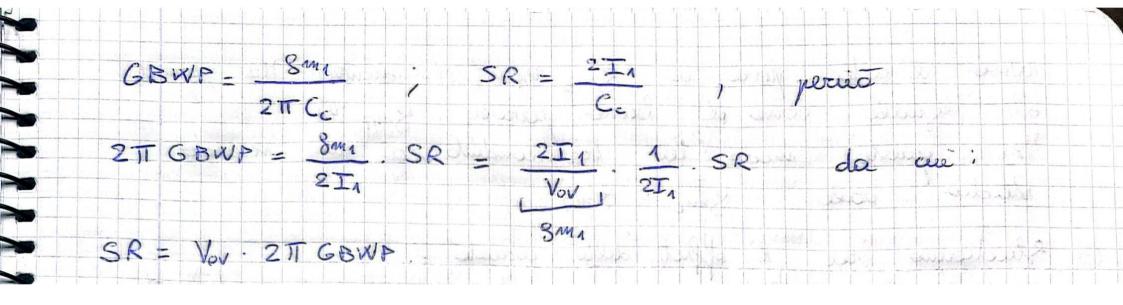nucet GBWP. CL définite anche: FOM = quire GAWP! qualche collegamento true SR e un dalla capacità SR dipendano lo GBWP che Sia compensatione. de



Estectiones sea l'esfet del circuito:

vediance quali sono gli esfetti re i tramistori di

una coppia mon sono identia, una differistano per

esceni parametri.

m porticolare potremuo avere un'inverterra rul valore

di K e rul valora di V. $K = \frac{1}{2} \mu c_{ox} \frac{w}{L}$, ao che puo variare e c_{ox} , in particolare la spenoce della strata di anida. Anche la mobilità se può variare. Supposiamo per escupio de M. e Mz albiano différente tensione di roglia; Vt. per M. e Vt. por M. $V_{T_0} = V_{T_1} + V_{T_2}$, mentre $V_{T_0} = V_{T_1} + V_{T_2}$, mentre $V_{T_1} - V_{T_2} = \Delta V_T$. Der ennyns $V_{\overline{1}_{1}} = V_{\overline{1}_{0}} + \frac{\Delta V_{\overline{1}}}{2} = V_{\overline{1}_{0}} - \frac{\Delta V_{\overline{1}}}{2}$ $V_{\overline{1}_{2}} = V_{\overline{1}_{0}} - \frac{\Delta V_{\overline{1}}}{2}$ Ora: le terrioni di comundo Vosi è Vosz rono uzuali, ma dato che le Vr sono differenti, $T_1 \neq T_2$ $T_{1} = K \left(V_{65} - V_{70} - \frac{\Delta V_{7}}{2}\right)^{2} ; T_{2} = K \left(V_{65} - V_{70} + \frac{\Delta V_{7}}{2}\right)^{2}$ $I_1 = \mathcal{N}\left[\left(V_{GS} - V_{To}\right)^2 - \left(V_{GS} - V_{To}\right)\Delta V_T + \left(\frac{\Delta V_T}{2}\right)^2\right]$ $I_2 = L \left[\left(V_{6s} - V_{7o} \right)^2 + \left(V_{6s} - V_{7o} \right) \Delta V_7 + \left(\frac{\Delta V_7}{2} \right)^2 \right]$


 $I_2 - I_1 = 2K \left(V_{GS} - V_{TO} \right) \Delta V_T$ Il modelle equivalente per rappresentare querta non idealité é il requente: 3my Vos il generature di effet
va invito al gate di
Vos Voy
Mu questo caro, car
sinione di Vos solo al Mu queto caro, con la perewea di Vos solo al sate di Mz, si senera una corrente differenziale pari a: 8m1 Vos Ger ui la coverte in muita icc vale 8m, Vos 2k (V65-V70) SVT Vos dere enere tale che. Vos 8m, = I2 - I1, praio Vos Sm, = 2K (Vos - Vro) DVT per un Vos = DVT. Sm. Suppositions ora che ii sia una differenza sul valore di K, in particulare; $K_1 = K_0 + \frac{\Delta K}{2}$ e $K_2 = K_0 - \frac{\Delta K}{2}$, he expressioni delle correnti diventano; $I_1 = (K_0 + \frac{\Delta K}{2})(V_{GS} - V_{\overline{1}})^2$; $I_2 = (K_0 - \frac{\Delta K}{2})(V_{GS} - V_{\overline{1}})^2$, da cui I₂ - I₁ = - DK (V₆s - V₇)². Calcoliano V₀s in questo caso: Vos Sm, = $\Delta K (V_{GS} - V_{T})^{2} = \lambda V_{OS} = \frac{\Delta K (V_{GS} - V_{T})^{2}}{2 K_{O} (V_{GS} - V_{T})} = \frac{\Delta K V_{OV}}{K}$. Quindi complexivamente ; considerando ria una differenca pre la V7 che per K, si lia una


```
ternique di affret pari a:
   Vos = AVT - AK Vov
  Considerame ou i tramistori 1/3 e 1/4:
                                                Oca la coppia di input

E ideale, percuio H, e

M2 portano la sterra

corrente parci a I,
   In In In
Ven III III
                                                andre per M3 rouse I,
                                              Supposiano ele:
                                                  V_{T_3} = V_{T_0} + \frac{\Delta V_T}{2} = e
  21,
                                                  V_{T_h} = V_{T_0} - \frac{\Delta V_T}{2}
T_3 = T_1 = K_H \left( V_{SG} - V_{To} - \frac{\Delta V_T}{2} \right)^2, mentre pur T_H
I_n = K_H \left( V_{SG} - V_{TO} + \frac{\Delta V_T}{2} \right)^2.
 I, - I, = 2 Km (Vs 6 - VTS) SVT. Calcolians ora Vos:
(facendo un razionamento analogo a quello di prima)
 Vos = 2 Kμ (Vsc - Vτο) ΔVτ - 2 Ι1 Vονη ΔVτ , μεαίο
 V_{os} = \frac{V_{oV_A}}{V_{oV_M}} \cdot \Delta V_T
 Un ultimo: comideriamo una differenza nei valori
di la dei tramistori dello grecchio di corrente:
 K_3 = K_0 + \frac{\Delta K}{2} e K_N = K_0 - \frac{\Delta K}{2} de corente ora hamo expressione; T_1 = T_3 = \left(K_N + \frac{\Delta K_V}{2}\right)\left(V_{SG} - V_{TO}\right)^2 e
 I_{H} = \left( V_{M} - \frac{\Delta V_{OM}}{2} \right) \left( V_{S6} - V_{T0} \right)^{2}
```

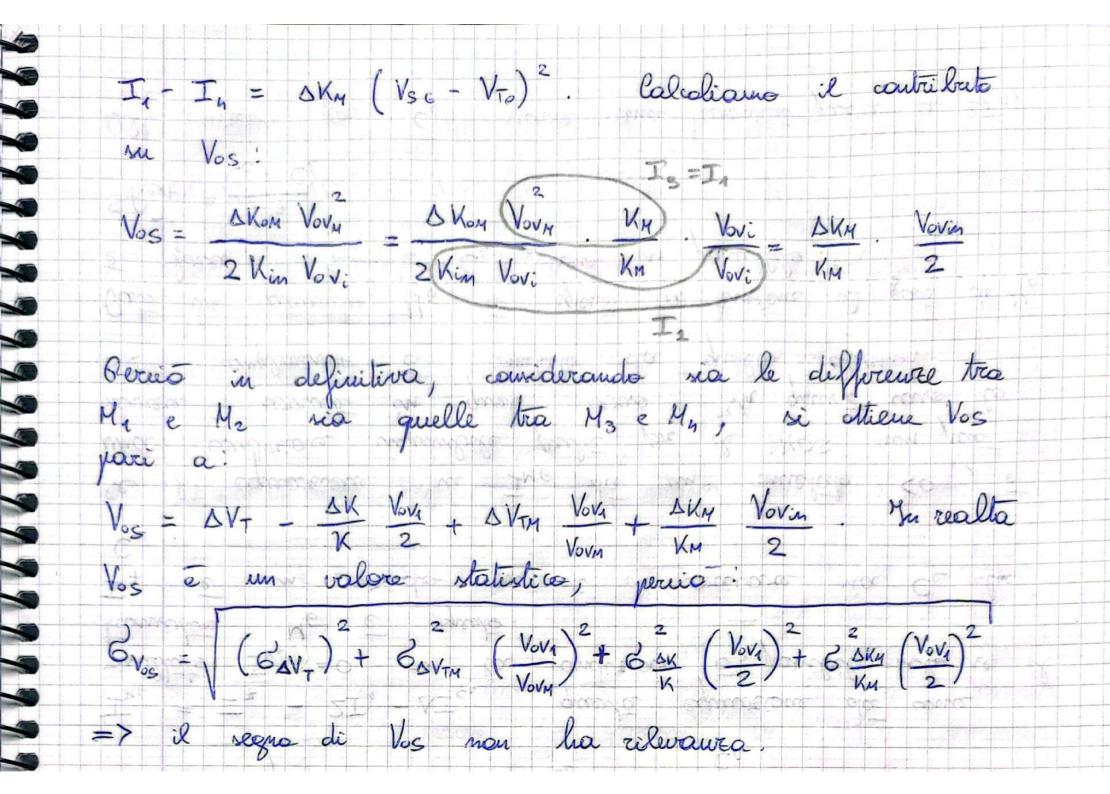

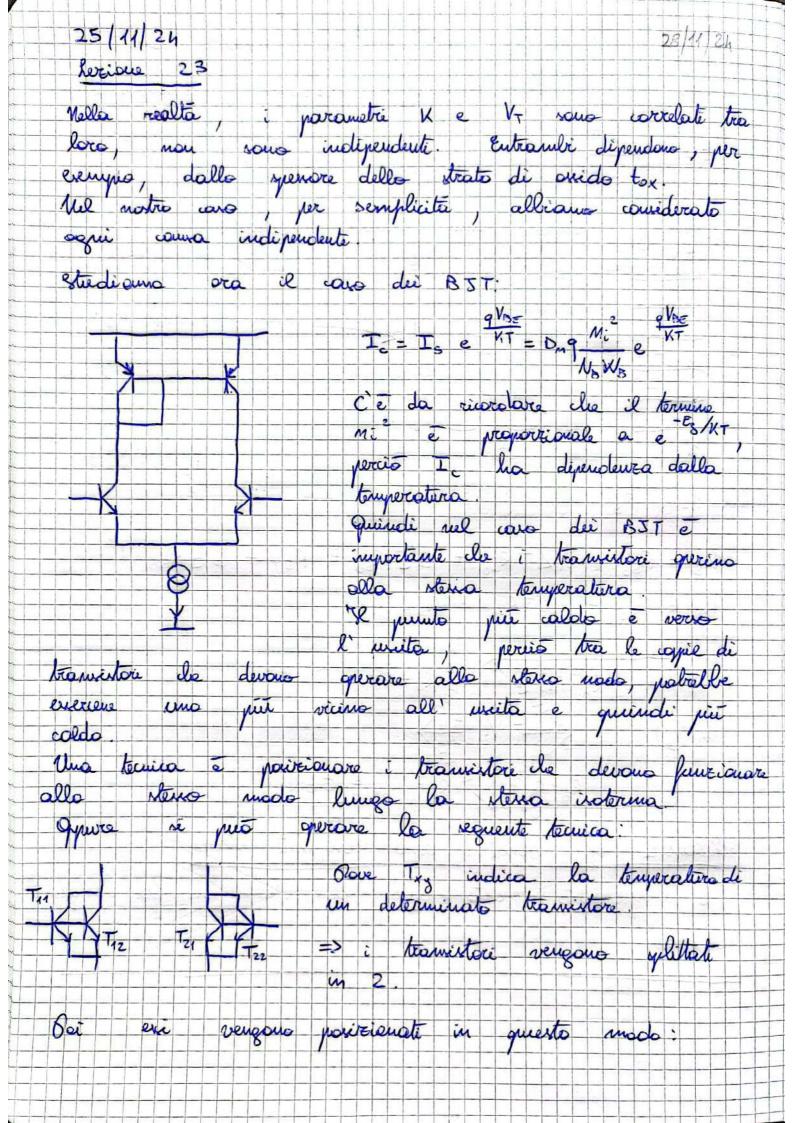

TK1 in questo modo la tenjevatura media 132 di equi appia è la temperatura allia audonnente lineave con la posissione Boniano rampore

DTX e DTy.

THE TOTAL Il gradiente T in due diresserie, Entrembe le coppie Til - Tiz e

Tzz - Tz, hanno temperatura

media nel centro O, sia per

DTX che per DTy Questa travica e chiamata comma cultaid strategy.


Mon solo les temperatura put mere liberciata con


questa tecnica, ma agui variabrile che ha ma


olipendenta spartiale, e si put applicare anchi al cuo


di circuite con MOSFET. Obre ricognitation l'affect et generate da différence all'interne della coppie di transistri. Le l'errore la una dipendenza internation, si put rivolière mando il common centraid C'è però anche un recerche contributo dell'errore
che è statistico. Ber esempio la demita di
dopante non è precira, varia in mado statistico.

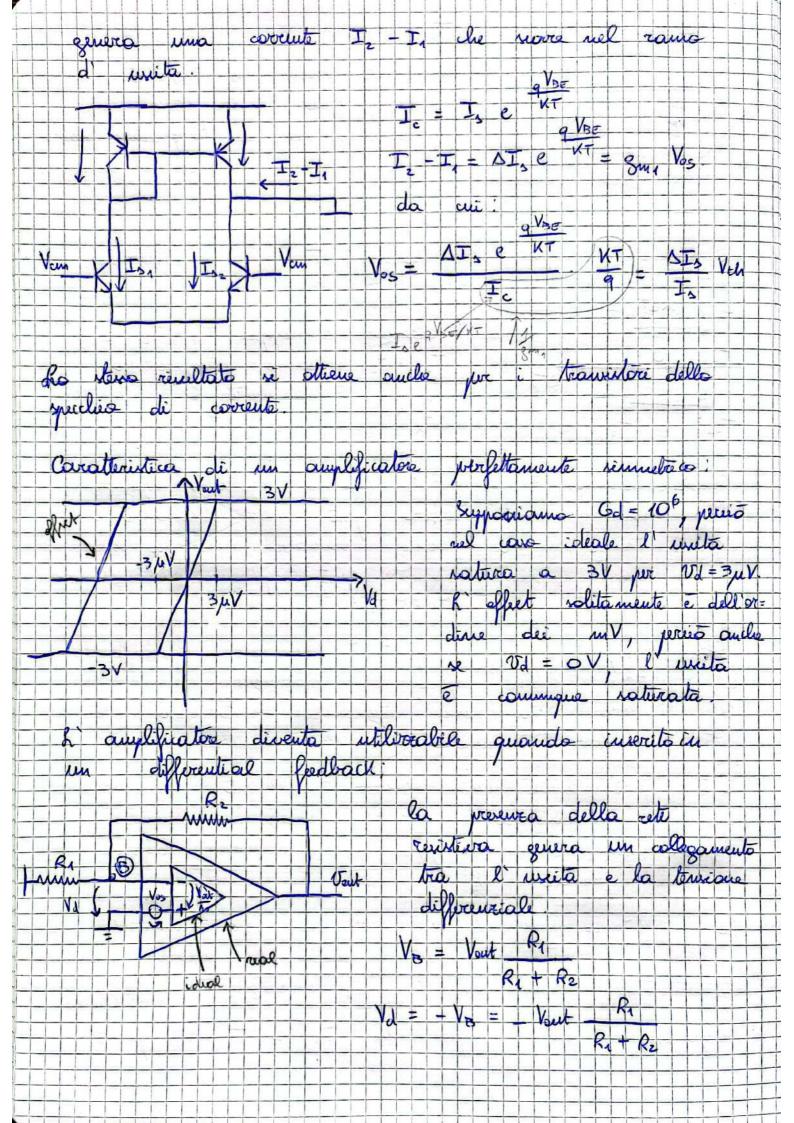
=> il prodotto No Vo non è preciro ha différentea in No Wo va a modificare il valore di I, perio anche il valore di I, che nova nei transistori Q, e Qe per errupio.
Supponana per errupio che T + I, questo




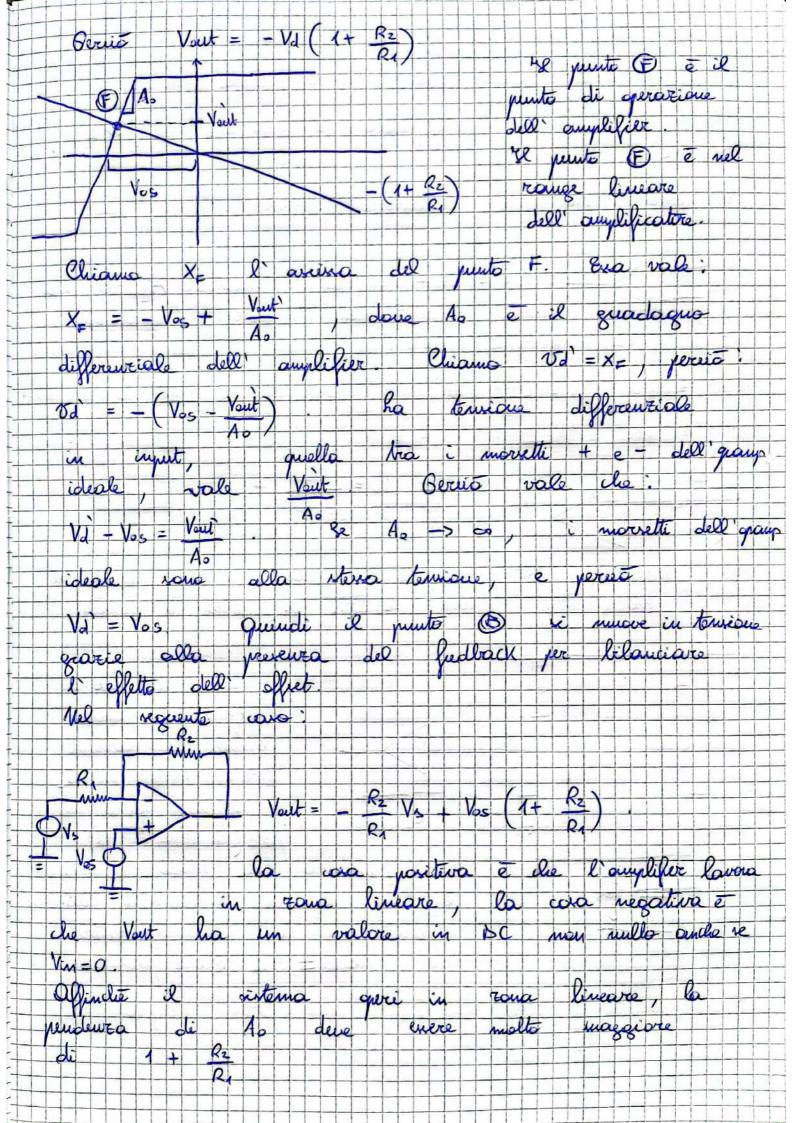


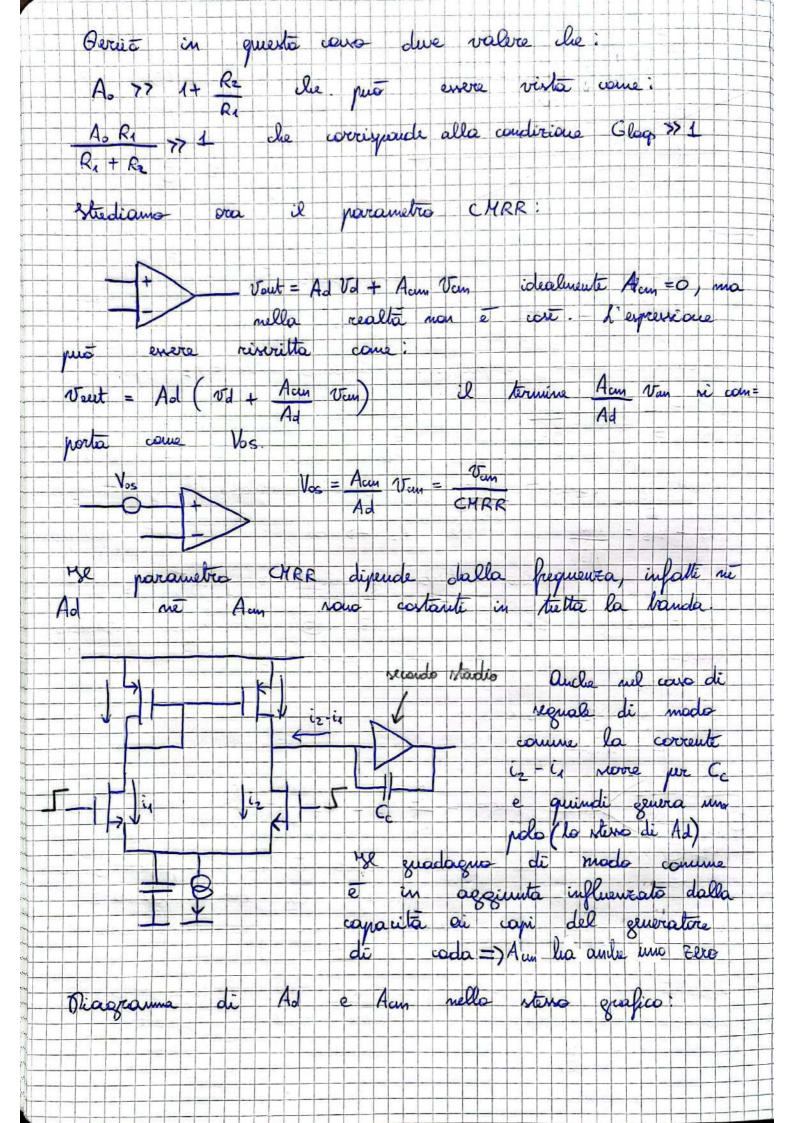


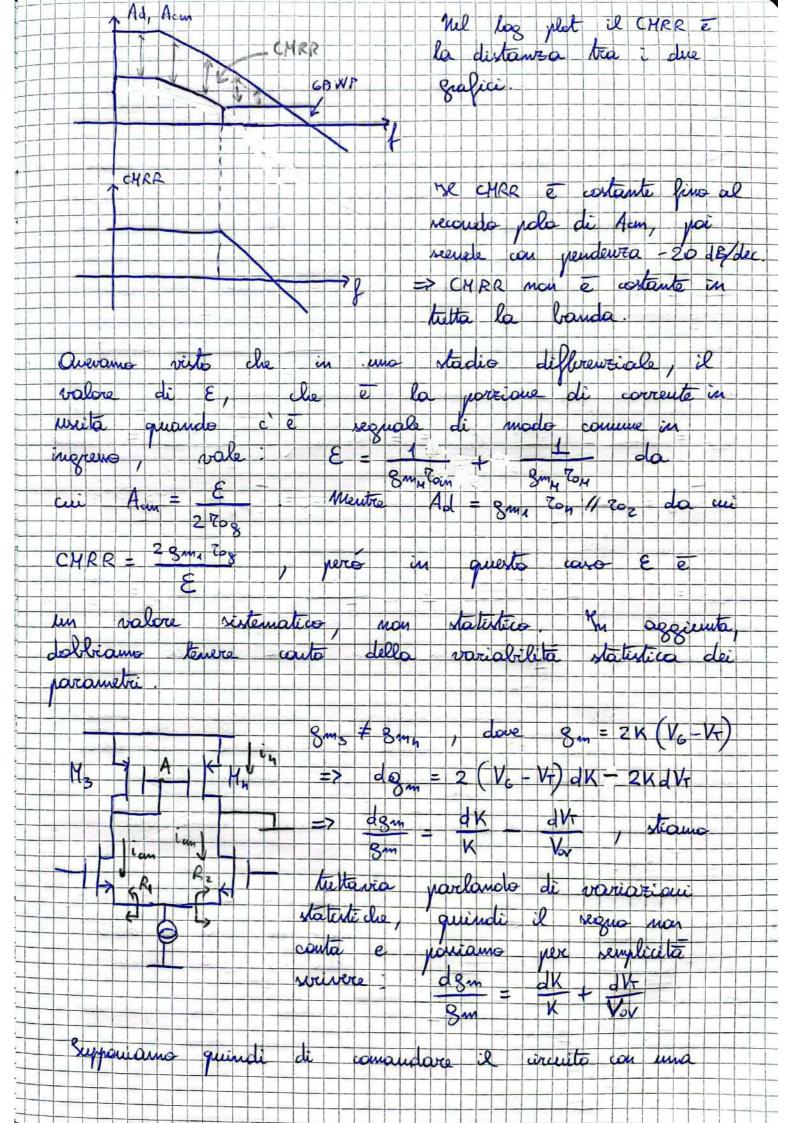


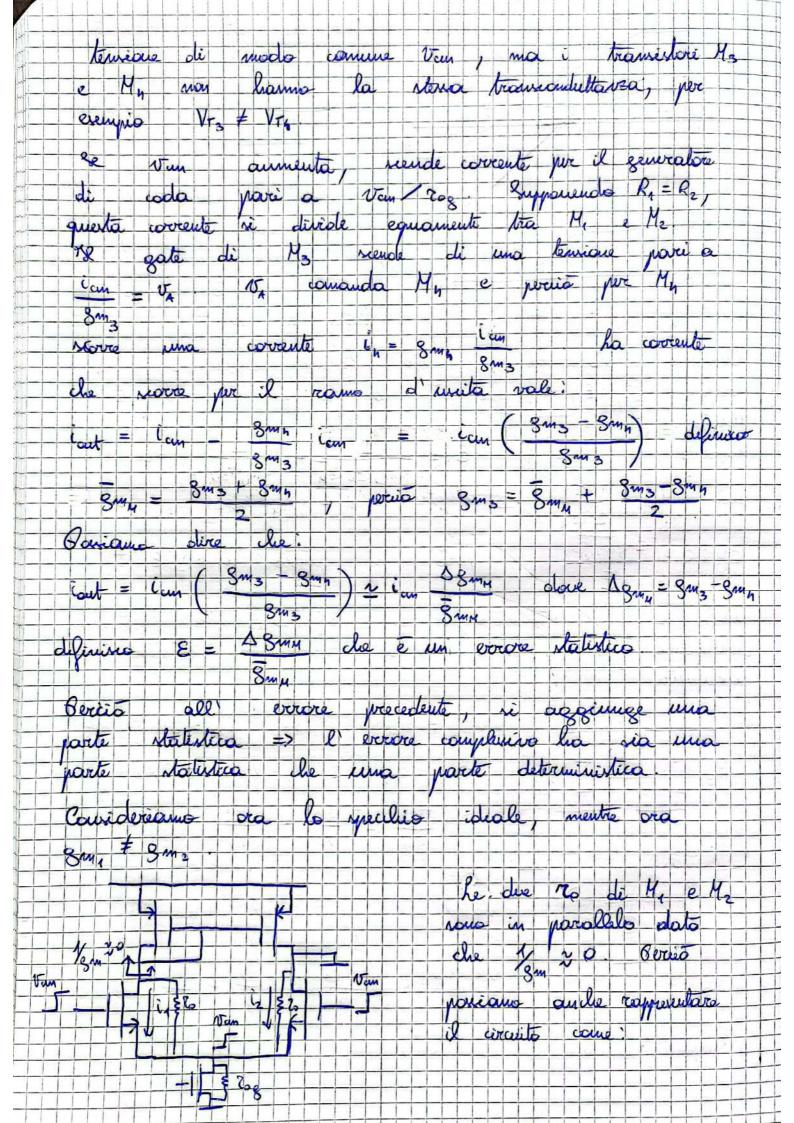


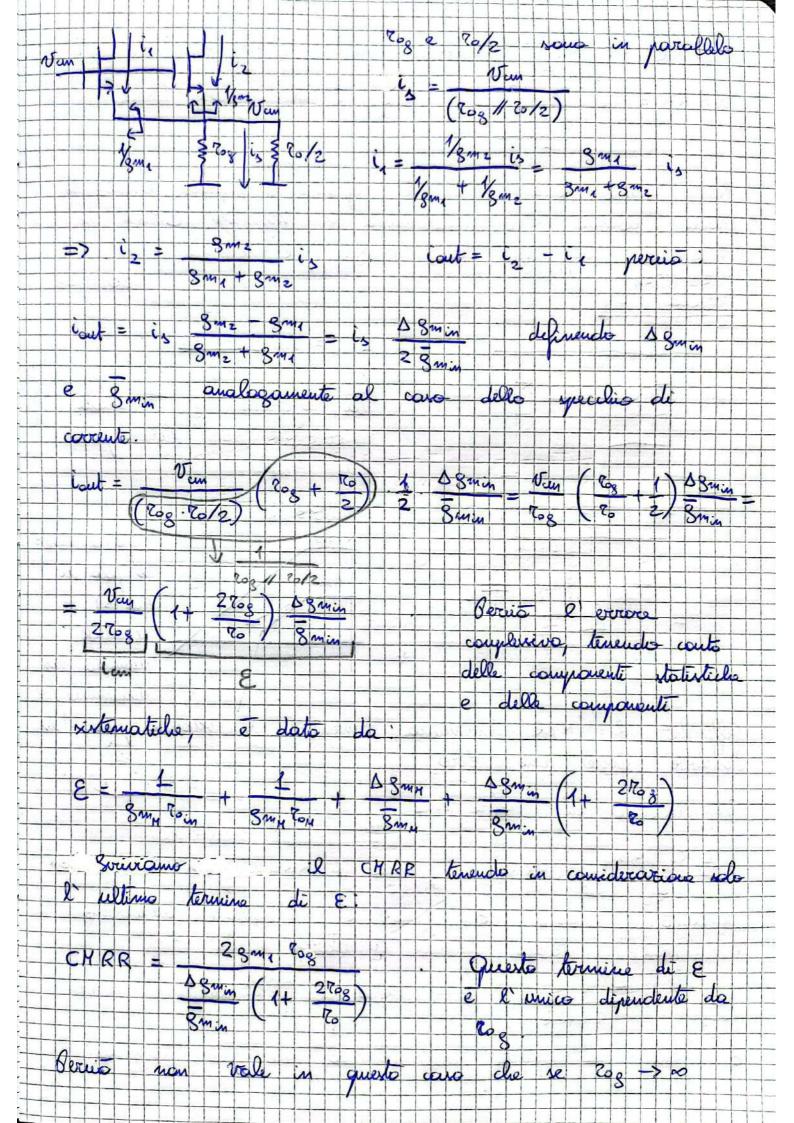


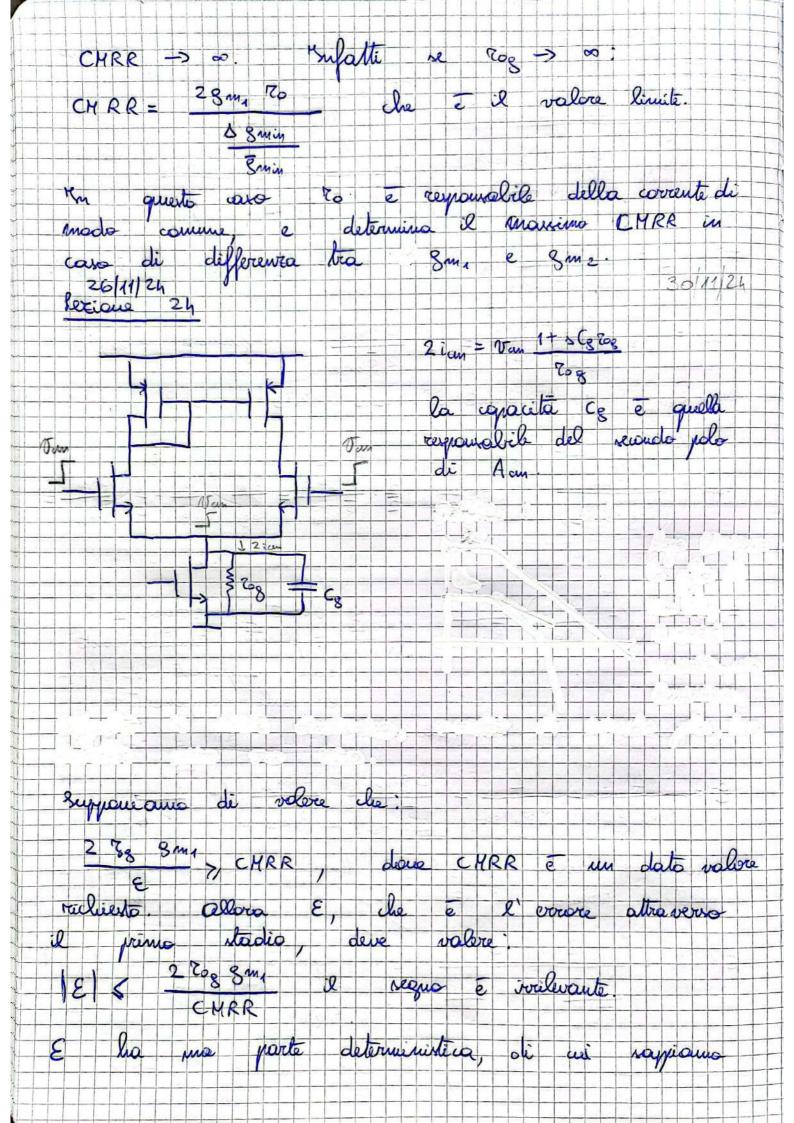


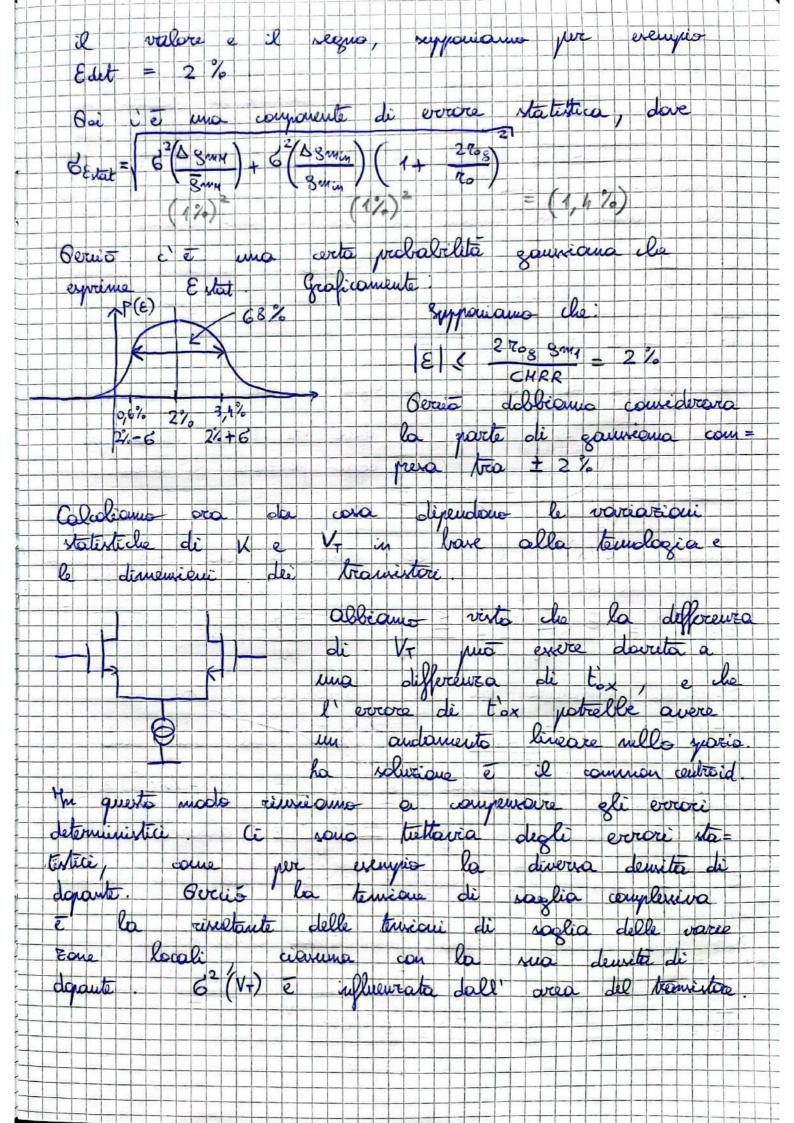


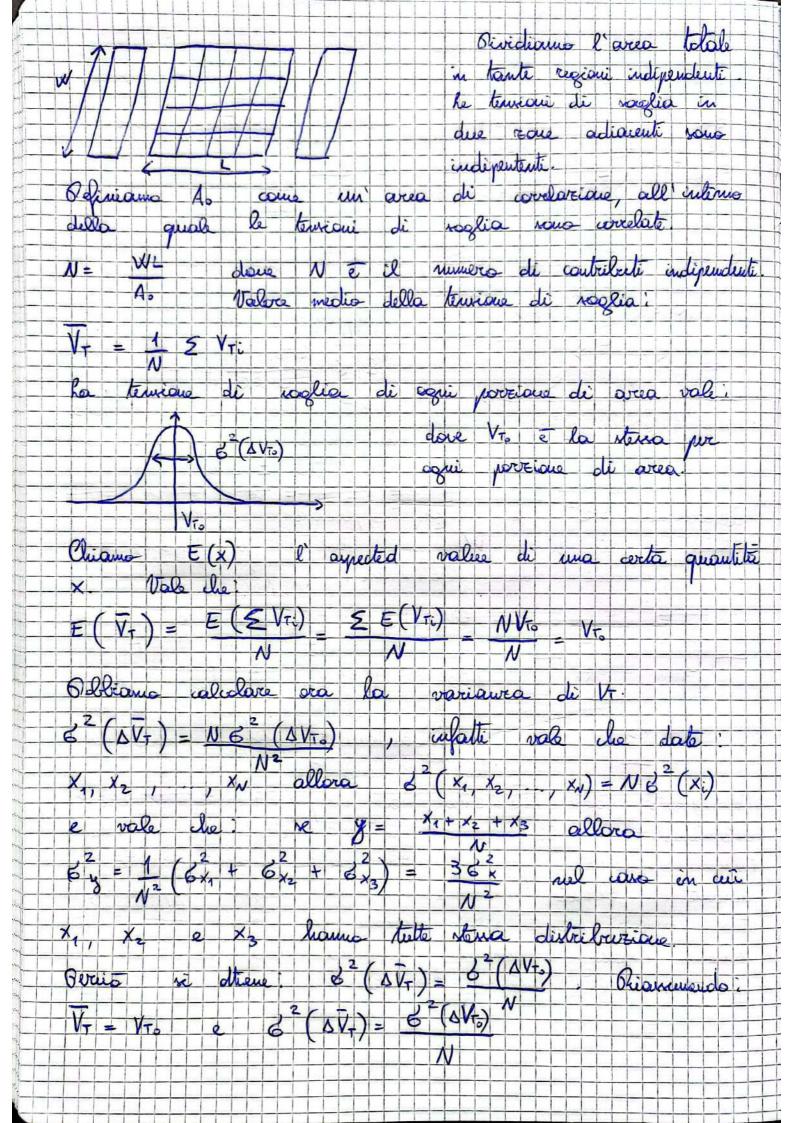


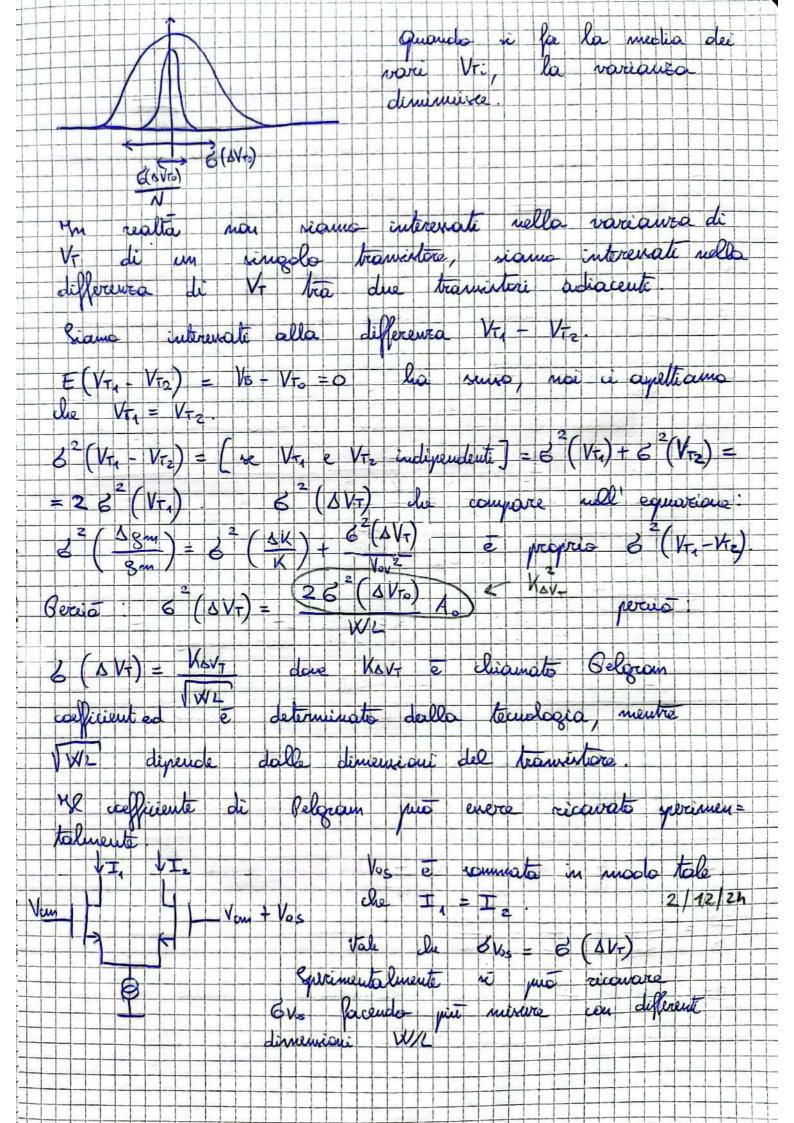


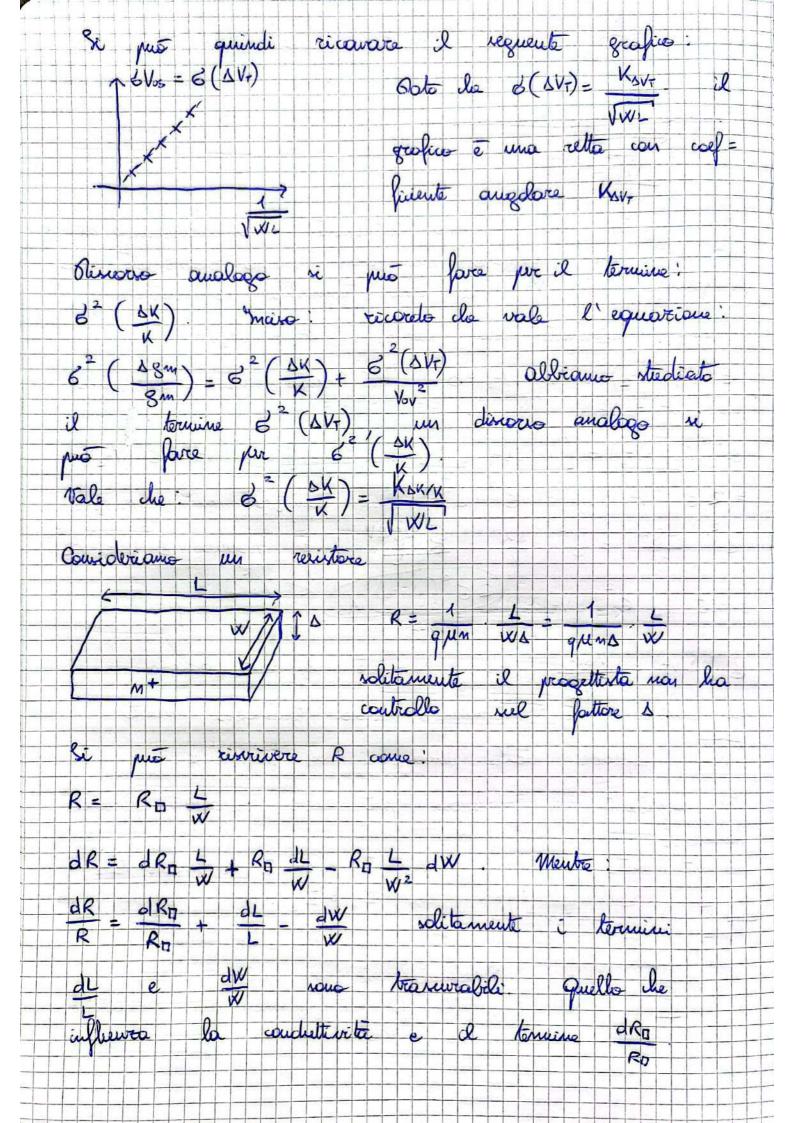


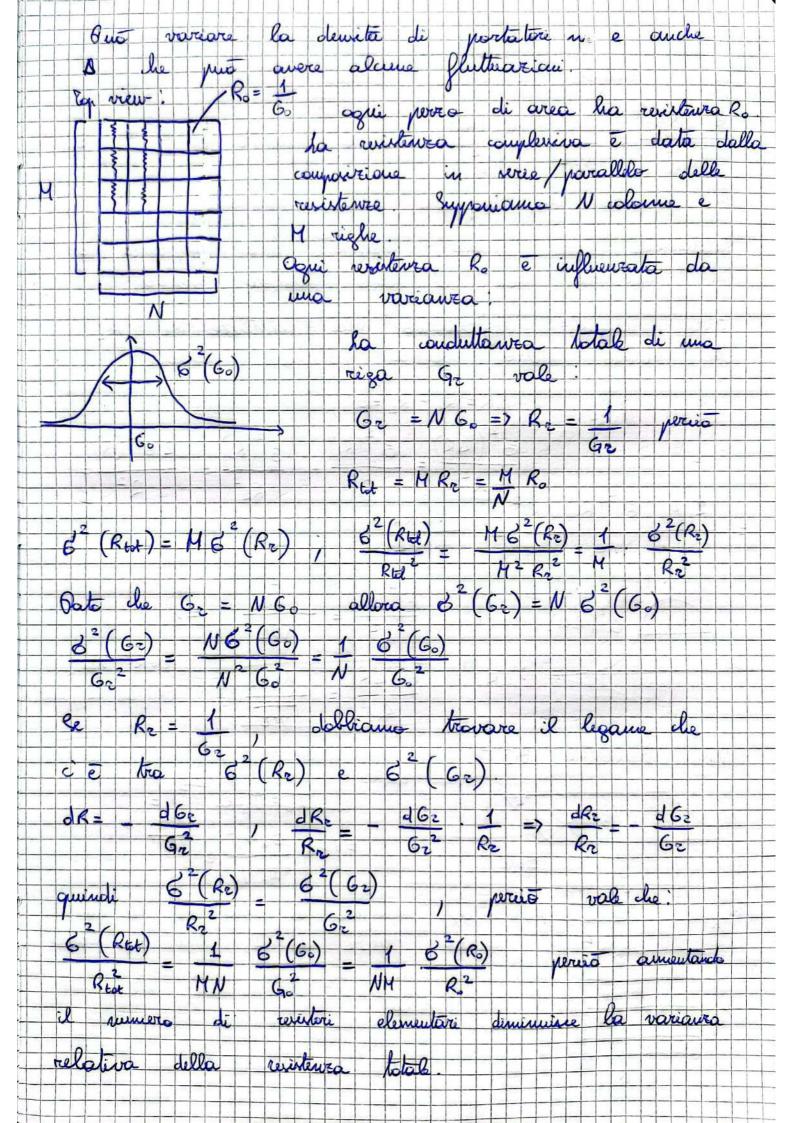


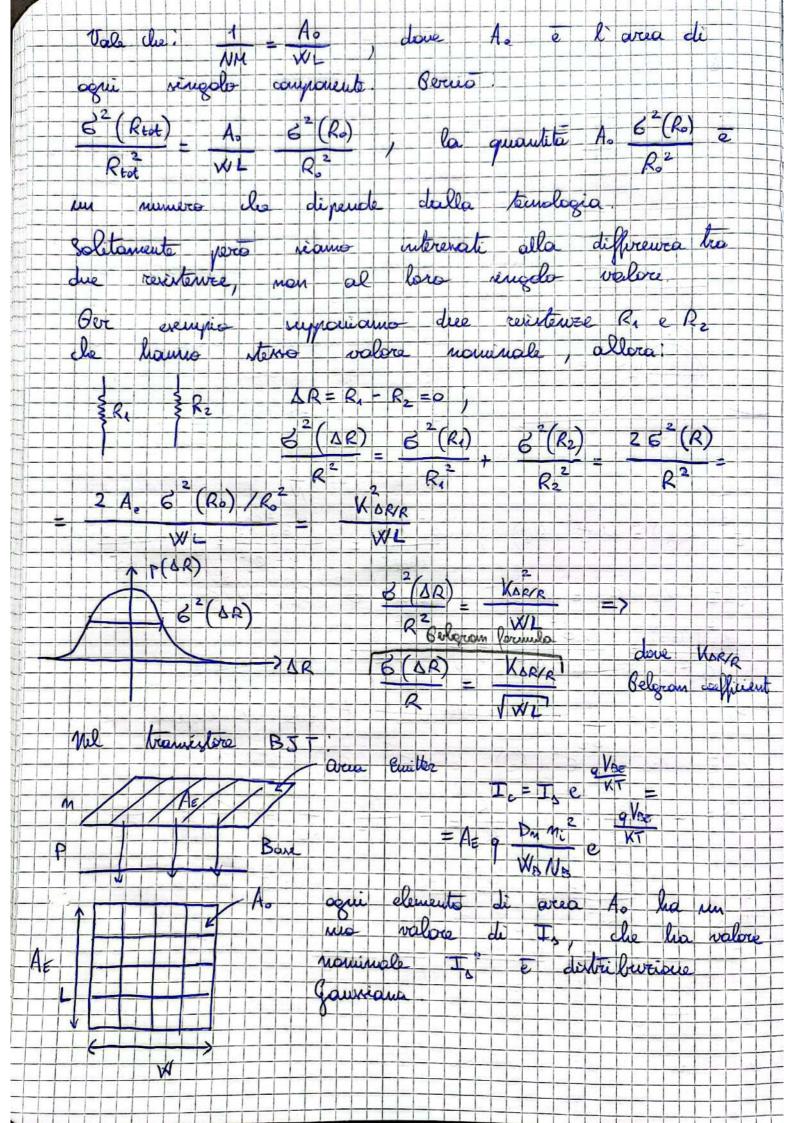


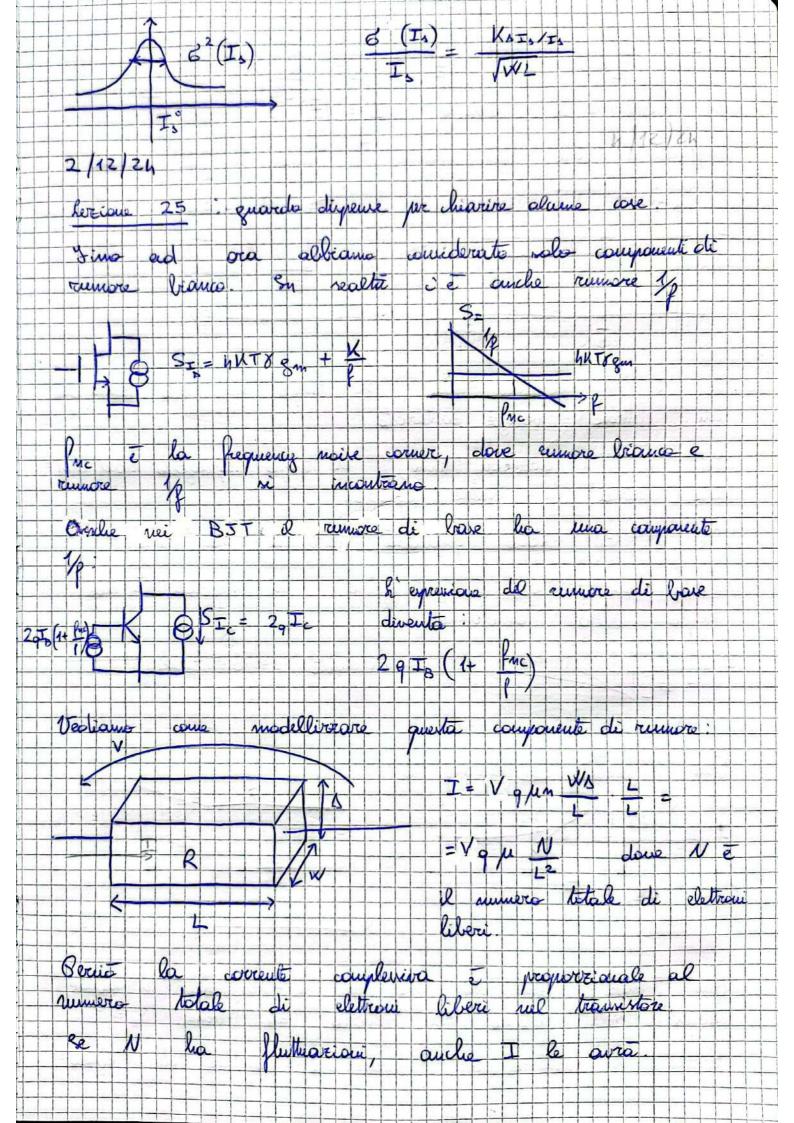


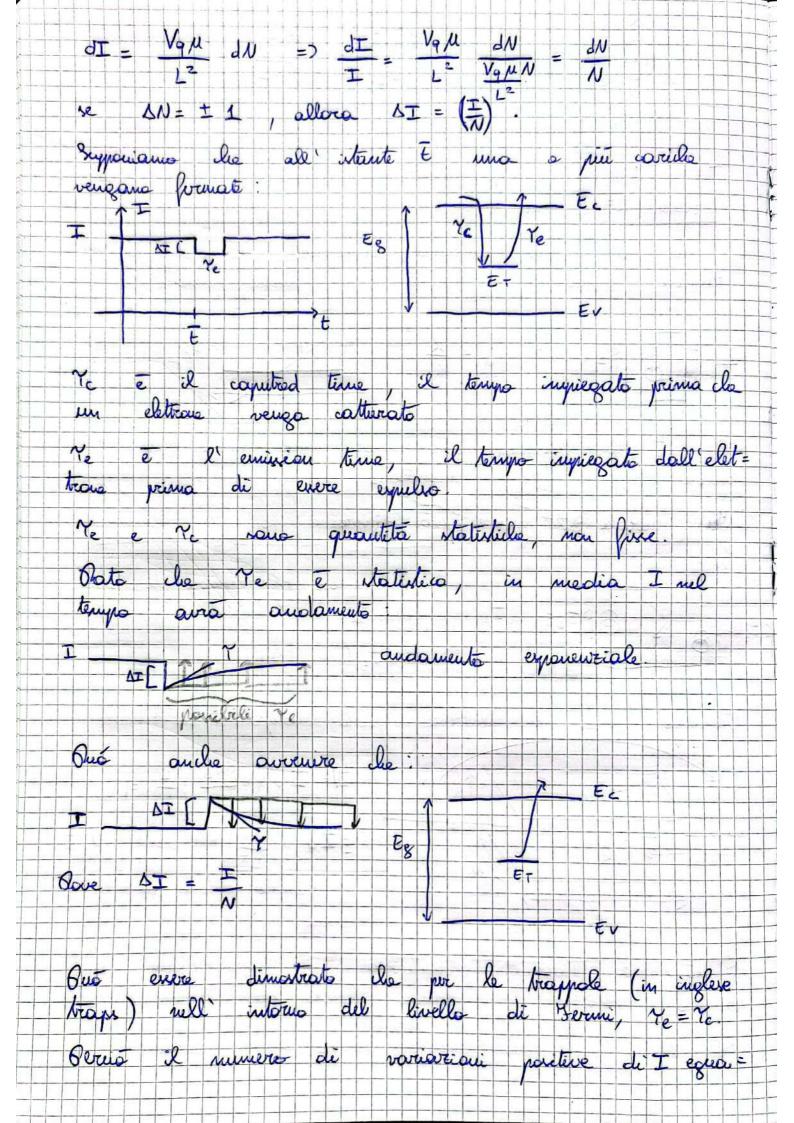


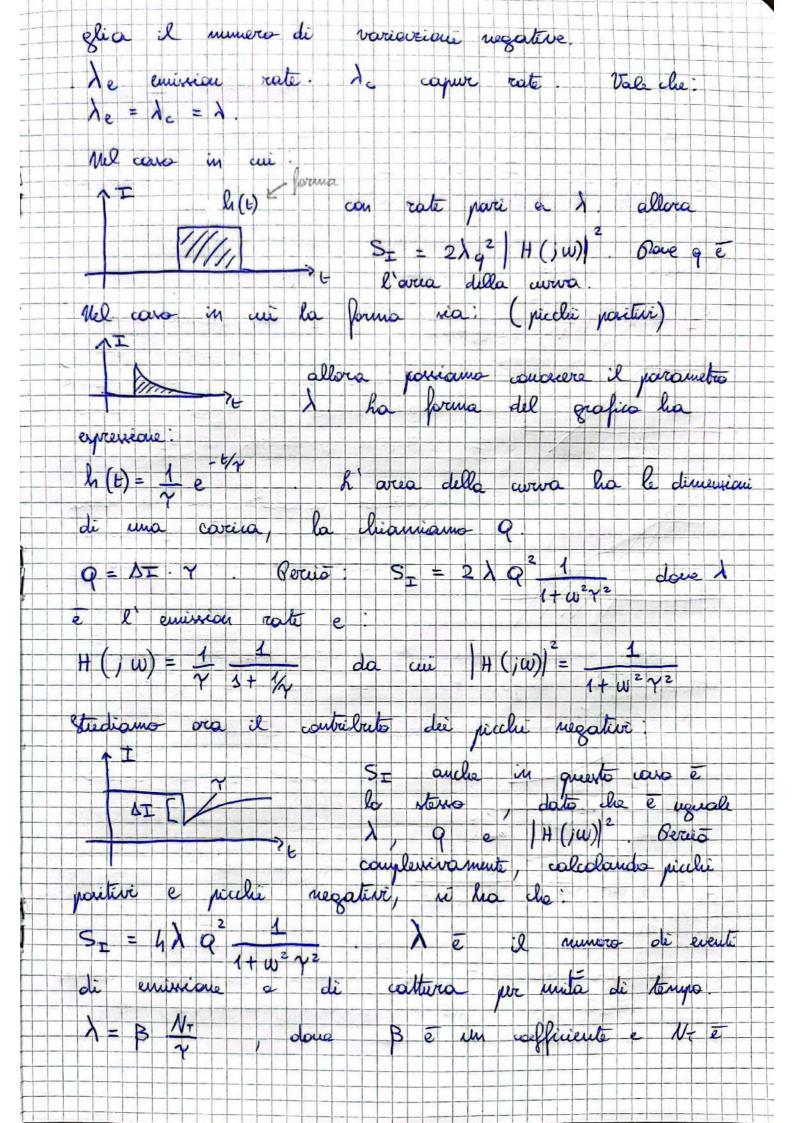


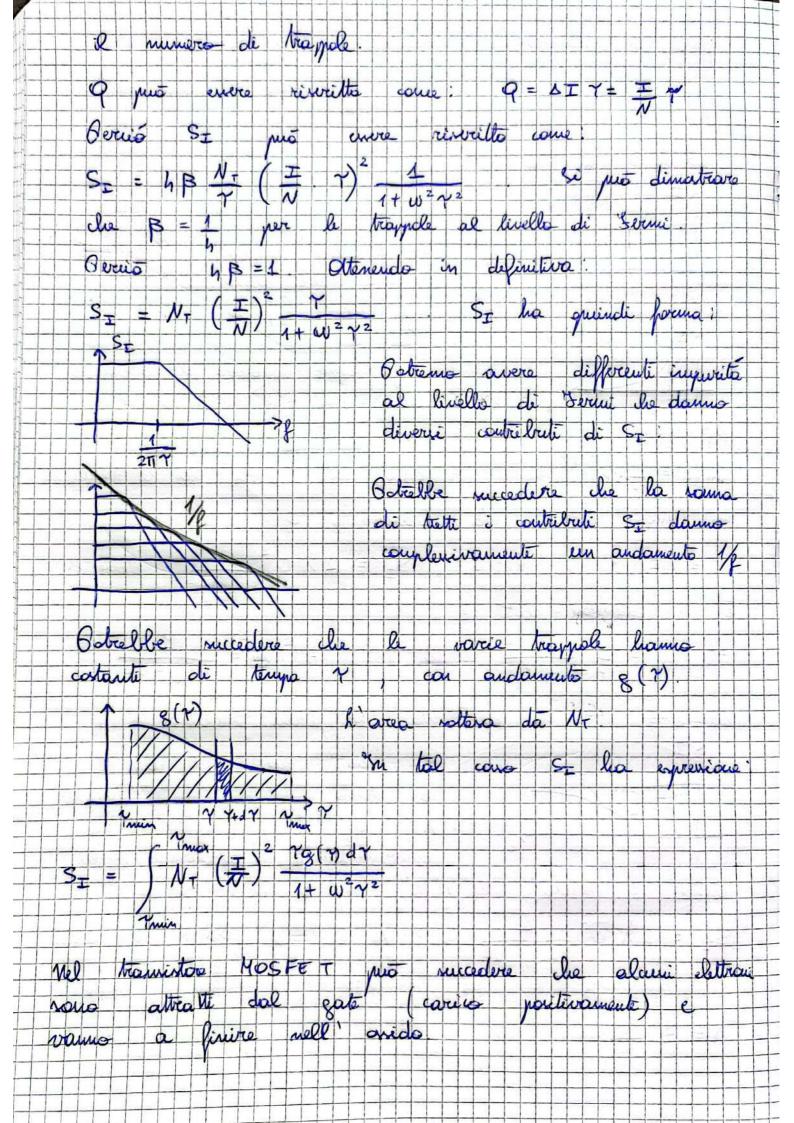


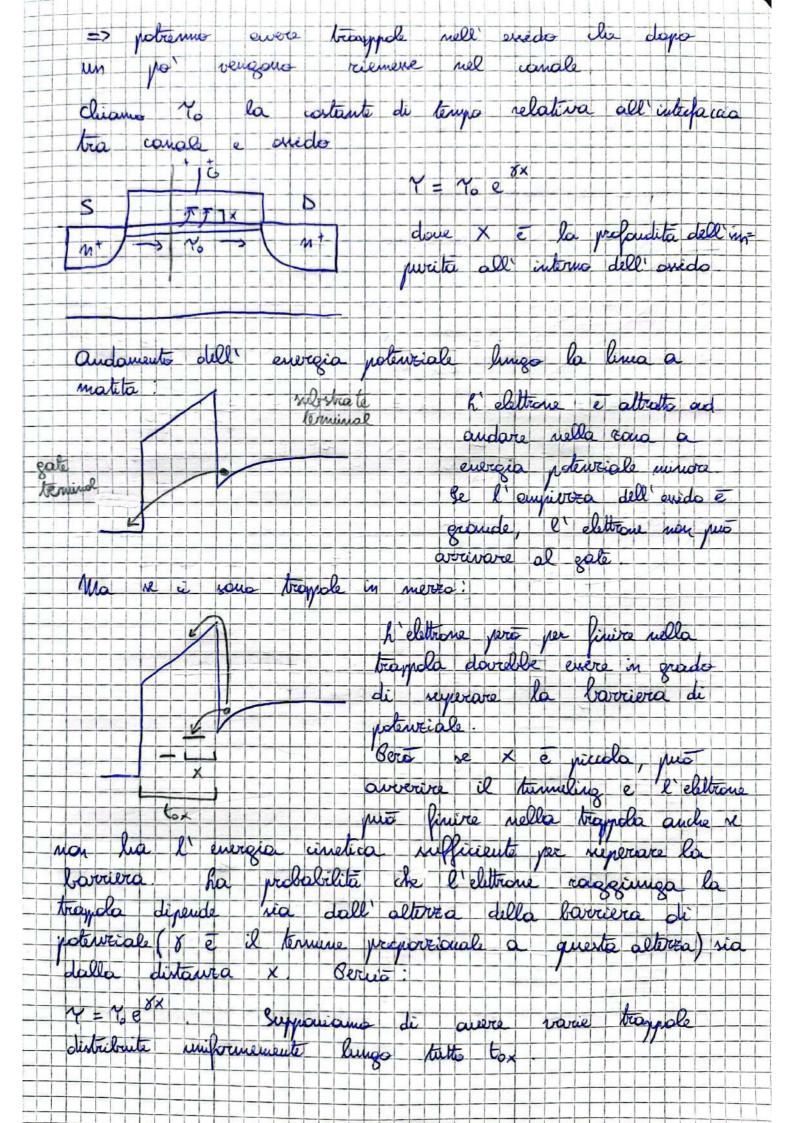


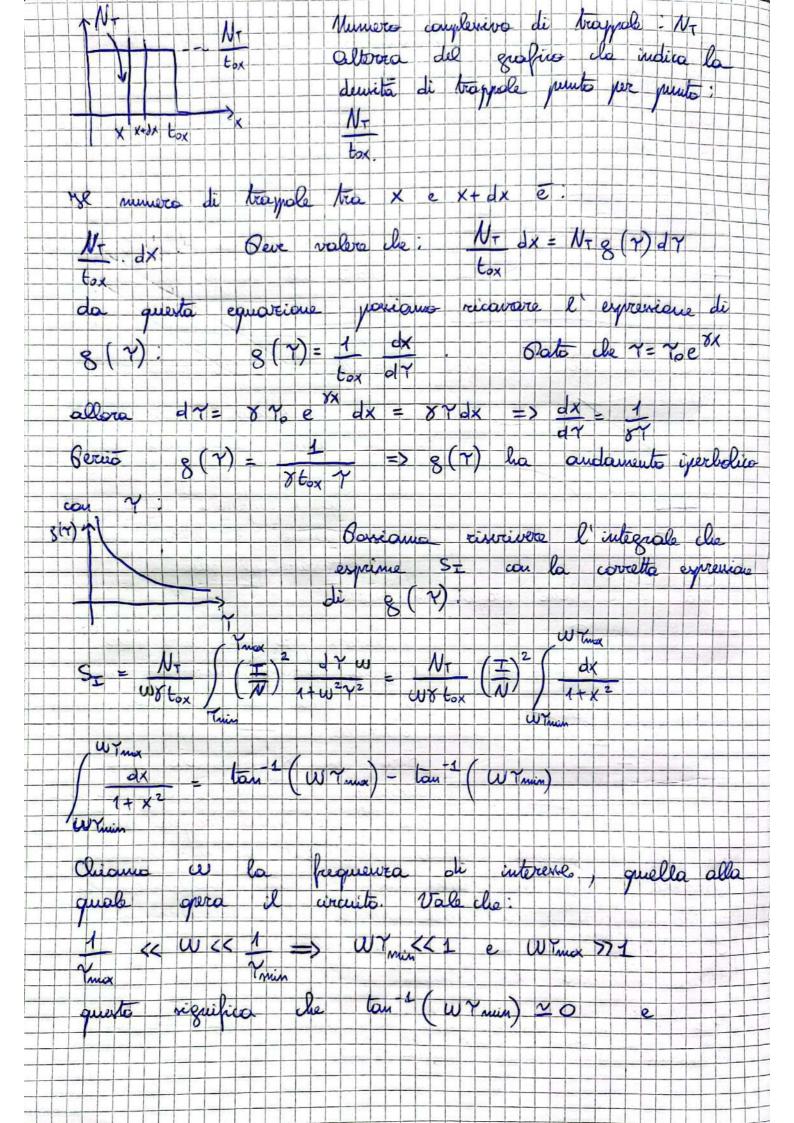


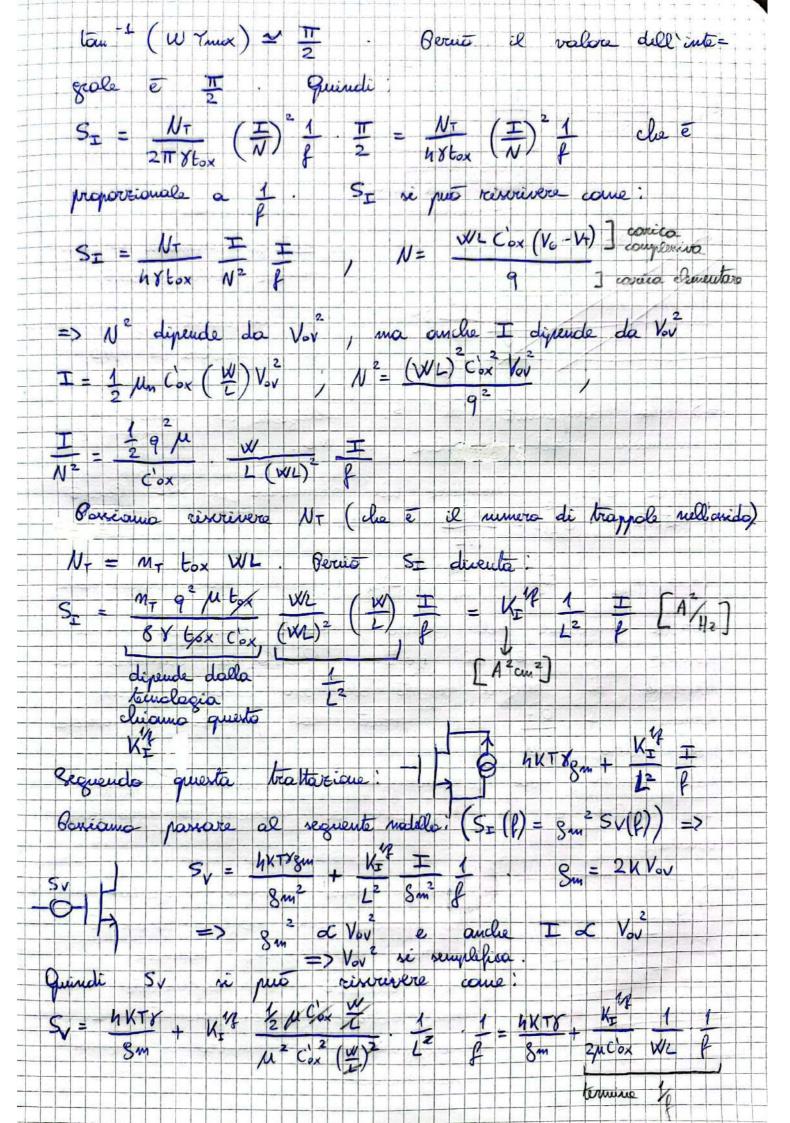


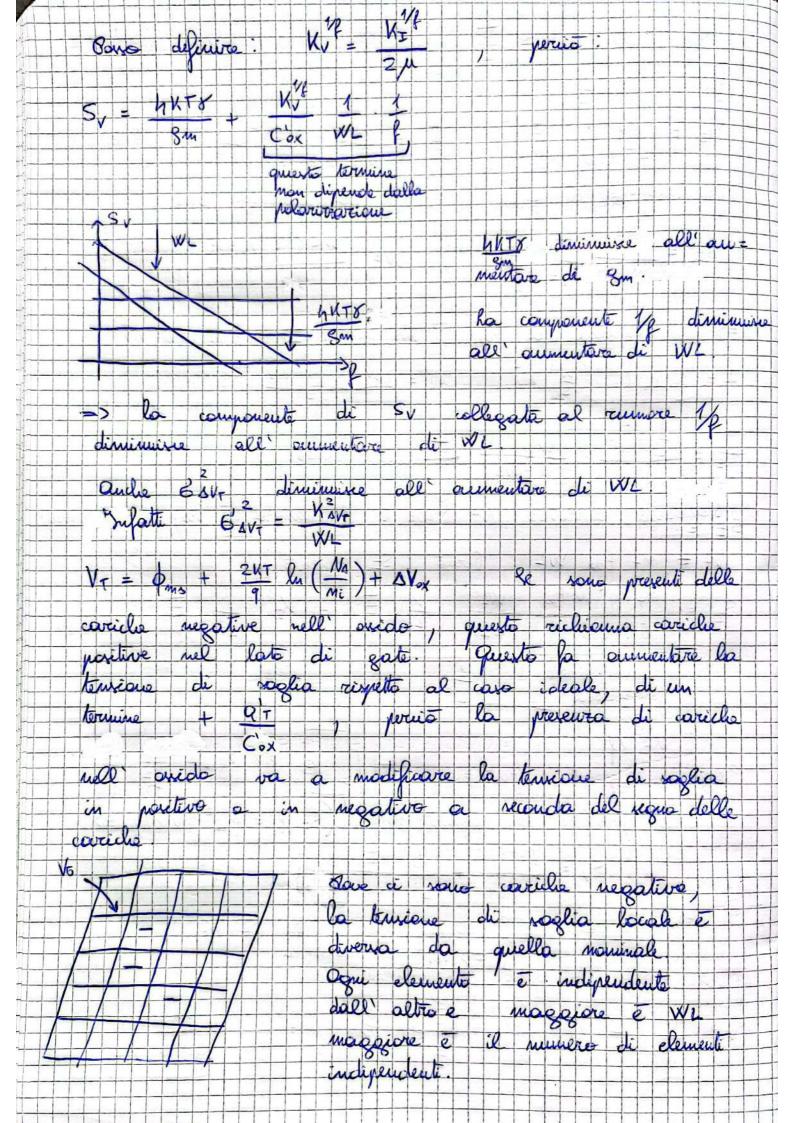


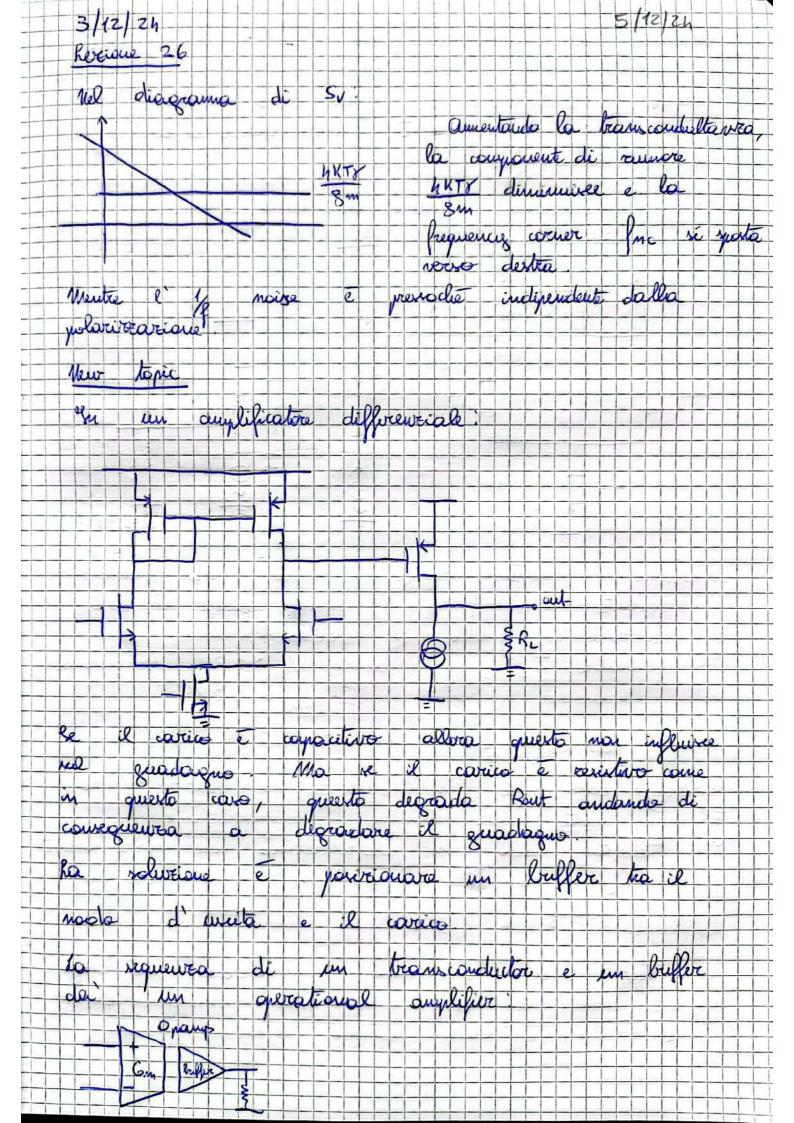


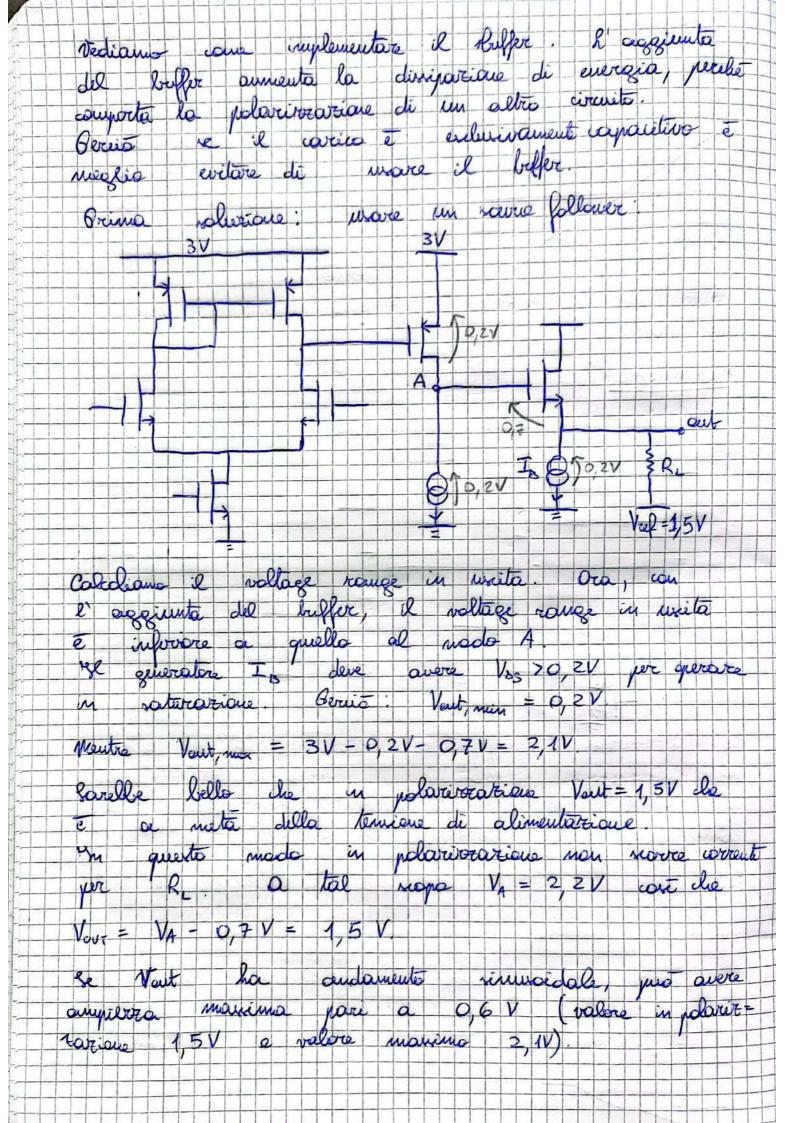


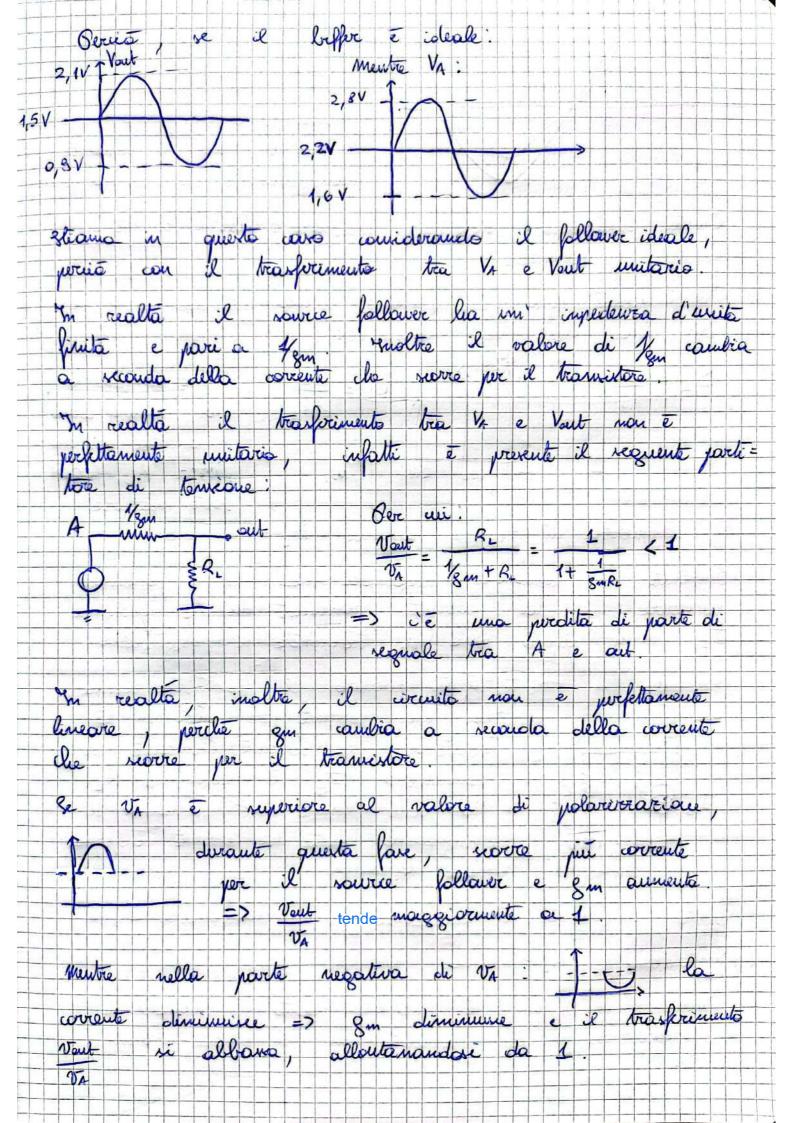


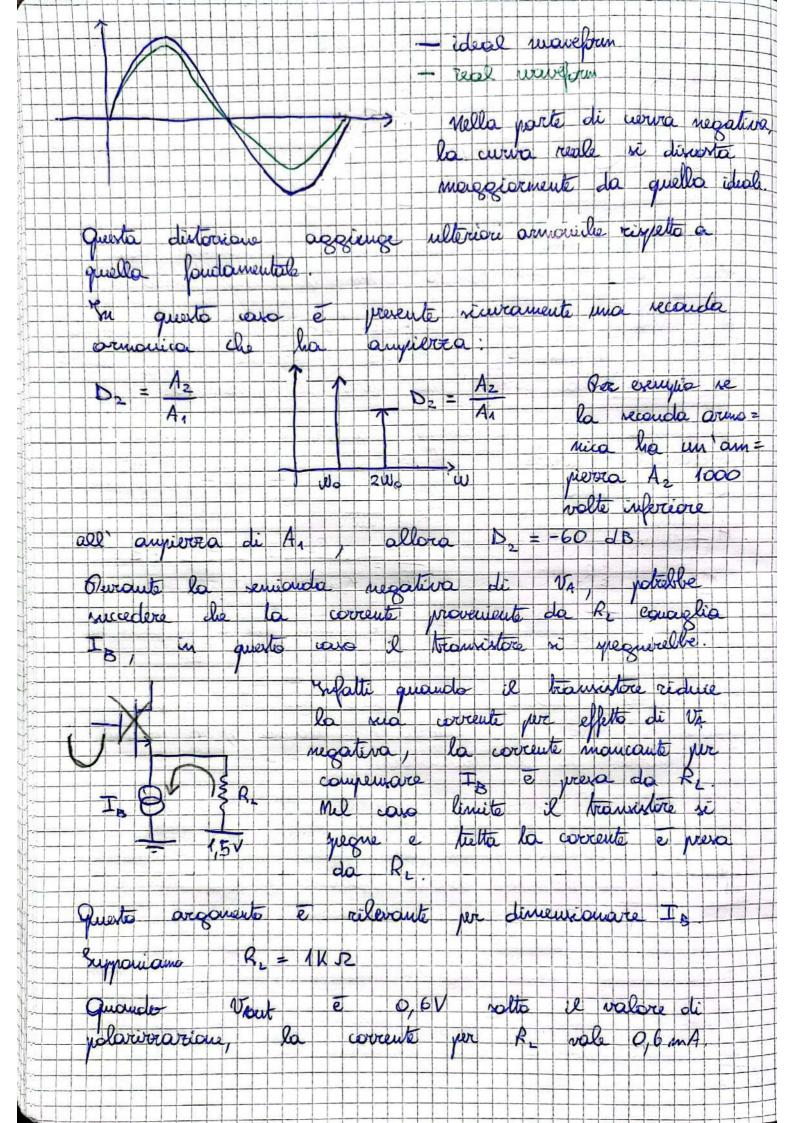


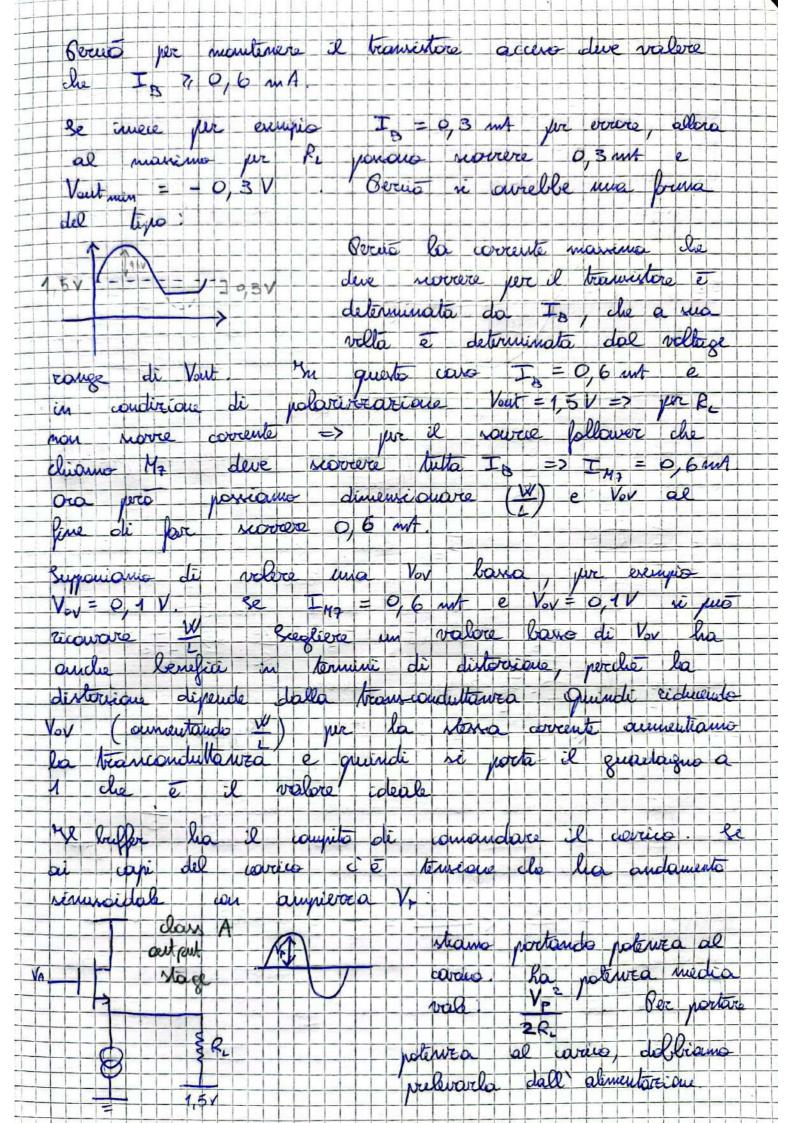


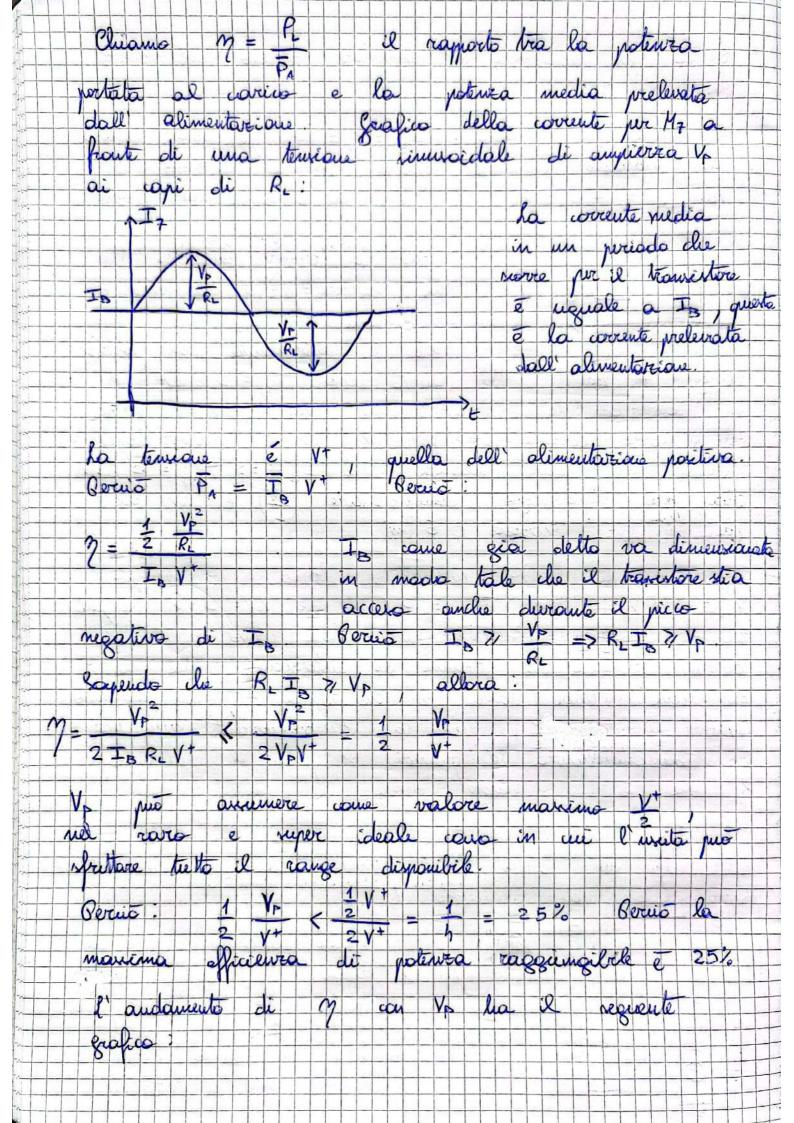


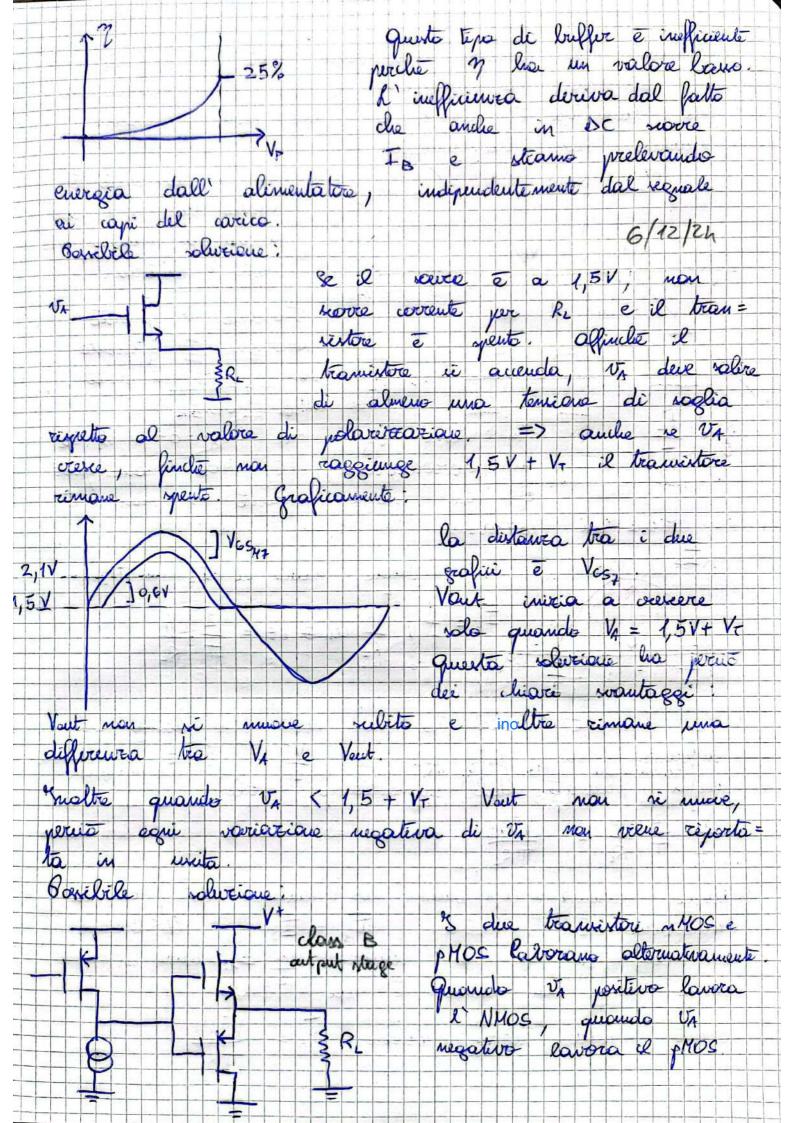


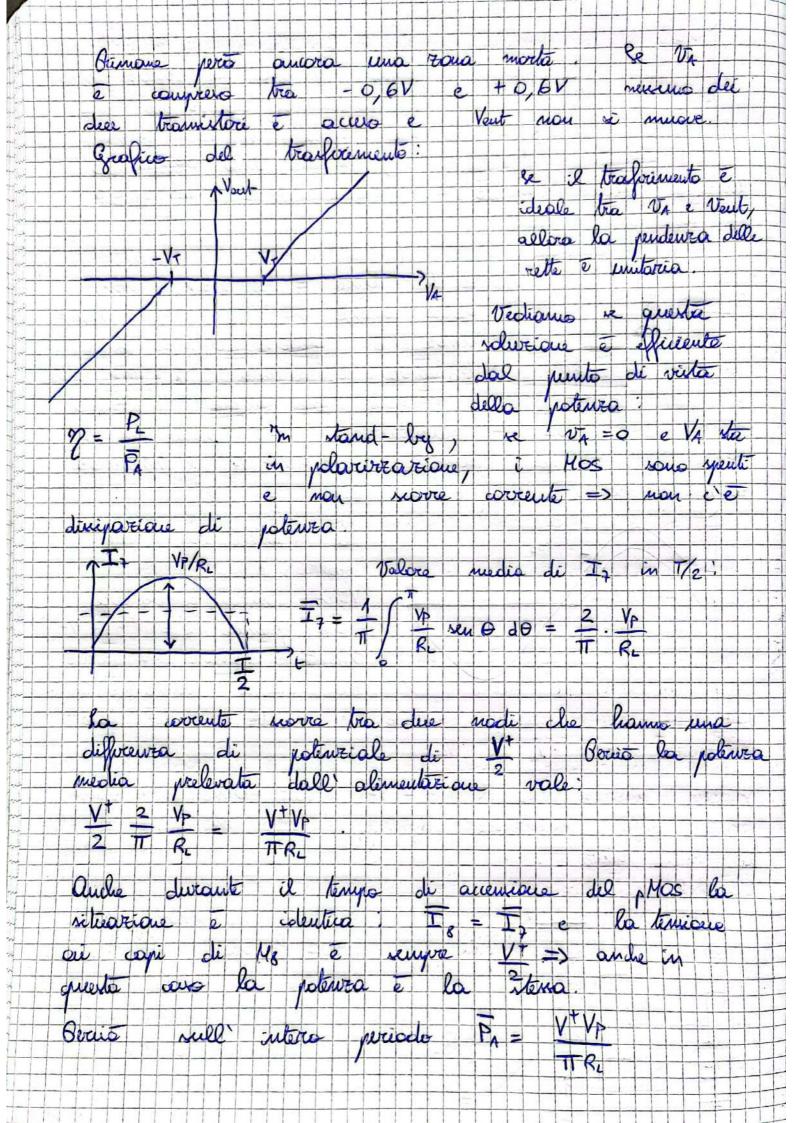


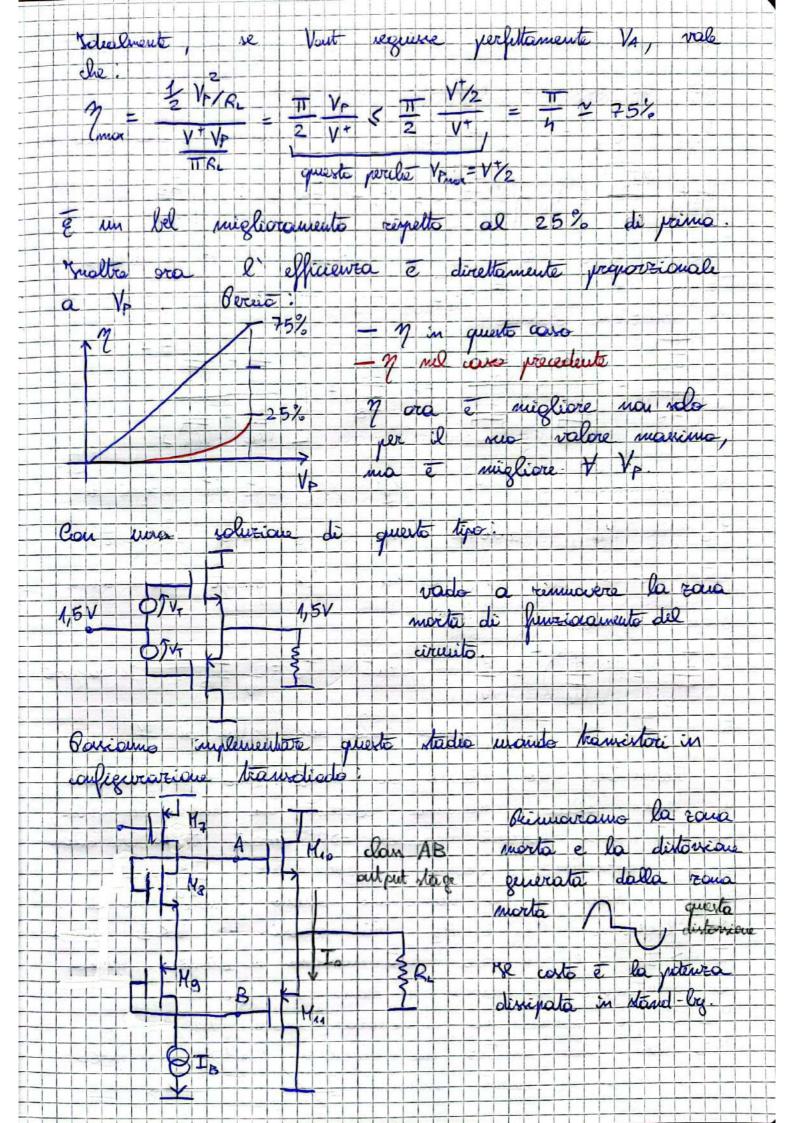


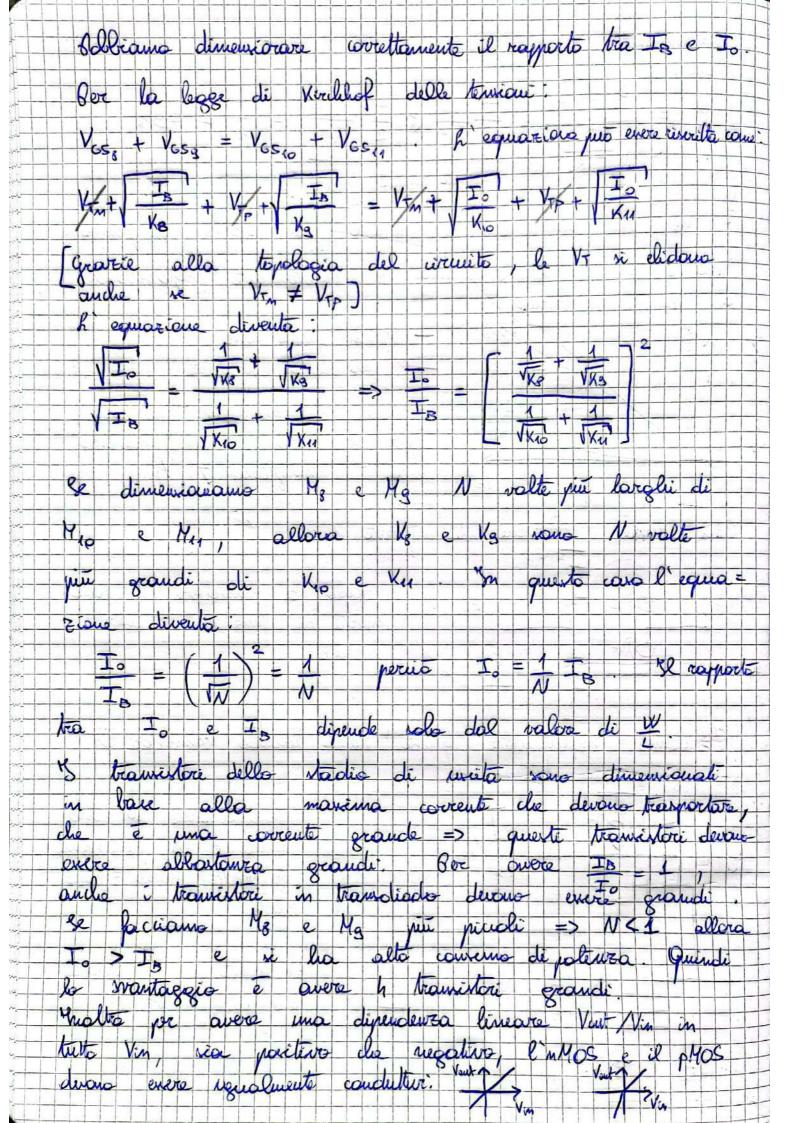


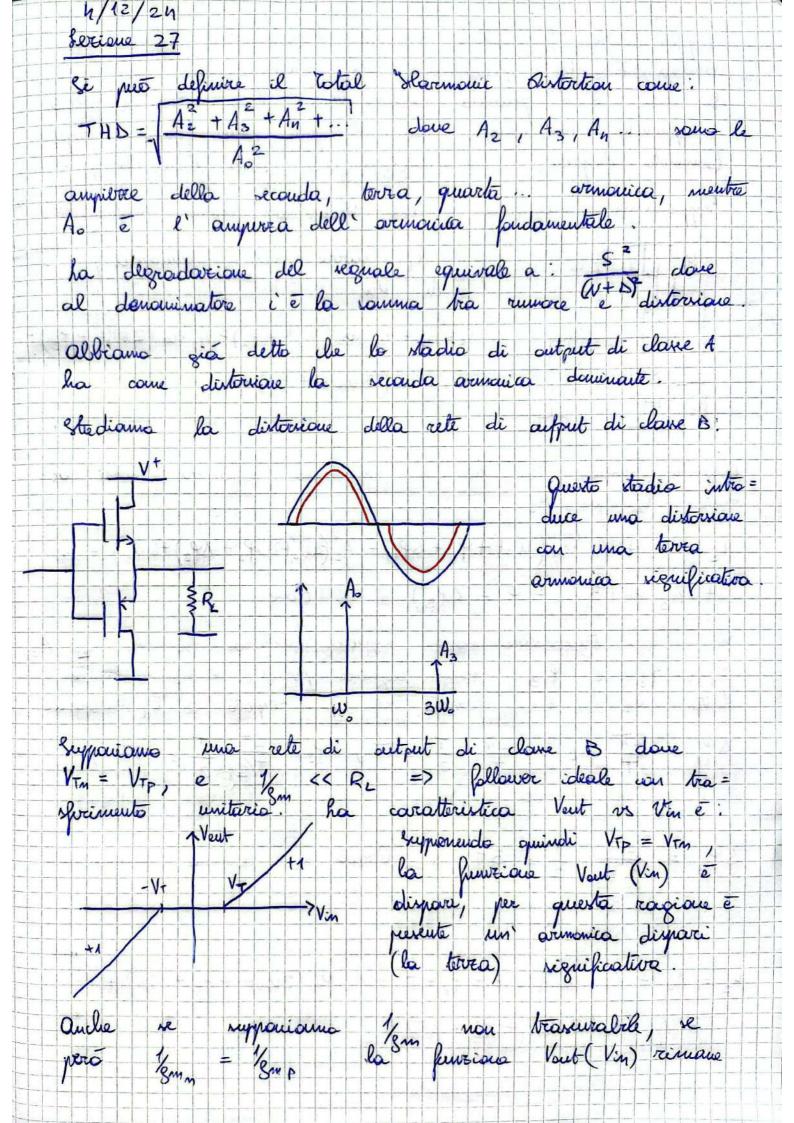

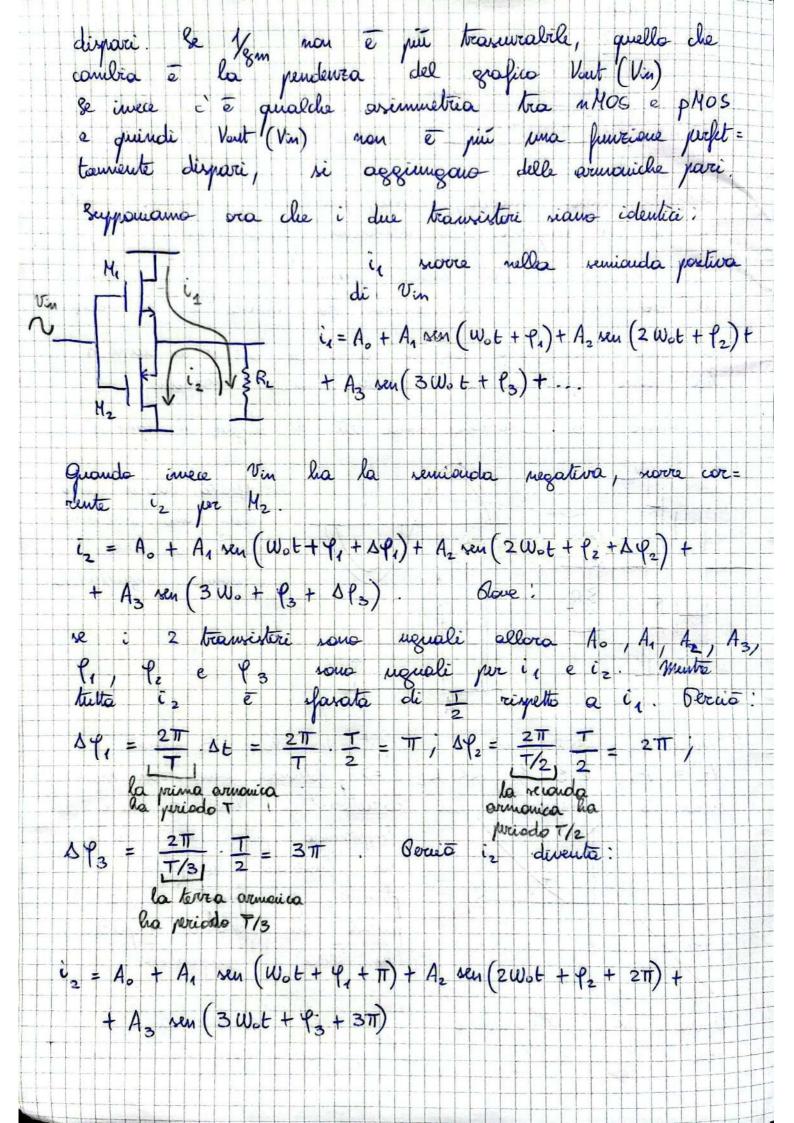


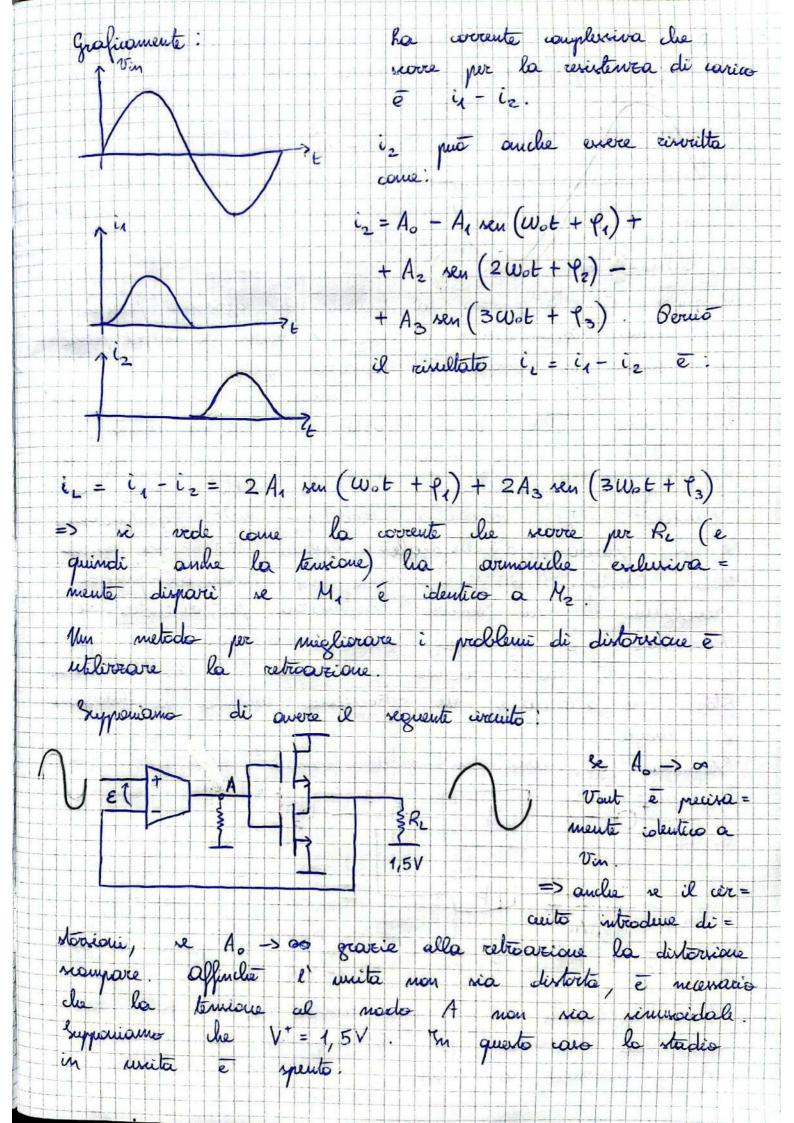


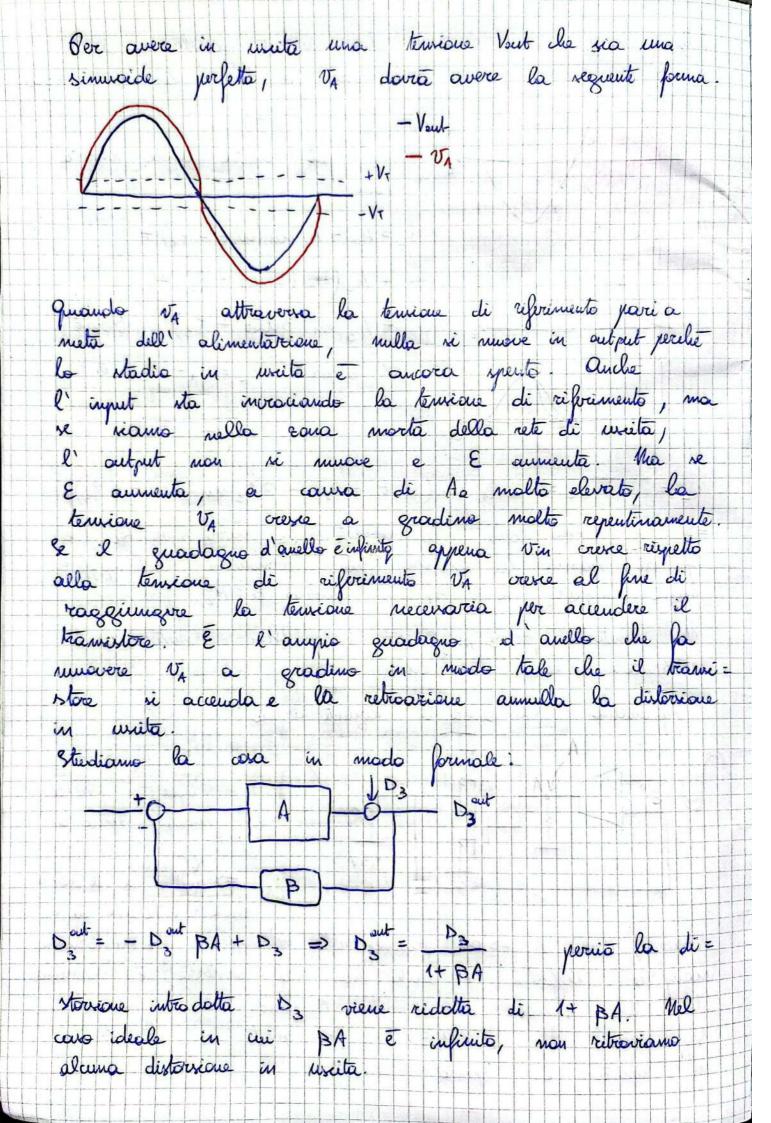


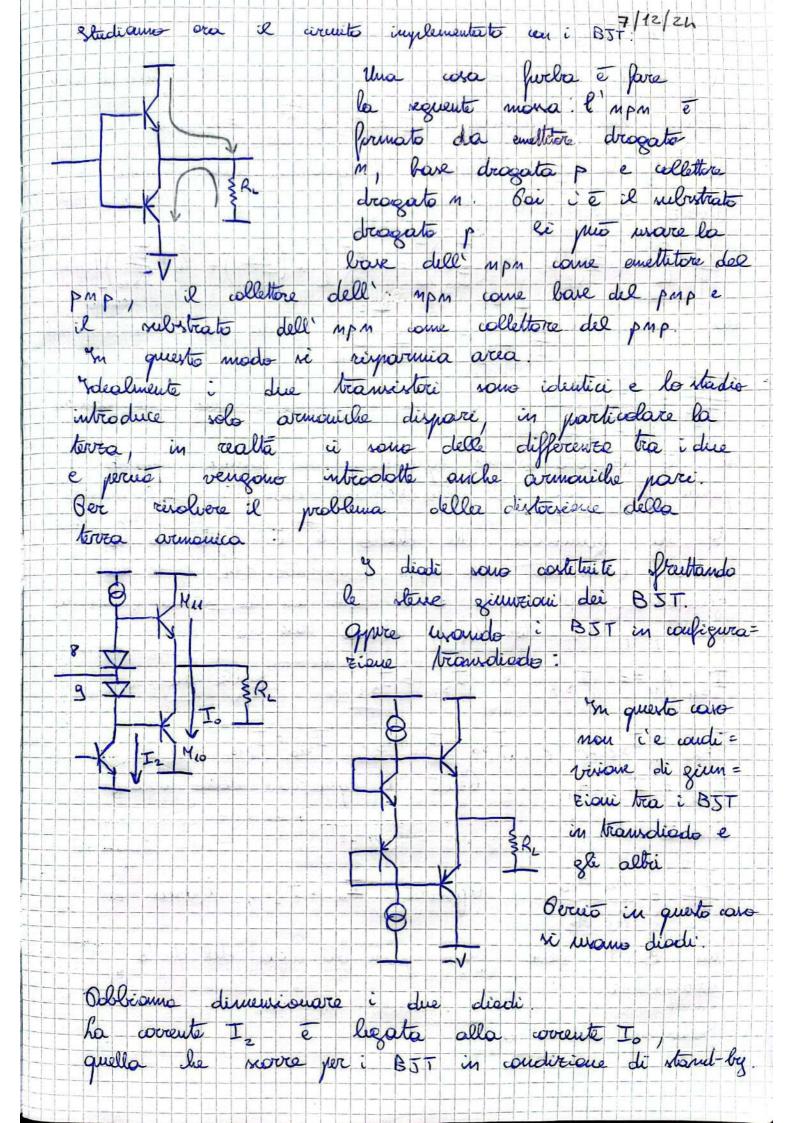



Ole la legge di Vicilital delle terriore: VS + VOS = VBEM + VDE 10. Por um BOT (0 in um obiodo) la corrente la expressione: I = I, e KT => Vs = KT la (I) perció l'equivoire della terriqui
Is importante: terrini XT si remplificano => mon c'é più dipendence
diventa importante: con la temperatura XT [lu (至)+ lu (至)]= 数[lu(至)+ lu(至)] da cui: lu I2 - lu I0 da cui: TSTSS Isu Isu ri è tradotta in un' equarione tra coventi. questo prende il name di transinear logs Le la girmeione del diode 8 e fatte con la steva girmeione del non transistor H11 e se la girmeione del diode 8 e fatte con la steva girmeione del prop transistor H11, allora vale che: I's = I's & e I's = I's subtre vale cle: Is = Is A8 / Is = Is A3 / Is = Is A 10 / Isy = Isy An . Beria l'equazione delle corrent $\frac{T_0}{T_2} = \frac{A_{11}}{A_8} \frac{A_{10}}{A_9} \qquad \text{Offinche} \qquad T_0 = T_2, \quad l'avea di$ un BJT deve errère pari all'area del diado coverpandent. Solveione alternativa

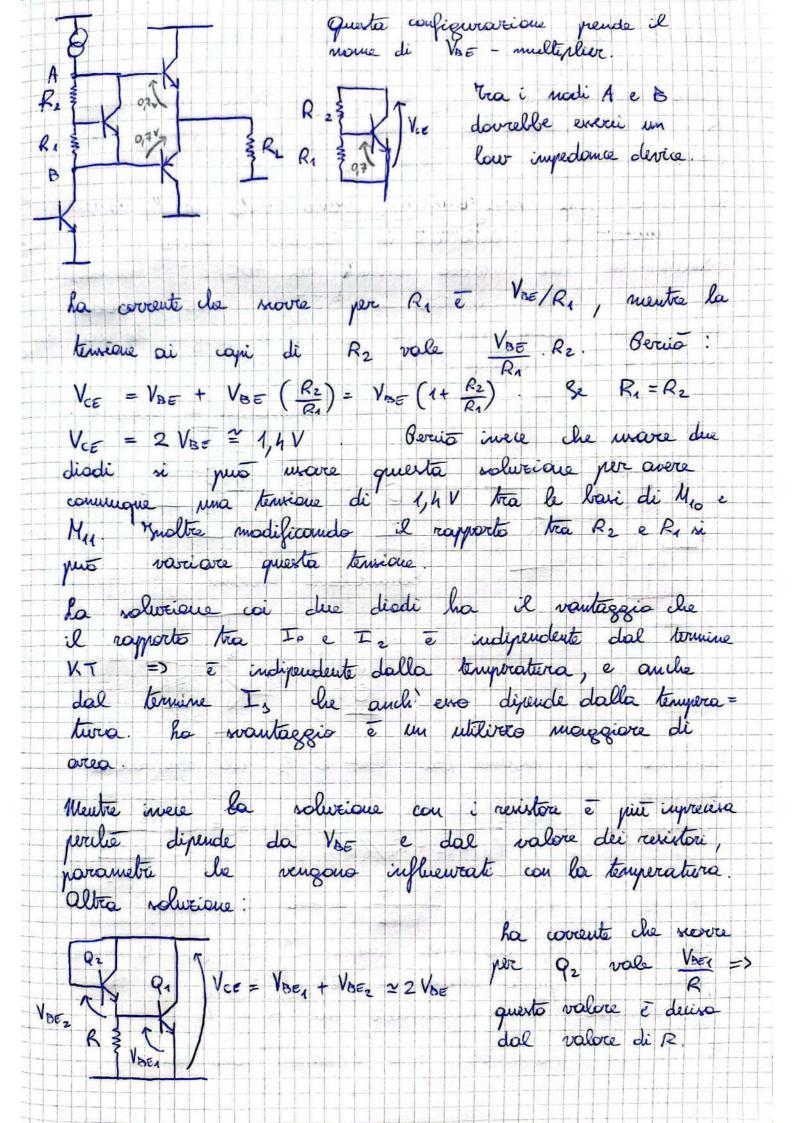


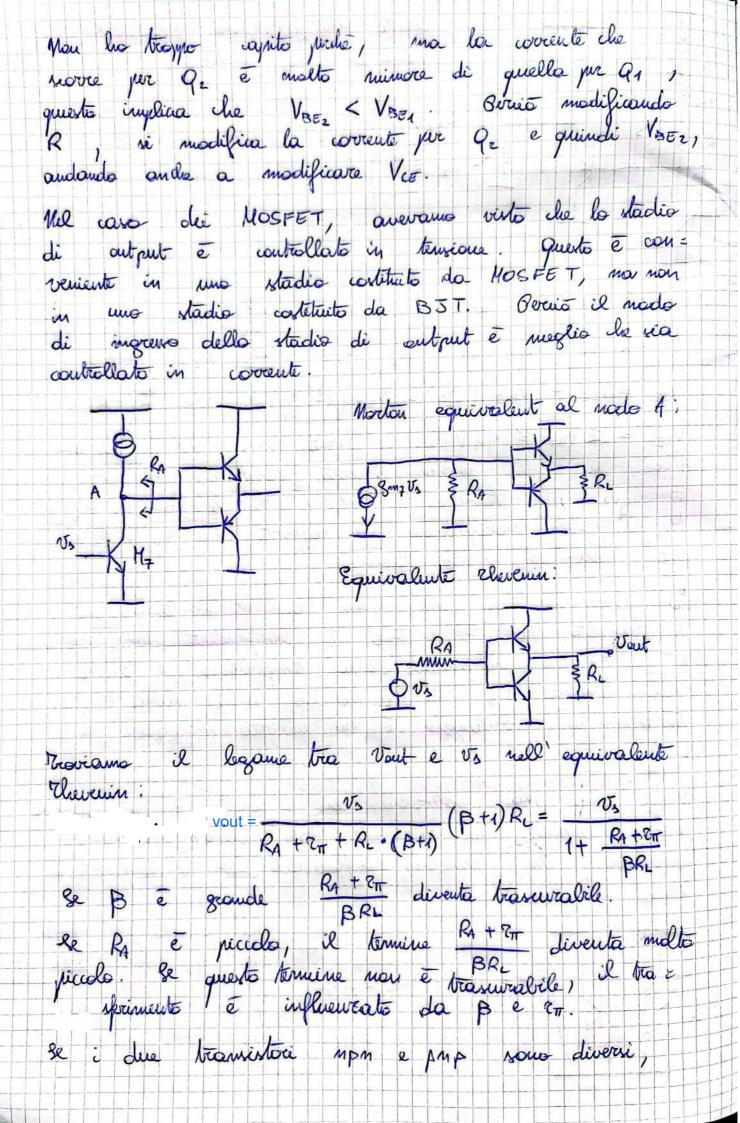


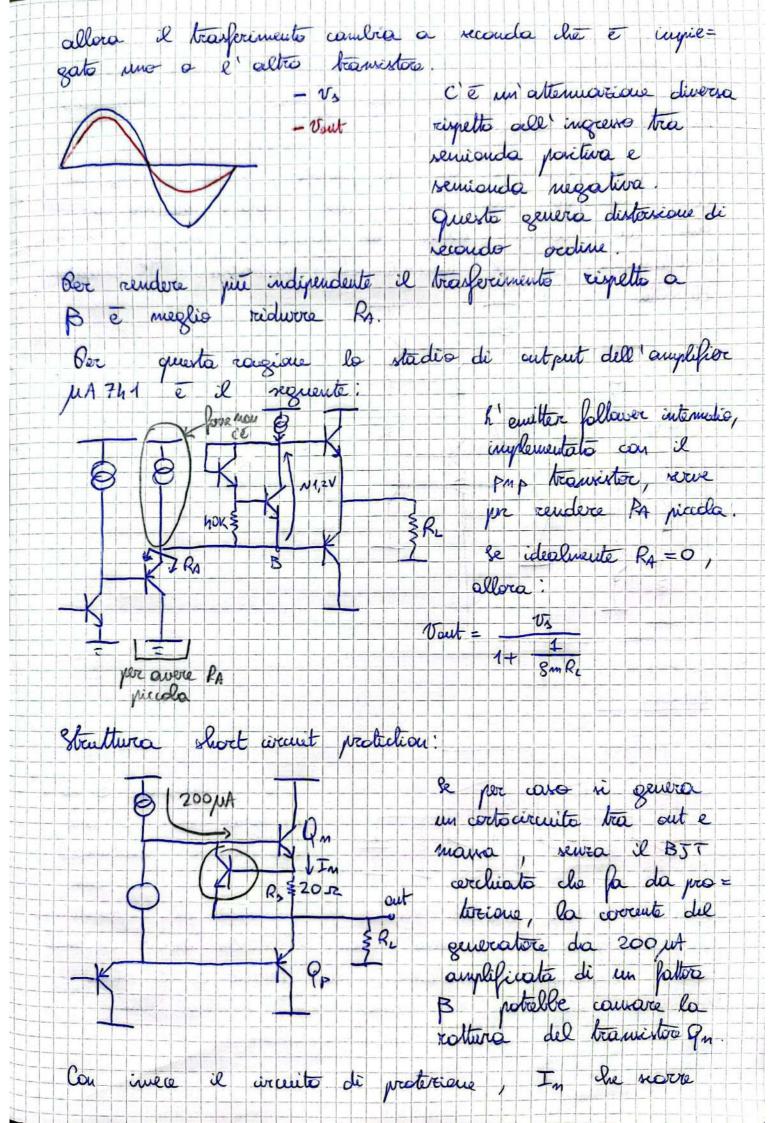


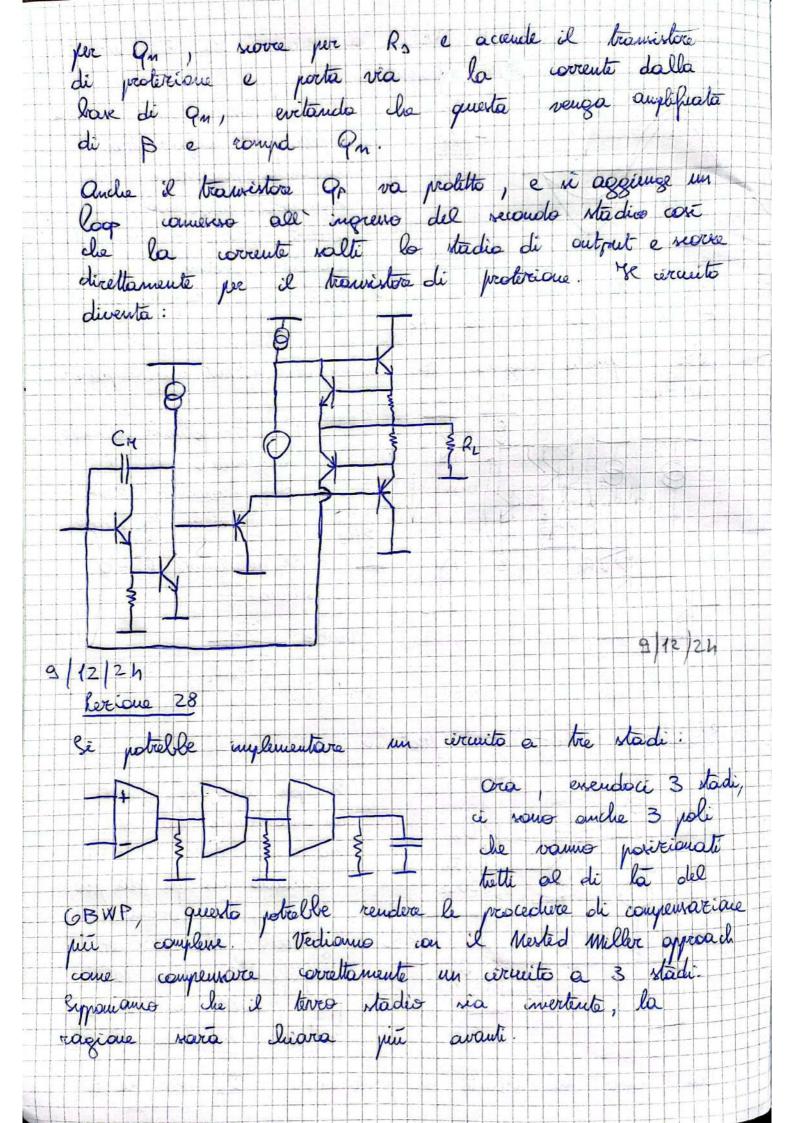


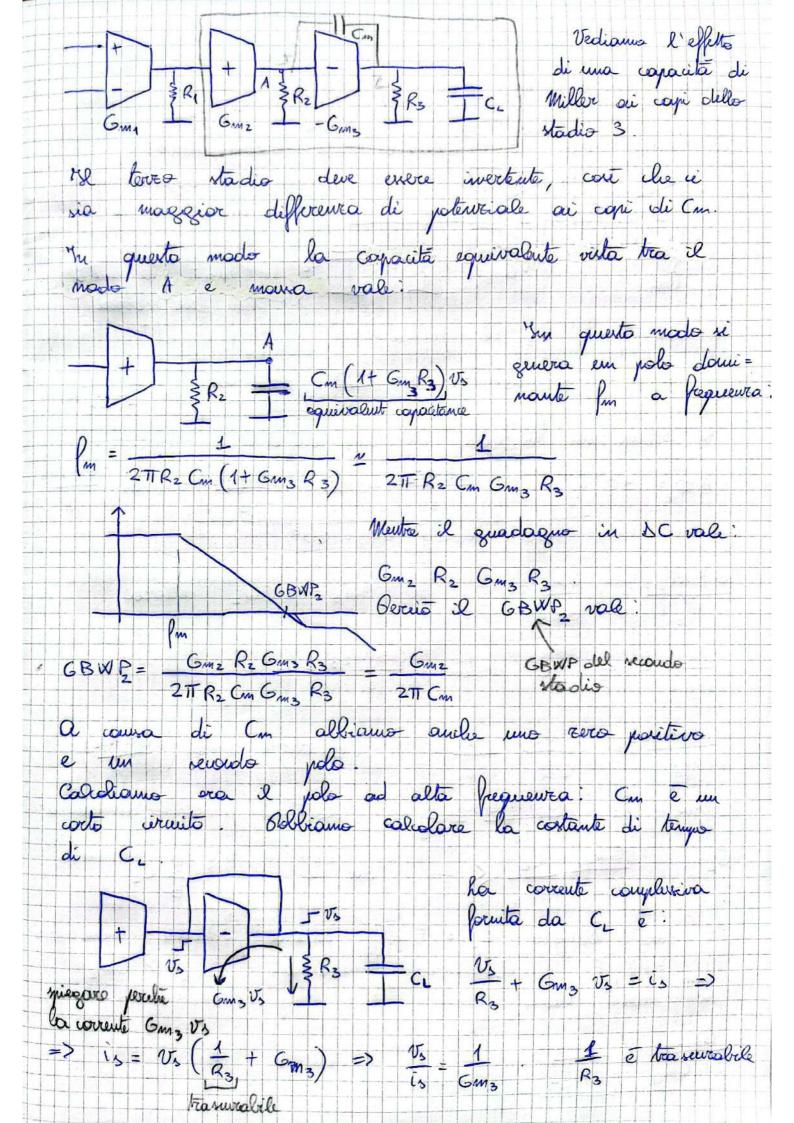


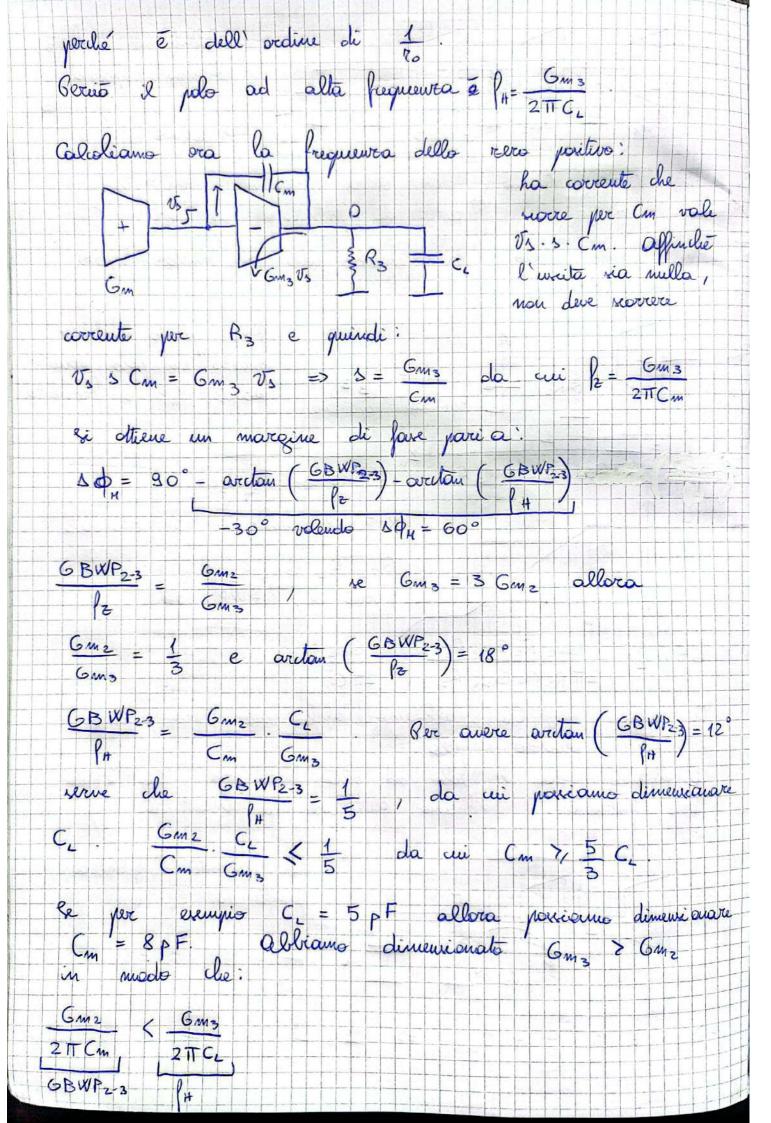


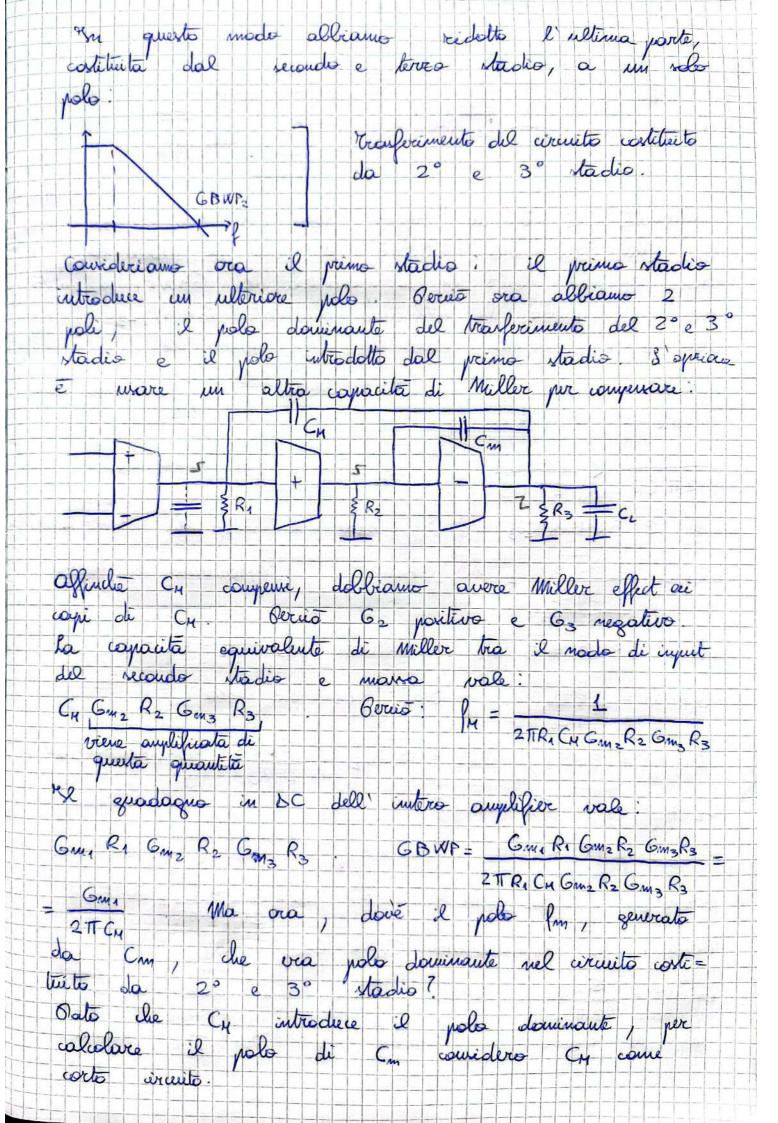


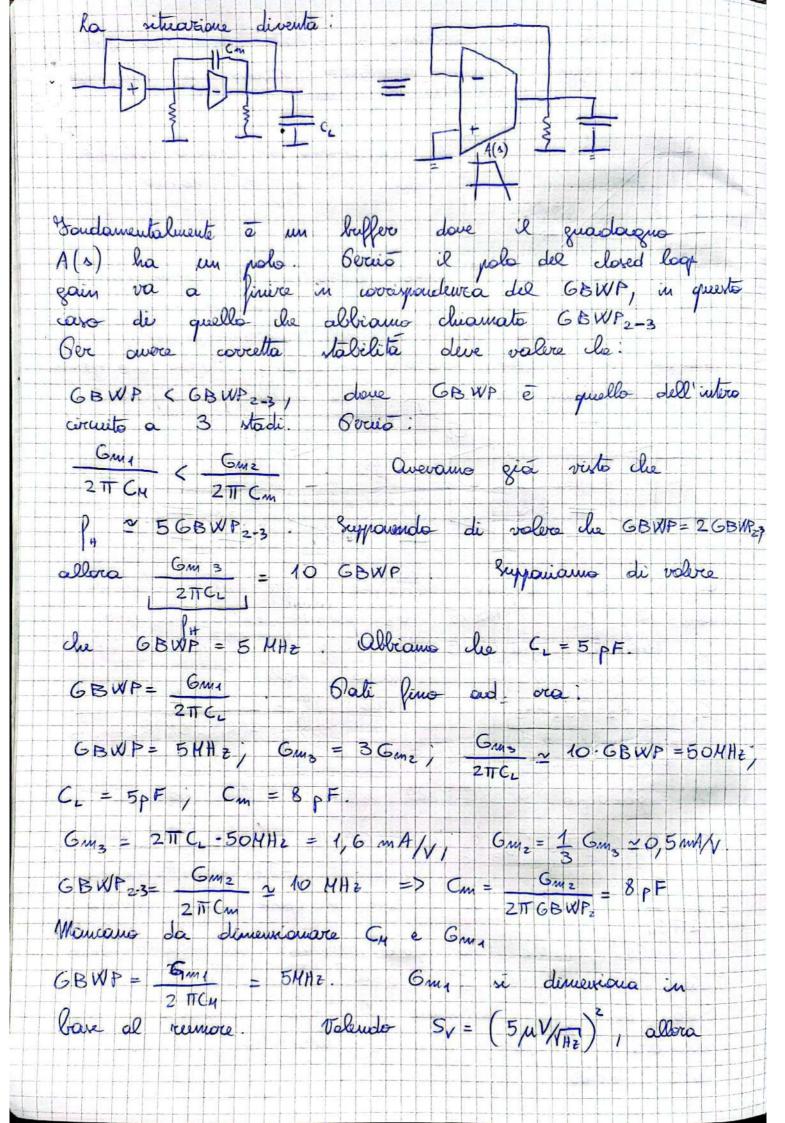


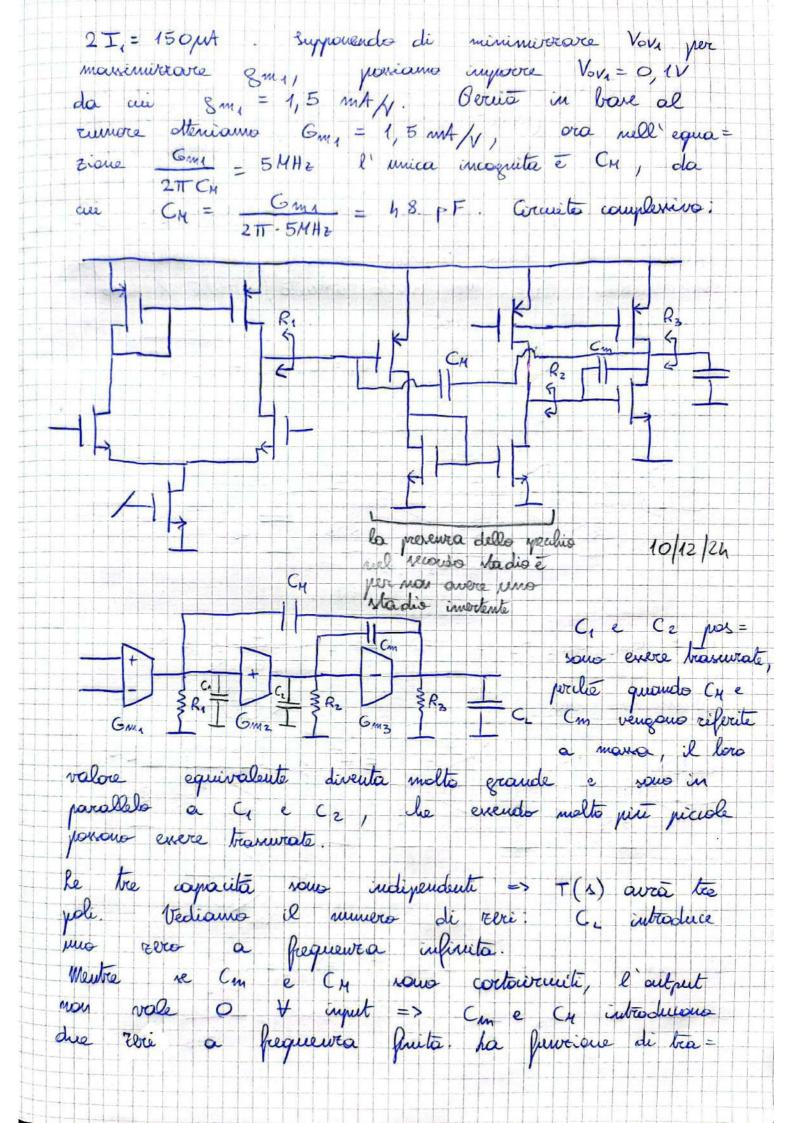

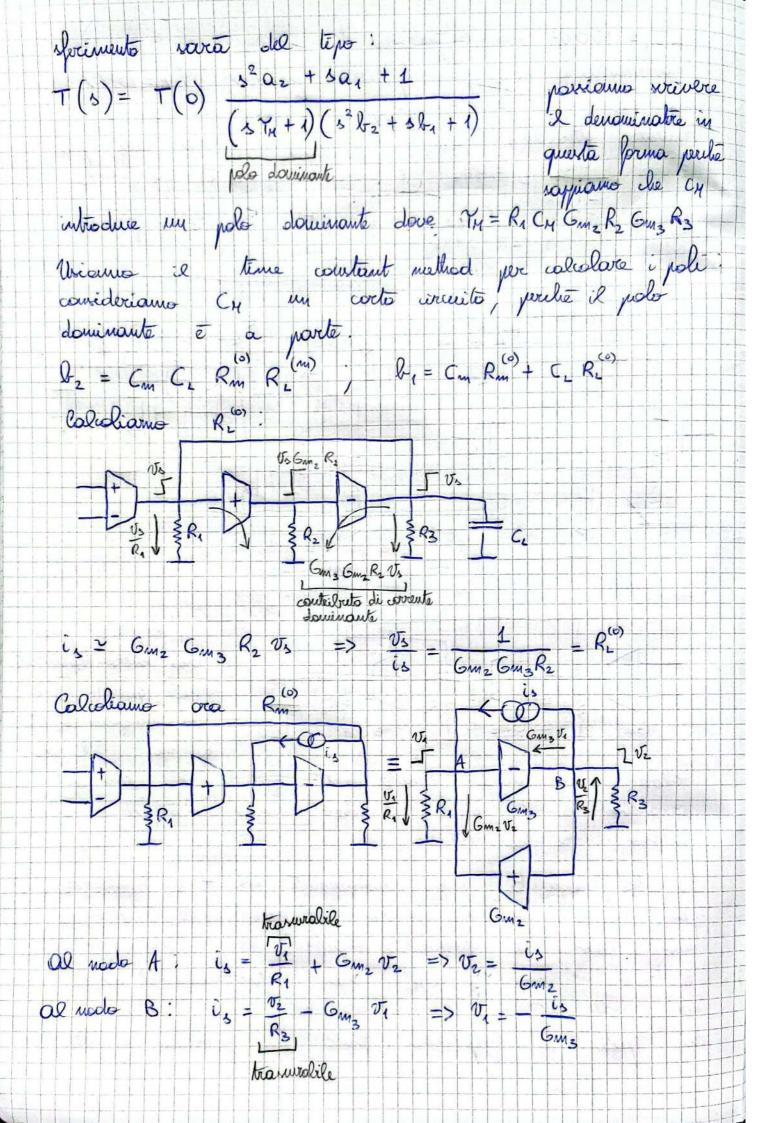

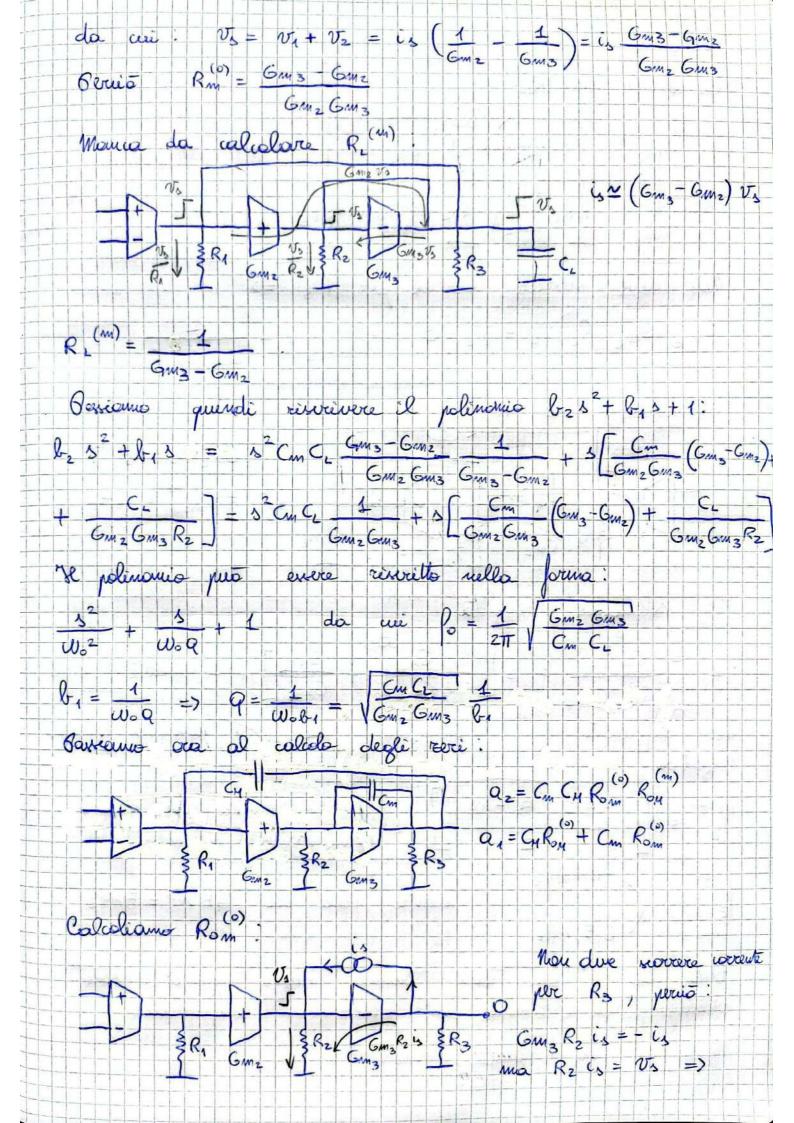

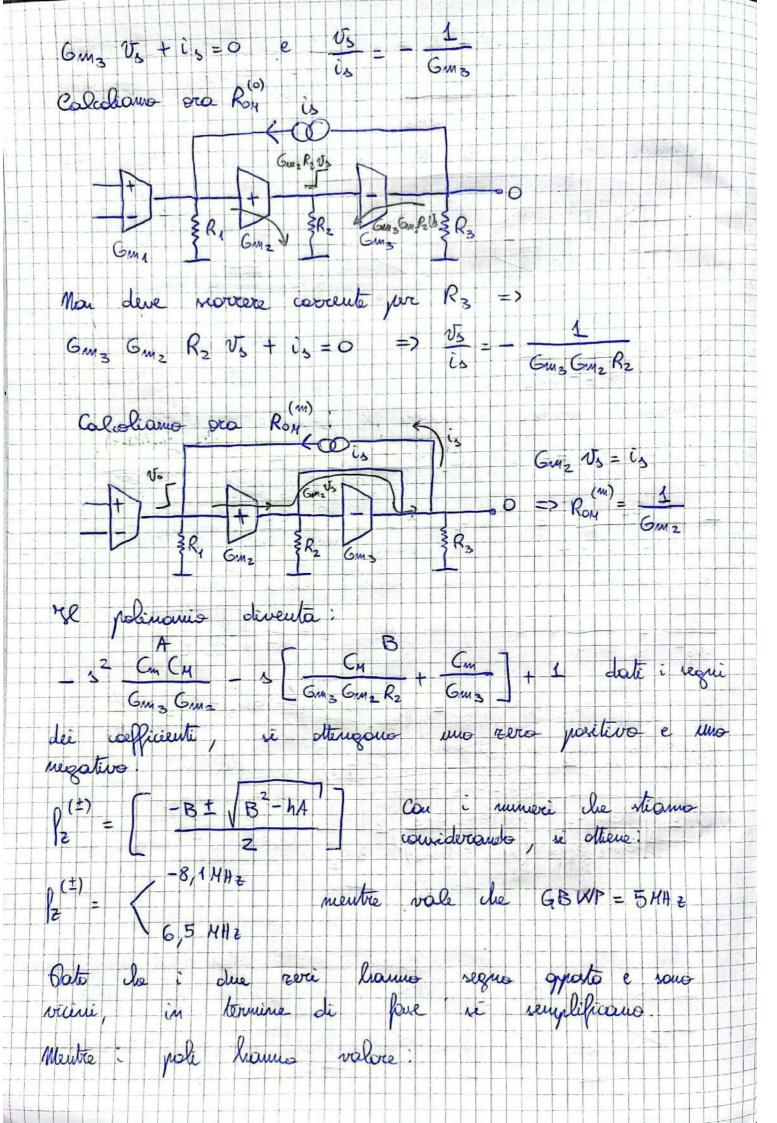

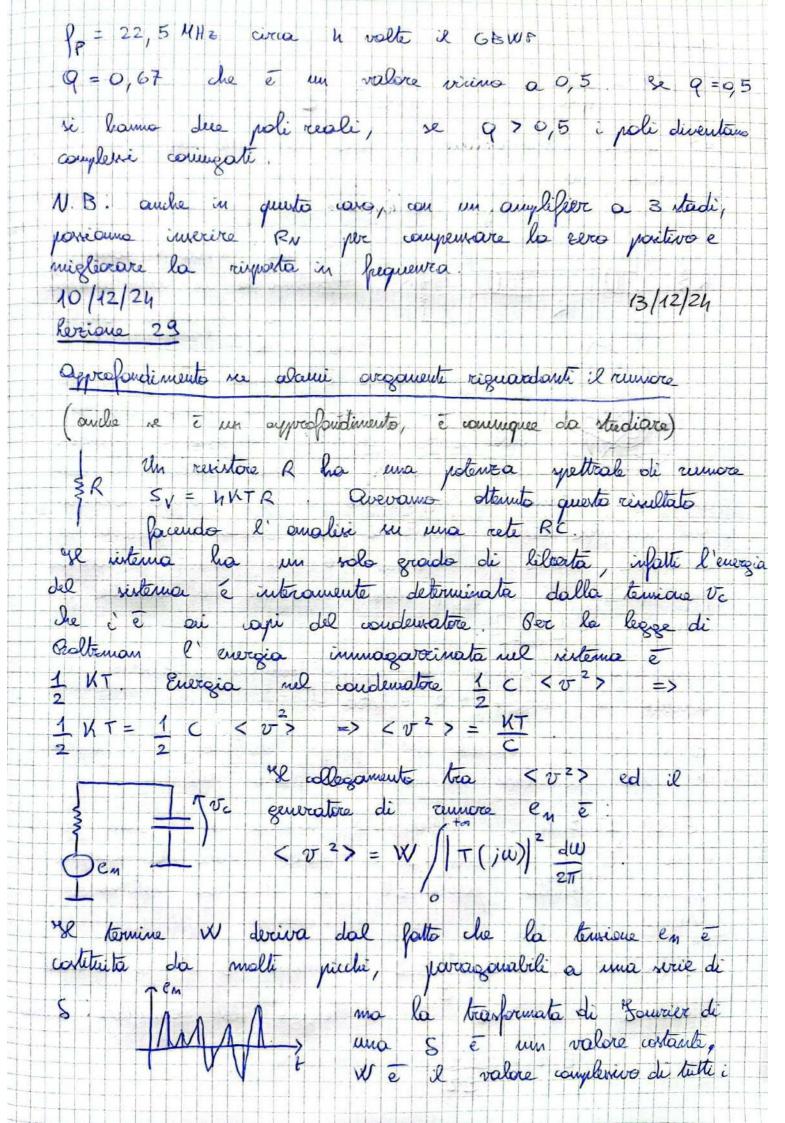


contrabati. $\langle \sigma^2 \rangle = \frac{W}{4RC} = \frac{KT}{C} da cui W = 4KTR$ => querta dinatrazione ri bara rul fatta che il remore generato da en sia perfettamente bianco. Saccianno ora una trattazione pui precira: S due revistore R sous


R comerce da un covo coniele

lue ha impedenta corotte =


ristica R. ye campo elettrico e cadiale e presente tra la strata interno e la strata esterma conduttore interno, mentre ci via carcica mesalira rul
conduttore esterno. Cliamo 6 la demita di carcica
per unita di area rula superficie olel conduttore in=


truo 8 C 7 Calcaliana il fluro di campo elettrico altraverso il alindro di raggio r a alterea li: E(2) E l'modulo del compo elettrico a distanoa e dal conduttiva interno. Il fluro vale: E(2). 2T 2 h. Ber il teoremo di Gam, questo flurso è pari alla carava totale deutro la reperficie, quindi quella peririenata rul condultore interno. E(2) 211 2 h = 6211 70 h done E e la contante l'elettrina e ro e il raggio del conduttore interno quindi: $E(z) = \frac{6z_0}{\varepsilon z}$

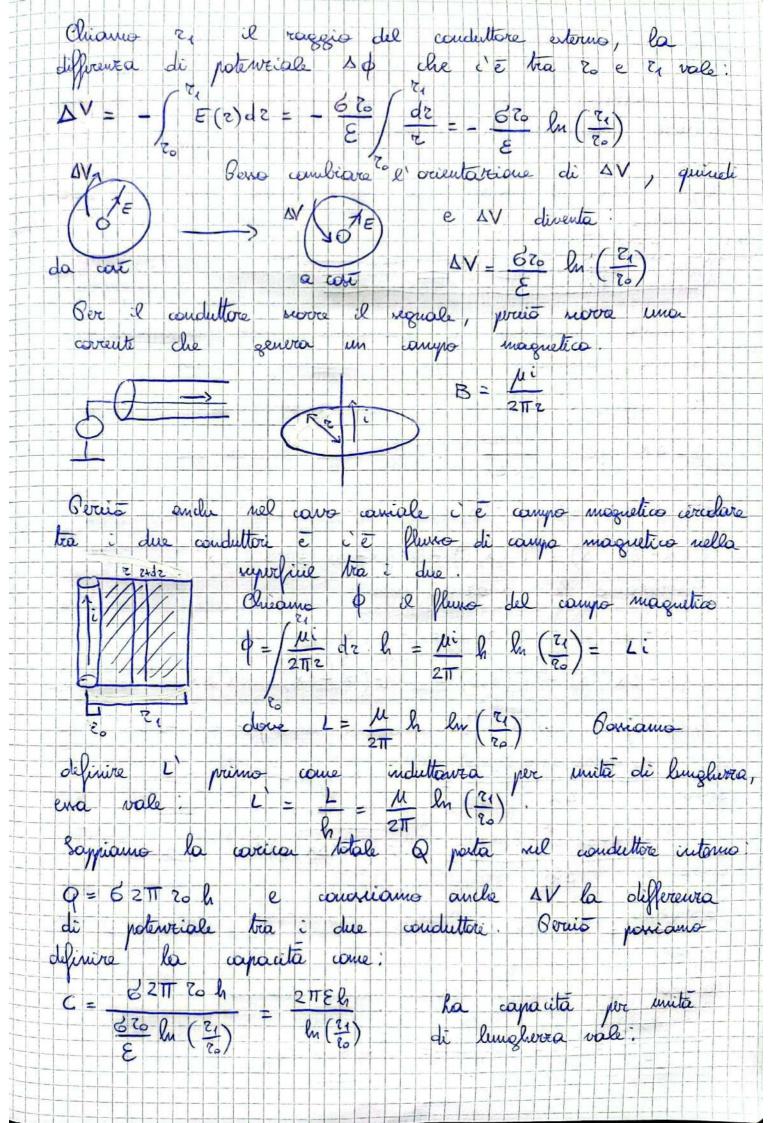


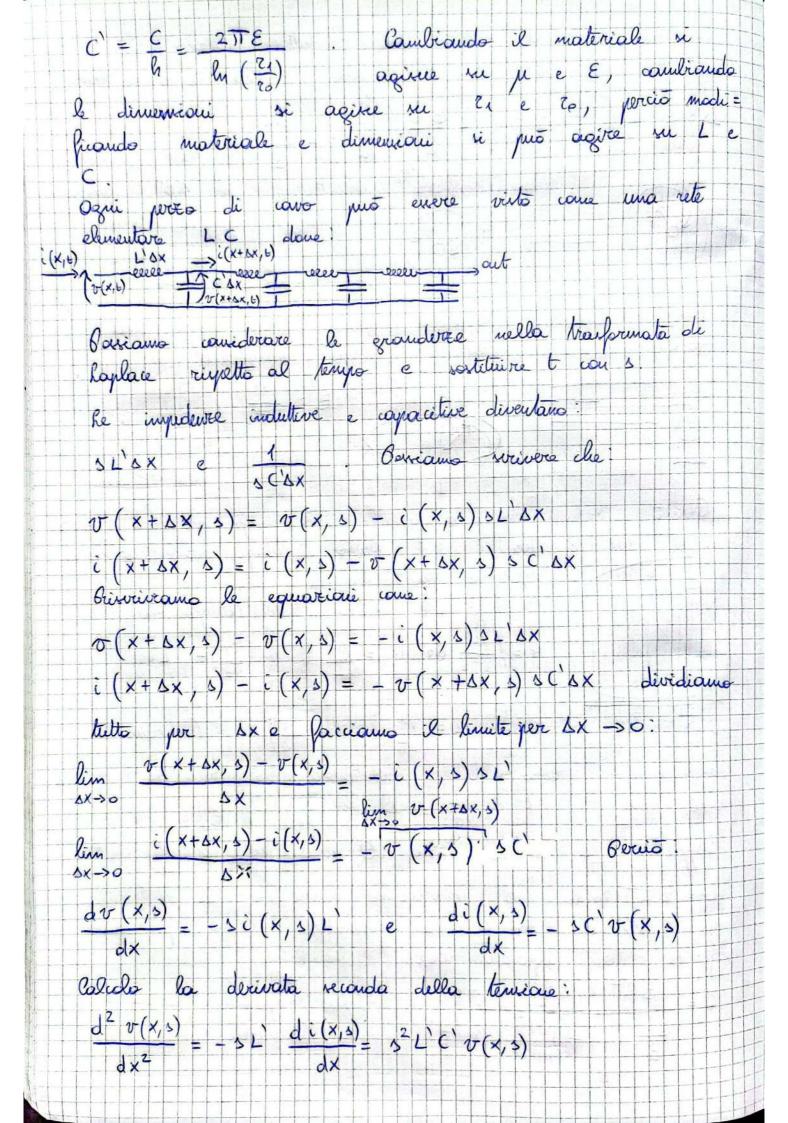


sevonda della corrente Calcoliamo ora la derivata d'i(x, s) = s2C'L'i(x,s). Le ora riviviano le equationi nel dominio del tempo: $\frac{\partial^2 v(x,t)}{\partial x^2} = L'C' \frac{\partial^2 v(x,t)}{\partial t^2}$ lu $\frac{1}{2}$ lu $\frac{1}{2}$ equations d'aida: $\frac{\partial^2 v(x,t)}{\partial t^2} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 v(x,t)}{\partial x^2}$ douz $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ $C = \frac{1}{L} = \frac{1}{2\pi} = \frac{1}{4\pi} = \frac{1}{4\pi} = \frac{1}{4\pi} = \frac{1}{2\pi} = \frac{1}{2$ della velocità della luce mello strata tra i due candettori Ou la coverte: δ² i (x,t) = c² δ² i (x,t). Suppositions di dare in ingresso al cevo una terriore a gradino di ampierra E. ha trasprunta di haplace della fruriare gradino di ampierra E E E, revende a référence l'equatione: $\frac{d^2v(x,s)}{dx^2} = s^2L'C'v(x,s)$ la solveione dell'equazione differentiale e del tipo $v(x, s) = A e^{s \sqrt{L'c'} x} + B e^{-s \sqrt{L'c'} x}$ Mel dominio di saplare, l'esperatore e IT voccipionde a una traslavione nel dominio del tempo:

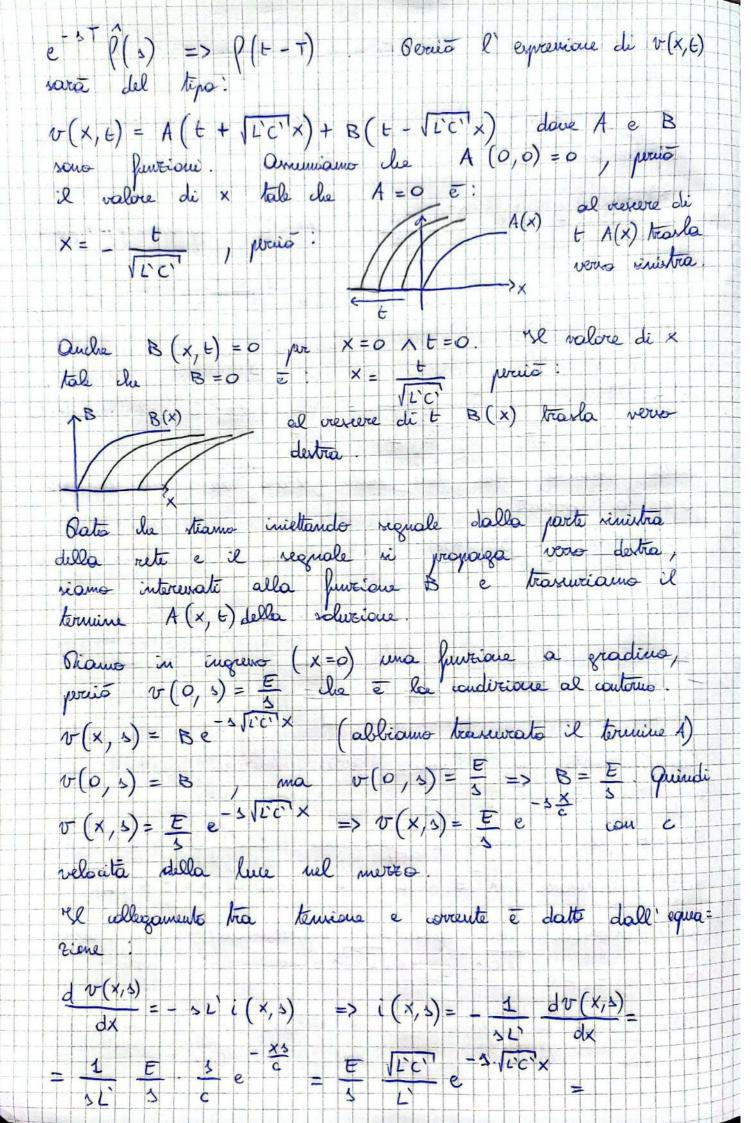


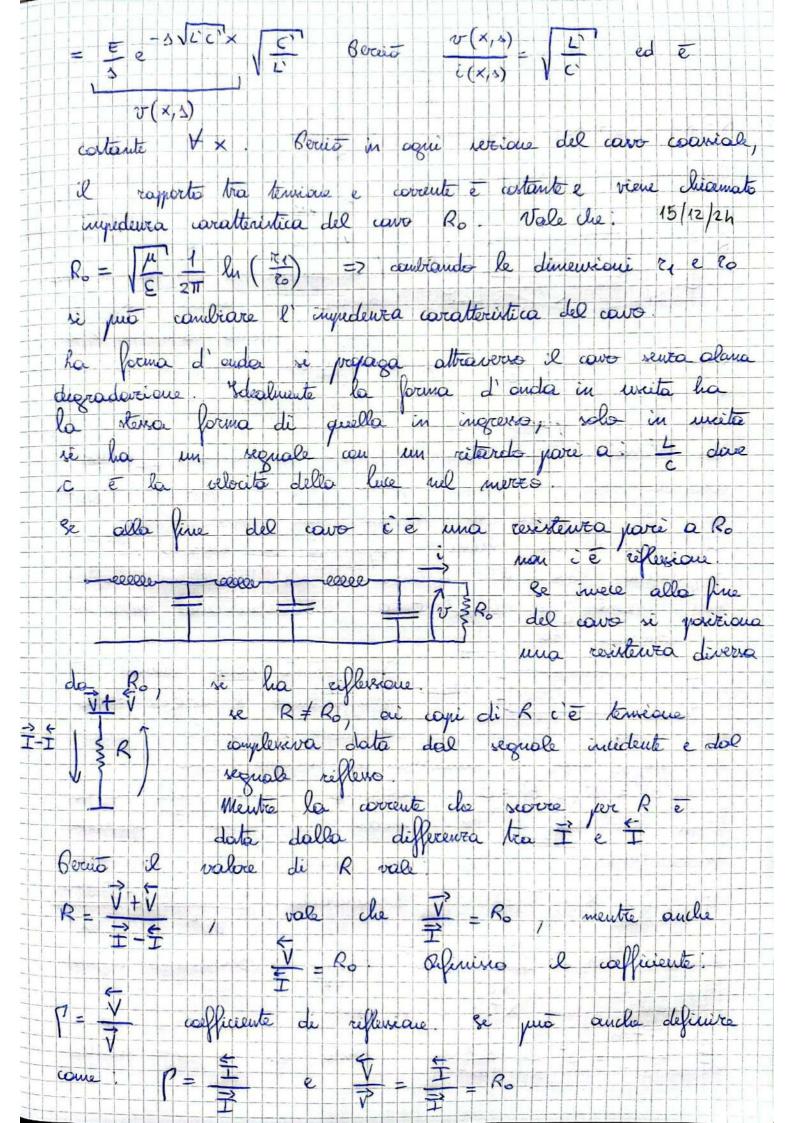


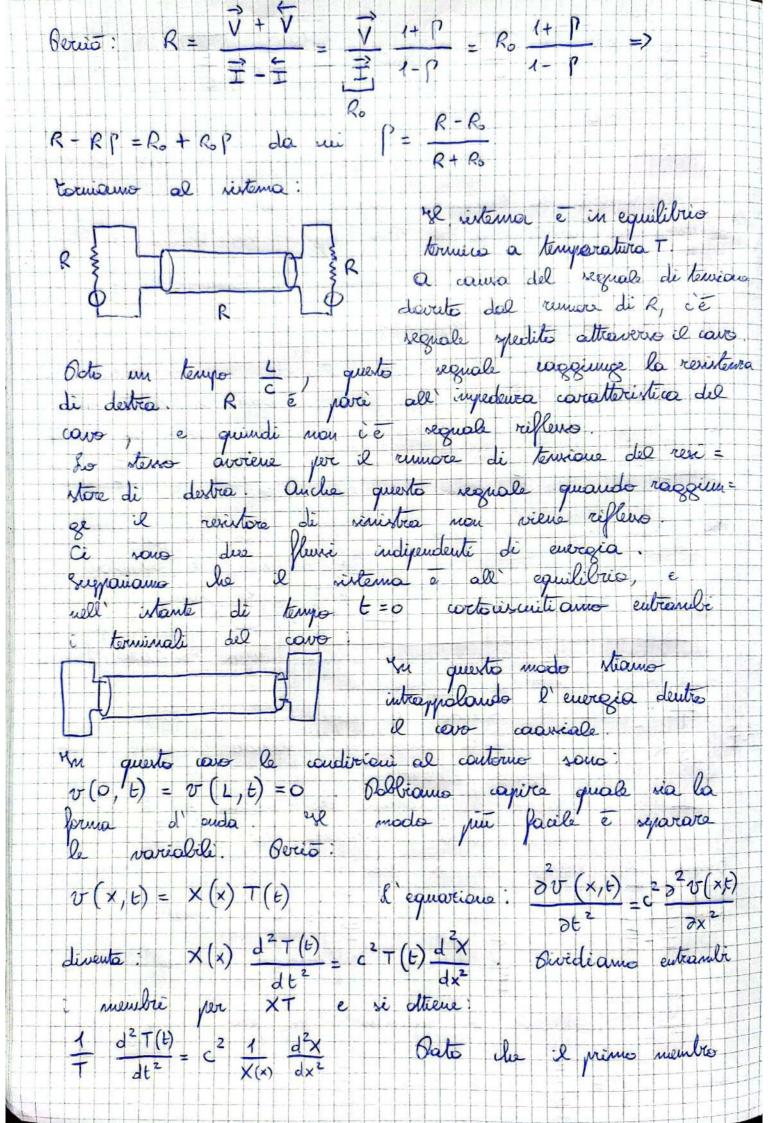


dipende rolo da t e il recondo membro dipende rolo da x, e dato che t e x rono indipendenti, mecenoriamente i des membre sono uquale a una costante negativa -82. Percio $\frac{1}{T} \frac{d^2 T(t)}{dt^2} = c^2 \frac{1}{X(x)} \frac{d^2 X(x)}{dx^2} = \delta^2 = \delta^2 T =$ $\Rightarrow \lambda^2 = -\delta^2 \Rightarrow \lambda = \pm i\delta \Rightarrow T(\xi) = A sen(8t + P)$ $\frac{d^2 x}{dx^2} = -\frac{8^2}{12} \times (x) \Rightarrow \lambda = \pm i \frac{x}{c} \Rightarrow \times (x) = 8 \text{ New } (\frac{x}{c} x) + \cos(\frac{x}{c} x)$ dons B e C vous costonte che dijendous dalle conditioni al contorno. Ovceio l'espressione di v(x,6) E. $v(x, b) = \left[B sen \left(\frac{x}{c} x \right) + C cos \left(\frac{x}{c} x \right) \right] sen \left(\frac{x}{c} + \frac{y}{c} \right)$ $v(0,t) = c \cdot 1 \cdot v(0t + e)$, deve valva elle v(0,t) = 0quindi C=0. $v(t,t) = Bven(\frac{y}{c}L)$, v(t,t) = 0 se B = 0 (ma overmo une solvaione severa sema) gruve se $\frac{y}{c}L = n\pi$. Period la solvaione generale e: con T percisdo nel dominio del tempo. Mentre $K = \frac{Y}{C}$, con $K = \frac{2\pi}{\lambda}$, con λ lunghere a d'auda five valere l'equarione: \(\omega \) \(\text{L} = nTT \) da vui Wy = MT C. W = Kc la pue enera revoelto come: $2\pi\rho = \frac{2\pi}{\lambda}c \Rightarrow c \Rightarrow f$ Oato the $W_{11} = \frac{\eta \pi}{L}$, yer m = 1 $W = \frac{\pi c}{L}$ e $0 = \frac{W_{1}}{2\pi} = \frac{c}{2L}$ e 1 = = = 24. Quello la recade per n= 4:

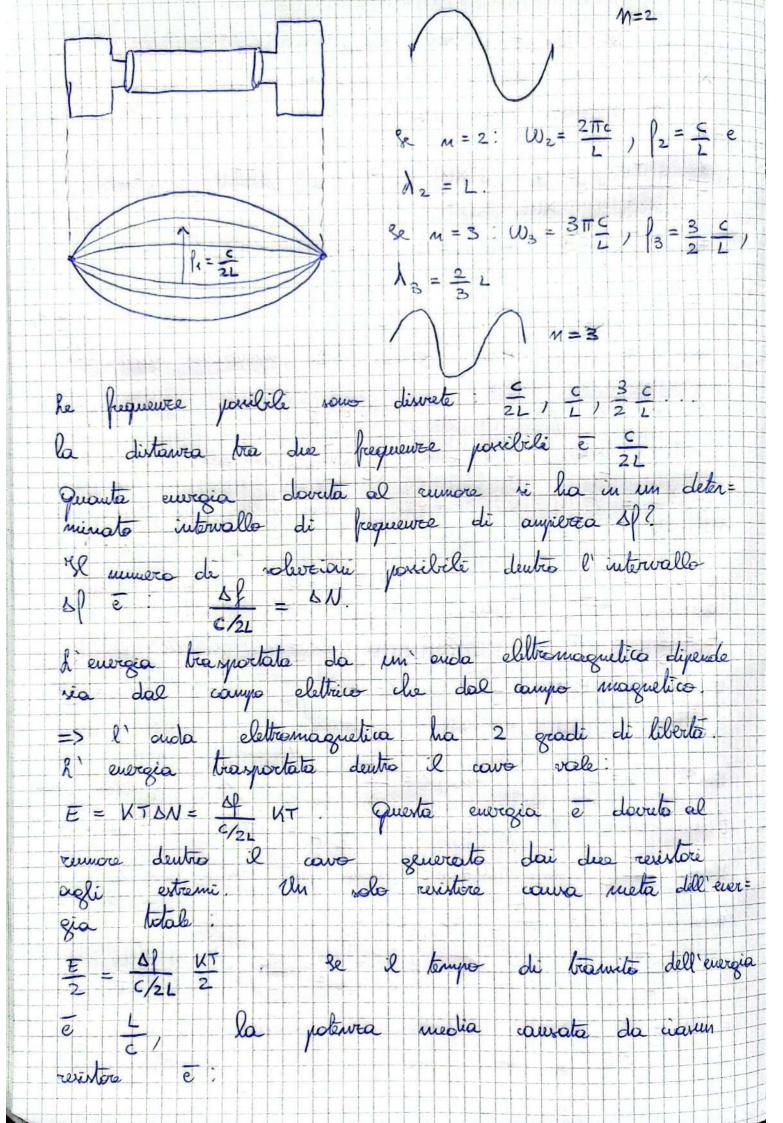


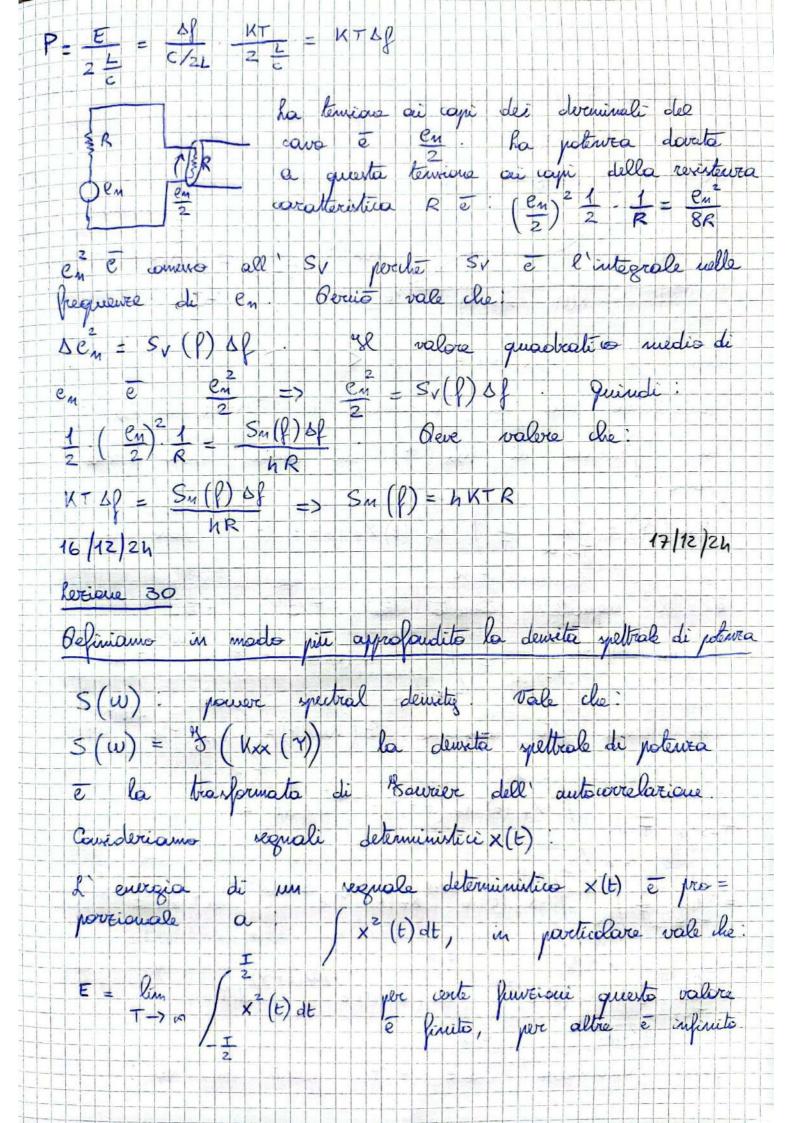


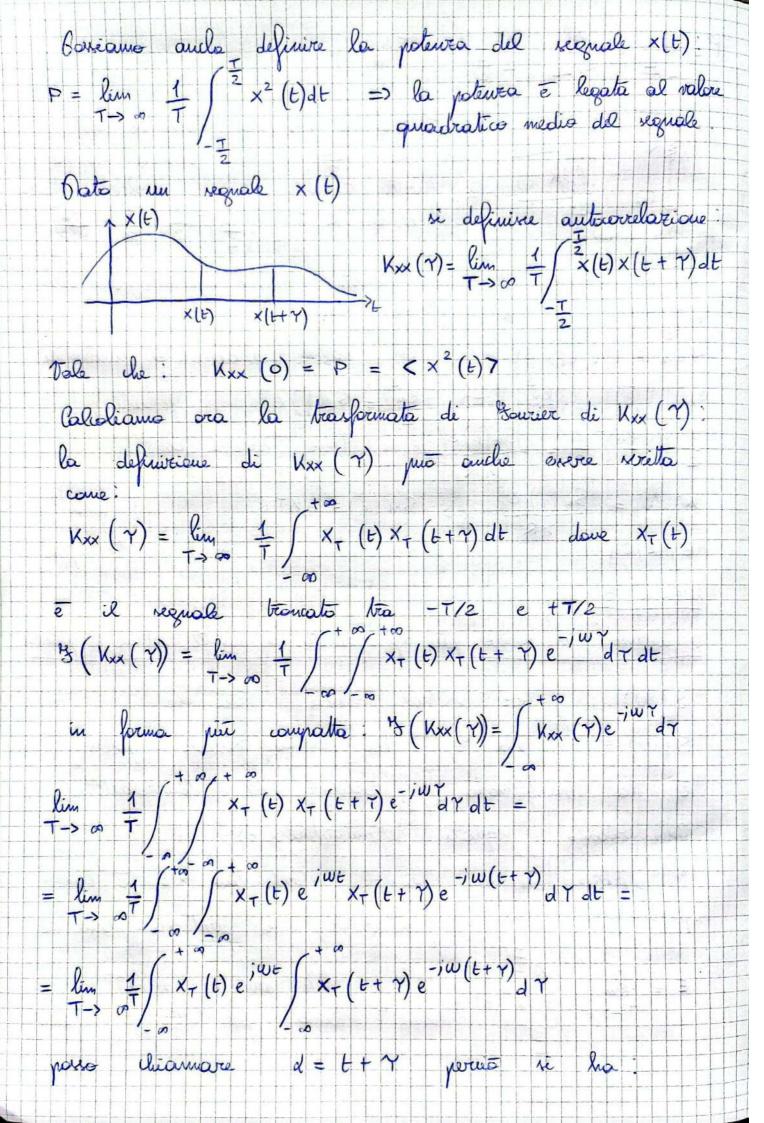

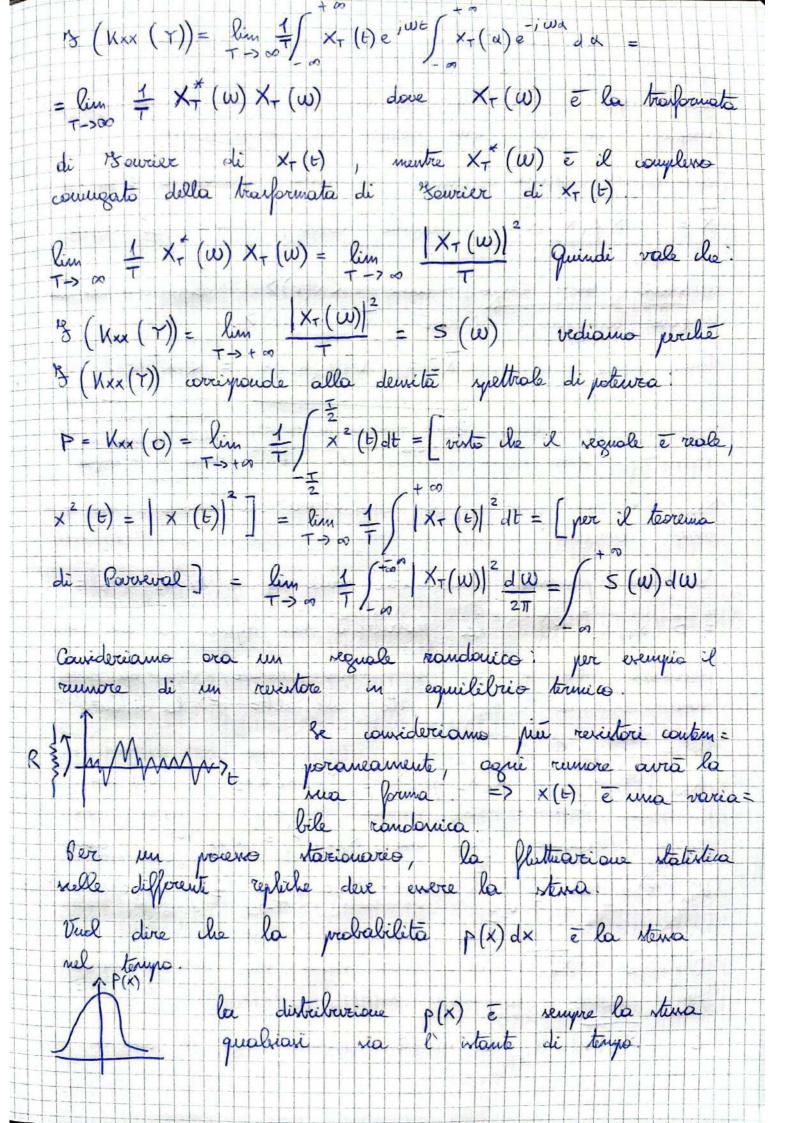


rel tempo, è la réva di quella rifrita a più campione campioni in un rolo intente di tempo. re valore medio di una variabile randomica è: x =) x p(x) dx , questo verro valore può enerce calcelato xul tenjo, come $\langle x(t) \rangle$, singolo campione. Securo $X = \langle x(t) \rangle$ considerando un Vale anche che $x^2 = \int x^2 p(x) dx = \langle x^2(t) \rangle$ valore quadratico rabre quartratico medio carelat un più cangioni medio calcolato me tempo ru un ingdo Rxx è la funcione de antécorrelations calcolata rui di = en un proceso itariaire vale che: p(x1, x2) t, t2) = = P (x1, X2 | Y) la probabilité non dipende da dove sous positionali ti o tz in modo anoluto, ma da dove sono positionali uno rispetto all'altro => la dislanta ? tra evi. (+9 + 0) Rxx (7) = / X1 X2 p (X1 X2) 7) dx1 dx2 . Ger un process expadice vale che $R_{xx}(\gamma) = K_{xx}(\gamma)$, dove $K_{xx}(\gamma) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^{T} x_{\tau}(t) x_{\tau}(t+\gamma) dt = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{T} x_{\tau}(t) x_{\tau}(t+\gamma) dt$ Défining $X_{T}(t)$ il valore medie rui vori N campioni cel regnale randomico $X_{T}(t)$ E X- (w) e la devita yettale righ N campioni

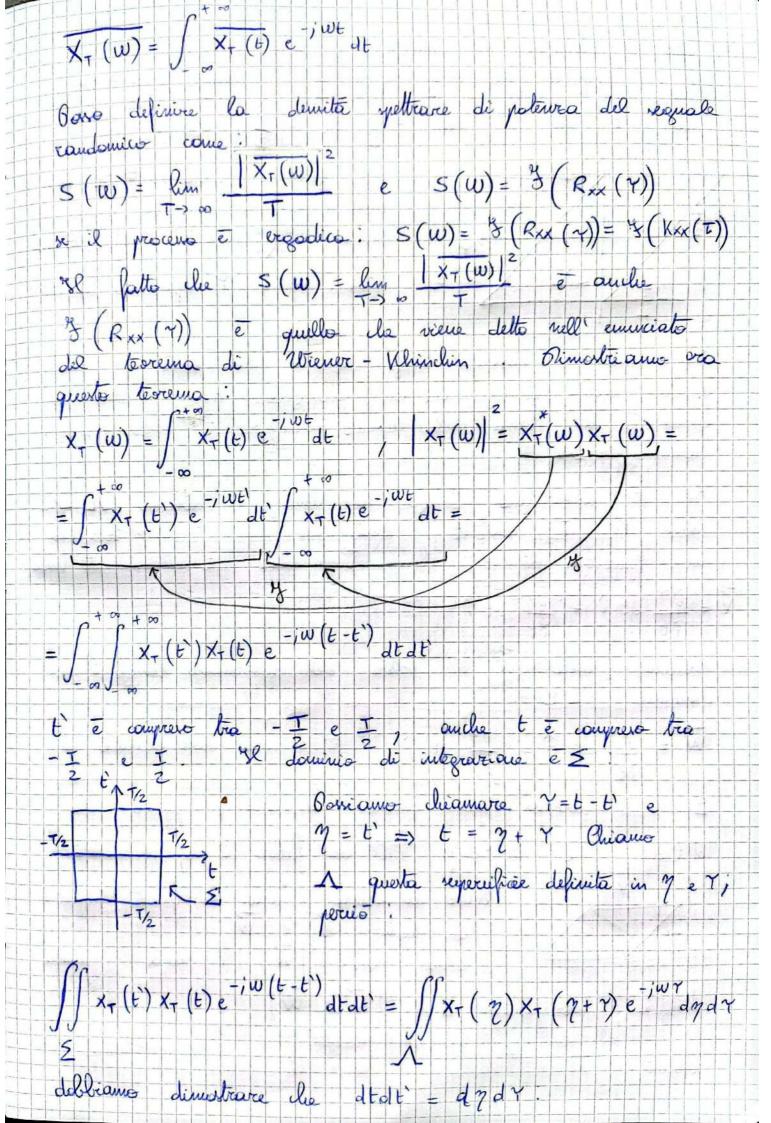


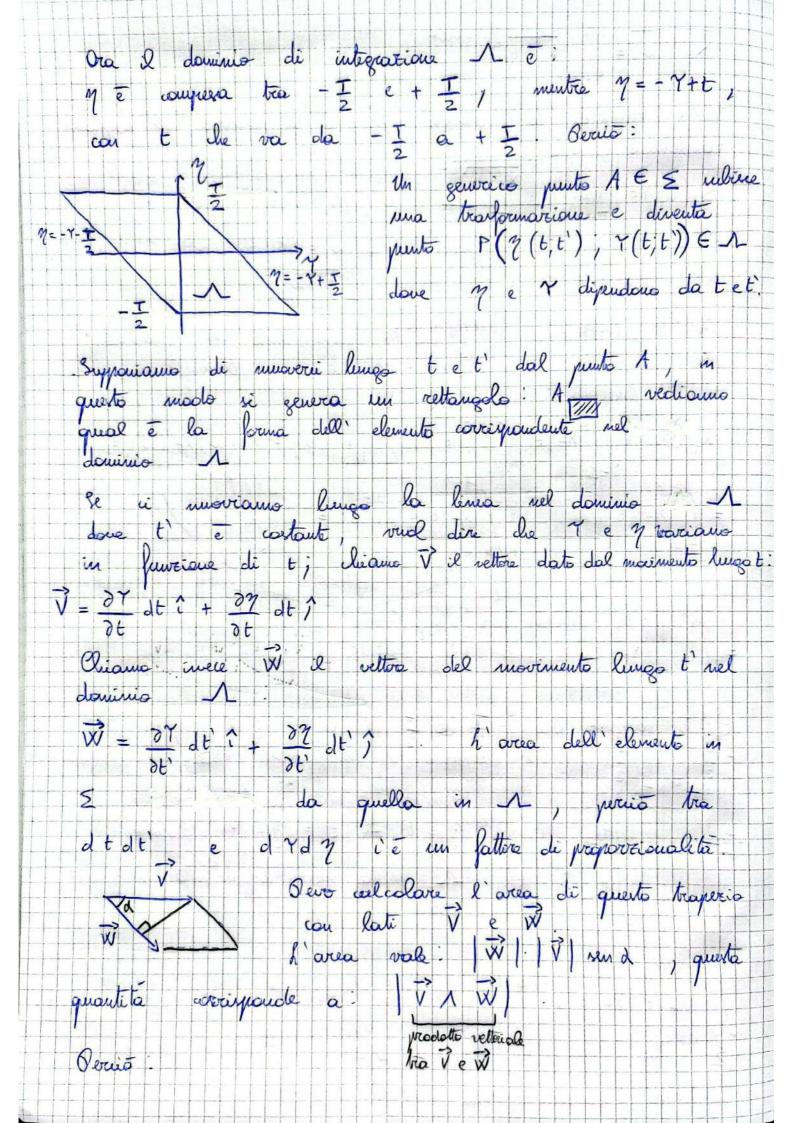


E Mationario e data la definitione di
$$R_{XX}(Y)^2 = \frac{1}{2}$$

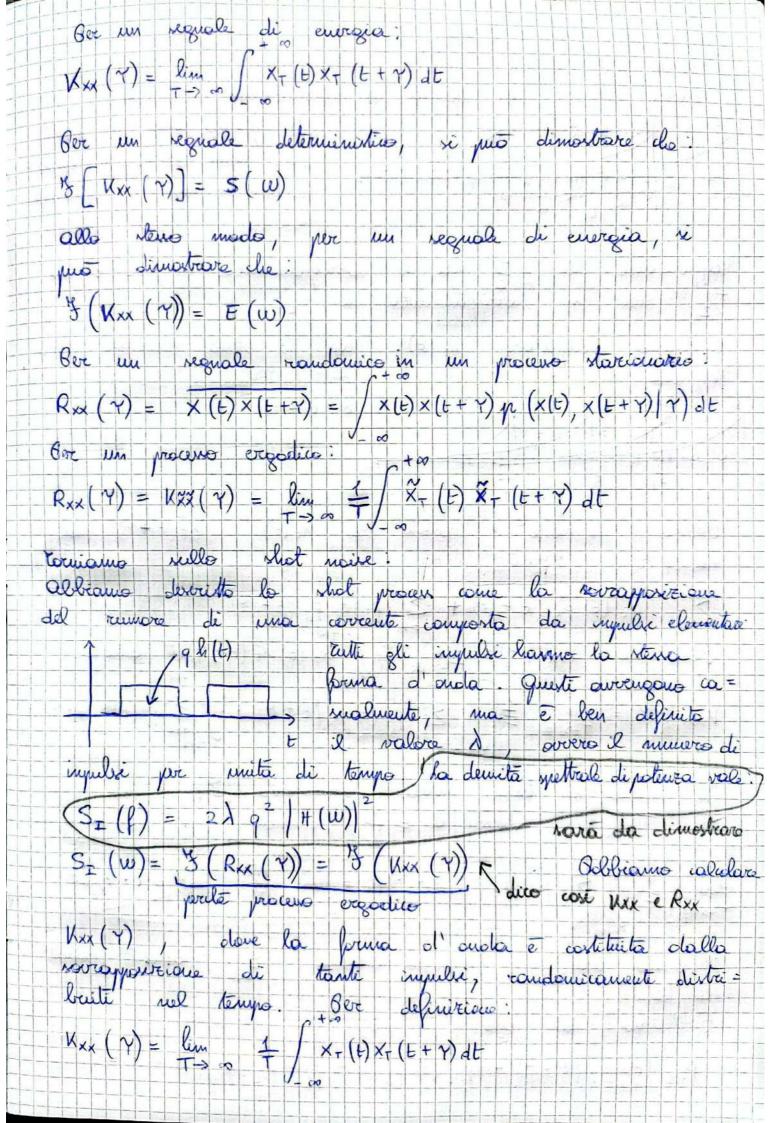= $\lim_{T \to \infty} \frac{1}{2} \int_{-T}^{T} \frac{1}{2} \int_{-$



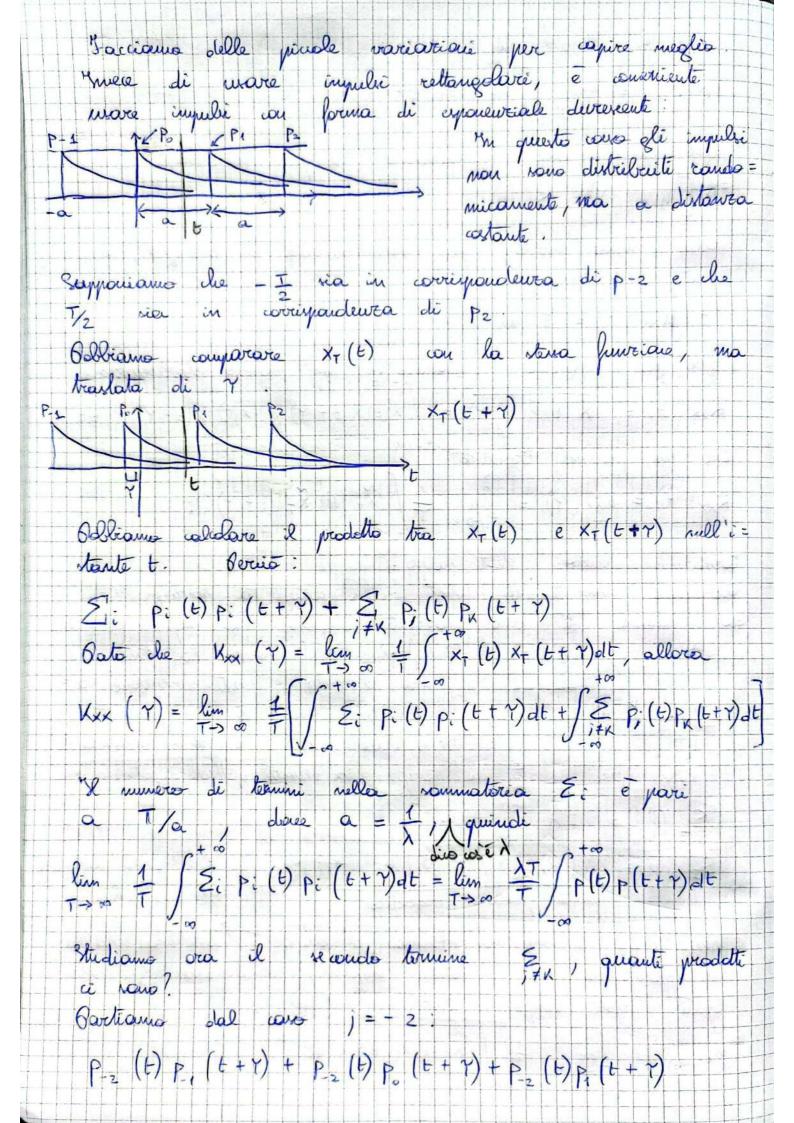

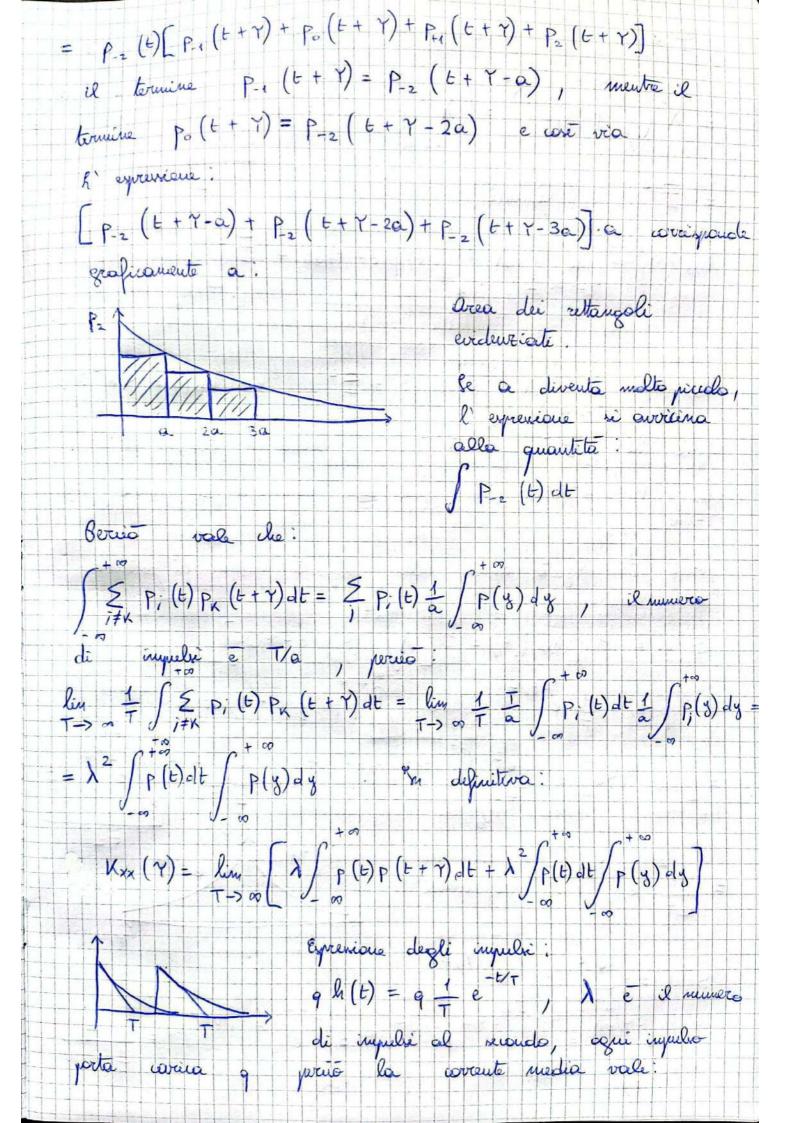

$$\begin{split} & = \lambda q \qquad \text{Riccuelidations it formine} : \lambda^2 \int_{P}(t) \, dt \int_{P}(t) \, ds = \\ & = \lambda^2 \left(\int_{P} P(s) \, ds \right)^2 = \left(\lambda \int_{P} P(s) \, ds \right)^2 = \left(\lambda q \right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{T} e^{-t/T} \, ds \right)^2 = \left(\lambda q \right)^2 = \\ & = \overline{1}^2 \qquad \text{Guindi} : \\ & = \overline{1}^2 \qquad \text{Guindi} : \\ & \text{Max} (Y) = \lim_{T \to \infty} \left(\lambda \int_{P} P(t) \, P(t+Y) \, dt + \overline{1}^2 \right) \\ & \text{Max and of implies the substitute of invariants of invaria$$